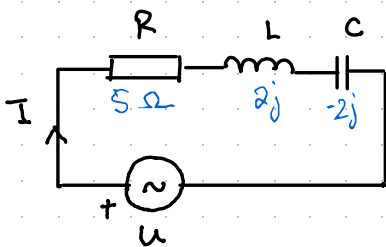


9. REZONANCIJA



$\underline{I} \underline{C} \underline{E}$

→ u kondenzatoru struja prethodi naponu za 90°


$\underline{I} \underline{E} \underline{L}$

→ u zavojnici napon prethodi struji za 90° (struja kasni)

- budući da se radi o seriji, struja je na svim elementima ista: nju gledamo da je $\underline{I} \angle 0^\circ$

$$\frac{U}{I} = X_C = j\omega L = \omega L \angle 90^\circ$$

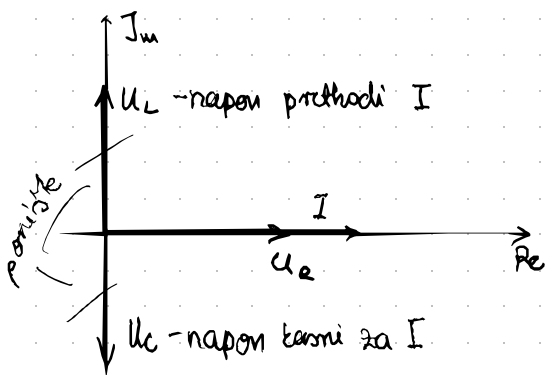
$$\hookrightarrow U = I \cdot \omega L \angle 90^\circ$$



→ R - nema j → struja i napon u fazi

zaključimo: $\underline{I} \angle -90^\circ$ da bi se moglo pomnožiti sa $\angle 90^\circ$ i reći da je $U \angle 0^\circ$

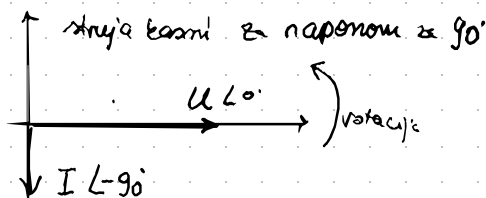
$$U \angle 0^\circ = \underline{I} \angle -90^\circ \cdot \omega L \angle 90^\circ$$



REZONANCIJA = samo kada je $X_C = X_L$

- struja je konstantna
 - $U_C = U_L$
- u serijskoj rezonanciji se ponište pa je spaj zapravo
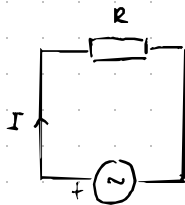
$$U = U_C + U_R + U_L \rightarrow U = U_R$$




→ iz slike: \underline{I} i \underline{U} su u fazi

• imaginarni dio od Z mora biti 0 (ponište se)

$$Z = R + j(X_L - X_C) \rightarrow \text{u Rezonanciji } Z = R \rightarrow \text{zato je } \varphi = 0$$

• impedancija je min, admitancija min (serijska ili naponska rezonancija jer je serijski spoj i jer su napori na R, C su isti)

• struja je max

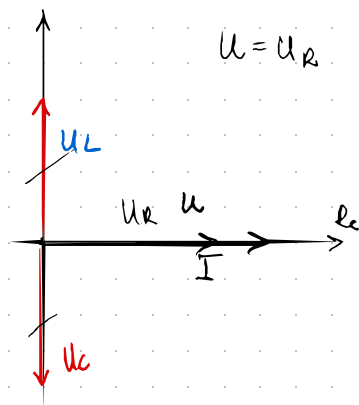

- Struja i napon izvora su u fazi (pod istim kutom)

u fazi I i U

↳ znači da imaginarni dio mora biti 0 da bi to bilo ostvareno

$$Z = R + j(\underbrace{X_L - X_C}_0)$$

$$\text{Im}\{Z\} = 0$$

• Z je minimaln

$$Z = \min$$

$$\hookrightarrow I = \frac{U}{Z} \quad \xrightarrow{Z \rightarrow 0} \Rightarrow I = \max$$

→ budući da admittanciju Y gledamo u paraleli, onda tada želimo da je Y min
(Z za seriju, Y za paralelu)

$$X_L = \omega L$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$


$$\left. \begin{array}{l} X_L = \omega L \\ X_C = \frac{1}{\omega C} \end{array} \right\} X_C = X_L$$

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

! struja dolazi do tog netog peaka kada pogodimo resonantnu frekv
(gledamo osciloskop npr.)

Primer

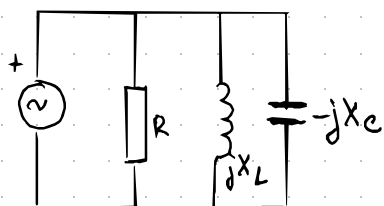


- pojednostavnimo sklop

↳ tretiramo R i C kao jedan zajednički element koji izračunamo kao paralelu

$$X_L = X_C$$

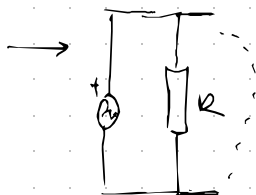* u elektnosteh možemo
delsiti ∞ i to nam
kaze da tamo nema
protoka struje



$$I = \frac{U}{R}$$

! $R_{LC} = \infty \rightarrow$ beskonačni
otpornik

$\text{Im}\{Z\} = 0$, imamo samo
realni dio


→ zaključak:

kada gledamo da su X_L i X_C jednaki u paraleli, njihov „element“
gledamo kao beskonačni otpor, odnosno kao da ničy nema
jer struja ne prolazi

ZADACI

Z1 19/20.)

(19.)

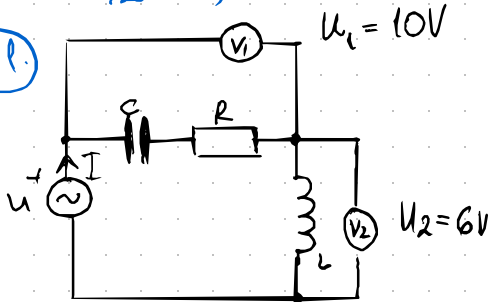

- rezonancija! $\rightarrow \text{Im}\{Z\} = 0$

$U = ?$

$$X_C = X_L$$


\Downarrow

$$U_C = U_L$$

$$\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_L + \vec{U}_C$$

$$U = U_R + 6V - 6V \rightarrow U = U_R$$

$$U_R = 8$$

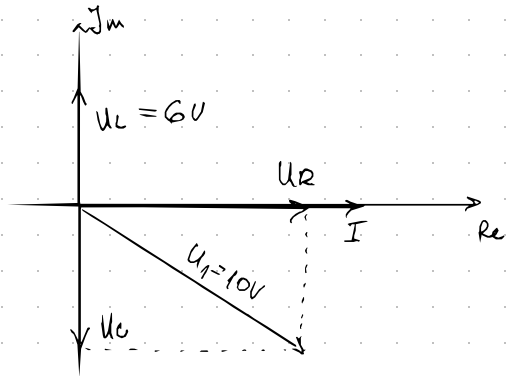


$$U_1 = \sqrt{U_C^2 + U_R^2}$$


$$U_R = \sqrt{U_1^2 - U_C^2}$$

M1 2015)


(10.)

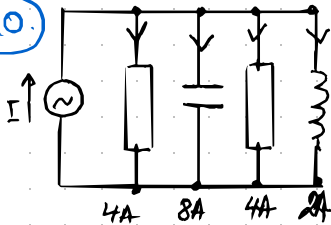
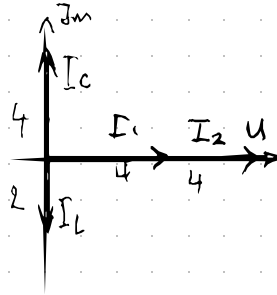
$$\vec{I} = 4\vec{A} + 8\vec{A} + 4\vec{A} + 2\vec{A}$$



ICE ELI

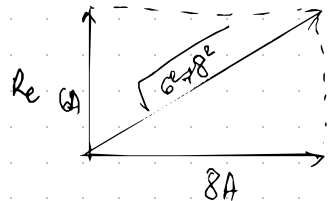


\rightarrow napon je svugdje isti (paralela)

$$I = 10A$$


Zadatak Pavic - Felja

$$I = 3A \quad I_1 = 2A \quad I_2 = 2A$$

ICE

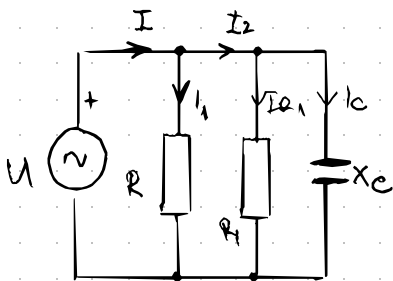

$$R_1 = 4\Omega$$

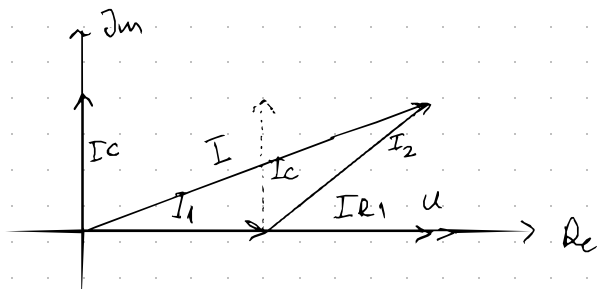

$$I = I_1 + I_2$$

$$I_2^2 = I_c^2 + I_{R_1}^2$$

$$I^2 = (I_c)^2 + (I_1 + I_{R_1})^2$$

$$I^2 = I_c^2 + I_1^2 + 2I_1 I_{R_1} + I_{R_1}^2$$

$$I^2 = I_2^2 + I_1^2 + 2I_1 I_{R_1}$$


$$I_{R_1} = \frac{I^2 - I_2^2 - I_1^2}{2I_1} = \frac{9 - 4 - 4}{4}$$

$$I_{R_1} = \frac{1}{4}A$$

$$U = 4\Omega \cdot \frac{1}{4}A = 1V$$

DEK 20./21.)

2.)

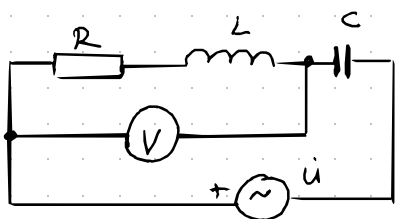

$$Q_s = 5$$

$$U = 2V$$

Rezonancija

$$U_V = ?$$

uvjeti rezonancije

$$X_L = X_C$$

$$I = \frac{U}{R}$$

Formula

$$Q_s = \frac{L}{R}$$

$$\rho = \frac{1}{\gamma} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$Q_s = \frac{1}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$U_V = I \cdot (R + jX_L)$$

$$U_V = \frac{U}{R} (R + j\omega L)$$

$$\omega^2 = \frac{1}{CL} \rightarrow C = \frac{1}{\omega^2 L} \rightarrow Q_s = \frac{1}{R} \sqrt{\omega^2 L^2}$$

$$U_V = U + \frac{U}{R} j\omega L = U + jU \cdot Q_s$$

$$Q_s = \frac{\omega L}{R}$$


$$U_V = |2 + j \cdot 2 \cdot 5| = 10,2V \text{ (modul)}$$

JES (8./19.)

U i I su u fazi

$X_C = ?$

ELI ; ICE

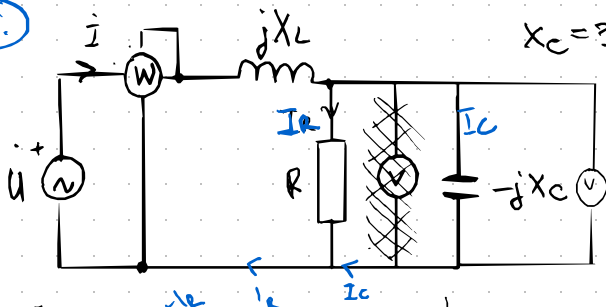


$U = 40V$

$P = 333,3 W$

$U_V = 50V$

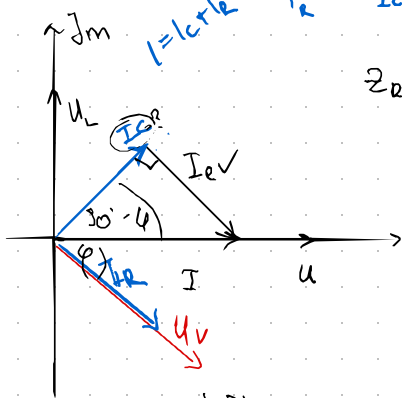(P) Snaga se stvara samo na Realnim elementima



$Z_{RC} = \frac{-jX_C \cdot R}{R - jX_C}$

L tu ne vrijedi

$X_L = X_C$

jer to vrijedi samo za paralelne i

krivulju rez.

(ono je mješovito)

$P = \frac{U_V^2}{R} = \frac{50^2}{R}$

$R = 7,5 \Omega$

$\rightarrow I_R = \frac{U_V}{R} \Rightarrow I_R = 6,67A$


Zbog ICE, struja od C mora biti 90° prije od U_V

$Z_{RC} = \frac{-jX_C \cdot R}{R - jX_C} \rightarrow (a + (-b)j) \text{ (kondenzatorski)}$
 $\neq R \quad \downarrow \quad \neq X_C$

ICE - za ČIST C vrijedi da kasni za 90°, ali kombinacija samo poprima ponašanje na nekom kutu

$\rightarrow U_V = U_C = U_R$ (paralelni spoj)


trigonometrijski konstruiramo:

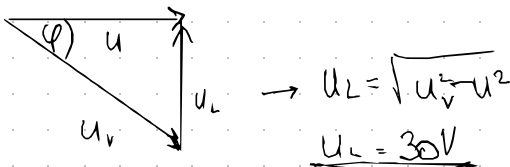

$U_L = \sqrt{U_V^2 - U^2}$
 $U_L = 30V$

$\cos \varphi = \frac{U}{U_V}$

$\varphi = 36,86^\circ$

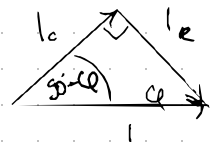

$X_C = \frac{U_V}{I_C} \Rightarrow X_C = 10 \Omega$

$\tan \varphi = \frac{I_C}{I_R}$


$\rightarrow I_C = I_R \cdot \tan \varphi$

$I_C = 5A$


DEK 20./21.)

6. Pri otvorenoj i zatvorenoj sklopi ampermetar pokazuje $I = 4A$.

$X_L = 40 \Omega$, $X_C = ?$

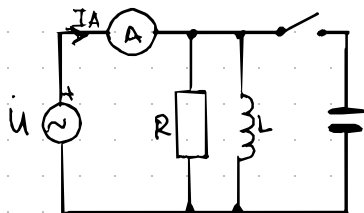

prije zatvaranja sklopke

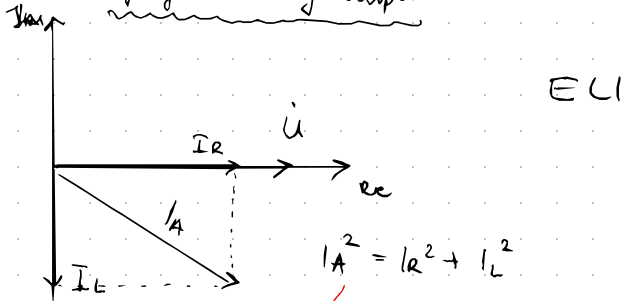

$I_A^2 = I_R^2 + (I_C - I_L)^2$

$I_A^2 = (I_R^2 + I_L^2) - 2I_C I_L + I_C^2$

$4^2 = 4^2 - 2I_C I_L + I_C^2$

$I_C^2 = 2I_C I_L$


$I_C = 2I_L$

$\frac{U}{X_C} = 2 \cdot \frac{U}{X_L}$

$X_C = \frac{X_L}{2} = 20 \Omega$

poslije sklopke

(dodamo C)
(39:40)

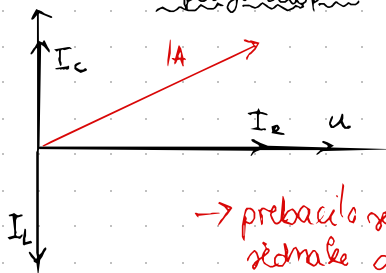

→ prebacilo se gore ali je sedmak dugine

→ prebacilo se gore jer I_L i I_C nisu mijenjane, a budući da je dodan I_C , jedini način da se očuva $I_A = 4A$ je da se prebacu gore

M1-2016)

7.

$$U_n = 110V$$


$$P_n = 100W$$

$$U = 220V$$

$$f = 50Hz$$

$$C = ?$$

$$\hookrightarrow P = P_n$$

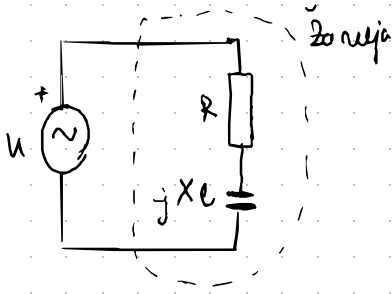



$$P = \text{na realnim d.} = I^2 \cdot R_{\text{el}} z_{\text{el}}$$

$$\omega = 2\pi f \rightarrow X_c = \frac{1}{\omega C} \rightarrow C = \frac{1}{X_c \omega} = \frac{1}{X_c 2\pi f}$$

$$P_n = \frac{U_n^2}{R_z} \rightarrow R_z = \frac{U_n^2}{P_n} = \frac{110^2}{100} = \underline{\underline{121 \Omega}}$$

$P_{220} = \frac{U}{R_z} = 400W$ ∇ ne valja da žarnjelo predviđeno za 100W svijetli na 400!

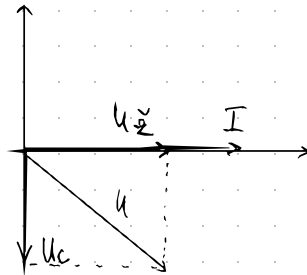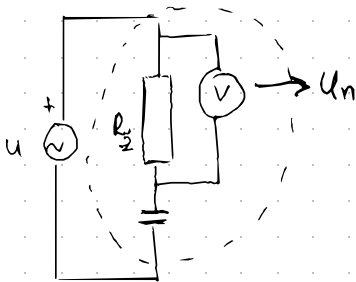— zato dodajemo kondenzator C (da pokupi dio napona)



ICE

$$U^2 = U_z^2 + U_c^2$$

$$U_c = \sqrt{U^2 - U_z^2}$$

$$U_c = 190,53V$$

$$X_c = \frac{U_c}{I}$$

$$I = \sqrt{\frac{P_n}{R_z}} = \sqrt{\frac{100}{121}}$$


$$I = 0,9A$$

$$\hookrightarrow X_c = 211,1 \Omega$$

$$C = \frac{1}{2\pi f \cdot X_c} = \underline{\underline{15,07 \mu F}}$$

M2018.)

7.

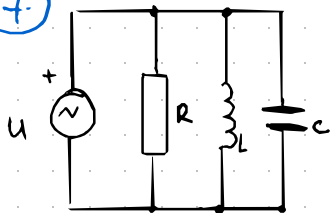

$$\begin{aligned} \dot{u} &= 12 \text{ V} \\ R &= 15 \Omega \\ L &= 20 \text{ mH} \\ C &= 24 \mu\text{F} \end{aligned}$$

$$\dot{I} = ?$$

ELI on the ICE.

admitancija je min $Y = \frac{1}{Z}$

→ rezonancija

↓

x lakše je


računati paralelno

$$\frac{1}{Z_{\text{ekv}}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{jX_L} + \frac{1}{-jX_C}$$

$$X_C = X_L$$


↓
ponište se
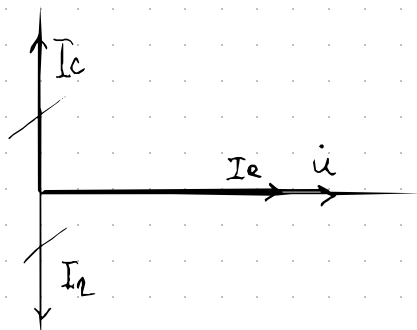
$$\dot{I} = \frac{U}{R} = 0,8 \text{ A} \quad Y = Y_1 + Y_2 + Y_3$$



LJIR 2018/19.)

9.

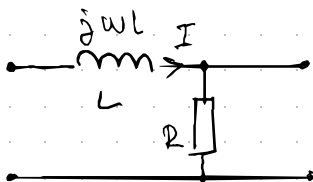

$$f_0 = ?$$

$$L = 40 \text{ mH}$$

$$R = 100 \Omega$$

$$\dot{u}_1$$

$$\dot{u}_2$$

$$\omega = 0 \quad \text{+} \quad \text{---} \quad (\text{istosmjerni})$$

$$X_L = 0 \quad \text{namot žica bez otpora}$$

$$u_2 = u_1$$

$$\text{granični slučaj: } |u_2| = \left| \frac{u_1}{\sqrt{2}} \right|$$

$$u_2 = I \cdot R$$

$$I = \frac{u_1}{Z}$$

$$Z = R + jX_L$$

$$\Rightarrow u_2 = \frac{u_1 R}{R + jX_L} \rightarrow \frac{u_2}{\sqrt{2}} = \frac{u_1 R}{R + jX_L}$$

$$|\sqrt{2} R| = |R + jX_L|$$

$$\sqrt{2} R = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} \quad /^2$$


$$2R^2 = R^2 + \omega^2 L^2 \rightarrow \frac{R}{L} = \omega \rightarrow \frac{R}{2\pi L} = f$$

$\sqrt{2} R = R + jX_L \rightarrow$ ali moramo gledati module
(nemamo Im → izgubi)

$$f = 397,88 \text{ Hz}$$

M1 2016)

10)

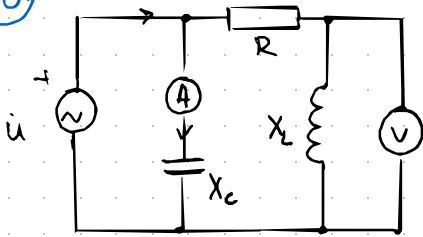

$$U_L = 6V$$

$$I_C = 1A$$



$$U = 10V$$

$$R = ?$$

ELI on the
ICE

I u fuori sa u

$$I = I_C + I_{RL}$$

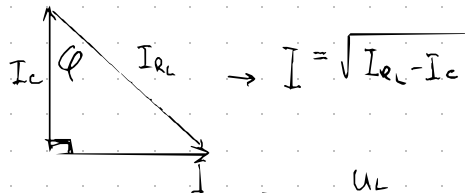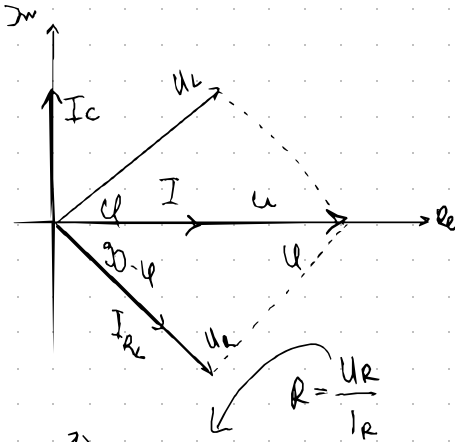


$$I_{RL} = \frac{U_L}{jX_L}$$

$$\cos \phi = \frac{I_C}{I_{RL}}$$

$$I_{RL} = \frac{I_C}{\cos \phi}$$

$$I_{RL} = 1,67A$$

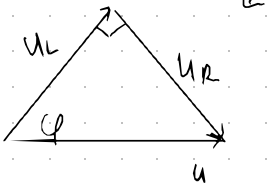

$$U_R = \sqrt{U^2 - U_L^2}$$

$$U_R = 8V$$

$$\phi = 53,13^\circ$$

$$R = 4,8 \Omega$$