
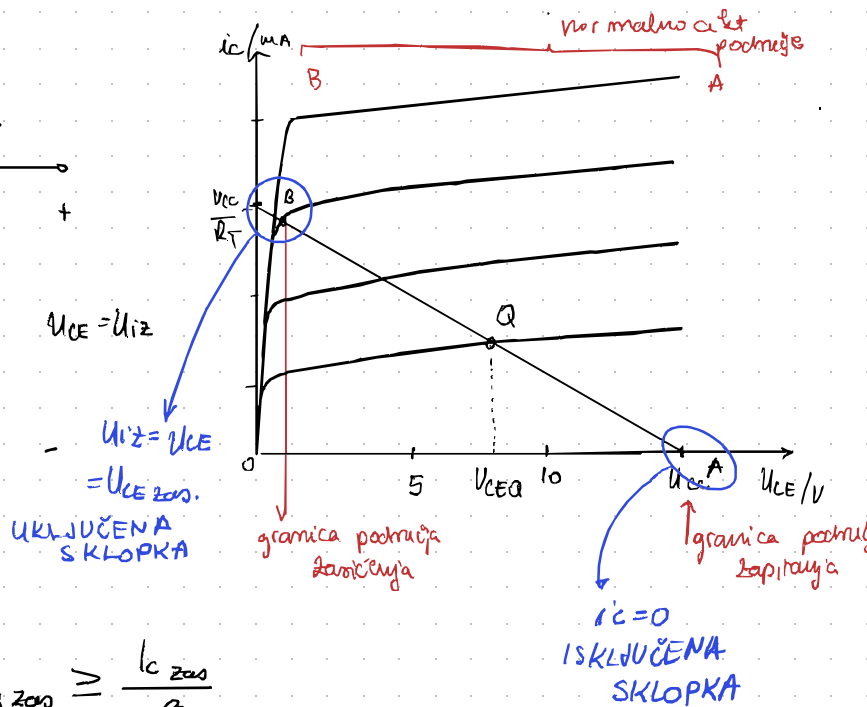


## 8.4 BipT kao sklopka

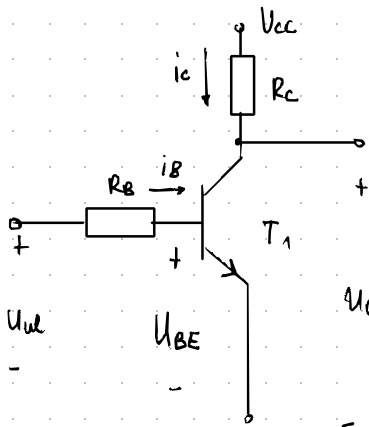

$\Rightarrow$  UVJET ZASIĆENJA:  $I_{B_{zao}} \geq \frac{I_{C_{zao}}}{\beta}$

Primjer 8.14.)

$V_{CC} = 5V$        $U_{UL} = U_{CC}$

$R_C = 1k\Omega$


$R_{B_{max}} = ? \rightarrow$  zatvaranje       $\beta \in [50, 150]$

$U_{CE_{zao}} = 0.2V$        $U_{BE_{zao}} = 0.8V$

$I_{C_{zao}} = \frac{5 - 0.2}{1000} \rightarrow I_{C_{zao}} = 4.8mA$

$I_{B_{zao}} = \frac{U_{UL} - U_{BE_{zao}}}{R_B} \geq \frac{I_{C_{zao}}}{\beta} \rightarrow \frac{U_{UL} - U_{BE_{zao}}}{I_{C_{zao}}} \cdot \beta \geq R_B \rightarrow R_{B_{max}} = 131.25k\Omega$   
 $R_{min} = 43.75k\Omega$

# Napovska prijenoma karakt.

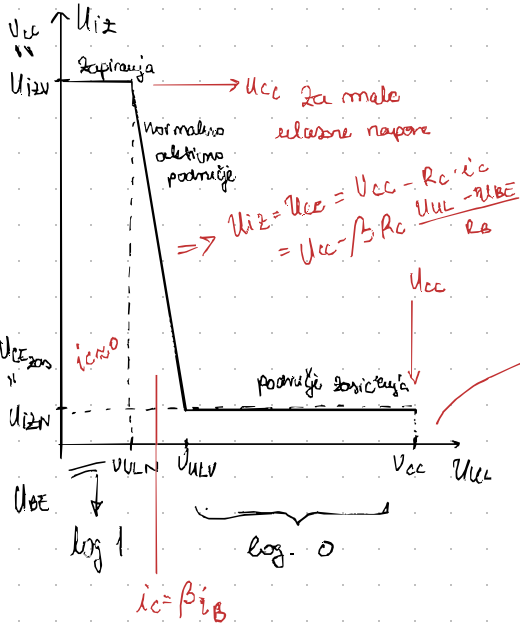


$$I_B = \frac{U_{ulV} - U_{BE}}{R_B} = \frac{I_{C_{zao}}}{\beta} = \frac{U_{cc} - U_{CE_{zao}}}{\beta \cdot R_c}$$

$$I_C = I_{C_{zao}} = \frac{U_{cc} - U_{CE_{zao}}}{R_c}$$

$$I_{B_{zao}} \geq \frac{I_{C_{zao}}}{\beta}$$

$$U_{iz} = U_{CE_{zao}} = U_{izN} = U_0$$

## Primjer 8.15.)

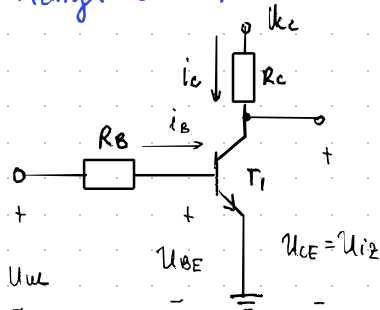

$$U_{cc} = 5V$$

$$R_B = 10k\Omega$$

$$R_c = 1k\Omega$$

$$\beta = 100$$

$$U_{CE_{zao}} = 0.2V$$

$$U_{BE} = 0.7V$$


granice naponskog smetnji?

$$I_B = \frac{U_{ulV} - U_{BE}}{R_B} = \frac{I_{C_{zao}}}{\beta} = \frac{U_{cc} - U_{CE_{zao}}}{\beta \cdot R_c}$$

$$\frac{U_{ulV}}{R_B} = \frac{U_{cc} - U_{CE_{zao}}}{\beta R_c} + \frac{U_{BE}}{R_B} \quad | \cdot R_B$$

$$U_{ulV} = \frac{U_{cc} - U_{CE_{zao}}}{\beta} \cdot \frac{R_B}{R_c} + U_{BE}$$
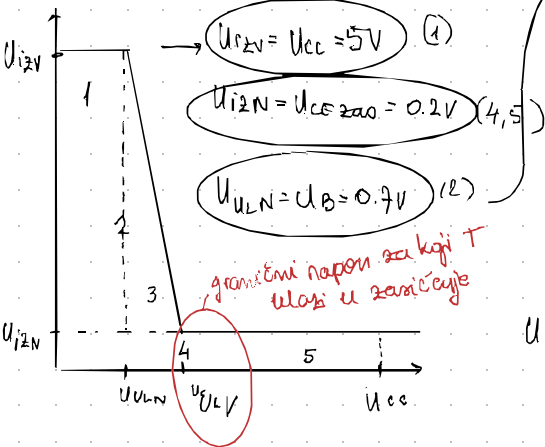
$$U_{ulV} = \frac{5 - 0.2}{10} + 0.7 \rightarrow U_{ulV} = 1.18V \quad (3, 4)$$



$$(5) \rightarrow U_{ul} > U_{ulV} \rightarrow U_{iz} = \text{konst} = U_{izN} = U_{CE_{zao}}$$

## Granice smetnji invertora:

$$G_{SN} = U_{ulN} - U_{izN} = 0.7 - 0.2 = 0.5V$$

$$G_{SV} = U_{izV} - U_{ulV} = 5V - 1.18 = 3.82V$$


za invertor se slike log 0 i 1

$$u_0 = (0) = U_{iz} = U_{CE_{zao}}$$

$$u_1 = (1) = U_{iz} = U_{cc}$$
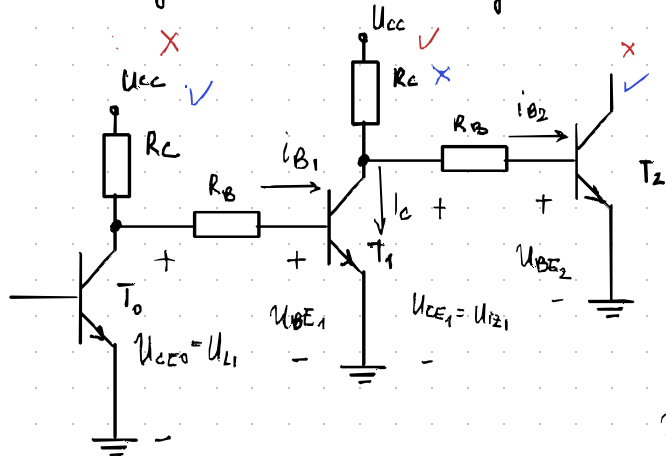
# Utjecaj opterećenja na napone logičkih razina

Analiziraju se stacionarna stanja invertora s tranzistorom  $T_1$



① To u zaponu  $\rightarrow i_{c0} = 0$   
 $\rightarrow T_1$  u zaponu  
 $\rightarrow T_2$  u zaponu  $i_{B2} = 0$  Zao  

$$I_{B1, zao} = \frac{U_{cc} - U_{BE, zao}}{R_c + R_B}$$
// mora biti dovoljno velik  

$$I_{B1, zao} \geq \frac{I_{C1, zao}}{\beta} = \frac{U_{cc} - U_{CE, zao}}{\beta R_c}$$

$U_{I21} = U_{CE1} = U_{CE, zao} = U_0$

② To u zaponu  
 $\rightarrow T_1$  u zaponu  
 $\rightarrow T_2$  u zaponu

$U_{U1} = U_{CE0} = U_{CE, zao}$

$$U_{I2} = U_{cc} - R_c I_{B2, zao} = U_{cc} - R_c \frac{U_{cc} - U_{BE, zao}}{R_c + R_B} = U_1$$

$\rightarrow i_{B2} = I_{B2, zao}$

Visoki napon  
 Log 1

► Ako je  $T_1$  opterećen s N invertora

$$U_1 = U_{cc} - N R_c \frac{U_{cc} - U_{BE, zao}}{N R_c + R_B}$$

• sa što više invertora je opterećen  $T_1$   
 to je lošija situacija biti za log 1

Primer 16.)

$U_{cc} = 5V$

$R_B = 20k\Omega$

$R_c = 1k\Omega$

$\beta = 100$

$U_{CE, zao} = 0.2V$

$U_{BE, zao} = 0.8V$

LOGIČKA 0 To zap  $\rightarrow T_1$  zao  $\rightarrow T_2$  zap

$$I_{B1} = \frac{U_{cc} - U_{BE, zao}}{R_c + R_B} \geq \frac{U_{cc} - U_{CE, zao}}{\beta R_c} = U_0$$

$$I_{B1, zao} = \frac{15 - 0.8}{21 \times 10^3} \rightarrow I_{B1, zao} = 0.2mA$$

$$I_{C1, zao} = \frac{U_{cc} - U_{CE, zao}}{R_c} \rightarrow I_{C1, zao} = 4.8mA$$

$U_{CE, zao} = U_0 \Rightarrow 0.2V$  \* nije 0V

rade li ispravno invertori?

$U_0$  i  $U_1 = ?$

LOGIČKA 1

$$U_1 = U_{cc} - R_c \frac{U_{cc} - U_{BE, zao}}{R_c + R_B} \rightarrow U_1 = 4.8V$$
 \* nije 5V

Što je veća kaskada više je dostupnije

$\Rightarrow$  IMPULSNI ODZIV: skripta 373-374.str

## Uključivanje tranzistora

$t < 0 \rightarrow$  napon  $U_{UL} = -U_{UL2}$  zaporno polarizira spoj EB  $\rightarrow i_B \approx 0$   
 $U_{BE} = -U_{UL2}$

$\rightarrow$  napon  $U_{CC}$  zaporno pol. spoj CB  $\rightarrow i_C \approx 0$   
 $\rightarrow$  područje zadržavanja

$t = 0 \rightarrow$  trenutna promjena napona  $U_{UL}: -U_{UL2} \rightarrow U_{UL1} \Rightarrow$  trenutna promjena struje  $i_B$

$\hookrightarrow$  spoj EB postupno se polarizira

$\hookrightarrow$  postupno raste  $i_C \rightarrow$  tranzistor prolazi kroz normalno aktivno područje

$$i_{B1} = \frac{U_{UL1} - U_{BE200}}{R_B} > \frac{I_{C200}}{\beta} = \frac{U_{CC} - U_{CE200}}{\beta \cdot R_C}$$

$\hookrightarrow$  prelazi u područje zasićenja

impulsna vremena:

vrijeme zadržavanja

$t_d \rightarrow$  od  $t=0$  do  $i_C = 0.1 \cdot I_{C200}$

vrijeme porasta

$t_r \rightarrow$  od  $i_C = 0.1 \cdot I_{C200}$  do  $i_C = 0.9 \cdot I_{C200}$

vrijeme uključivanja

$t_{on} \rightarrow \underline{t_{on} = t_d + t_r}$

## Isključivanje tranzistora

$t = t_1 \rightarrow$  trenutna promjena s  $U_{UL1} \rightarrow -U_{UL2}$

$\hookrightarrow$  trenutna promjena struje  $i_B$  na  $-I_{B2} = \frac{-U_{UL2} - U_{BE200}}{R_B}$

zbog negativnog naboja maksimalni nosilaca spoj EB ostaje u početku nepotpuno polariziran  $\rightarrow$  struja baze  $-I_{B2}$  odstranjuje višak naboja u području zasićenja!

$\rightarrow$  prolazom kroz normalno akt. područje tranzistor prelazi u područje zadržavanja

impulsna vremena:

vrijeme zadržavanja

$t_s \rightarrow$  od  $t_1$  do  $i_C = 0.9 \cdot I_{C200}$



vrijeme pada

$t_f \rightarrow$  od  $i_C = 0.9 \cdot I_{C200}$  do  $i_C = 0.1 \cdot I_{C200}$

vrijeme isključivanja

$t_{off} = t_s + t_f$
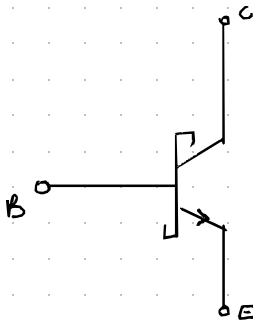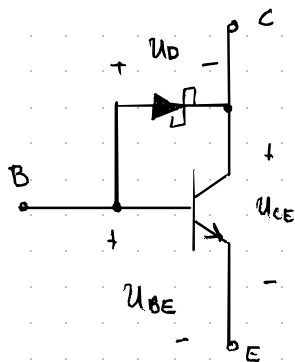
# Skracivajuća vremena zadržavanja → Schottkyjev tranzistor



→ u impulsnom radu bip T  
 sklopke u pravilu je  
 najduže vrijeme zadržavanja  $t_s$   
 kao rezultat odstranjivanja  
 velikog naboja najviših nosilaca  
 nakupljenog za vrijeme rada T u  
 području zadržavanja

Schottkyjev T → njegovom primenom se skraćuje  $t_s$

Schott. dioda



→ područje zatiranja ili norm. akt. područje ( $U_{CE} > 4V$ ) → spg. CB i SD u  
 zapornom pol.

↳ prelaskom postaje propusno


↳ S.D ograniči napon  $U_{CE}$  na kolektu diode → spreči ulazak tranz.  
 u dublje zatiranje

napon  $U_{CE}$  tranzistora u zatiranju →  $U_{CE} = U_{BE} - U_D \approx 0.7 - 0.4 = \underline{\underline{0.3V}}$

## Skupina ECL (emitter coupled logic)

→ skupina emitorski vezane logike

### Strujna sklopka

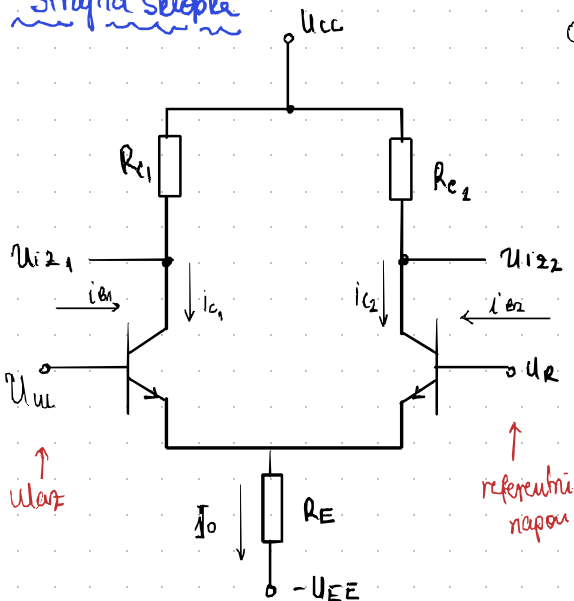

Odnos kolektorskih struja

$$\frac{i_{C1}}{i_{C2}} = \exp\left(\frac{U_{BE1} - U_{BE2}}{U_T}\right) = \exp\left(\frac{U_{I1} - U_{I2}}{U_T}\right)$$

ako zanemarimo  $I_{B1}$  i  $I_{B2}$

$$i_{C1} + i_{C2} \approx I_0$$

$$\frac{i_{C1}}{I_0} \approx \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{U_{I2} - U_{I1}}{U_T}\right)}$$

$$\frac{i_{C2}}{I_0} \approx \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{U_{I1} - U_{I2}}{U_T}\right)}$$