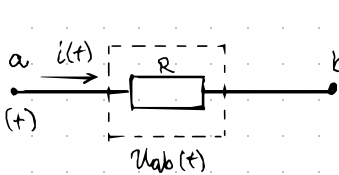


1.2. DVOPOLI

Omski otpor R

- linearni pasivni dvopol : $u_{ab}(t) = R \cdot i(t)$ [Ω]

struja ulazi na +
stezaljku dvopola




napon na stezaljkama dvopola

pretvaranje u izvor u Q

$$W = I^2 R t \rightarrow W(t) = R \int_0^t i^2(t) dt$$

Induktivitet L

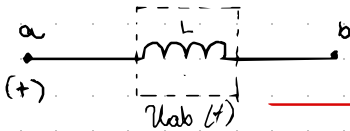- linearni pasivni dvopol : $u_{ab}(t) = L \cdot \frac{d}{dt} i(t)$ [H]



napon različit od nule ako je struja promjenjiva s vremenom!

* može spremirati energiju iako je pasivni element (mag polje)

$$W(t) = \frac{L i^2(t)}{2}$$


Kapacitet C

$$u_{ab}(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(t') dt' + u_c(t_0)$$

[F]

$$i(t) = C \frac{d}{dt} u_{ab}(t)$$

napon na stezaljkama otpora

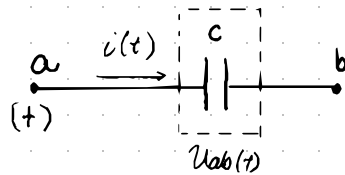

* u svome el. polju može spremirati energiju

$$W(t) = \frac{C u_{ab}^2(t)}{2}$$

Idealni naponski izvor


- aktioni dropol: $u_{ab}(t) = u(t)$

→ struja može biti bilo koje vrijednosti

$$u(t) = U \text{ ili } u(t) = E$$

⇒ idealni istosmjerni naponski izvor


• napon uvijek jednak $u(t)$

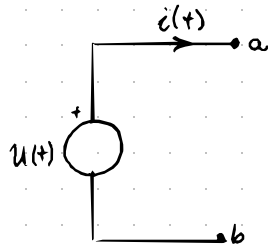


► Idealni strujni izvor

- aktioni dropol: $i_k(t) = i(t)$

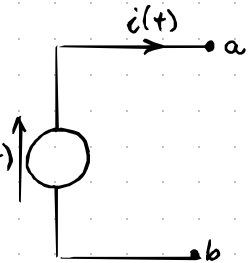→ ako je $i_k(t) = I \Rightarrow$ idealni strujni istosmjerni izvor



Idealni sinusni izvor

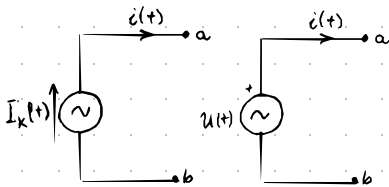

$$i_k(t) = \tilde{I}_m \sin(\omega t + \alpha_i)$$

$$u_k(t) = \tilde{U}_m \sin(\omega t + \alpha_u)$$

⇒ struja i napon ovise o t i mogu se opisati mat. funkcijama koje opisuju izmjenične struje i napone ⇒ harmoničke funkcije (sinus i kosinus)

① referentni polarnosti (t) → stalni i ne ovise o vremenu

② - kod izmjeničnih struja i napona polarnost napona $u_{ab}(t)$ i smjer struje $i(t)$ mijenja se u vremenu

→ referentni i stvarni polarnosti se ne podudaraju u svakom trenutku

③ Za jednadžbe Kirch. zakona → uzimaju se ref. smjerovi $U(t)$ za napon i odgovarajući ref. smjer struje


1.3. RJEŠAVANJE MREŽA SA SINUSNIM IZVORIMA

ALM - Aktivne Linearne Mreže


- analiza je složena od one u istosmjernim krugovima

\rightarrow u njima = induktivitet $L \Rightarrow$ kratki spoj
= kapacitet $C \Rightarrow$ prazni hod

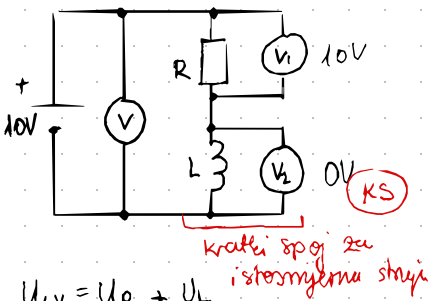POKUS: serija RL s istosmjernim i sinusnim izvorom




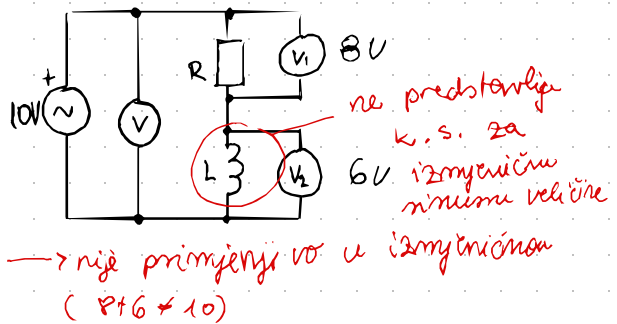\rightarrow alj. suma pada napona na trošila i elementima




- pad napona na R uvijek postoji
- pad napona na L postoji samo u spoju sa sinusnim naponskim izvorom

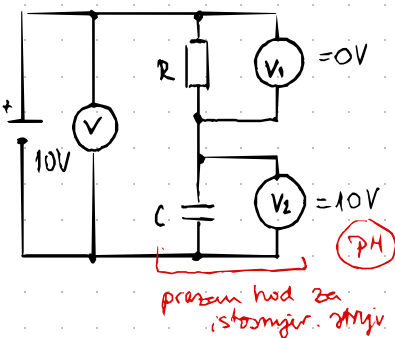POKUS: serija RL s istosmjernim i sinusnim izvorom



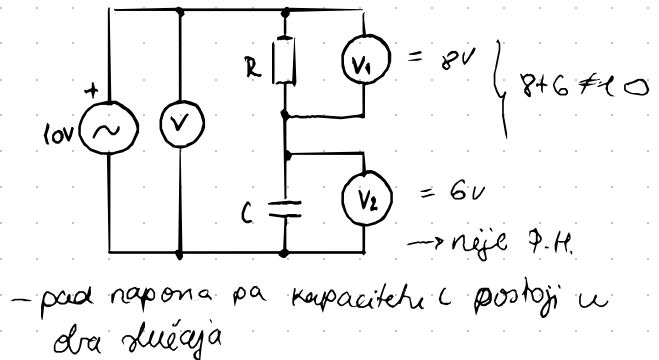
- na R nema pada napona kada je RC reza spojena na istosmjerni naponski izvor



\Rightarrow izmjenična sinusna struja stvara padove napona na ind. L i kap. C

+ nailazi na otpor kad prolazi istima

Primer: sinusni izvor i serija RLC

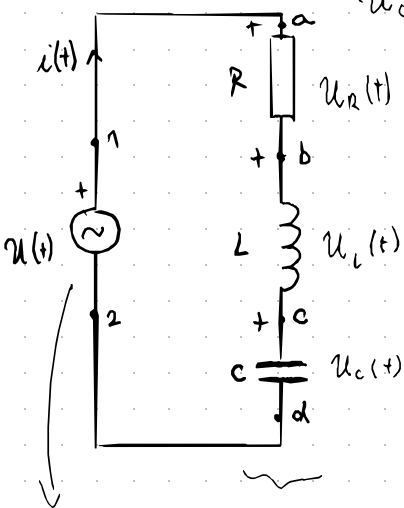

$$u_C(t) = U_{cm} \sin(\omega t + \alpha_{uc})$$

napon na kondenzatoru

$$i(t), u_R(t), u_L(t), u_C(t) \rightarrow ?$$

$$U_{cm} = 30V$$

$$\alpha_{uc} = -60^\circ \rightarrow -\frac{\pi}{3} \text{ pomak}$$

$$R = 2\Omega$$

$$L = 1.6mH$$

$$C = 20\mu F$$

$$\omega = 5000 s^{-1}$$

$$*R = \frac{u}{i} \quad u_L(t) = L \frac{di}{dt}$$

$$u_C(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(t') dt' + u_C(t_0)$$

$$u_{12}(t) = u_{ab} + u_{bc} + u_{cd}$$

$$u_{12}(t) = R \cdot i(t) + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(t') dt' + u_C(t_0)$$

$$u_C(t) = 30 \cdot \sin(5000t - \frac{\pi}{3})$$

$$i(t) = C \frac{d}{dt} \cdot u_C(t)$$

$$\Rightarrow i(t) = C \cdot \frac{d}{dt} \cdot U_{cm} \sin(\omega t + \alpha_{uc})$$


$$i(t) = C \cdot U_{cm} \cos(\omega t + \alpha_{uc}) \cdot \omega = 20 \times 10^{-6} \cdot 30 \cdot \cos(5000t - \frac{\pi}{6}) \cdot 5000$$

$$i(t) = 3 \cos(5000t - \frac{\pi}{6}) A \rightarrow I_{max} = 3A$$

$$i(t) = 3 \sin(5000 - \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}) A$$

$$i(t) = 3 \sin(5000 + \frac{\pi}{6}) A$$

$$\rightarrow \alpha_i = \frac{\pi}{6}$$

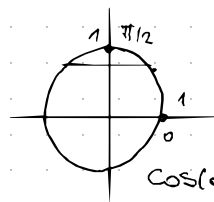

$$\rightarrow \cos(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2})$$

$$u_R = R \cdot i(t) = 6 \sin(5000t + \frac{\pi}{6}) \Omega$$

$$u_L = L \cdot \frac{d}{dt} i(t) = 1.6 \times 10^{-3} \cdot \frac{d}{dt} (I_{max} \sin(\omega t + \alpha_i))$$

$$u_L = 1.6 \times 10^{-3} \cdot I_{max} \cos(\omega t + \alpha_i) \cdot \omega = 1.6 \times 10^{-3} \cdot 3 \cos(5000t + \alpha_i) \cdot 5000$$

$$u_L = 4.8 \times 10^{-3} \cdot 5000 \cdot \sin(5000t + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}) =$$

$$u_L = 24 \cdot \sin(5000t + \frac{2\pi}{3}) V$$

$$u(t) = 6 \sin(5000t + \frac{\pi}{6}) \Omega + 30 \cdot \sin(5000t - \frac{\pi}{3}) + 24 \cdot \sin(5000t + \frac{2\pi}{3}) V$$

$$u(t) = 8.49 \sin(5000t - \frac{\pi}{12}) V$$

$$\rightarrow 6 \sin(5000t + \frac{\pi}{6}) + 6 \sin(5000t - \frac{\pi}{3})$$

u protufaziji su ($\varphi = \pi$)

$$\rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(\frac{x+y}{2}) \cdot \cos(\frac{x-y}{2}) \rightarrow 8.49 \sin(5000t - \frac{\pi}{12}) V$$

nepratičnu način rješavanja