

## 7.8 Dinamički parametri i model bipolarnog tranzistora



Nonlinearni modeli  $\Rightarrow$  za režim velikog signala

linearni modeli  $\rightarrow$  režim malog signala

### Dinamički otpor

Ulazni dinamički otpor  $r_{be} = \left. \frac{dU_{BE}}{di_B} \right|_{U_{CE} = \text{konst.}} = \left. \frac{U_{BE}}{i_B} \right|_{U_{CE} = 0}$

$r_{be} = r_{bb'} + r_{b'e}$

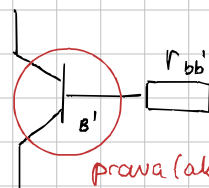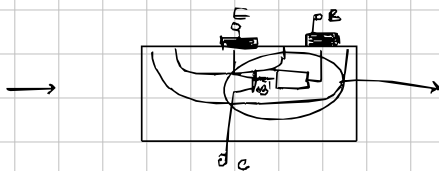


prava (aktivna) baza

din otpor spoja EB

$r_{b'e} = \frac{U_T}{I_B}$

Izlazni dinamički otpor  $r_{ce} = \left. \frac{dU_{CE}}{di_C} \right|_{i_B = \text{konst.}} = \left. \frac{U_{CE}}{i_C} \right|_{i_B = 0}$

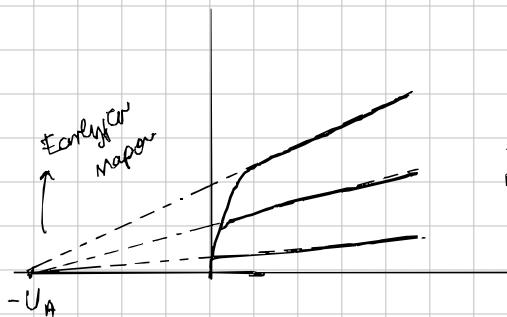

$I_C = \beta I_B \left( 1 + \frac{U_{CE}}{U_A} \right)$

$\frac{1}{r_{ce}} = \frac{di_C}{dU_{CE}} = \frac{I_C}{U_{CE} + U_A}$

$r_{ce} = \frac{U_{CE} + U_A}{I_C} \approx \frac{U_A}{I_C}$

### Pojacanja

$\rightarrow$  dinamički faktor strujnog pojačanja

$h_{fe} = \left. \frac{di_C}{di_B} \right|_{U_{CE} = \text{konst.}} = \left. \frac{i_C}{i_B} \right|_{U_{CE} = 0} \rightarrow h_{fe} \approx \beta$

$\Rightarrow h_{fe} = \left. \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B} \right|_{U_{CE} = \text{konst.}} = \left. \frac{\Delta i_C}{I_{B2} - I_{B1}} \right|_{U_{CE} = \text{konst.}}$

## Stručna bipolarnog tranzistora

- drugi parametar koji opisuje pojačavaju tranzistora

$$g_m = \left. \frac{d i_c}{d U_{b'e}} \right|_{U_{c'e} = \text{konst.}} = \left. \frac{i_c}{U_{b'e}} \right|_{U_{c'e} = 0} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{SFE}$$

u radnoj tački:

$$g_m = \frac{d i_c}{d U_{b'e}} = \frac{d i_c}{d i_b} \cdot \frac{d i_b}{d U_{b'e}} = \frac{\beta_{fe}}{r_{b'e}}$$

$$g_m \approx \frac{\beta}{\frac{U_T}{I_B}} = \frac{I_C}{U_T}$$

### Primer 7.8.)

$$I_{BA} = 50 \mu A \rightarrow -11-$$

$$r_{b'e}, r_{ce}, \beta_{fe}, g_m = ? \text{ u tački A}$$

$$I_{CA} = 8 \text{ mA}$$

$$I_{CB} = 8.1 \text{ mA}$$

$$U_A = ?$$

$$U_{CEA} = 5 \text{ V}$$

$$U_{CEB} = 10 \text{ V}$$

$$U_T = 25 \text{ mV}$$

$$r_{b'e} = \frac{U_T}{I_{BA}} = \boxed{500 \Omega}$$

$$g_m = \frac{I_{CA}}{U_T} = \frac{8 \cdot 10^{-3}}{25 \cdot 10^{-3}} = \boxed{320 \text{ mA/V}}$$
 + za razliku od FET-ova gdje je oko 5 mA/V

$$\beta_{fe} = g_m \cdot r_{b'e} = 320 \cdot 10^{-3} \cdot 500 = \boxed{160} \quad \rightarrow \beta_{fe} \approx \beta$$

$$\triangleright \text{faktor } \beta \text{ je } \frac{I_{CA}}{I_{BA}} = \frac{8 \cdot 10^{-3}}{50 \cdot 10^{-6}} \rightarrow \boxed{\beta = 160}$$

$$r_{ce} = \left. \frac{\Delta U_{ce}}{\Delta i_c} \right|_{i_b = \text{konst.}} = \frac{U_{CEB} - U_{CEA}}{I_{CB} - I_{CA}} = \frac{10 - 5}{(8.1 - 8) \cdot 10^{-3}} = \boxed{500 \Omega}$$

$$r_{ce} = \frac{U_{CEA} + U_A}{I_{CA}} = \frac{U_{CEB} + U_A}{I_{CB}}$$

$$\Rightarrow U_A = \frac{I_{CA} \cdot U_{CEB} - I_{CB} \cdot U_{CEA}}{I_{CB} - I_{CA}}$$

$$= \frac{8 \cdot 10 - 8.1 \cdot 5}{8.1 - 8} = \boxed{U_A = 395 \text{ V}}$$