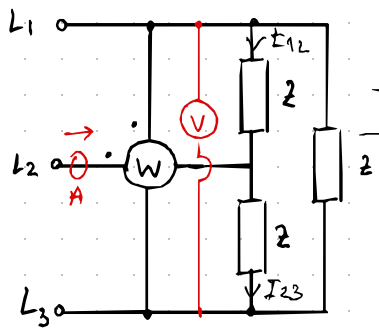


14. ZADACI S WATTMETROM

1. LIR 18.19.11.)

Wattmetar → mjeri radnu snagu



$$U_L = 400V \rightarrow U_{\phi} = 230V$$

$$Z = 60 \angle 45^\circ \Omega$$

→ spojeno u trokut

$$U_V = U_{\phi L} - U_{\phi L-240^\circ}$$

$$U_V = 400 \angle 0^\circ = 400 \angle -30^\circ$$

$$I_A = I_A \angle \varphi_A$$

$$I_A + I_{12} = I_{23}$$

$$I_A = I_{23} - I_{12}$$

$$P_W = |I_A| \cdot |U_V| \cdot \cos(\varphi_V - \varphi_A)$$



$$11.5 \cdot 400 \cdot \cos(-30^\circ + 165^\circ)$$


$$\Rightarrow P_W = -3252.69W$$

$$I_C = I_A = \frac{U_{\phi L-120^\circ} - U_{\phi L-240^\circ}}{Z}$$

$$= \frac{U_{\phi L-120^\circ} - U_{\phi L-120^\circ}}{Z}$$

$$I_A = 11.5 \angle 165^\circ A$$

2.

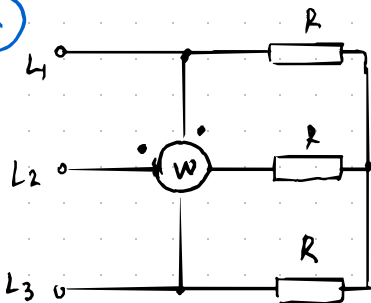

$$P_W = ? \rightarrow P_W = |I_2| \cdot |U_{13}| \cdot \cos(\varphi_A - \varphi_V)$$

$$U_L = 400V \rightarrow 230V$$

$$R = 10 \Omega$$

$$I_2 = \frac{U_{\phi L-120^\circ}}{10} = \frac{230 \angle -120^\circ}{10}$$

$$I_2 = 23 \angle -120^\circ$$

$$U_{13} = U_{\phi L} - U_{\phi L-240^\circ}$$

$$U_{13} = 398.37 \angle -30^\circ$$

$$P_W = 23 \cdot 398.37 \cdot \cos(-30^\circ + 120^\circ)$$

$$P_W = 0W$$