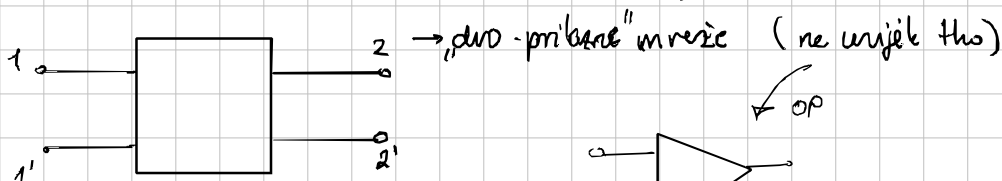



14.1

# UVOD U TEORIJU ČETVEROPOLA

two-port networks




→ „dvo-prilazne“ mreže (ne uvijek tho)

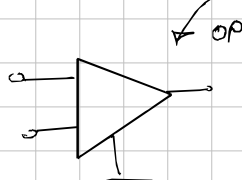


• element mreže ili submreže

\* četveropol može biti dio mreže!

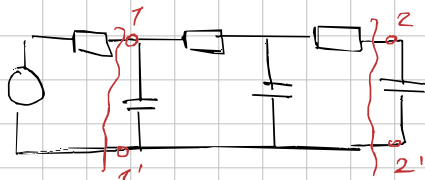

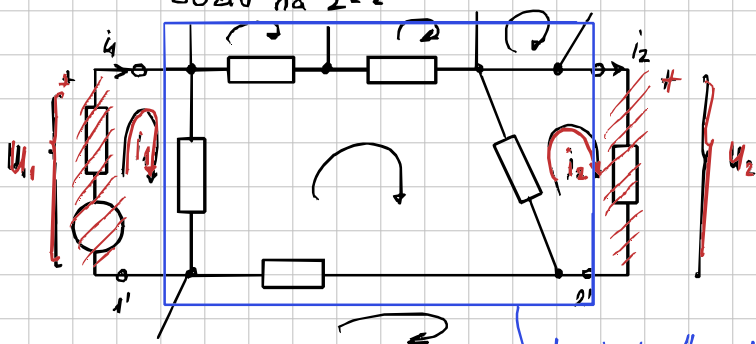Primer: mreža s poludrom na 1-1' odziv na 2-2'



napon i struja na priklacima  
→ varijable četveropola

Jednacičke petlje

„black box“ - eliminišemo sve nepoznate struje od  $I_3$  nadalje

$$U_1 = I_1 \cdot Z_{11} - I_2 \cdot Z_{12} - I_3 \cdot Z_{13} - \dots - I_n \cdot Z_{1n}$$

$$U_2 = I_2 \cdot Z_{21} - I_1 \cdot Z_{22} - I_3 \cdot Z_{23} - \dots - I_n \cdot Z_{2n}$$

$$0 = -I_1 \cdot Z_{31} - I_2 \cdot Z_{32} + I_3 \cdot Z_{33} - \dots - I_n \cdot Z_{3n}$$

$$0 = -I_1 \cdot Z_{n1} - I_2 \cdot Z_{n2} - I_3 \cdot Z_{n3} - \dots + I_n \cdot Z_{nn}$$


$$\begin{aligned} I_1 &= \left( \frac{\Delta_{11}}{\Delta} \right) U_1 - \left( \frac{\Delta_{21}}{\Delta} \right) U_2 \\ I_2 &= \left( \frac{\Delta_{12}}{\Delta} \right) U_1 - \left( \frac{\Delta_{22}}{\Delta} \right) U_2 \end{aligned}$$

$\Delta \rightarrow$  det sustava

$\Delta_{ij}$  - kofaktori det sustava

$$\frac{\Delta_{ij}}{\Delta} \text{ ima dimenziju } \frac{1}{\Omega}$$

- ajelu mrežu moguće je promatrati kao:

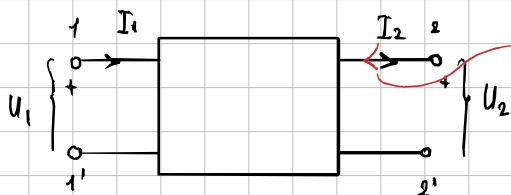

$$I_1 = Y_{11} \cdot U_1 + Y_{12} \cdot U_2$$

$$I_2 = Y_{21} \cdot U_1 + Y_{22} \cdot U_2$$


Strujne fjd. četr.

$Y_{11}, Y_{12}, Y_{21}, Y_{22} \rightarrow$  y-parametri četveropola

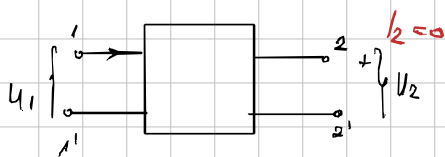
## Odrerivavaję parametara četveropola

→ iz uvjeta na prazno i kratko

⇒ četveropol na prazno → prazni hod  
na priklasu 1-1' i li 2-2'



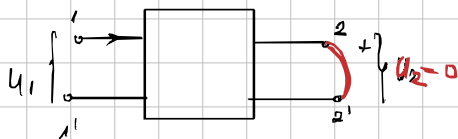⇒ četveropol na kratko → kratki spoj  
na priklasu 1-1' i li 2-2'




## Strujne jednačije → y-parametri četveropola

y-parametri → iz četveropola na kratko

$$I_1 = y_{11} U_1 - y_{12} U_2$$

$$I_2 = y_{21} U_1 - y_{22} U_2$$

$U_2 = 0 \rightarrow K_S$

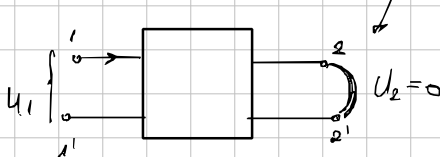

$$I_1 = U_1 \cdot y_{11}$$

$$\rightarrow y_{11} = \left. \frac{I_1}{U_1} \right|_{U_2=0}$$

$$y_{21} = \left. \frac{I_2}{U_1} \right|_{U_2=0}$$

ulazna admitemcija na  
kratko  $U_2 = 0$

prijenosna admitemcija  
na kratko  $U_2 = 0$

▶ ako je četveropol recipročan  $\Delta_{12} = \Delta_{21}$  pa je  $y_{12} = y_{21}$

\* možemo obj. matricno

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} y_{11} & -y_{12} \\ y_{21} & -y_{22} \end{bmatrix}}_{[Y]} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = [Y] \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

[Y] matrica y-parametara

## Naponske jed. → z-parametri četveropola

$$I_1 = y_{11} U_1 - y_{12} U_2$$

$$U_1 = \frac{y_{22}}{D_y} I_1 - \frac{y_{12}}{D_y} I_2$$

$$I_2 = y_{21} U_1 - y_{22} U_2$$

$$U_2 = \frac{y_{21}}{D_y} I_1 - \frac{y_{11}}{D_y} I_2$$

$$D_y = y_{11} y_{22} - y_{12} y_{21}$$

$$D_y = \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix}$$

$$U_1 = I_1 \cdot Z_{11} - I_2 \cdot Z_{12}$$

$$U_2 = I_1 \cdot Z_{21} - I_2 \cdot Z_{22}$$

naponske jed četveropola

recipročni:

$$Z_{21} = Z_{12}$$

Određivanje:  $I_2 = 0$

$$U_1 = I_1 \cdot Z_{11} - I_2 \cdot Z_{12} = 0 \rightarrow Z_{11} = \frac{U_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} \quad \text{ulazna impedancija}$$

$$U_2 = I_1 \cdot Z_{21} - I_2 \cdot Z_{22} \quad Z_{21} = \frac{U_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} \quad \text{prijenosna impedancija}$$

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad [Z] = [Y]^{-1}$$

\* matrica Z parametara je inverz matrice Y parametara

Prijenosne jednačbe  $\rightarrow$  a-parametri čehropola

- prijemni signala  $\rightarrow$  1-1' ulaza na izlazu 2-2'
- ovisnost  $U_1$  i  $I_1$  o  $U_2$  i  $I_2$

$$I_1 = U_1 \cdot Y_{11} - U_2 \cdot Y_{12}$$

$$U_1 = U_2 \cdot \frac{Y_{22}}{Y_{21}} + \frac{1}{Y_{21}} I_2$$

$$I_2 = U_1 \cdot Y_{21} - U_2 \cdot Y_{22}$$

$$I_1 = \frac{Y_{11}}{Y_{21}} U_2 + \frac{Y_{12}}{Y_{21}} I_2$$

$$U_1 = A U_2 + B I_2$$

$$I_1 = C U_2 + D I_2$$

prijenosne jed. čehropola

$\rightarrow$  određujemo preko kratkosti i praznog

$$I_2 = 0 \quad U_1 = A U_2$$

$$A = \frac{U_1}{U_2} \Big|_{I_2=0} \quad \text{omjer napona}$$

$$I_1 = C U_2$$

$$C = \frac{I_1}{U_2} \Big|_{I_2=0} \quad \text{recipročna vrijednost odnosa na prazno}$$

$$U_2 = 0 \rightarrow B = \frac{U_1}{I_2} \Big|_{U_2=0}$$

recipročna vrijednost prijenosne admitancije

$$I_1 = D I_2 \rightarrow D = \frac{I_1}{I_2} \Big|_{U_2=0}$$

omjer struja na kratko pri  $U_2=0$

matrica prijenosnih parametara  $[a] = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$

UVJET RECIPROČNOSTI:  $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = AD - BC = 1$

## Prejeto signal od izlaza prema ulazu

$$\begin{aligned} U_1 &= A U_2 + B I_2 \\ I_1 &= C U_2 + D I_2 \end{aligned} \Rightarrow \begin{bmatrix} U_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_2 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad \left/ \begin{array}{l} \text{Ljeva} \\ \cdot \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^{-1} \end{array} \right.$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} U_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} U_1 \\ I_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} U_2 &= \frac{D}{\Delta_A} U_1 - \frac{B}{\Delta_A} I_1 \\ -I_2 &= \frac{C}{\Delta_A} U_1 - \frac{A}{\Delta_A} I_1 \end{aligned}$$

$$\Delta_A = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}$$

Za recipročne četverpole vrijedi

$$\Delta_A = AD - BC = 1$$

samo za recipročne!

$$\begin{aligned} U_2 &= D U_1 - B I_1 \\ -I_2 &= C U_1 - A I_1 \end{aligned}$$

inverzne

primjenosne jednačine

→ parametre određujemo preko pokusa na kratko i prazno

## Hibridne jednačine → h-parametri četverpola

napon na ulazu + struja na izlazu ← preko struje na ulazu i napona na izlazu

$$I_1 = U_1 y_{11} - U_2 y_{12}$$

⇒

$$U_1 = \frac{1}{y_{11}} I_1 + U_2 \frac{y_{12}}{y_{11}}$$

$$I_2 = U_1 y_{21} - U_2 y_{22}$$

$$I_2 = \frac{y_{21}}{y_{11}} I_1 + \frac{y_{12} y_{21} - y_{11} y_{22}}{y_{11}} U_2$$

$$U_1 = h_{11} I_1 + h_{12} U_2$$

$$I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} U_2$$

→ uvrstimo u matrice odlike i gledamo

$$\begin{aligned} U_2 &= 0 & I_1 &= 0 \\ (za I_2) & & (za U_1) \end{aligned}$$

## Hibridne jed → g-parametri četverpola

→ invertiramo prethodnu matricu

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ U_2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} I_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} U_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

matrica g parametara

više na 36. slajdu

## Prijemna i ulazne funkcije četverpola

Cilj = analizirati mrežu konstanti parametre četverpola  
= dobiti rezultate koji vrijede za bilo koji četverpol

Posebno odrediti fije vezane za prijelaze četverpola


▷ prijenosni fije napona  $H_u = \frac{U_2}{U_1}(s)$

▷ -||- struje  $H_i = \frac{I_2}{I_1}(s)$

▷ ekv. ul. imped.  $Z_u = \frac{U_1}{I_1}$

▷ ekv. izl. imped.  $Z_i = \frac{U_2}{I_2}$

Princip: zadani 2 parametra

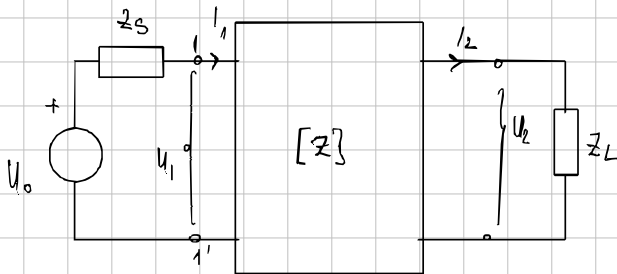

$$U_1 + I_1 \cdot Z_S = U_0$$

$$U_1 = I_1 \cdot Z_{11} - I_2 \cdot Z_{12}$$

$$U_2 = I_1 \cdot Z_{21} - I_2 \cdot Z_{22}$$

Za  $Y$  koristimo strujne jednačbe

$$U_2 = I_2 \cdot Z_L \Rightarrow U_2 = I_1 \cdot Z_{21} - I_2 \cdot Z_{22} \Rightarrow I_2 \cdot Z_L = I_1 \cdot Z_{21} - I_2 \cdot Z_{22}$$

prijemna funkcija struje

$$H_i(s) = \frac{I_2}{I_1} = \frac{Z_{21}}{Z_L + Z_{22}}$$

$$H_i = \frac{Y_L \cdot Y_{21}}{Y_{11} \cdot (Y_{22} + Y_L) + Y_{12} \cdot Y_{21}}$$

• naponska prijemna funkcija  $\rightarrow$  iz prve jednačbe

$$U_1 = I_1 \cdot Z_{11} - I_2 \cdot Z_{12} = I_1 \cdot Z_{11} - H_i(s) \cdot I_1 \cdot Z_{12}$$

$$U_2 = I_1 \cdot Z_{21} - I_2 \cdot Z_{22} = I_1 \cdot Z_{21} - H_i(s) \cdot I_1 \cdot Z_{12}$$

$$H_u(s) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{Y_{21}}{Y_L + Y_{22}}$$


$$\Delta Z = Z_{11} Z_{22} - Z_{12} Z_{21}$$

$$H_u(s) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{Z_L \cdot Z_{21}}{Z_{11}(Z_{22} + Z_L) - Z_{12} \cdot Z_{21}} = \frac{Z_L \cdot Z_{21}}{\Delta Z + Z_{11} \cdot Z_L}$$

Prijemna fije  $\frac{U_2}{U_0}$   $U_0(s) = U_1(s) + I_1(s) \cdot Z_S$

$$H_u(s) = \frac{U_2}{U_0} = \frac{Z_L \cdot Z_{21}}{(Z_{11} + Z_S)(Z_{22} + Z_L) - Z_{12} \cdot Z_{21}}$$
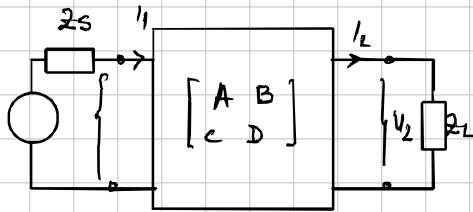
## Prijenome tj. izražene prijenosnim parametrima



$$U_1 = A U_2 + B I_2$$

$$I_1 = C U_2 + D I_2$$

$$U_2 = I_2 \cdot Z_L \Rightarrow U_1 = A U_2 + B I_2 \Rightarrow U_1 = A U_2 + B \frac{U_2}{Z_L}$$

$$H_u(s) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{Z_L}{A Z_L + B} \quad \text{Prijenoma fja napona}$$

Strujna prijenoma fja iz druge pd:


$$I_1 = C U_2 + D I_2 = C I_2 Z_L + D I_2$$

$$H_i(s) = \frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{C Z_L + D}$$

Naponska prijenoma funkcija  $\frac{U_2}{U_0}$ :

$$U_0 = U_1 + I_1 \cdot Z_s = A U_2 + B \frac{U_2}{Z_L} + C U_2 \cdot Z_s + D \frac{U_2}{Z_L} Z_s \quad \left| \quad H(s) = \frac{Z_L}{A Z_L + B + Z_s (C Z_L + D)} \right.$$

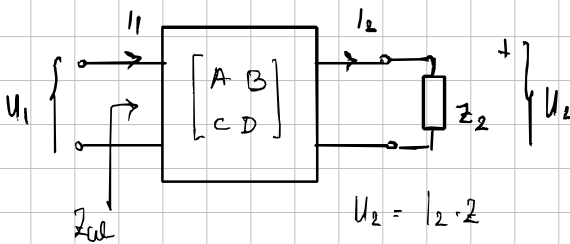Ulazne funkcije četverpolu  $\rightarrow$  Ulazne impedancije




$$U_1 = A U_2 + B I_2 = (A Z_2 + B) I_2$$

$$U_1 = C U_2 + D I_2 = (C Z_2 + D) I_2$$

$$Z_{ul} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{A Z_2 + B}{C Z_2 + D}, \quad Y_{ul} = \frac{1}{Z_{ul}}$$

možemo shvatiti kao

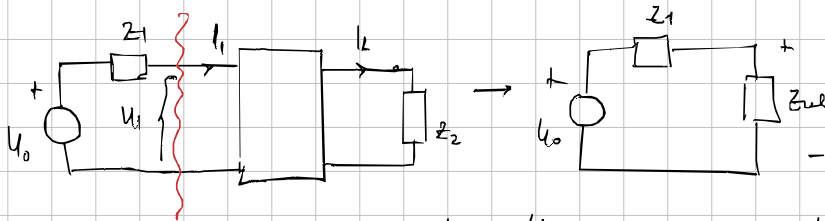

$$I_1 = \frac{U_0}{Z_1 + Z_{ul}}$$

$$U_1 = I_1 Z_{ul} = U_0 \frac{Z_{ul}}{Z_1 + Z_{ul}}$$