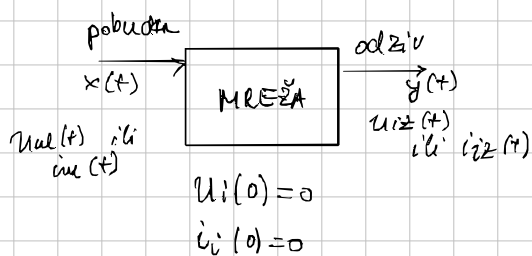


12. Funkcije mreža

- omjer 1-transformacije odziva i pobude kada ne mi' poč uzeći $\Rightarrow 0$



$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$


$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{(b_m)s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_0}{(a_n)s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_0} = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

a_i, b_i - realni koef. polinomni kompleksne var.

Funkcije mreža

- Wlasne ili funkcije imitancije dipol
- prenosne ili transfer funkcije četropol

• Funkcije imitancije → por priključnicu ili 1 prilaz

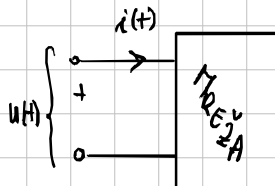


slučaj 1)

pobuda → napona

$$u(t) \rightarrow U(s)$$

odziv → struja

$$i(t) \rightarrow I(s)$$

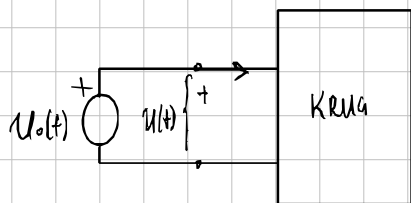


$$H(s) = \frac{I(s)}{U(s)} = Y(s) \rightarrow \text{Funkcija admittancije}$$

slučaj 2)

pobuda → struja

odziv → napon

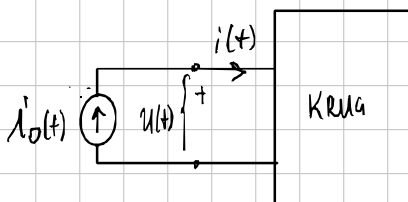


$$H(s) = \frac{U(s)}{I(s)} = Z(s)$$

Funkcija impedancije

Fije impedancije $Z(s)$ imitancije
Fije admittancije $Y(s)$

Prijenosne funkcije

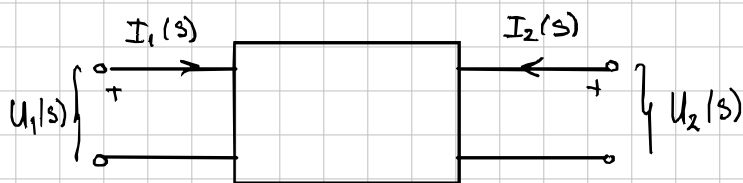

Pobuda (priklad 1) $\begin{cases} \text{napon} \\ \text{struja} \end{cases}$

\Rightarrow 4 tipa prijenosnih funkcija

Odziv (priklad 2) $\begin{cases} \text{napon} \\ \text{struja} \end{cases}$

1) Prijenosna funkcija (prijenosni omjer) napona




$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} \quad \begin{matrix} (0) \\ (P) \end{matrix}$$

Pobuda - napon 1

Odziv - napon 2

2) Prijenosna funkcija struja

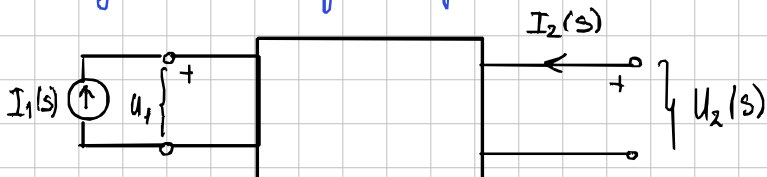


$$H(s) = \frac{I_2(s)}{I_1(s)} \quad \begin{matrix} (0) \\ (P) \end{matrix}$$

Pobuda - struja 1

Odziv - struja 2

3) Prijenosna impedancija

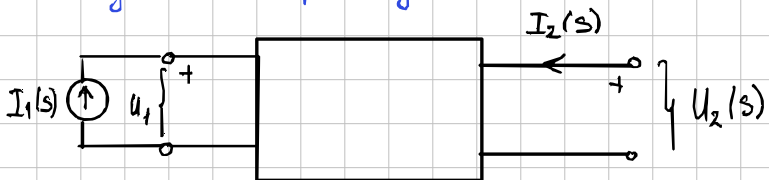

Pobuda - struja 1

Odziv - napon 2

$$Z_2(s) = \frac{U_2(s)}{I_1(s)} \quad \begin{matrix} (0) \\ (P) \end{matrix}$$

BITNO: $Z_{21} \neq \frac{1}{Y_{21}}$

4) Prijenosna admittancija




Pobuda = napon 1

Odziv = struja 2

$$Y_{21}(s) = \frac{I_2(s)}{U_1(s)}$$

Primer 1) RC mreža

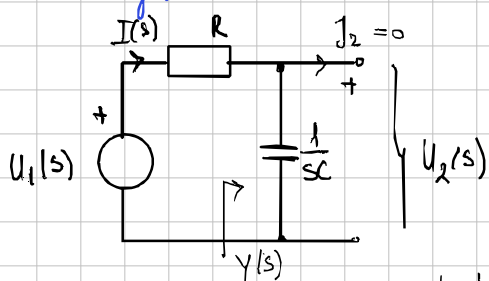

a) ulazna admitancija $Y(s)$

b) Prijenosna fija napona $H(s)$

a)

$$Y(s) = \frac{I_1(s)}{U_1(s)}$$

$$U_1(s) = I_1(s) \cdot R + U_2(s) = I_1(s) \cdot R + \frac{1}{sC} \cdot I_1(s)$$

$$U_1(s) = I_1(s) \left(R + \frac{1}{sC} \right)$$

$$Y(s) = \frac{1}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{sC}{sRC + 1}$$

* mala digresija

$$Y(s) = \frac{1}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{R} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{sCR}} = \frac{1}{R} \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{CR}}$$

$$Y(s) = \frac{\frac{1}{R} \cdot s}{s + \frac{1}{CR}} \rightarrow \begin{matrix} P(s) \\ Q(s) \end{matrix}$$

$$P(s) = 0, s \Rightarrow Q_1 = \frac{1}{R}$$

$$Q(s) = b_1 s + b_0 \Rightarrow b_1 = 1, b_0 = \frac{1}{RC}$$


b) Prijenosna fija napona

$$Y(s) = \frac{1}{R} \frac{s}{s + \frac{1}{RC}}$$

mala fija mreže može se napisati u faktoriziranom obliku \rightarrow nultoke

$$P(s) = 0 \rightarrow s_0 = 0$$
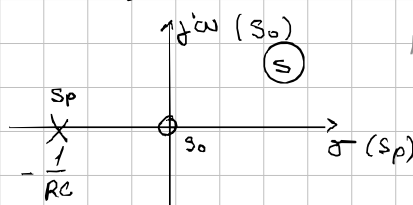
$$Q(s) = s + \frac{1}{RC} \Rightarrow s_p = -\frac{1}{RC}$$



ne kužim o čemu ovo

$$\frac{I}{U_1} = \frac{1}{R} \cdot \frac{s}{s + \frac{1}{RC}} ; U_2 = \frac{I}{sC} \rightarrow \frac{U_2}{I_1} = \frac{1}{sC}$$

$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \underbrace{\frac{I_1}{U_1}}_{Y(s)} \cdot \frac{U_2}{I_1} = \frac{1}{R} \cdot \frac{s}{s + \frac{1}{RC}} \cdot \frac{1}{sC} = \frac{1}{RC} \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{RC}} = \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}$$

$$H(s) = \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}, Y(s) = \frac{1}{R} \frac{s}{s + \frac{1}{RC}}$$

imamo isti pol

$$H(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{RC} \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{RC}} = \left(\frac{1}{\infty} \right) = 0$$

$\rightarrow s_0 = \infty$, drugi pol je u beskonačno

II. načina (b)

Mreža oblika

je naponski djelitelj

$$\rightarrow U_2 = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} \cdot U_1$$

$$U_1 = U_{21} + U_{22}$$

$$Z_1 = R$$

$$U_1 = I \cdot Z_1 + I \cdot Z_2$$


$$Z_2 = \frac{1}{sC}$$

$$U_2 = I \cdot \frac{1}{sC}$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{I \cdot \frac{1}{sC}}{I \cdot R + I \cdot \frac{1}{sC}} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}}$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}$$

Primer 2.)

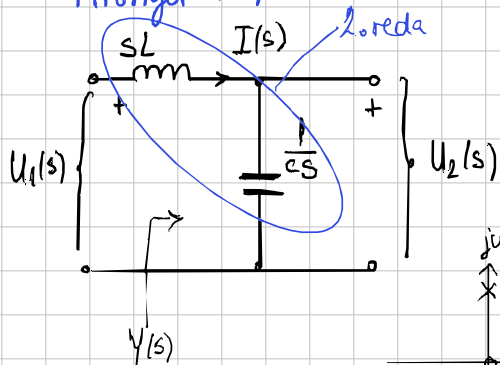


a) Masna admitancija

$$Y(s) = \frac{I(s)}{U_1(s)} = \frac{I(s)}{I(s)(sL + \frac{1}{Cs})}$$

$$Y(s) = \frac{1}{sL + \frac{1}{Cs}} = \frac{s}{s^2L + \frac{1}{C}}$$
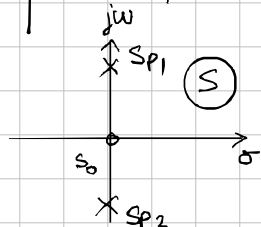
$$Y(s) = \frac{\frac{s}{L}}{s^2 + \frac{1}{Lc}}$$



nule

$$0 \rightarrow s_{01} = 0$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{\frac{s}{L}}{s^2 + \frac{1}{Lc}} \stackrel{L'H}{=} \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$= \frac{\frac{1}{L}}{2s} = \left(\frac{1}{\infty} \right) = 0 \rightarrow \text{druga nula u } \infty$$

$$Q(s) = 0 \rightarrow s^2 = -\frac{1}{Lc}$$

$$s_{p1,2} = \pm \frac{j}{\sqrt{Lc}} \rightarrow \text{polovi (2')}$$

b) Prijenosna fija napona

$$U_1 \cdot \frac{1}{sL + \frac{1}{Cs}} = U_2$$

$$H(s) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{I}{U_1} \cdot \frac{U_2}{I}$$


$$\rightarrow H(s) = \frac{1}{Y(s)} \cdot \frac{1}{sL + \frac{1}{Cs}}$$

$$H(s) = \frac{\frac{1}{Lc}}{s^2 + \frac{1}{Lc}} \text{ polovi su isti kao kod } Y(s)$$


$$\text{polovi} \rightarrow s_{p1,2} = \pm \frac{j}{\sqrt{Lc}}$$

$$\text{nule} \rightarrow \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{Lc}}{s^2 + \frac{1}{Lc}} = \left(\frac{1}{\infty} \right) \rightarrow s_{01} = \infty$$

$$s_{02} = \infty \text{ jer je kvadrat}$$

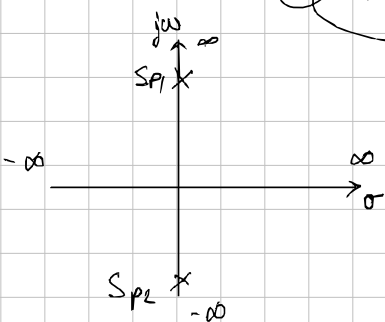

Primer 3.) ~~2. red~~ 1. red

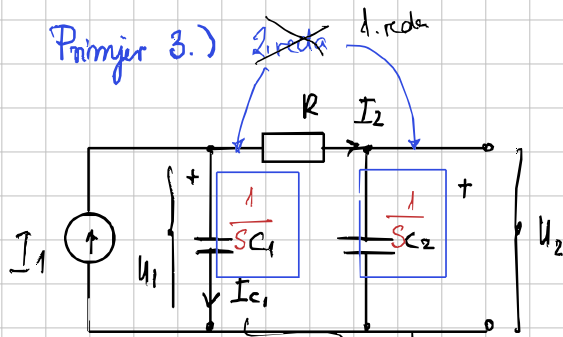

$$I_1 = I_{C1} + I_2$$

$$Y_1 = SC_1 \quad Y_2 = \left(R + \frac{1}{SC_2} \right)^{-1} = \left(\frac{SC_2 R + 1}{SC_2} \right)^{-1}$$

$$Y_2 = \frac{SC_2}{RSC_2 + 1}$$

$$I_2 = \frac{Y_2 \cdot U_1}{Y_1 + Y_2} \quad I_1 \rightarrow H(s) = \frac{I_2}{I_1} = \frac{Y_2 \cdot I_1}{Y_1 + Y_2} \cdot \frac{1}{I_1} = \frac{SC_2}{RSC_2 + 1} = \frac{SC_2}{SC_1 + \frac{SC_2}{RSC_2 + 1}} = \frac{SC_2}{SC_1(RSC_2 + 1) + SC_2}$$

$$H(s) = \frac{SC_2}{RS^2 C_1 C_2 + SC_1 + SC_2} = \frac{1}{RSC_1 + \frac{C_1}{C_2} + 1} = \frac{1}{RC_1 \left(s + \frac{1}{C_2 R} + \frac{1}{RC_1} \right)}$$


$$H(s) = \frac{1}{RC_1} \cdot \frac{1}{s + \frac{(C_1 + C_2)}{RC_1 C_2}}$$

nule: da li $H(s) = 0$
 $\rightarrow s_0 = \infty$ ne mogu učitati x

polovi: nazivnik = 0

$$s_p + \frac{C_1 + C_2}{RC_1 C_2} = 0$$

$$s_p = -\frac{C_1 + C_2}{RC_1 C_2}$$

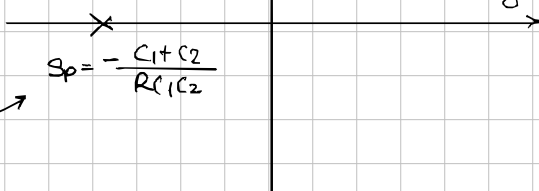

* ① $R, C \rightarrow 1. \text{ red}$

② $L, C \rightarrow 2. \text{ red}$

③ $R, C_1, C_2 \rightarrow \cancel{2. \text{ red}} \rightarrow 1. \text{ red}$

$C + U_{L2} = \text{neovisna petlja} \rightarrow \text{red} (-1 \text{ stupanj})$

L u čvoru & čine induktivni rez \Rightarrow rez (biji je neovisan) manje 1 stupanj

više je to uglavnom 2. red

Prijenosna impedancija

$$Z(s) = \frac{U_2(s)}{I_1(s)} = \frac{I_2(s)}{I_1(s)} \cdot \frac{U_2(s)}{I_2(s)} = H(s) \cdot Z_2(s)$$


$$U_2(s) = I_2(s) \cdot \frac{1}{SC_2}$$

$$Z(s) = \frac{1}{RC_1} \cdot \frac{1}{s + \frac{C_1 + C_2}{RC_1 C_2}} \cdot \frac{1}{SC_2} = \frac{1}{s \left(s + \frac{C_1 + C_2}{RC_1 C_2} \right)}$$


nule: $Z(s) = 0 \rightarrow s_1 = \infty$ i $s_{02} = -\infty$ jer kvadrat

polovi: $s \left(s + \frac{C_1 + C_2}{RC_1 C_2} \right) = 0$

$$s_{p1} = 0 \quad s_{p2} = -\frac{C_1 + C_2}{RC_1 C_2}$$

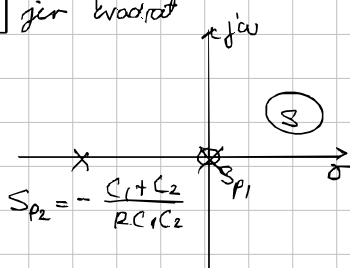

Primer 4.) RLC krug

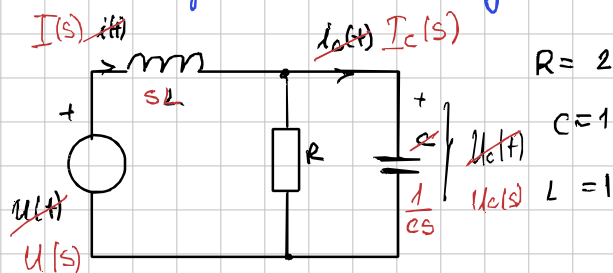

Odziv $\rightarrow I(s) \rightarrow$ fija admit.

Odziv $\rightarrow U_C(s) \rightarrow$ prijenosna fija

Odziv $\rightarrow I_C(s) \rightarrow$ prijenosna fija

\rightarrow sigurno prijenosna fija drugog reda (R, L, C) poticaj polude $u(t)$

$$a) Y(s) = \frac{I(s)}{U(s)}$$

$$b) H(s) = \frac{U_C(s)}{U(s)}$$

$$c) Y_{21} = \frac{I_C(s)}{U(s)}$$

funkcija admitancije

prijenosna fija admitancije

prijenosna fija admitancije

$$U(s) = I(s) \cdot SL + U_C(s)$$


$$U_C(s) = Z_{\text{paralele}} \cdot I(s) = I(s) \cdot \left(\frac{1}{R} + CS \right)^{-1}$$

$$U(s) = I(s) \left(SL + \frac{R}{1+RCS} \right)$$

$$U(s) = I(s) \frac{SLR + \frac{SL}{CS} + \frac{R}{CS}}{R + \frac{1}{CS}} = \frac{S^2 CLR + SL + R}{RCS + 1} I(s)$$

$$a) \Rightarrow Y(s) = \frac{SRC + 1}{S^2 CLR + SL + R} = \frac{1}{L} \cdot \frac{SRC + 1}{S^2 CR + S + \frac{R}{L}} = \frac{1}{L} \frac{S + \frac{1}{RC}}{S^2 + \frac{S}{RC} + \frac{1}{LC}}$$
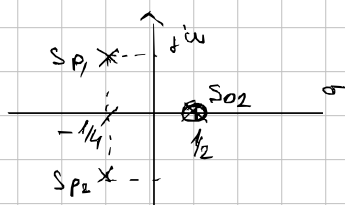
$$Y(s) = \frac{I(s)}{U(s)} = \frac{S + \frac{1}{2}}{S^2 + S \frac{1}{2} + 1}$$



$$s_0 = \infty$$

$$s_{02} = -\frac{1}{2}$$

$$s_{p1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{15}j}{4}$$


$$b) H(s) = \frac{U_C(s)}{U(s)} \quad U_C = I(s) \cdot \frac{R}{1+RCS} = \frac{U(s)}{LS + \frac{R}{1+RCS}} \cdot \frac{R}{1+RCS}$$

$$U_C(s) = U(s) \cdot \frac{R}{LS + RCLs^2 + R} \rightarrow H(s) = \frac{R}{SL + S^2 RCL + R} = \frac{2}{S + 2S^2 + 2}$$

$$H(s) = \frac{U_C(s)}{U(s)} = \frac{1}{S^2 + \frac{1}{2}S + 1}$$

$$\text{nule} \rightarrow s_{01,2} = \pm \infty$$
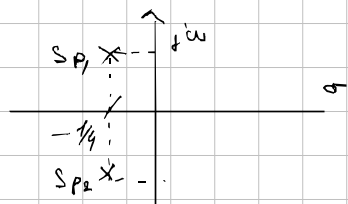
$$\text{polovi: } s_{p1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{15}j}{4}$$




$$c) H(s) = \frac{I_C(s)}{U(s)} \quad I_C(s) = U_C(s) \cdot CS = U(s) \cdot \frac{RCS}{LS + S^2 RCL + R}$$

$$H(s) = \frac{I_C(s)}{U(s)} = \frac{2S}{2S^2 + S + 2}$$

$$s_{01} = 0, s_{02} = \infty$$
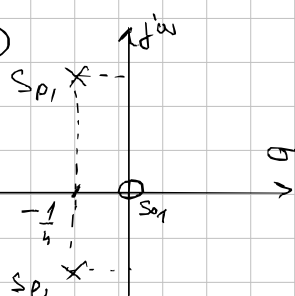
$$s_{p1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{15}j}{4}$$



$$H(s) = \frac{S}{S^2 + \frac{1}{2}S + 1}$$

• Recipročna vrijednost funkcije imitancije također funkcija imitancije

Goreza između Y i Z polova:

$$Y: \frac{x}{x} \quad Z: \frac{1}{Y} \rightarrow \frac{x^0}{x} \quad \text{Zamjena polova i nula } \checkmark$$

1 kci

to je fiza mreže

! - nule mogu biti bilo gdje, ali polovi mogu samo lijevi!

• Recipročna vrijednost prijenosne ni je NISE funkcija mreže
(nema njena svojstva)

npT: prijenosna admittancija

$$y(s) = \frac{x}{x} \quad \begin{matrix} x & 0 \\ x & 0 \end{matrix}$$

→ prijenosna

$$Z = \frac{1}{y} \Rightarrow \frac{0}{x} \quad \begin{matrix} 0 & x \\ 0 & x \end{matrix}$$

- ne može !

→ fiza mreže

Za sve funkcije mreža vrijedi:

• razlomljena realna funkcija f od „s“

• polovi samo u lijevoj poluravnini i ne jcu ori!

• polovi na jcu ori jednostreki (x, ne x)

► Za prijenosne funkcije → nule mogu biti i u desnoj poluravnini

► Za funkcije imitancije → nule ne smiju biti u desnoj poluravnini

→ Za njih vrijedi isto što i za polove