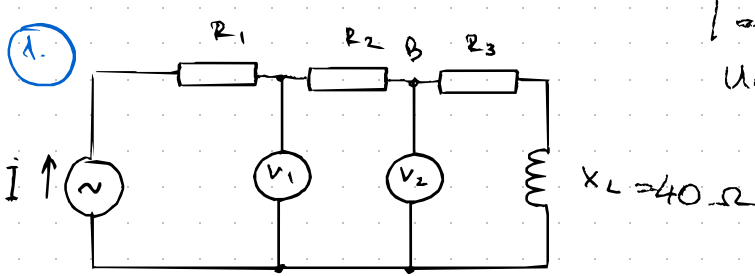



DZ 2

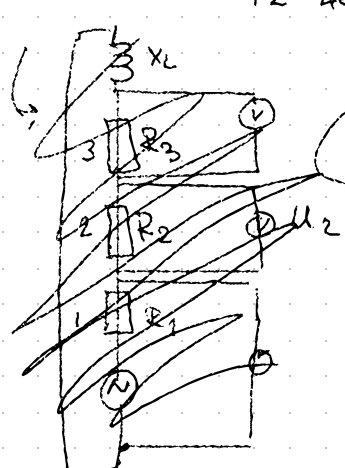1.



$I = ? \text{ (mA)}$
 $U_1 = ? \text{ (V)}$


$U_1 = 30V$
 $R_1 = 46 \Omega$
 $R_2 = 34 \Omega$
 $R_3 = 31 \Omega$
 $X_L = 15 \Omega$



$U_2 = 23V$
 $U_2 = I \cdot (R_3 + jX_L)$
 $I \angle 0^\circ = \frac{U_2}{R_3 + jX_L} = \frac{23 \angle 0^\circ}{36 + 40j}$
 $I \angle 0^\circ = \frac{23 \angle 0^\circ}{41.181 \angle 48.01^\circ} \rightarrow I = 0.427A \angle -48.01^\circ$
 $Z = \frac{U}{I} \rightarrow Z_{ul} = R_1 + R_2 + R_3 + jX_L$
 $Z_{ul} = 26 \Omega + 40 \Omega + 36 \Omega + 40j$
 $Z_{ul} = 109.563 \angle 21.4^\circ$
 $U = I \cdot Z_{ul}$
 $\underline{U} = 40.783 \angle 21.4^\circ$

- struja je drugogje
 jednaka jer
 je serijski

$I = 427mA$

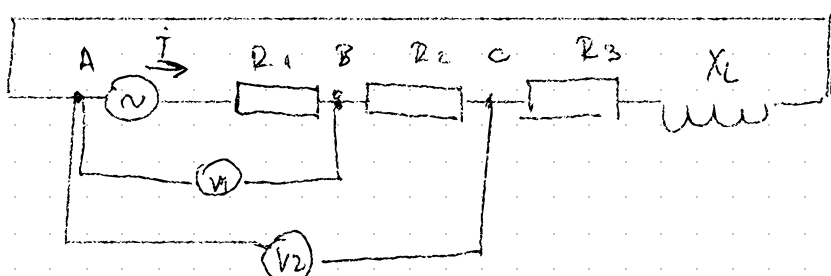

$U_2 = I \cdot R_1 + I \cdot R_2$
 $23V = I \cdot (R_1 + R_2) \rightarrow I = \frac{23}{66}$
 $I = 348.48mA$
 $U_1 = I \cdot R_1$
 $= 0.34848 \cdot 26$
 $U_1 = 9.06V$

nekad mi dođe da ubijem i Dineu i sebe

20 KO.?

$U_2 \Rightarrow R_2 + X_L = \frac{U_2}{I} \rightarrow I = \frac{U_2}{R_2 + jX_L} = 0.40659 \angle -45^\circ A$
 zašto R2

rečiji postupak:


$U_2 = I \cdot (R_3 + jX_L)$
 $I = \frac{U_2}{R_3 + jX_L} = \frac{23}{36 + 40j} = \frac{23}{41.181 \angle 48^\circ} = 0.42739 \angle -48.01^\circ$

$\underline{U} = I \cdot Z \rightarrow Z = R_1 + R_2 + R_3 + jX_L = 109.56 \angle 21.4^\circ$

$U_1 = I \cdot (R_2 + R_3 + jX_L)$
 $R_2 + R_3 + jX_L = 4 \sqrt{461} \angle 27.76^\circ$


$U_1 = 36.706^\circ \angle -20.25^\circ$

2) netko sa Discorda je riješio

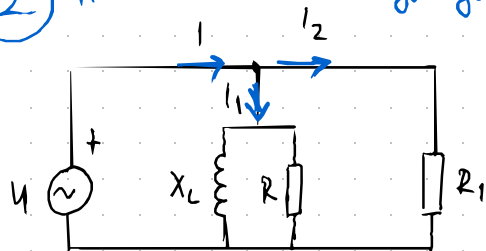

MOJE
 $I = 31 \text{ A}$
 $I_1 = 19 \text{ A}$
 $I_2 = 17 \text{ A}$
 $R_1 = 6 \Omega$



ne čije
 30
 20
 16
 5

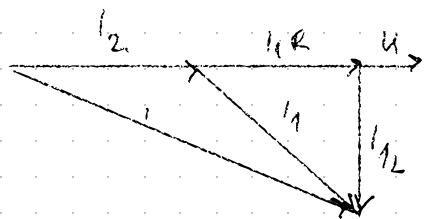

$$I_1^2 = I^2 + I_2^2 - 2I \cdot I_2 \cos \varphi$$

$$\varphi = \arccos\left(\frac{I_1^2 - I^2 - I_2^2}{-2I \cdot I_2}\right)$$

$$\varphi = 32,493^\circ$$

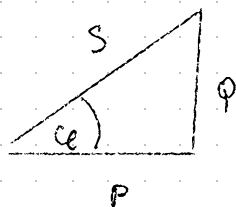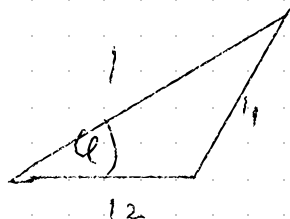

$$S = \dot{U} \cdot \dot{I} = U \cdot I = I_2 \cdot R_1 \cdot I = \underline{3162}$$

$$Q = \frac{U^2}{X_L} = U \cdot I \cdot \sin \varphi \Rightarrow \boxed{Q = 1638,616 \text{ A}}$$

$$X_L = \frac{U^2}{U \cdot I \cdot \sin \varphi} = \frac{U}{I \cdot \sin \varphi} = \boxed{6,125 \Omega = X}$$


$$P_{\text{uk}} = S \cdot \cos \varphi = 2667,01 \text{ W}$$

$$P_1 = I_2^2 \cdot R_1 = 1734 \text{ W} \rightarrow P_2 = P_{\text{uk}} - P_1$$

$$P_2 = 933,01 \text{ W}$$

$$P_2 = \frac{U^2}{R} \Rightarrow R = \frac{U^2}{P_2} = \boxed{11,151 \Omega}$$


RA

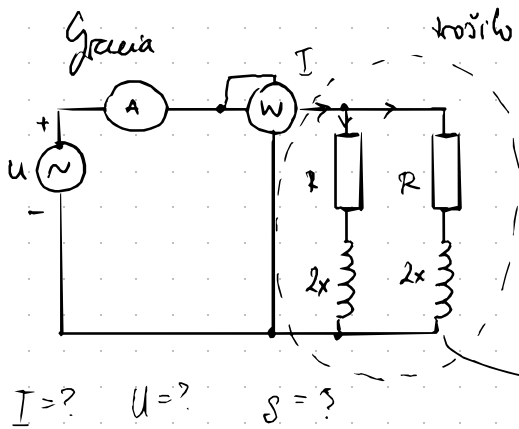

$$R = 5 \Omega$$

$$P_W = 342 \text{ W}$$

$$X_L = 2X = 8 \Omega$$

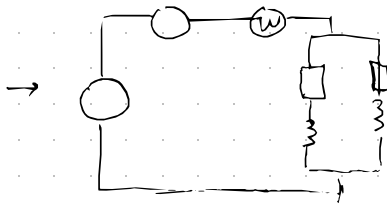

$$I = ? \quad u = ?$$

$$S = ?$$

$$Z_L = 5 + 8j \rightarrow \text{to je trošilo}$$

\rightarrow ali jednaki su u obje gran

$$P = I^2 \cdot R$$

$$P = \frac{U^2}{R}$$

$$I = \sqrt{\frac{P}{R}}$$

$$U = \sqrt{P \cdot R}$$

$$I = \sqrt{\frac{342}{5}}$$

$$\underline{\underline{U = 41,3521 \text{ A}}}$$

$$\underline{\underline{I = 8,2704 \text{ A}}}$$