

14. Zadataci snaga

1. Z1 18./19.-5.

Prividna snaga simetričnog induktivnog trošila spojenog u trokut je $4,5 \text{ kVA}$, a radna snaga trošila je $3,6 \text{ kW}$ uz limitirani struju od 30 A .
Odredite impedanciju.


$$S_{uk} = 4,5 \text{ kVA}$$

$$P = 3,6 \text{ kW}$$

$$I_e = 30 \text{ A}$$


$$Z = ?$$

TROKUT

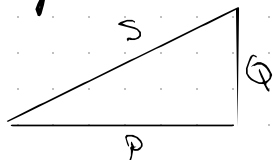

$$\rightarrow Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$
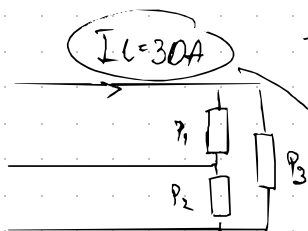
$$Q = 2,7 \text{ kVA} \rightarrow Q_{uk}$$



→ zbog simetričnosti trošila

$$P_1 = P_2 = P_3 \rightarrow P_1 = \frac{P_{uk}}{3} = \underline{\underline{1200 \text{ W}}}$$

$$Q = \frac{Q_{uk}}{3} = \underline{\underline{900 \text{ var}}}$$

$$I_{13} = \frac{I_e}{\sqrt{3}}$$

$$\underline{\underline{I_{13} = 10\sqrt{3}}}$$

zato nju znamo
da kada je simetrično trošilo,
fazna struja je manja $\sqrt{3}$ puta


$$\Rightarrow P_1 = I^2 \cdot \text{Re}\{Z\} \rightarrow \text{Re}\{Z\} = 4$$

$$Q_1 = I^2 \cdot \text{Im}\{Z\} \rightarrow \text{Im}\{Z\} = 3$$

$$\boxed{Z = 4 + 3j}$$

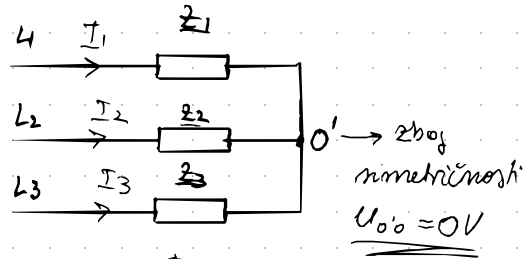Zadatok 2.) JES-20/21-8.)

- simetroni trofazni generator
- $U_e = 200\sqrt{3} \text{ V}$
- simetrično trošilo - ZVJESDA
 $z_1 = z_2 = z_3 = 20 + j20 \, \Omega$



$P_{uk} = ?$

\hookrightarrow trofazno I_1, I_2 i I_3

da možemo $P_1 + P_2 + P_3 = P_{uk}$


$P_{uk} = I^2 \cdot \operatorname{Re}\{z\} = P_1 + P_2 + P_3$ - ali zbog simetričnosti to je $P_{uk} = 3P$

$$P_{uk} = 3 \cdot I_1^2 \cdot \operatorname{Re}\{z\}$$

$$I_1 = \frac{U_{f \angle 0^\circ}}{z_1} = \frac{200}{20 + j20} = 5\sqrt{2} \angle -45^\circ \rightarrow \boxed{P_{uk} = 3000 \text{ W}}$$

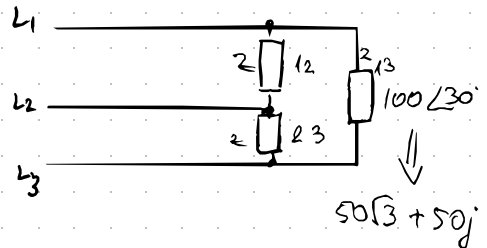Zadatok 3.) DIB-19/20-9.)

- simetrično fazno trošilo, TROKUT
- $z_1 = z_2 = z_3 = 100 \angle 30^\circ \, \Omega$
- simetričan trofazni izvor, $U_e = 380 \text{ V}$



$P_{uk} = ?$

$$U_f = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = 220 \text{ V}$$

$$I_{12} = \frac{U_f}{z} = 3,8 \angle -30^\circ \rightarrow \text{zbog simetričnosti } z_1 = z_2 = z_3$$

jednake su snage $P_1 + P_2 + P_3 \rightarrow P_{uk} = 3P$

$$P = 3 \cdot I^2 \cdot \operatorname{Re}\{z\}$$

$$\boxed{P_{uk} = 3,75 \text{ kW}}$$

Zadatak 4) JES - (9.20. - 18)

- simetrični trofazni izvor \rightarrow TRAKT

$Q_{uz} = ?$

$$U_L = 400V$$


$$Z_1 = Z_3 = 6 + j8 \Omega$$

$$Z_{23} = 20 \Omega$$

$$Q_{uz} = I^2 \cdot \text{Im}\{Z\}$$

$$Q_{uz} = 2 \cdot I_1^2 \cdot 8 = \boxed{25600 \text{ kVar}}$$

inducirani jer reaktivna

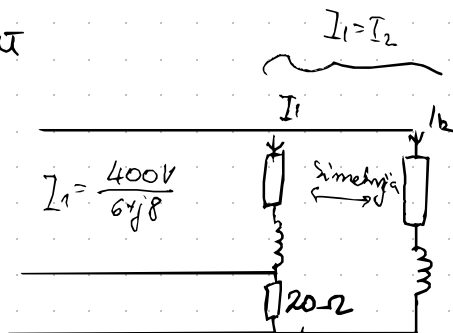

nema Q jer nema $\text{Im}\{Z\}$