

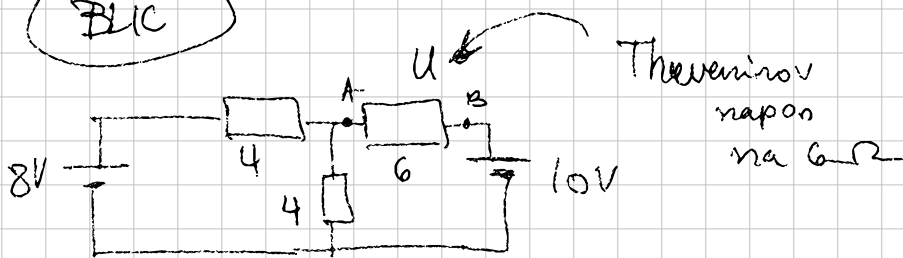


BLIC

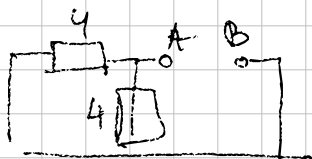

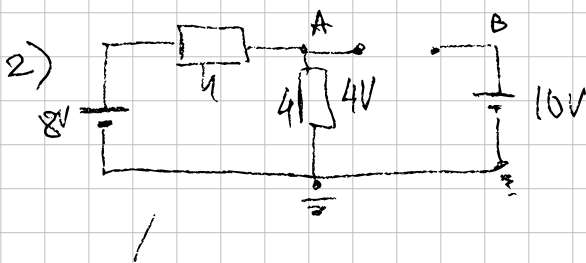1) 
$$Z_{TH} = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right)^{-1} = \left(\frac{2}{4} \right)^{-1} \rightarrow 2\Omega$$



$U_A = 4V$ $U_B = 10V$ → razlika su napona ⇒ $10 - 4 = 6V$