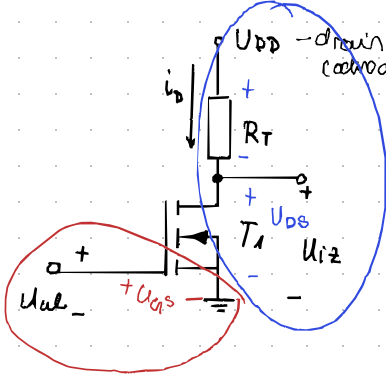


6.1. PODEŠAVANJE RADNE TOČKE

Osnovni sklop MOSFET-a



Ulaзни krug

$$U_{ul} = U_{gs}$$

Izlazni krug

$$U_{iz} = U_{ds} = U_{DD} - R_T \cdot i_D$$


→ ukupni signal (superpozicija AC i DC dio signala)

$$U_{DD} - R_T \cdot i_D - U_{ds} = 0$$

$$i_D = f(U_{ds}, U_{gs})$$

izlazna karakteristika

Polje izlaznih karakteristika

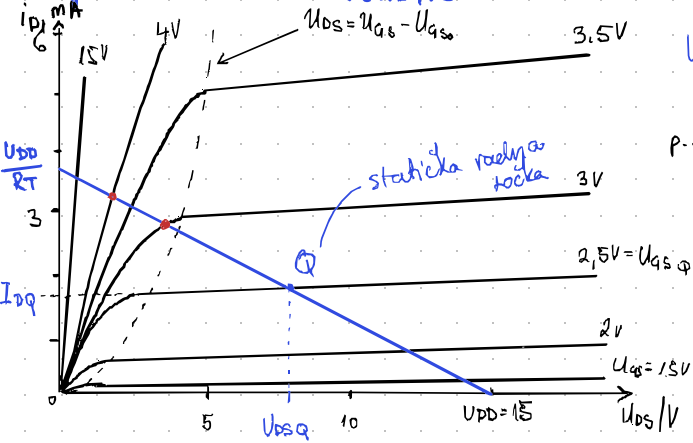

$$U_{ds} = U_{DD} - R_T \cdot i_D \quad (\text{pomoću odnosa})$$

$$i_D = -\frac{1}{R_T} U_{ds} + \frac{U_{DD}}{R_T}$$

Primer:

$$U_{DD} = 15V, R_T = 4k\Omega$$



$$U_{gsQ} = 2.5V$$

$$i_{DQ} = 1.8mA, U_{dsQ} = 7.7V$$

→ ovisno o U_{gs} → podešavanjem ulaznog napona radna točka kreće od TRI do ZAS

Prijenoma karakteristika

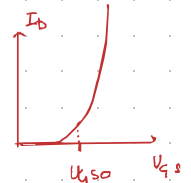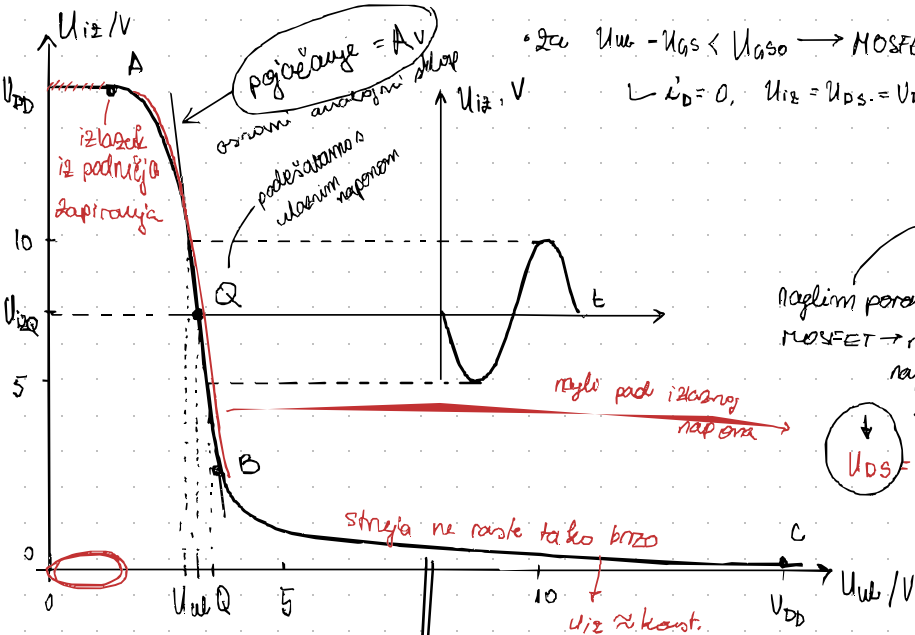— ovisnost izlaznog (U_{ds}) o ulaznom naponu (U_{gs})



brzim porastom struje krive MOSFET → brzi pad napona na R_T !

$$U_{ds} = U_{DD} - R_T \cdot i_D$$


ako ulaz naglo mijenja iz visoke razine u nisku → izlaz obrnuto (visoka razina na izlazu za nisku na ulazu, niska razina na izlazu za visoku na ulazu)

→ SKLOPKA (inverter) (omovni dig. sklop)

Primer: $U_{ulQ} = 2.5V, U_{izQ} = 7.7V$

$$A_v = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{-U_{izm} \sin \omega t}{U_{ulm} \sin \omega t} = -\frac{U_{izm}}{U_{ulm}} = -\frac{2.27}{0.25} = -9.1$$

Podešavanje fiksnog napona U_{GS}

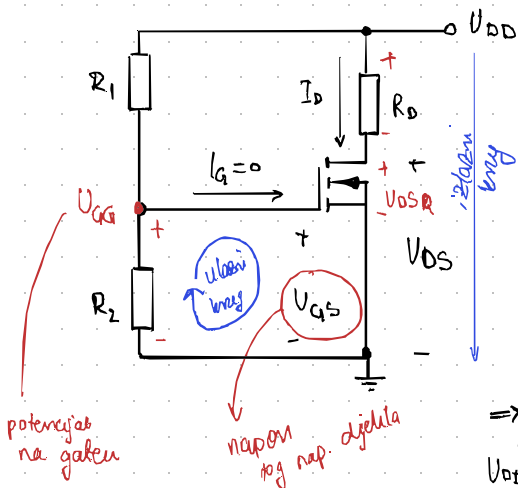

U_{GS} - preko naponskog dijela između R_1 i R_2

$$\Rightarrow U_{GS} = U_{GSQ} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{DD}$$

fiksni potencijal na gateu

→ da bi bilo u zasićenju mora vrijediti:


$$I_D = \frac{K}{2} (U_{GSQ} - U_{GS0})^2$$

→ jednadžba izlaznog strujnog kruga

$$U_{DD} = R_D \cdot I_{DQ} + U_{DSQ} \Rightarrow U_{DSQ} = U_{DD} - R_D \cdot I_{DQ}$$

dobro je provjeriti vrijedi li uvjet zasićenja $U_{DSQ} \geq U_{GSQ} - U_{GS0}$

Primjer 6.1) n-kanalni MOSFET

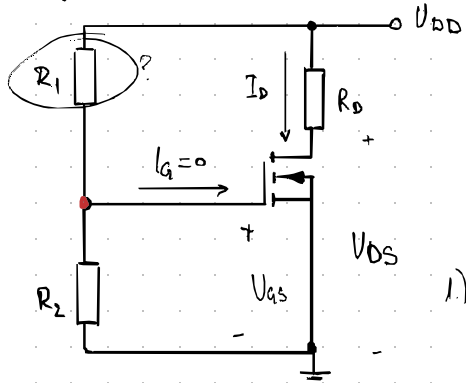

$U_{DD} = 15V$ - napon napajanja

$$R_D = 4.5k\Omega \quad R_2 = 1M\Omega \quad K = 1.5mA/V^2$$

$$U_{GS0} = 1V$$

$$R_1 = ? \text{ za podešavanje stat struje } I_{DQ} = 2mA$$

Je li Q u području zasićenja?

1) transistor mora biti u zasićenju

$$I_{DQ} = \frac{K}{2} (U_{GSQ} - U_{GS0})^2$$

$$\Rightarrow U_{GSQ} = U_{GS0} \pm \sqrt{\frac{2I_{DQ}}{K}} = 1 \pm \sqrt{\frac{2 \cdot 2 \times 10^{-3}}{1.5 \times 10^{-3}}}$$

$$U_{GSQ} = 1 \pm 1.63$$

$$U_{GSQ1} = 2.63V$$

$$U_{GSQ2} = -0.63V$$

→ napon praga je 1V

Aritmetno ispravno mj. $U_{GSQ} > U_{GS0}$

$$U_{GSQ} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{DD} \rightarrow R_1 = \frac{U_{DD} - U_{GSQ}}{U_{GSQ}} R_2 = \frac{15 - 2.63}{2.63} \cdot 10^5$$

$$R_1 = 4.711k\Omega$$


Je li točka Q u zasićenju? → $U_{DSQ} \geq U_{GSQ} - U_{GS0}$

$$U_{DSQ} = U_{DD} - R_D \cdot I_{DQ}$$


$$U_{DSQ} = 15 - 4.5 \times 10^3 \cdot 2 \times 10^{-3} \rightarrow U_{DSQ} = 6V \geq 2.63 - 1V \text{ Da, u zasićenju je}$$

Nedostatek slopa z podešavauje fičnog napona V_{GS}

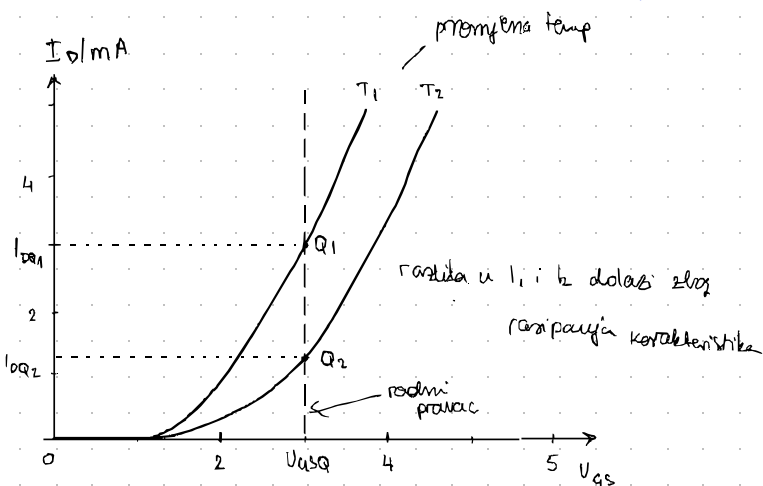- ošćiljivost na promijenu karakteristike MOSFETA



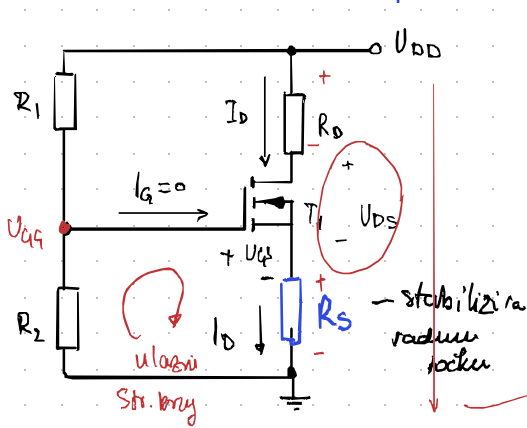Podešavauje radnu točku promjenom ulazne degeneracije



$$V_{GG} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD}$$

jed ulaznog strujnog broja

$$V_{GS} = V_{GSQ} + R_S I_D$$

jednakošća MOSFETA u zaničuju


$$I_D = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_{GS0})^2$$

jednakošća izlaznog strujnog kruga

$$V_{DD} = (R_D + R_S) I_D + V_{DS}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - (R_D + R_S) I_D$$

Primjer 6.2)

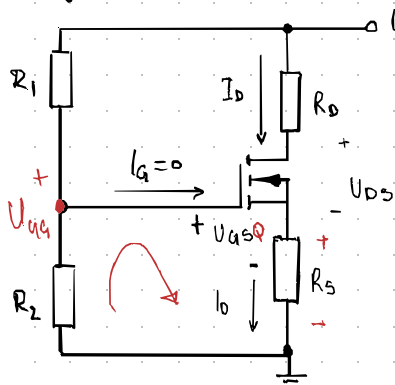

$$V_{DD} = 15V$$

n-kanalni

$$R_D = 4000 \Omega$$

$$R_S = 400 \Omega$$

$$R_1 = 5.8 \times 10^6 \Omega$$

$$R_2 = 1.7 \times 10^6 \Omega$$

$$K = 2 \text{ mA/V}^2$$

$$V_{GS0} = 1V$$

$$I_{DQ} = ?$$

$$V_{GSQ} = ?$$

je li Q u zaničuju

$$V_{GS} = V_{GSQ} + R_S I_D$$

$$V_{GS} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD}$$

$$I_{DQ} = \frac{K}{2} (V_{GSQ} - V_{GS0})^2$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD} = V_{GSQ} + R_S \cdot \frac{K}{2} (V_{GSQ} - V_{GS0})^2$$

$$V_{GSQ} = \begin{cases} 2.5V \\ -3V \end{cases} > V_{GS0}$$

$$\Rightarrow I_{DQ} = 10^{-3} \cdot (2.5 - 1)^2 = 2.25 \text{ mA}$$

je li Q u zaničuju?


$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} (R_S + R_D) \rightarrow V_{DSQ} = 15 - 2.25 \times 10^{-3} (400 + 4000)$$

$$V_{DSQ} = 5.1V$$


$$UVJET : V_{DSQ} \geq V_{GSQ} - V_{GS0}$$

$$5.1 \geq 1.5V$$

Stabilizacija radne točke primjenom Uodске degeneracije

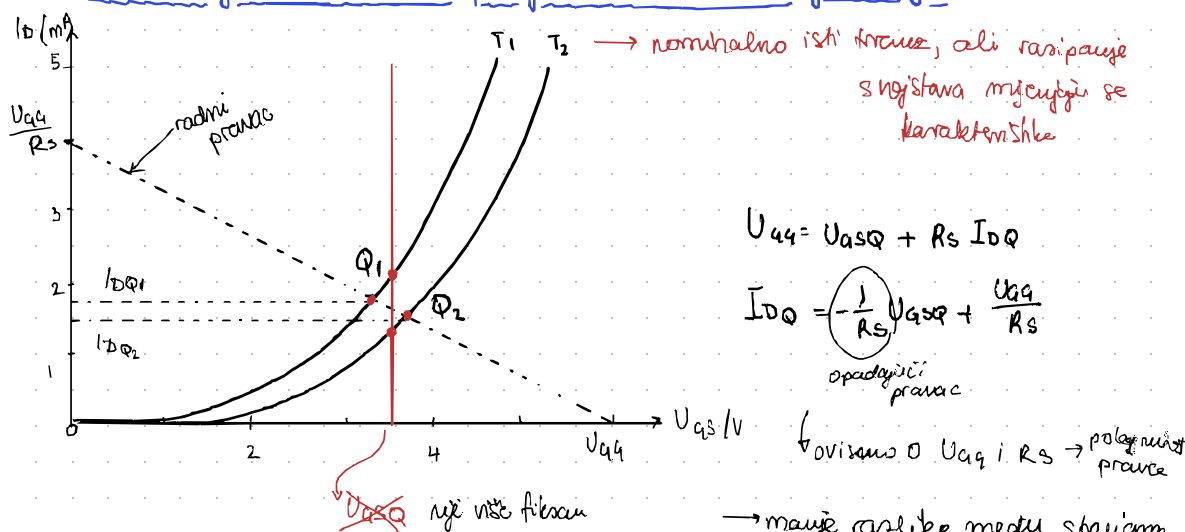

Primjer 6.3.)

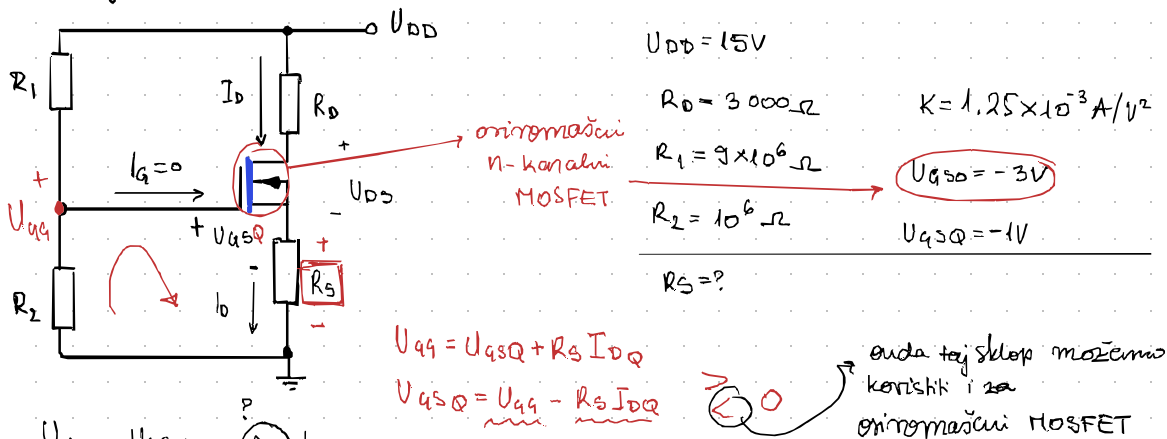

$$U_{GS} = U_{GSQ} + R_S I_{DQ}$$

$$\hookrightarrow U_{GSQ} = -1V$$

$$U_{GS} = V_{DD} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \rightarrow U_{GS} = 1.5V$$


$$\Rightarrow R_S = \frac{U_{GS} - U_{GSQ}}{I_{DQ}} \rightarrow R_S = \frac{1.5 - (-1)}{2,5 \times 10^{-3}} \rightarrow R_S = 1k\Omega$$


$V_{DSQ} = ?$ da provjerimo ovaj zaničje $\rightarrow V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} (R_S + R_D)$

$$V_{DSQ} = 15 - 2,5 \times 10^{-3} (1 \times 10^3 + 3 \times 10^3)$$

$$V_{DSQ} = 5V$$

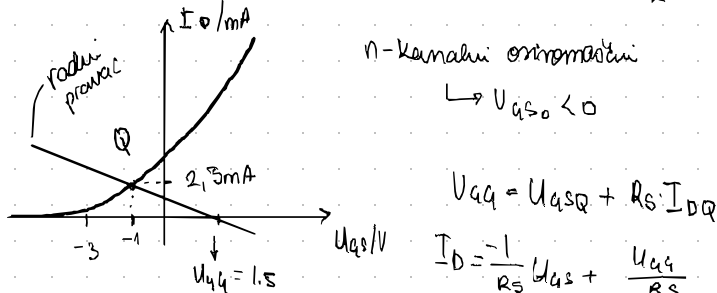$V_{DSQ} \geq U_{GSQ} - U_{GS0} \rightarrow 5 \geq -1 + 3$ u zaničje \rightarrow može se koristiti za oniromasćni MOSFET


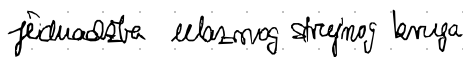
$$V_{GS} < 0 \quad V_{DS} < 0$$


$$\hookrightarrow V_{GA} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD}$$

$$\underline{V_{aa} - V_{asa} - R_S I_{DQ} = V_{DD}}$$

$$I_0 = \frac{\kappa}{2} (V_{a5a} - V_{a5b})^2$$


$K < 0$
zer p-Kanal

jednadžba izlasknog strujnog kruga

$$V_{DS} = -V_{DD} - (R_D + R_S) I_D$$

Uvijet zadržanja: $U_{05Q} \leq U_{45Q} - U_{950}$

Primer 6.4)

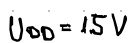

p-kamali!

$$R_s = 500 \Omega$$

$$R_0 = 4000 \Omega$$

$$R_2 = 4 \times 10^6 \Omega$$

$$K = -1 \text{ mA/V}^2 \quad U_{GS0} = -2 \text{ V}$$

$$R_1 = ?$$

$$I_{DQ} = -2 \text{ mA}$$

$$I_{DQ} = \frac{K}{2} (V_{GS0} - V_{GSQ})^2$$

$$V_{GSQ} = V_{GS0} \pm \sqrt{\frac{2 I_{DQ}}{K}} = -2 \pm \sqrt{\frac{2 \cdot 2 \text{ mA}}{1 \text{ mA/V}^2}}$$

$$U_{q50} = -2 \pm 2 \quad \begin{matrix} \text{or} \\ -4V \end{matrix} \rightarrow U_{q50} < U_{q50} \text{ (p-kamare)}$$

$$U_{AG} = U_{Dn} + U_{ASQ} + R_S I_{DQ}$$


$$V_{a4} = 15 + (-4) + 500 \cdot (-2) \times 10^{-3} \rightarrow \underline{V_{a4} = 10V}$$

$$\rightarrow V_{G1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD}$$

$R_1 = 2 \times 10^6 \Omega$


$$V_{DSQ} = -V_{DD} - I_{DQ}(R_S + R_D) = -6V$$
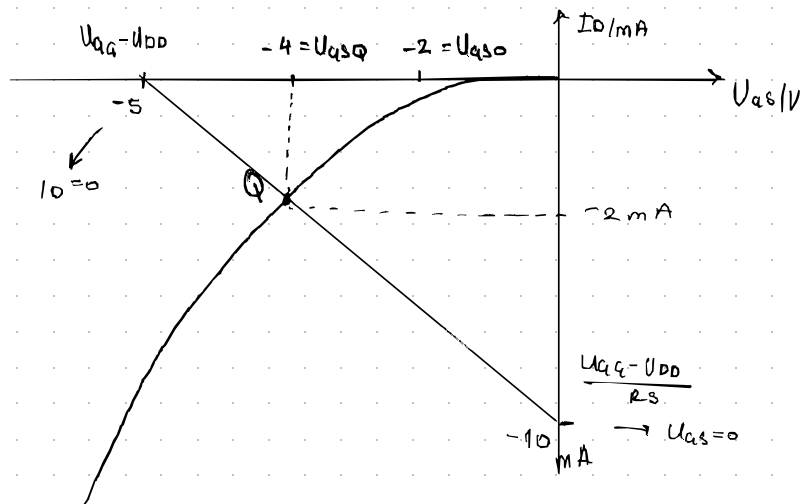
$$U_{DSQ} \leq U_{GSQ} - U_{GSO} \rightarrow -6 \leq -4 + 2 = -2 \text{ Vb Zaničnyk}$$



$$V_{ASQ} = \underline{V_{AQ}} - V_{BO} - R_S I_{AQ}$$

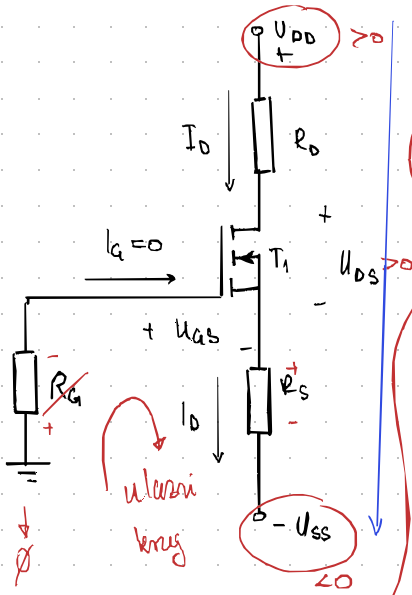Poděšavanie ročnej točkej o dva napona napájania



$$U_{GSQ} + R_S I_{DQ} = U_{SS}$$

jednoduchá vstupná vstupná časť

$$U_{SS} = U_{GS} + R_S I_D$$

jednoduchá MOSFET a zariadenie

$$I_D = \frac{\mu}{2} (U_{GSQ} - U_{GS0})^2$$

jednoduchá výstupná časť

$$U_{DS} = U_{DD} + U_{SS} - (R_D + R_S) I_D$$

$$\text{určit zariadenie: } U_{DSQ} \geq U_{GSQ} - U_{GS0}$$

výstupná časť

U_{DD} i U_{SS} sú jednotlivo organkami

$$U_{DD} + U_{SS} = R_D I_D + R_S I_D + U_{DS}$$

$$\hookrightarrow U_{DS} = U_{DD} + U_{SS} - (R_D + R_S) I_D$$

poprime pľno veľa iznosu (di napr. treba veľa hod)