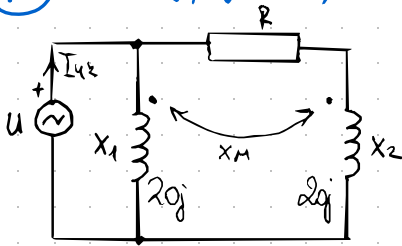


# ZADACI

1. LJ - 18/19. 14.)




$I_{ef} = ?$

$$R = X_1 = X_2 = 20 \Omega$$

$$u = 25V$$

$$X_M = 10 \Omega$$

→ prema čvoru "

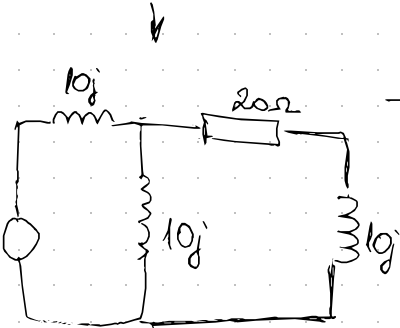


$$Z_{uk} = \left( \frac{1}{10j + 20} + \frac{1}{10j} \right)^{-1} + 10j$$

$$I_{uk} = \frac{u_{uk}}{Z_{uk}} = \frac{25V}{2,5 + 17,5j}$$



$$I_{uk} = \sqrt{2} \angle -81,87^\circ$$

$$I_{ef} = 1,41 A$$

2. LJ 19./20. 3.)

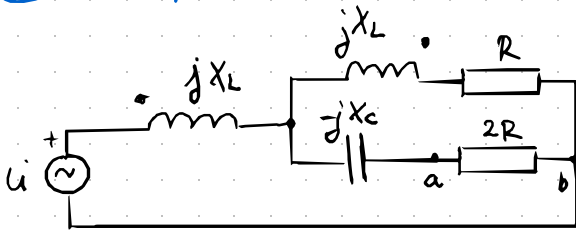

$$R = X_L = X_C = X_M$$

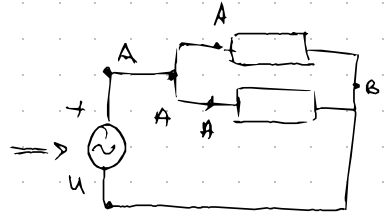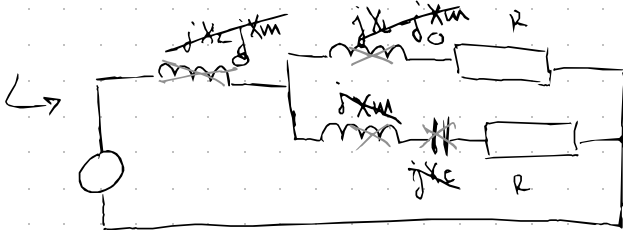

$$u = u_{AB}$$


$$\rightarrow \frac{u_{AB}}{A} = 1$$

3) 21-20./21. 6)


$$k=0,5$$

$$X_M = k \sqrt{X_L X_{L2}} = 0,5 \cdot 10$$

$$X_M = j5$$


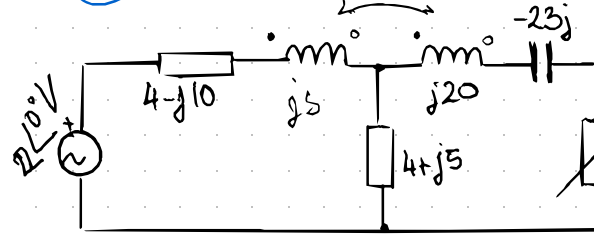


Problema Therenima:

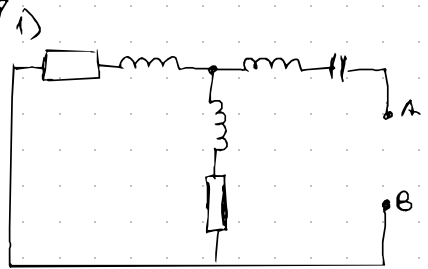


$$\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right)^{-1} + 2j = Z_{TH}$$


$$Z_{TH} = 2 + 2j$$

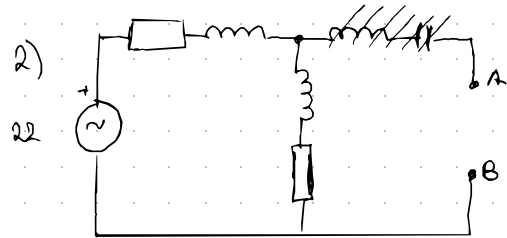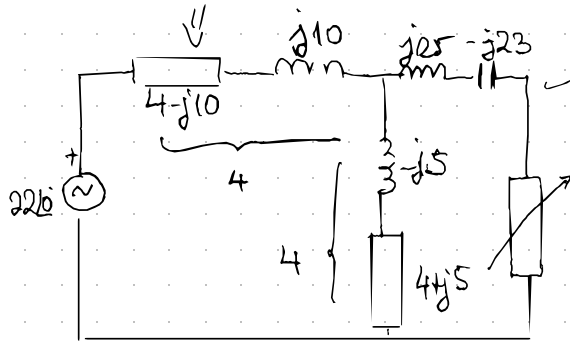

→

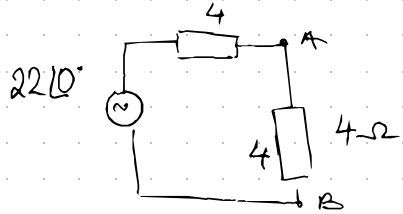
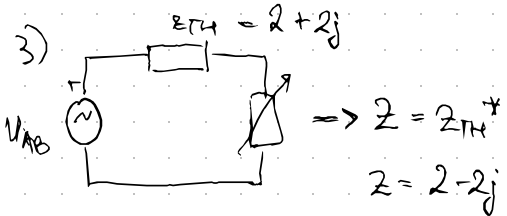
$$U_{AB} = 22 \cdot \frac{4 \cdot 8}{2 \cdot 8} = 11 V$$






$$Z = 2 - 2j$$

$$I = U_{AB} \cdot \frac{1}{2 + 2j} = \frac{11}{4} = 2,75$$

$$P = I^2 \cdot Z = 15,125 W$$

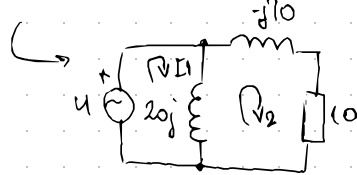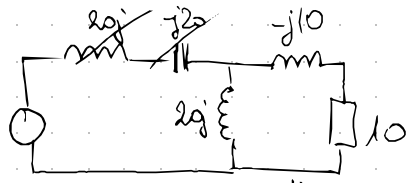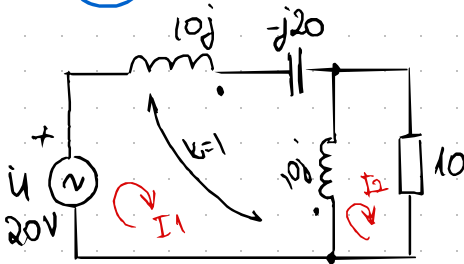4. 21 18./19. 2.)

$$X_m = 1 \cdot \sqrt{100} = 10j \rightarrow -X_m = -j10$$



$$I_1(20j) - I_2(20j) = 20V$$

$$-I_1(20j) + I_2(10 + 10j) = 0$$




$$I_1(20j - 20j) - I_2(20j - 10 - 10j) = 20V$$

$$-I_2(10j - 10) = 20V \rightarrow I_2 = \frac{20}{10 - 10j} = \boxed{1+jA}$$

$$I_1 \cdot 20j - (1+j)(20j) = 20 \quad / : 20$$

$$I_1 \cdot j - (1+j)j = 1 \rightarrow I_1 = \frac{1 + (1+j)j}{j} = \boxed{1A}$$

5. JES 19./20. 16)

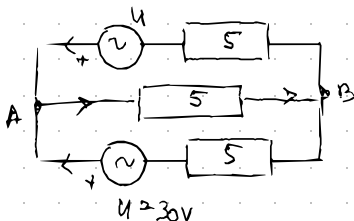
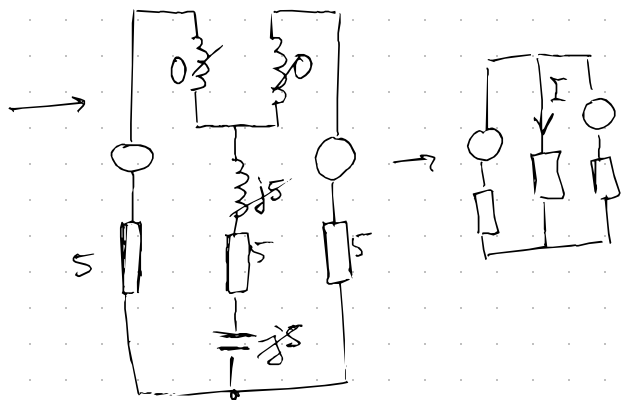
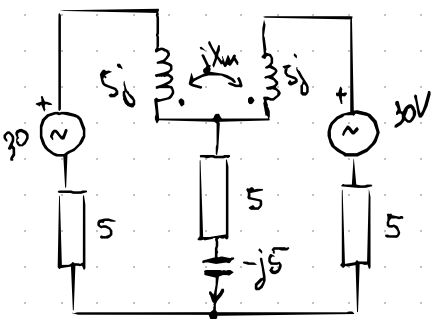


Millman

$$U_{AB} = \frac{\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5}}$$



$$U_{AB} = 20V \rightarrow \frac{20}{5} = \boxed{4A}$$

⑥ JES 18. 19. 20.)

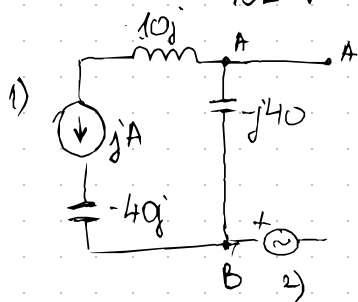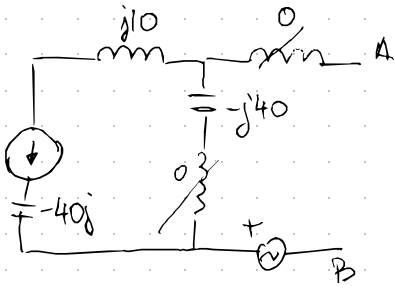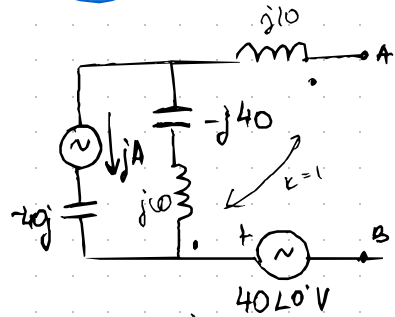

$$X_m = j10$$

UAB-?

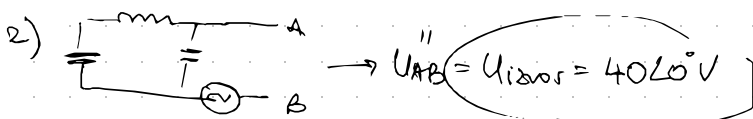
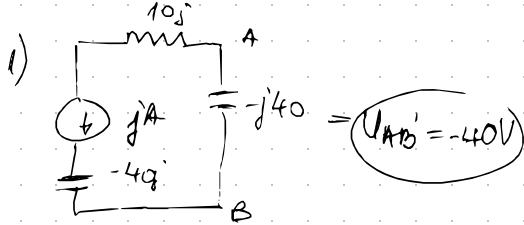


$$\Rightarrow U_{AB} = 0V$$

⑦ DEK 18.19.15)


$$X_m = \delta^4$$

$$P_{\max} = ?$$

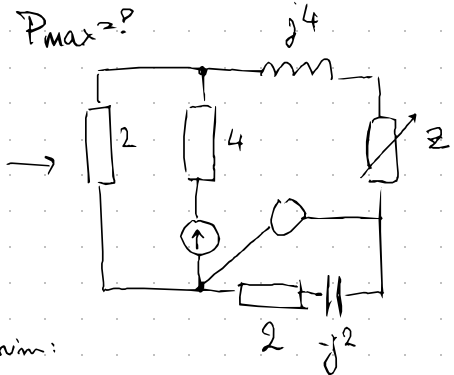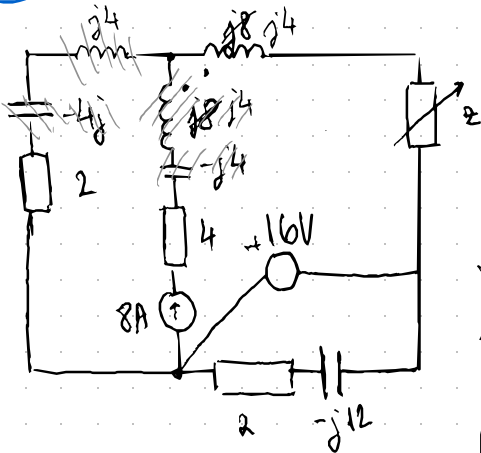


therein:


1) ZTH

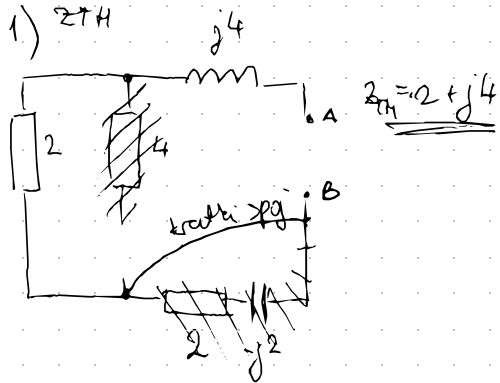

2.)

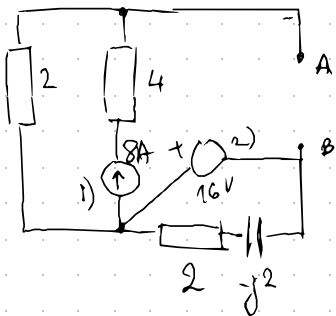


- superpozicija

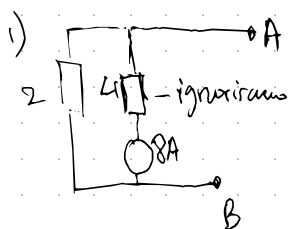

$$U_{AB} = 8A \cdot 2\Omega$$

$$\underline{U_{AB} = 16V}$$

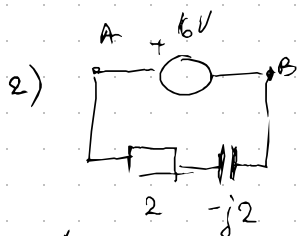

$$U_{AB} = 16V$$

$\Rightarrow V_{AB} = 32 \text{ V}$