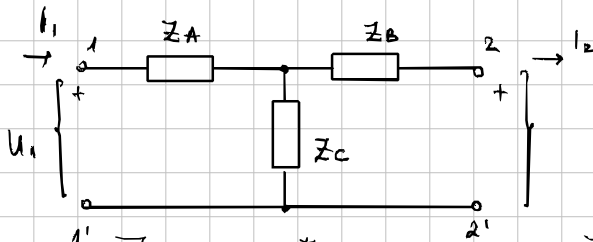


## Četveropoli II. dio

- dva četveropola su ekvivalentna ako njihovu međusobnom zamjenom STRUJE I NAPONI NA PRIKLJUČNICAMA ostaju nepromijenjeni

### Ekvivalentni četveropoli u T-spojju

- svakom recipročnom četveropolu zadanim  $Z$ -parametrima moguće je odrediti ekvivalentni četveropol u T-spojju



$$Z_A = Z_{11} - Z_{12}$$

$$Z_B = Z_{22} - Z_{12}$$

$$Z_C = Z_{12} = Z_{21}$$

$$Z_{11} = Z_A + Z_C \quad Z_{12} = Z_C$$

$$Z_{21} = Z_C \quad Z_{22} = Z_B + Z_C$$

$$U_1 = I_1 \cdot Z_{11} - I_2 \cdot Z_{12}$$

$$U_2 = I_1 \cdot Z_{21} - I_2 \cdot Z_{22}$$

→ ako četveropol nije recipročan  $Z_{12} \neq Z_{21}$


$$U_1 = I_1 \cdot Z_{11} - I_2 \cdot Z_{12}$$

$$U_1 = I_1 \cdot Z_{11} - I_2 \cdot Z_{12}$$

$$U_2 = I_1 \cdot Z_{21} - I_2 \cdot Z_{22}$$

$$U_2 = I_1 \cdot Z_{12} - I_2 \cdot Z_{22} + \underbrace{I_1 (Z_{21} - Z_{12})}_{\text{interpretiramo kao naponski izvor}}$$


\* nismo ništa  
žeznuli

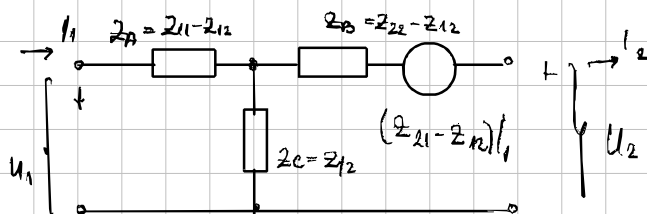

interpretiramo kao  
naponski izvor
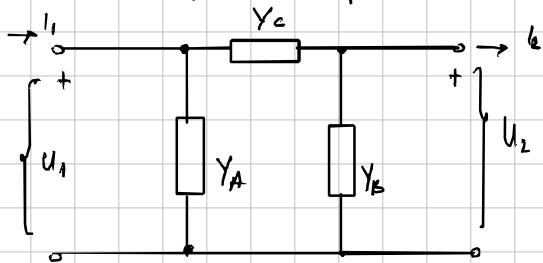
## Ekvivalentni četveropol u $\Pi$ -spoju

- kao što je za 2 parametre bio T, za 4 parametre je  $\Pi$



$$I_1 = U_1 \cdot Y_A - U_2 \cdot Y_{12}$$

$$I_2 = U_1 \cdot Y_{21} - U_2 \cdot Y_{22}$$

$$Y_{11} = Y_A + Y_C$$

$$Y_{12} = Y_C$$

$$Y_{21} = Y_C$$

$$Y_{22} = Y_B + Y_C$$

$$Y_A = Y_{11} - Y_{12}$$


$$Y_B = Y_{22} - Y_{12}$$

$$Y_C = Y_{12} = Y_{21}$$

→ za neregipročnu vrijedi opet  $Y_{12} \neq Y_{21}$

$$I_1 = U_1 \cdot Y_{11} - U_2 \cdot Y_{12}$$
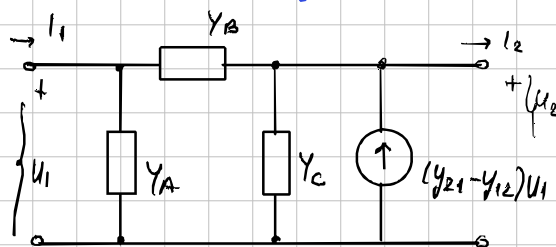
$$I_2 = U_1 \cdot Y_{12} - U_2 \cdot Y_{22} + \underbrace{U_1 (Y_{21} - Y_{12})}_{\text{strujni izvor}}$$




## Zrcalni ili valni parametri četveropola

• zrcalne impedancije  $Z_{c1}$  i  $Z_{c2}$

• zrcalna konstanta prijmoga  $g$

\* gdje će biti napon predavanja s limijama

definicije:

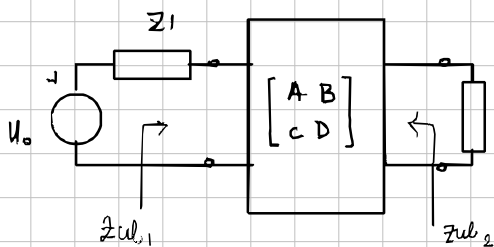

Ulasne impedancije:

$$Z_{ul1} = \frac{AZ_2 + B}{CZ_2 + D}$$

$$Z_{ul2} = \frac{DZ_1 + B}{CZ_1 + A}$$

$$\text{uvjet: } Z_{ul1} = Z_1 \quad Z_{ul2} = Z_2$$

$$\Rightarrow Z_1 = \frac{AZ_2 + B}{CZ_2 + D} \quad Z_2 = \frac{DZ_1 + B}{CZ_1 + A}$$

$$Z_1(CZ_2 + D) = AZ_2 + B$$

$$Z_2(CZ_1 + A) = DZ_1 + B$$

$$CZ_1 Z_2 - B = 0 \Rightarrow$$

$$Z_1 \cdot Z_2 = \frac{B}{C}$$

$$DZ_1 - AZ_2 = 0 \Rightarrow$$


$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{A}{D}$$

$$\Rightarrow Z_1 = Z_{c1} = \sqrt{\frac{AB}{CD}}$$

$$Z_2 = Z_{c2} = \sqrt{\frac{BD}{AC}}$$

Zrcalne ili valne impedancije
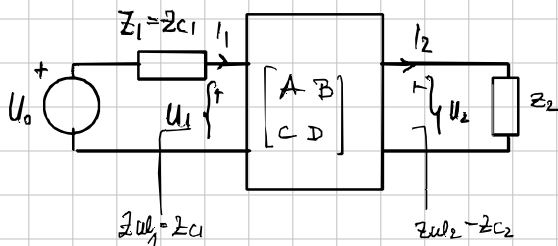
# Prijenome jednadžbe i zrcalni parametri



$$U_1 = A \cdot U_2 + B \cdot I_2$$

$$I_1 = C \cdot U_2 + D \cdot I_2$$

$$* Z_{c2} = \sqrt{\frac{BD}{AC}}$$

$$U_1 = A U_2 + \frac{B}{Z_{c2}} \cdot U_2 \Rightarrow \frac{U_1}{U_2} = A + \frac{B}{Z_{c2}}$$

$$I_1 = C I_2 \cdot Z_{c2} + D \cdot I_2 \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = C Z_{c2} + D$$

$$\frac{U_1}{U_2} = A + \frac{B}{\sqrt{\frac{BD}{AC}}} = \sqrt{\frac{A}{D}} (\sqrt{AD} + \sqrt{BC}) \text{ omjer prijenosa napona}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = C \sqrt{\frac{BD}{AC}} + D = \sqrt{\frac{D}{A}} (\sqrt{AD} + \sqrt{BC}) \text{ omjer prijenosa struje}$$

$$\frac{A}{D} = \frac{Z_{c1}}{Z_{c2}} \quad \sqrt{\frac{A}{D}} = \sqrt{\frac{Z_{c1}}{Z_{c2}}} = n \text{ omjer transformacije}$$


$$\frac{D}{A} = \frac{Z_{c2}}{Z_{c1}} \quad \sqrt{\frac{D}{A}} = \sqrt{\frac{Z_{c2}}{Z_{c1}}} = \frac{1}{n} \quad \sqrt{AD} + \sqrt{BC} = e^g \Rightarrow g = \ln(\sqrt{AD} + \sqrt{BC})$$

-u usjetima stacionarne sinusne pobude

$$g = g(j\omega) = a(\omega) + j b(\omega)$$

a → zrcalni koeficijent gušćija

b → zrcalni koeficijent faze

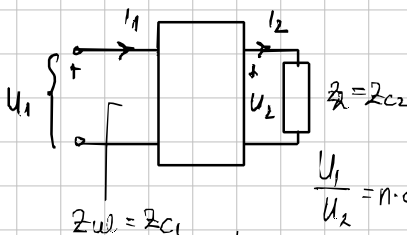

$$\frac{U_1}{U_2} = n \cdot e^g \quad \text{uz } Z_1 = Z_{c1} \quad Z_2 = Z_{c2}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{n} \cdot e^g \quad \text{uz } Z_1 = Z_{c1} \quad Z_2 = Z_{c2}$$

ako je zrcalni koeficijent prijenosa


$$e^g = \sqrt{AD} + \sqrt{BC} \text{ pomnoži s } (\sqrt{AD} - \sqrt{BC})$$

$$\Rightarrow e^g (\sqrt{AD} - \sqrt{BC}) = AD - BC \xrightarrow{\text{s obzirom da je recipročan}} AD - BC = 1$$

$$e^g (\sqrt{AD} - \sqrt{BC}) = 1 \rightarrow (\sqrt{AD} - \sqrt{BC}) = e^{-g}$$


bla bla bla + formulan

## Prijenorne jednačbe

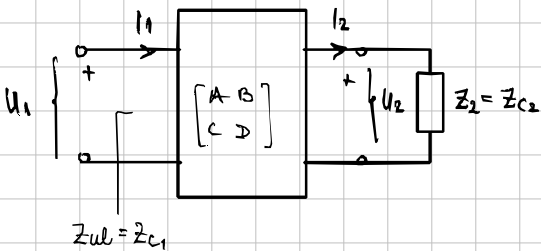

$$U_1 = n (U_2 \cdot \text{ch } g + I_2 \cdot Z_{c2} \cdot \text{sh } g)$$
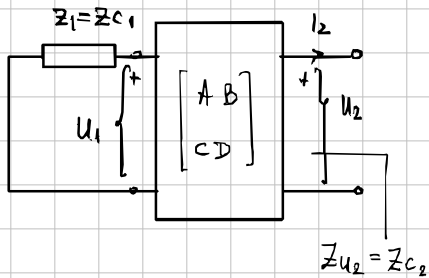
$$I_1 = \frac{1}{n} \left( U_2 \cdot \frac{\text{sh } g}{Z_{c2}} + I_2 \cdot \text{ch } g \right)$$



$$U_2 = \frac{1}{n} (U_1 \cdot \text{ch } g - I_1 \cdot Z_{c1} \cdot \text{sh } g)$$

$$-I_2 = n \left( \frac{U_1}{Z_{c1}} \cdot \text{sh } g - I_1 \cdot \text{ch } g \right)$$

## Impedancije na kratko i prazno:

$$U_1 = A U_2 + B I_2 \quad I_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad Z_{P1} = Z_{11} = \left. \frac{U_1}{I_1} \right|_{I_2=0} = \frac{A}{C}$$

$$I_1 = C U_2 + D I_2 \quad U_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad Z_{K1} = \frac{1}{Y_1} = \left. \frac{U_1}{I_1} \right|_{U_2=0} = \frac{B}{D}$$

$$Z_{c1} = \sqrt{\frac{A \cdot B}{C \cdot D}} = \sqrt{Z_{P1} \cdot Z_{K1}} = \sqrt{\frac{Z_{11}}{Y_{11}}}$$

pono brže nego da me poselmo!

$$I_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad Z_{P2} = Z_{22} = \left. \frac{-U_2}{I_2} \right|_{I_1=0} = \frac{D}{C}$$

$$U_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad Z_{K2} = \frac{1}{Y_{22}} = \left. \frac{-U_2}{I_2} \right|_{U_2=0} = \frac{B}{A}$$

$$Z_{c2} = \sqrt{\frac{D \cdot B}{A \cdot C}} = \sqrt{Z_{P2} \cdot Z_{K2}} = \sqrt{\frac{Z_{22}}{Y_{22}}}$$

tažder vrijedi:  $\frac{Z_{P1}}{Z_{P2}} = \frac{A}{D} \quad \frac{Z_{K1}}{Z_{K2}} = \frac{A}{D} \quad \Rightarrow \quad \frac{Z_{P1}}{Z_{K1}} = \frac{Z_{P2}}{Z_{K2}}$


$$\tanh(g) = \frac{\text{sh}(g)}{\text{ch}(g)} = \sqrt{\frac{B \cdot C}{A \cdot D}} = \sqrt{\frac{Z_{K1}}{Z_{P1}}} = \sqrt{\frac{Z_{K2}}{Z_{P2}}}$$

$$\Rightarrow Z_{c1} = \sqrt{Z_{P1} \cdot Z_{K1}}$$


$$Z_{c2} = \sqrt{Z_{P2} \cdot Z_{K2}}$$

$$\tanh(g) = \sqrt{\frac{Z_{K1}}{Z_{P1}}} = \sqrt{\frac{Z_{K2}}{Z_{P2}}}$$

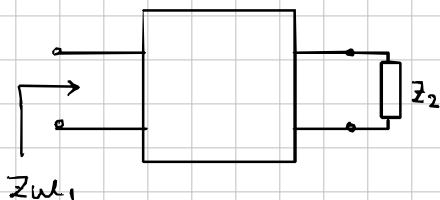Ako ekvivalent nije prilagođen  $\rightarrow Z_2 \neq Z_{c2} \Rightarrow Z_{ul1} \neq Z_{c1}$


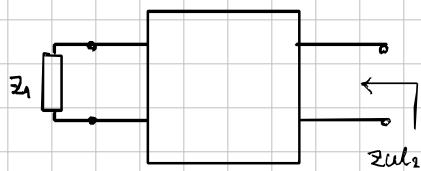
$$Z_{ul1} = \frac{U_2}{I_1} = \frac{\operatorname{sh} \gamma + \frac{Z_2}{Z_{c2}} \operatorname{ch} \gamma}{\operatorname{ch} \gamma + \frac{Z_2}{Z_{c2}} \operatorname{sh} \gamma} Z_{c1}$$



$$Z_{ul2} = \frac{-U_2}{I_2} = \frac{\operatorname{sh} \gamma + \frac{Z_1}{Z_{c1}} \operatorname{ch} \gamma}{\operatorname{ch} \gamma + \frac{Z_1}{Z_{c1}} \operatorname{sh} \gamma} Z_{c2}$$


$$Z_1 + Z_{c1} \Rightarrow Z_2 + Z_{c2}$$

Merica odstupanja od prilagođenja

$$P_1 = \frac{Z_1 - Z_{c1}}{Z_1 + Z_{c1}} \left\{ \begin{array}{l} \text{pogreška prilagođenja} \\ \text{ili koeficijent refleksije} \\ \text{na ulazu} \end{array} \right.$$

$$P_2 = \frac{Z_2 - Z_{c2}}{Z_2 + Z_{c2}} \left\{ \begin{array}{l} \text{pogreška pr.} \\ \text{ili koeficijent} \\ \text{refleksije na izlazu} \end{array} \right.$$

Primer: Izračunaj Zrcalne parametre

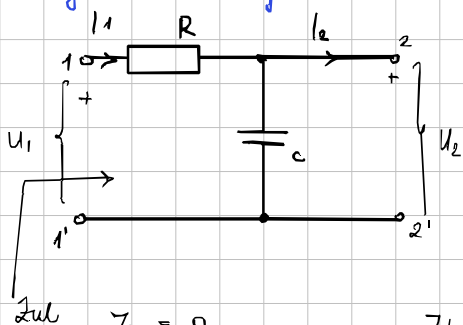

$Z_{k1}$  - impedancija sa 1-1' na KS na 2-2'

$Z_{p1}$  - impedancija na prazno na 2-2'

$$Z_{k1} = R$$

$$Z_{k2} = \left( R \parallel \frac{1}{sC} \right) = \left( \frac{1}{R} + sC \right)^{-1} = \frac{R}{RSC + 1}$$

$$Z_{p1} = R + \frac{1}{sC}$$

$$Z_{p2} = \frac{1}{sC}$$

$$\Rightarrow Z_{c1} = \sqrt{Z_{p1} \cdot Z_{k1}} = \sqrt{R \left( R + \frac{1}{sC} \right)} = \sqrt{\frac{R}{sC} (RSC + 1)}$$

$$Z_{c2} = \sqrt{Z_{p2} \cdot Z_{k2}} = \sqrt{\frac{1}{sC} \left( \frac{R}{RSC + 1} \right)} = \sqrt{\frac{R}{sC} \left( \frac{1}{RSC + 1} \right)}$$


$$\theta_{lg} = \sqrt{\frac{Z_{k1}}{Z_{p1}}} = \sqrt{\frac{Z_{k2}}{Z_{p2}}} \rightarrow \theta_{lg} = \sqrt{\frac{R \cdot sC}{RSC + 1}}$$

# 5 načina spajanja četverpola

- serijski
- serijsko paralelni
- paralelni
- paralelni serijski

→ spoj u kolo ili kaskadni

## Serijski spoj četverpola

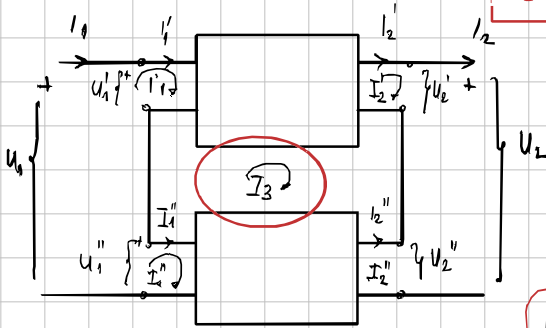

$$I_3 = 0!$$

$$U_1 = U_1' + U_1'' \quad I_1 = I_1' = I_1''$$

$$U_2 = U_2' + U_2'' \quad I_2 = I_2' = I_2''$$



... matricni oblik ...

$$Z_{11} = Z_{11}' + Z_{11}'' \quad \dots$$

$$[Z] = [Z'] + [Z'']$$

$$Z_{22} = Z_{22}' + Z_{22}''$$

## Primer: Premošteni T-četverpol

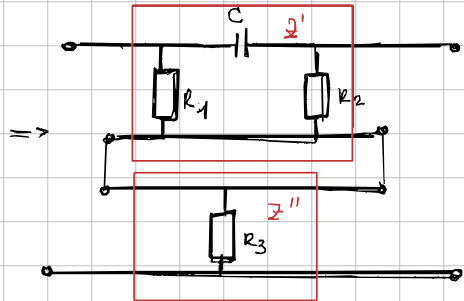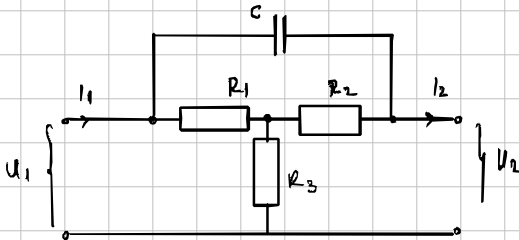

$$[Z] = [Z'] + [Z''] \Rightarrow Z' = \begin{bmatrix} Z_{11}' & Z_{12}' \\ Z_{21}' & Z_{22}' \end{bmatrix}$$

$$Z_{11}' = R_1 \parallel \left( \frac{1}{C} + R_2 \right) = \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{\frac{1}{C} + R_2} \right)^{-1}$$

$$Z_{11}' = \frac{R_1 \left( \frac{1}{C} + R_2 \right)}{\frac{1}{C} + R_2 + R_1} = \frac{R_1 (1 + SC R_2)}{1 + SC (R_2 + R_1)}$$

$$Z_{12} = Z_{21} = \frac{R_1 R_2 SC}{SC (R_1 + R_2) + 1}$$

$$Z_{22} = \frac{(SC R_1 + 1) R_2}{SC (R_1 + R_2) + 1}$$

$$Z_{11}'' = Z_{12}'' = Z_{21}'' = Z_{22}'' = R_3$$

$$Z = \begin{bmatrix} \frac{R_1 (1 + SC R_2)}{1 + SC (R_2 + R_1)} + R_3 & \left( \frac{R_1 R_2 SC}{SC (R_1 + R_2) + 1} + R_3 \right) \\ - \left( \frac{R_1 R_2 SC}{SC (R_1 + R_2) + 1} + R_3 \right) & \left( \frac{(SC R_1 + 1) R_2}{SC (R_1 + R_2) + 1} + R_3 \right) \end{bmatrix}$$

\*ostali spojevi su u formuli

## Simetrični četverpoli

$$\boxed{Z_{11} = Z_{22}} \rightarrow Z_{P1} = Z_{P2}$$

$$\rightarrow [y] = [z]^{-1} \Rightarrow y_{11} = y_{22} \text{ tj. } Z_{K1} = Z_{K2}$$

Prijenosi parametri:  $A = D$

hibridni:  $h \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{vmatrix} = -1$

hibridni g:  $\begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{vmatrix} = 1$

Zcalni parametri

$$Z_{C1} = Z_{C2} = Z_C = \sqrt{\frac{B}{C}}$$

$$g = \ln(\sqrt{AD} + \sqrt{BC}) = \ln(A + \sqrt{BC})$$

$$AD - BC = 1 \rightarrow BC = AD - 1$$

$$\hookrightarrow BC = A^2 - 1$$

Prijenosne jed

$$U_1 = n(U_2 \operatorname{ch}(g) + I_2 Z_2 \operatorname{sh}(g))$$

$$I_1 = \frac{1}{n} \left( \frac{U_2 \operatorname{sh}(g)}{Z_{C2}} + I_2 \operatorname{ch}(g) \right)$$

pošto je  $n = \sqrt{\frac{Z_0}{Z_{C2}}} = 1 \rightarrow Z_{C2} = Z_C$

$$U_1 = n(U_2 \operatorname{ch}(g) + I_2 \cdot Z_C \operatorname{sh}(g))$$

$$I_1 = \frac{U_2}{Z_C} \operatorname{sh}(g) + I_2 \cdot \operatorname{ch}(g)$$