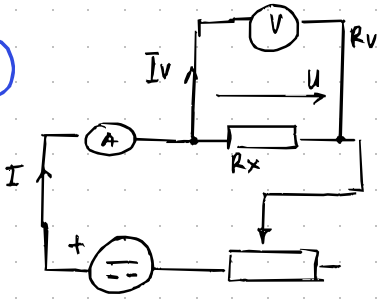


PRIPREMA ZA ISPIT

1



$R_x = ?$

Dig. voltmeter $\Rightarrow M.O = 100mV$

$R_v = 10M\Omega$

Analogni ampermetar $\Rightarrow M.O = 1A$

Mjerenje $\Rightarrow I_A = 0.925A$


$U_{V+} = 22.61mV$ $U_{V-} = -23.57mV$

$$\begin{cases} U_{V+} = I_A \cdot R_x + \Delta U \\ U_{V-} = -I_A \cdot R_x + \Delta U \end{cases} \Rightarrow U_V = \frac{U_{V+} - U_{V-}}{2} = \frac{I_A R_x + \Delta U + I_A R_x - \Delta U}{2} = \underline{I_A \cdot R_x}$$

$$\Rightarrow R_x = \frac{1}{2 I_A} \cdot (U_{V+} - U_{V-})$$

$$R_x = \frac{22.61 - (-23.57)}{2 \cdot 0.925A} = \underline{R_x = 24.96m\Omega}$$


2

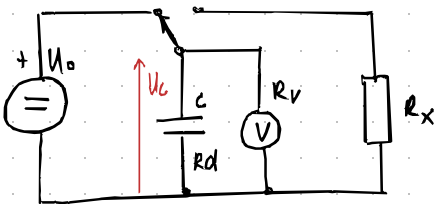

$C = 100nF$ $\tan \delta = 9.2 \times 10^{-6}$ ($f = 40Hz$)

$U_0 = 50V$ $U_C = \frac{U_0}{2}$ $\Delta t = 22s$

$R_v = 10G\Omega$ $R_x = ?$

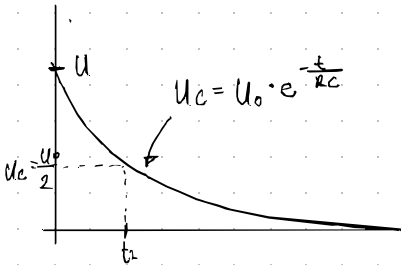


$$\frac{U_C}{U_0} = e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow \ln\left(\frac{U_C}{U_0}\right) = -\frac{t}{RC}$$

$$R = \frac{-\Delta t}{C \cdot \ln\left(\frac{U_C}{U_0}\right)}$$

$$R = \frac{-22s}{100 \times 10^{-9} \cdot \ln\left(\frac{1}{2}\right)} = \underline{317.39M\Omega}$$

každ rx spoji sklopka

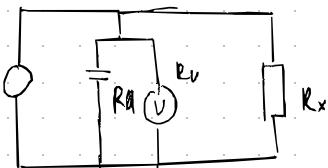

$$R = (R') \parallel (R_x) \rightarrow \frac{R' \cdot R_x}{R' + R_x}$$

$$R' = \left(\frac{1}{R_v} + \frac{1}{R_d}\right)^{-1} = \frac{R_d \cdot R_v}{R_v + R_d}$$

$$R = \frac{\left(\frac{R_d \cdot R_v}{R_v + R_d}\right) \cdot R_x}{\frac{R_d \cdot R_v}{R_v + R_d} + R_x}$$

otpor izolacije R_d izlazi iz tangensa kuta gubitaka kondenzatora


$$R_d = \frac{1}{\omega C \cdot \tan \delta} = \frac{1}{2\pi f \cdot C \cdot \tan \delta}$$

$$\underline{R_d = 4.32G\Omega}$$

$$\rightarrow R' = \frac{R_d \cdot R_v}{R_v + R_d} \rightarrow \underline{R' = 3.019G\Omega}$$

$$R = \frac{R' \cdot R_x}{R' + R_x} \rightarrow \underline{R_x = 354.678M\Omega}$$

3

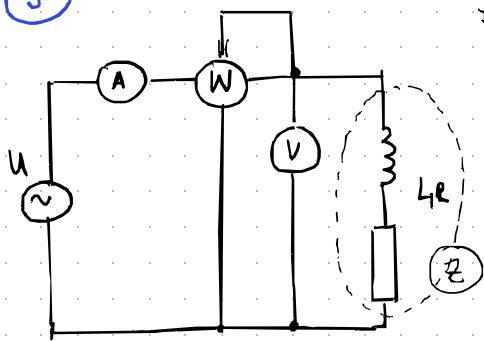

$f = 50 \text{ Hz}$ 1)

$R_{Cu} = 245 \Omega$

2) $I_A = 65 \text{ mA}$

$U_V = 100 \text{ V}$

$P_W = 2,5 \text{ W}$

$L = ?$ $R_{Fe} \rightarrow$ u mag jezgri transformator

$Z_L = \frac{U_V}{I_A} = \sqrt{(\omega \cdot L)^2 + R^2}$

\rightarrow Za nadomestni djelatni otpor R_L vrijedi $P_W = \frac{P_W}{I_A^2} \rightarrow R_L = 592 \Omega$

$\left(\frac{U_V}{I_A}\right)^2 = \omega^2 \cdot L^2 + R^2 \rightarrow \left(\frac{U_V}{I_A}\right)^2 - R^2 = \omega^2 \cdot L^2$

$L^2 = \frac{\left(\frac{U_V}{I_A}\right)^2 - R^2}{\omega^2} \rightarrow L = \frac{1}{\omega} \sqrt{\left(\frac{U_V}{I_A}\right)^2 - R^2}$

$L = 4,52 \text{ H}$

\rightarrow nadomestni otpor R_{Fe} jezgrika u jezgri je $R_{Fe} = R_L - R_{Cu} \rightarrow R_{Fe} = 347 \Omega$

4

10:1

$R_V = 10 \text{ M}\Omega$


$C_V = 150 \text{ pF}$

$U = ?$

$U_V = 157,2 \text{ V}$

$R_G = 1,8 \text{ M}\Omega = R_1$

$C_1 = ?$ da se kompenzira

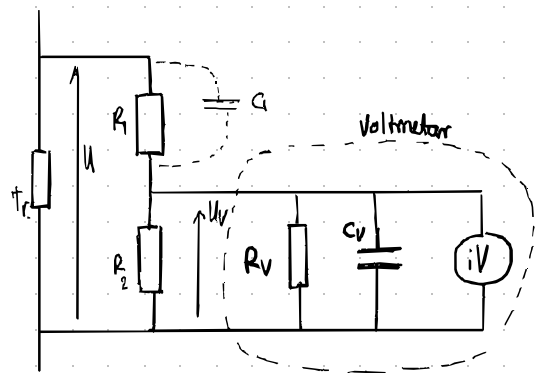

otpori i djelatno

$k = 10/1 = \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 10$

$L = \frac{R_1}{R_2} + 1 = k$

$\frac{R_1}{R_2} = k - 1 \rightarrow R_2 = \frac{R_1}{k - 1}$

$R_2 = 0,2 \text{ M}\Omega$

da je voltmeter idealan

$U = U_V \cdot k$, ali nje $\rightarrow R_2' = R_2 \parallel R_V \rightarrow k' = \frac{R_1 + R_2'}{R_2'}$

$R_2 = \frac{R_2 \cdot R_V}{R_2 + R_V}$

$\Rightarrow k' = \frac{R_1 + \frac{R_2 \cdot R_V}{R_2 + R_V}}{\frac{R_2 \cdot R_V}{R_2 + R_V}}$

$\Rightarrow U' = U_V \cdot k'$

$U' = 1600,3 \text{ V}$


$k' = 10,18$

\rightarrow kompenzacija djelatna za izmjenični napon \Rightarrow izjednačavanjem vremenskih konstanti
dolje i gore grane

$I_1 = I_2 \rightarrow R_1 \cdot C_1 = \frac{R_2 \cdot R_V}{R_2 + R_V} \cdot C_V$

$C_1 = \frac{R_2 \cdot R_V}{R_2 + R_V} \cdot \frac{C_V}{R_1} \rightarrow C_1 = 16,34 \text{ pF}$

5.

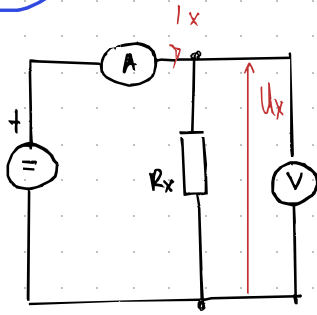

M.O. 20V (voltmetar)

 $G = \pm (0,1\% \text{ od očitavanja} + 0,05\% \text{ M.O.})$

M.O. 1.2A (ampermetar), kl. 0,5

 $n=10$ $U_x = 15V$ $S_u = 0,02$ $I_x = 0,14A$ $S_I = 0,01$ $R_x, U(R_x) = ?$

$$R_x = \frac{U_x}{I_x} = \frac{15}{0,14} \rightarrow R_x = 37,5 \Omega$$

Složene nejednakošnosti

$$U(U_x) = \sqrt{U_A(U_x)^2 + U_B(U_x)^2} = 15,73 \text{ mV}$$

$$U(I_x) = \sqrt{U_A(I_x)^2 + U_B(I_x)^2} = 1,7 \text{ mA}$$

$$U_c(R_x) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial R_x}{\partial x} \cdot U(x_i) \right)^2}$$

$$\frac{\partial R_x}{\partial U_x} = \frac{1}{I_x}$$

$$\frac{\partial R_x}{\partial I_x} = U_x \cdot \left(\frac{-1}{I_x^2} \right)$$

$$\Rightarrow U_c(R_x) = \sqrt{\left(\frac{1}{I_x} \cdot U(U_x) \right)^2 + \left(\frac{-U_x}{I_x^2} \cdot U(I_x) \right)^2}$$

$$U_c(R_x) = 0,44 \Omega$$

Standard. nejednakošnost U_A

$$U_A(U_x) = \frac{S_u}{\sqrt{n}} \quad U_A(I_x) = \frac{S_I}{\sqrt{n}}$$

$$U_A(U_x) = 6,32 \times 10^{-3} \quad U_A(I_x) = 3,16 \times 10^{-3}$$

Standard. nejednakošnost U_B

$$U_B = \frac{a}{\sqrt{3}} \rightarrow U_B(U_x) = \frac{G_{UV}}{\sqrt{3}}$$

$$U_B(I_x) = \frac{k}{100} \cdot M.O.A$$

$$\rightarrow U_B(U_x) = \frac{0,025}{\sqrt{3}} = 0,0144$$

$$U_B(I_x) = \frac{0,5}{100} \cdot \frac{1,2}{\sqrt{3}} = 3,46 \times 10^{-3}$$

Mjerni rezultat zapisujemo kao: $R_x = 37,5 \Omega$ uz $U_c(R_x) = 0,44 \Omega$

$$\text{ili } U_c(R_x)_x = \frac{U_c(R_x)}{R_x} = 1,17\% \rightarrow \text{uz } 1,17\%$$


6

! nemusíme izvor

$$U_{v1} = 6,52V$$

$$U_{v2} = 6,16V \rightarrow \text{odziv ef. (TRMS)}$$

$$\xi = ?$$

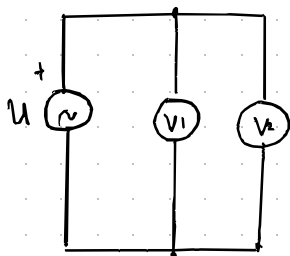

$$\xi = \frac{U}{U_{se}} = \frac{\text{elektromagnetna}}{\text{magnetna}} \text{ srednja vrijednost}$$

* \rightarrow bez oznake TRMS \rightarrow odziv na EL. SREDNJU VR.

$$\Rightarrow U_{se} = U_{v2} \text{ (jer mi je odziv na ef. vr.)}$$

$$\text{* pomoću } U_{v1} \rightarrow \text{odrediti elektrolitičku srednju vrijednost} \rightarrow U_{se} = \frac{U_{v1}}{\xi_0} \rightarrow 1,11$$

$$\Rightarrow \xi = \frac{U_{ef}}{U_{se}} = \frac{U_{v2}}{U_{v1}} \cdot \xi_0 \Rightarrow \boxed{\xi = 1,05}$$

7 $U(t) = \underbrace{25,6 \sin(100\pi t)}_{AC1} + \underbrace{4,3\sqrt{2}}_{DC} + \underbrace{11,2 \cos(100\pi t)}_{AC2}$

apsolutna Δ izmedu dobivenih u obra mj. $\rightarrow U_V(AC+DC)$

$$U = \sqrt{\left(\frac{25,6}{\sqrt{2}}\right)^2 + (4,3\sqrt{2})^2 + \left(\frac{11,2}{\sqrt{2}}\right)^2}$$



$U_V(DC)$ (samo de ngrae)

$$U_{AC+DC} = 20,67V$$

$$U_{DC} = 6,08V$$

$$\rightarrow \boxed{\Delta U = 14,59V}$$

8. $Z_t = ?$

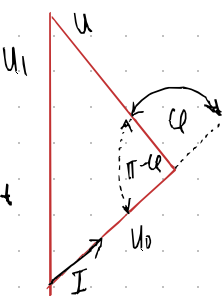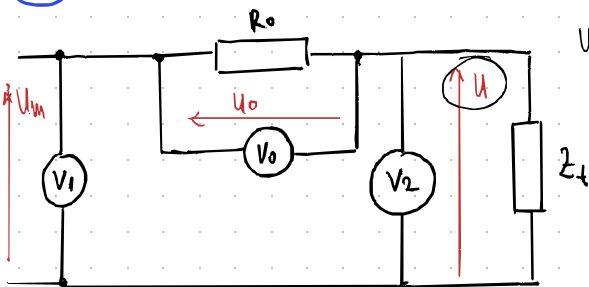

$$f = 50Hz \quad P = 95,6W$$

$$R_0 = 4\Omega \quad U_0 = 3,7V$$

$$U_1 = 180,6V$$

$$Z_t = ?$$

$$U_0 = I \cdot R \quad P = U \cdot I \cdot \cos\phi$$

$$\Rightarrow P = \frac{U_1^2 - U_0^2 - U^2}{2U_0 \cdot \cos\phi} \cdot \frac{U_0}{R} \cdot \cos\phi = \frac{U_1^2 - U_0^2 - U^2}{2R}$$

$$U = \sqrt{U_1^2 - U_0^2 - 2R \cdot P} = 178,43V$$

$$\cos\phi = \frac{P}{U \cdot I} = \frac{P}{U \cdot \frac{U_0}{R_0}} = 0,579$$

$$L_t = \frac{Q}{\omega \cdot I^2} = \frac{U \cdot Z_t \cdot \sin\phi}{\omega \cdot I^2} = \frac{U \sqrt{1 - \cos^2\phi}}{\omega I} = \frac{U \sqrt{1 - \cos^2\phi}}{2\pi f \cdot \frac{U_0}{R_0}} = \boxed{0,501H}$$