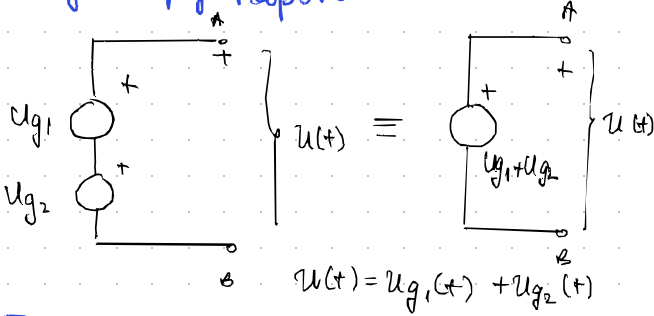


## 4.1. TRANSFORMACIJE IZVORA

• ono što zasad znamo: strujni u naponski i naponski u strujni


**Serijski spoj naponskih izvora:**



Paralelno spojeni različiti  $U_{g1}(t)$  i  $U_{g2}(t)$  nije dopušteno!

(ali ako se radi o identičnim nema veze jer  $U_{g1} = U_{g2}$  nije račun)

**Paralelni spoj 2 strujnih izvora:**

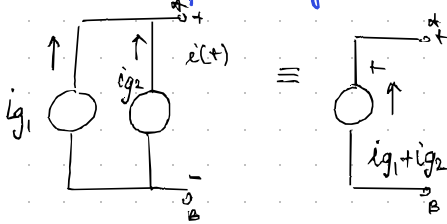


$$i(t) = i_{g1}(t) + i_{g2}(t)$$

Serijski spoj strujnih izvora  $i_{g1}(t)$  i  $i_{g2}(t)$  nije dopušteno!


(Osim u slučaju identičnih strujnih izvora jer su  $i_{g1} = i_{g2}$  pa jedan samo nabavimo)

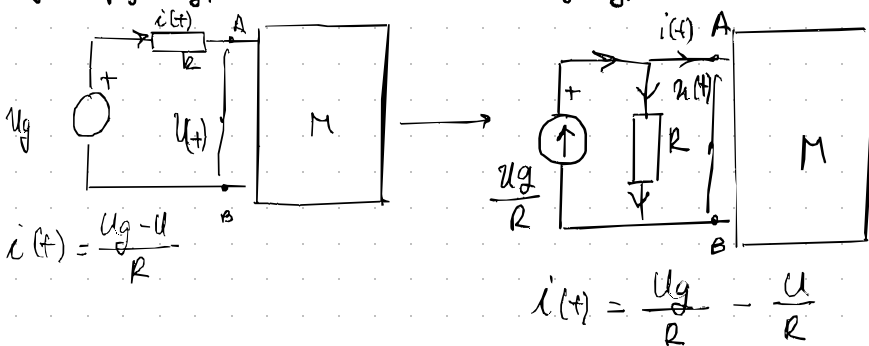Serijski spoj  $U_{g1}(t)$  i  $R \Rightarrow$  Paralelni spoj  $i_{g1}(t)$  i  $R$




Transformacija  $U_g \rightarrow i_g$  s nekim drugim pasivnim elementom  
osim R

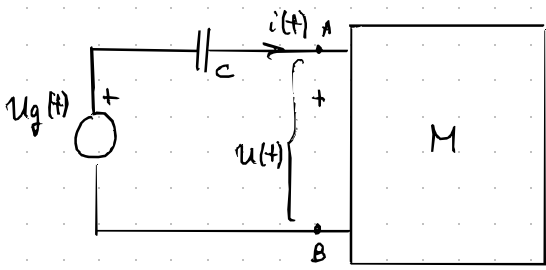Serijski spoj naponnog izvora i kapaciteta C


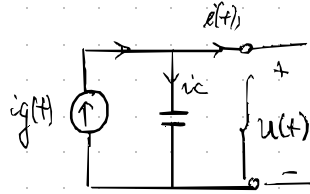
$$u_g(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau + u(t)$$





$$i_g(t) = i_c + i_g = C \cdot \frac{du(t)}{dt} + i(t)$$

$$i(t) = C \frac{d(u_g - u)}{dt} = C \frac{du_g}{dt} - C \frac{du}{dt}$$

$$i(t) = i_g(t) - C \frac{du}{dt}$$

$i_g(t)$  mi smo samo to jako proglasili

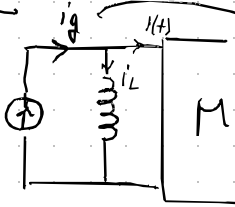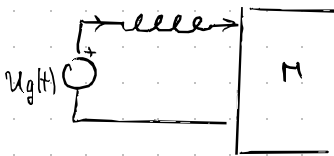Serijski spoj naponnog izvora i induktiviteta L





$$i_g(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau$$



Zaključak:  $U_g(t)$  i serijski spoj pasivni el. uvijek je moguće transformirati u paralelni spoj  $i_g(t)$  i istog pasivnog el.

Primjer 1. ) Odrediti  $i(t)$  reduiranjem kruga
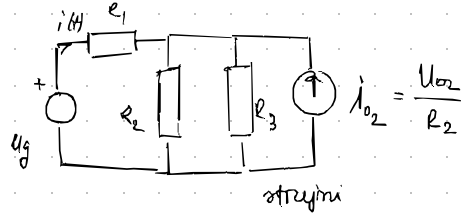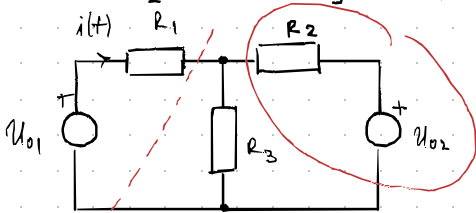
$$R_1 = 5k\Omega \quad R_2 = 30k\Omega \quad R_3 = 20k\Omega \quad U_{01} = 5V \quad U_{02} = 3V$$



strujni

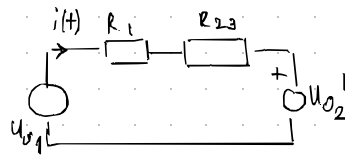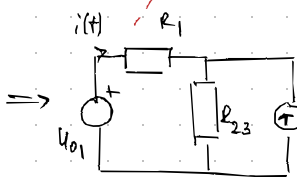

ponovno u naponski

$$U_{02}' = i_{02} \cdot R_{23}$$

$$U_{01} \neq U_{02}'$$

$$R_{23} = \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1}$$


$$R_{23} = 12k\Omega$$

$$U_{02}' = \frac{U_{02}}{R_2} \cdot R_{23} = 1.2V$$

$$i(t) = \text{konstanta} \rightarrow i(t) = \frac{U_{01} - U_{02}'}{R_1 + R_{23}}$$


$$i(t) = \frac{5 - 1.2}{(5 + 12) \times 10^3} = 0.224mA$$

## Primer 2: $i(t) = ?$

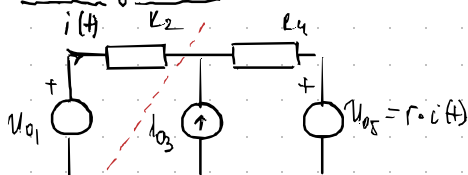


$$R_2 = 3 \Omega \quad r = 3 \Omega \quad R_4 = 2 \Omega$$

$$U_{01} = 24V \quad i_{03} = 7A$$

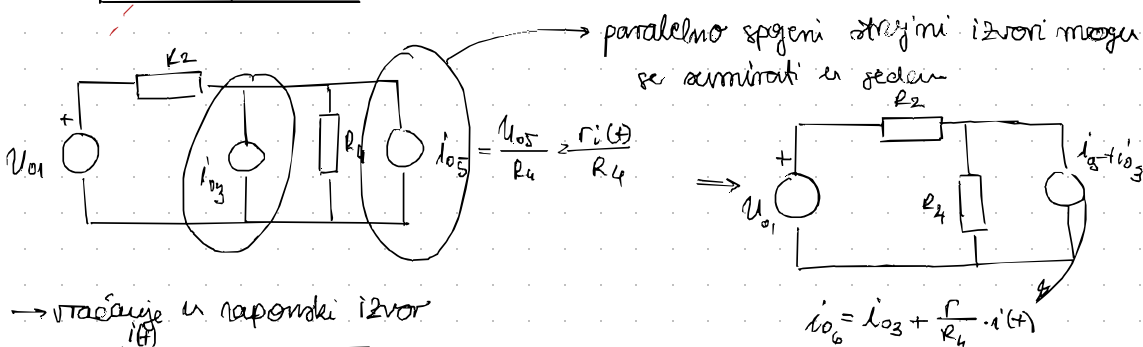

→ vraćanje u napenski izvor

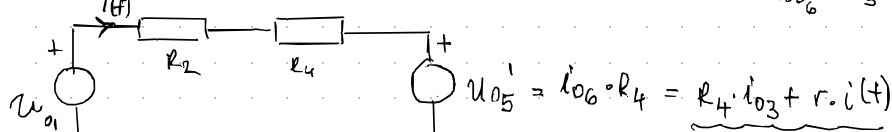


$$i(t) (R_2 + R_4) = U_{01} - R_4 \cdot i_{03} - r \cdot i(t)$$

$$i(t) (R_2 + R_4 + r) = U_{01} - R_4 \cdot i_{03} = 24 - 14$$

$$i(t) = \frac{10}{5+3} \Rightarrow i(t) = 1.25A$$


## Posmicanje napenskog izvora

Primer:

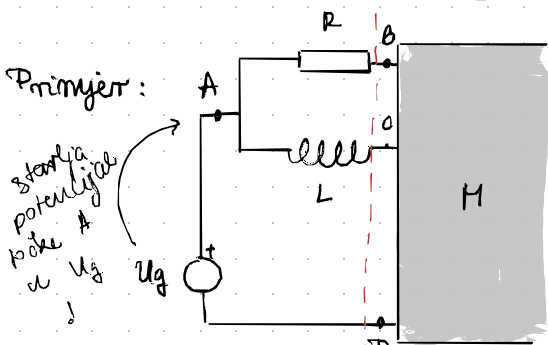


→ napenski izvor je privučen kroz čvor

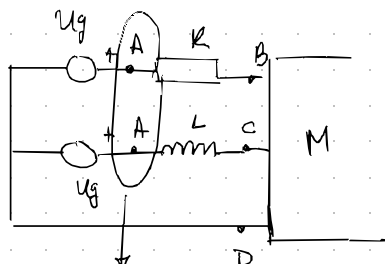- ne možemo direktno transformirati u strujni izvor




u obje grane u čvoru A dolazi potencijal Ug

## Posmicanje strujnog izvora




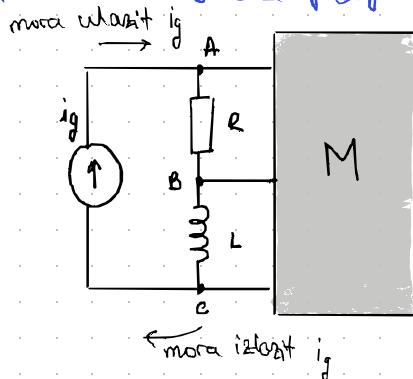


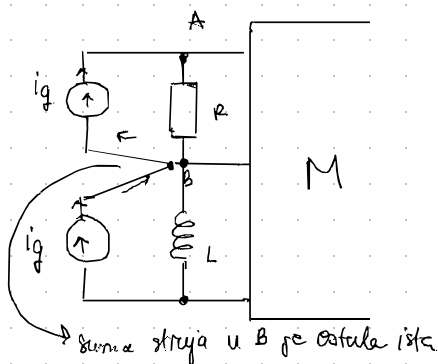1 strujni je isto što i n sumiraju spojem ①




→ umjesto strujnog izvora između para čvorista neke mreže možemo staviti idealne strujne izvore na sve parove čvorista u prematranoj konturi

Primer 3:  $i(t) \Rightarrow$

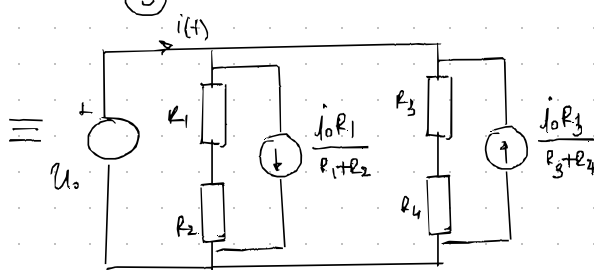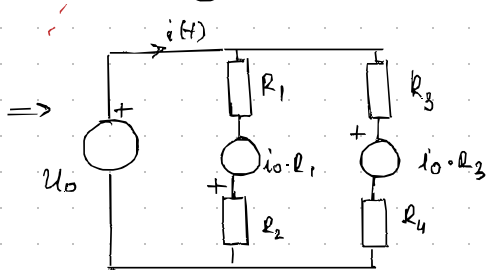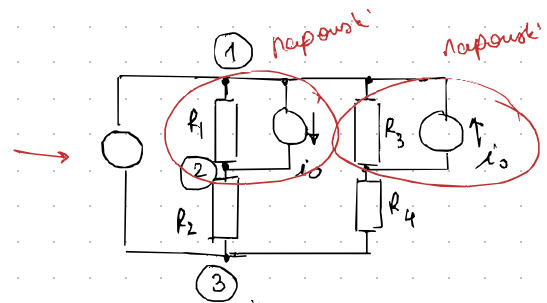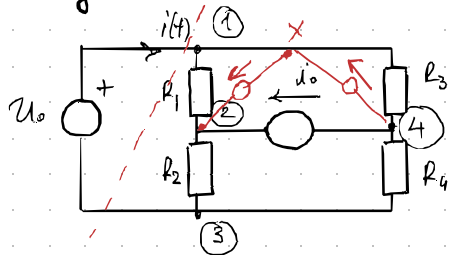


naponni izvori spojeni u seriju

možemo zbrojiti

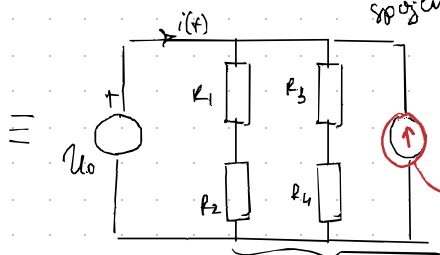

$-\frac{i_0 R_1}{R_1 + R_2} + \frac{i_0 R_3}{R_3 + R_4}$  smjer određuje koji član od kojeg oduzimamo

paralelni  $\rightarrow$  naponni!

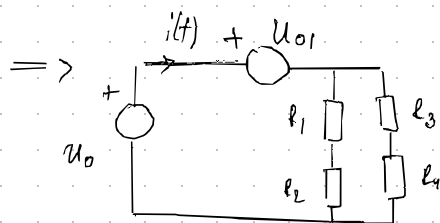

$$U = \frac{i}{R_{12} \parallel R_{34}} \rightarrow \left( \frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3 + R_4} \right)^{-1} = \left( \frac{R_3 + R_4 + R_1 + R_2}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} \right)^{-1}$$

$$U_{01} = \frac{i_0 R_3 (R_1 + R_2) - i_0 R_1 (R_3 + R_4)}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} \cdot \frac{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}{R_3 + R_4 + R_1 + R_2} = \frac{i}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$$

$$\rightarrow i(t) = \frac{U_0 - U_{01}}{R_{uk}} = \boxed{\frac{8}{5} \text{ mA}}$$