

# 1. Auditorne vježbe

leo.gocam@fer.hr

ima na šalab.

Zad. 1.)

$$R = 5,6 k\Omega \quad C = 0,1 \mu F$$



$$t=0 \rightarrow U_{C0} = 1,5V$$

$$U_C(t) = U_{Cp} + (U_{Ck} - U_{Cp}) \left[ 1 - \exp\left(-\frac{t-t_p}{T}\right) \right]$$

$$T = RC$$


a)  $U_{iz}$  na C u  $t=0, t=1, t=2, t=4$  i  $t=6$  ms

b) skica izlaznog napona

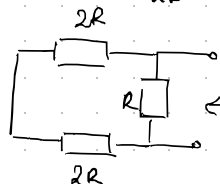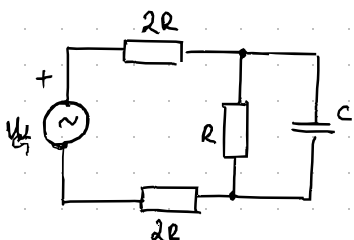

$$R_{TH} = \left( \frac{1}{4R} + \frac{1}{R} \right)^{-1}$$

$$R_{TH} = 4480 \Omega$$

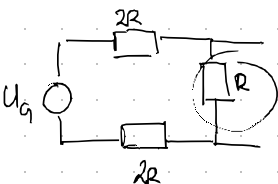

napon na R  $\rightarrow U_R = U_G \cdot \frac{1}{5} = \begin{cases} U_{TH \text{ isoki}} = 1V \\ U_{TH \text{ msk.}} = -1V \end{cases}$

$$T = R_{TH} \cdot C = 4480 \Omega \cdot 0,1 \mu F = 0,448 ms = T$$

$$U_{iz}(t=0) = U_C(t=0) = U_{C0} \Rightarrow U_{iz}(t=0) = 1,5V$$

$$U_{iz}(t=1) = U_C(t=1) = U_{C0} + (0V - U_{C0}) \left[ 1 - \exp\left(-\frac{1ms-0}{T}\right) \right]$$

$$U_{iz}(t=1) = 0,161V \rightarrow U_{iz1}$$

$$U_{iz}(t=2) = U_C(t=2) = U_{iz1} + (U_{TH} - U_{iz1}) \left[ 1 - \exp\left(-\frac{2ms-1ms}{T}\right) \right]$$


$$U_{iz}(t=2) = 0,910V \rightarrow U_{iz2}$$

$$U_{iz}(t=4) = U_{iz2} + (U_{TH} - U_{iz2}) \left[ 1 - \exp\left(-\frac{4ms-2ms}{T}\right) \right]$$



$$U_{iz}(t=4) = 0,978V \rightarrow U_{iz4}$$

$$U_{iz}(t=6) = U_{iz4} + (0V - U_{iz4}) \left[ 1 - \exp\left(-\frac{6ms-4ms}{T}\right) \right]$$
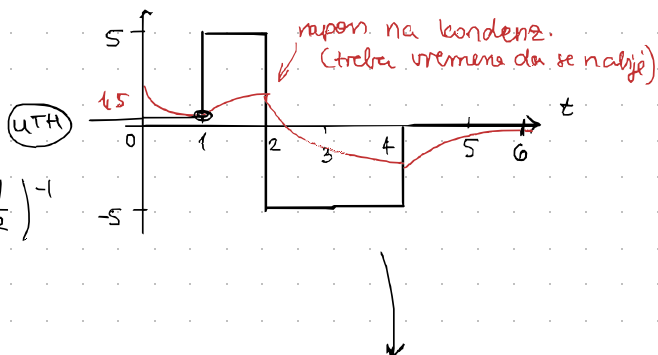
$$U_{iz}(t=6) = -0,011V \rightarrow U_{iz6}$$



## Zadanie 2)

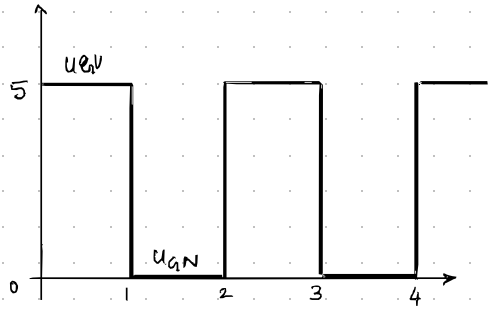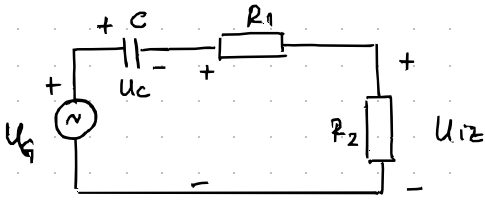

$$U_{gN} = 5V \quad U_{gN} = 0$$

$$R_{uk} = R_1 + R_2 \Rightarrow R_{uk} = 5k\Omega$$

$$T = R_{uk} \cdot C \Rightarrow T = 1ms$$

$$U_{iZ} = U_g - U_c$$

$$U_{iZ} = U_g \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow U_{iZ} = \frac{3}{5} U_g$$

$$U_c(t=0_-) = 0V \quad U_c(t=0_+) = 0V$$

$$U_g(t=0_-) = 0V \quad U_c(t=0_+) = 5V$$

$$U_{iZ}(t=0_-) = 0V \quad U_{iZ}(t=0_+) = 3V$$

$$U_{iZ}(t=0_-) = 0V \quad U_{iZ}(t=0_+) = 3V$$

$$U_c(1_-) = U_c(0_+) + (U_{gN} - U_c(0_+)) \left[ 1 - \exp\left(-\frac{1ms-0}{T}\right) \right] \Rightarrow U_c(1_-) = 3.161V$$

$$U_g(1_-) = 5V$$

$$U_c(1_+) = U_c(1_-) \Rightarrow U_c(1_+) = 3.161V$$

$$U_{iZ}(1_-) = 1.839V$$

$$U_{iZ}(1_+) = 0V$$

$$U_{iZ}(1_-) = 1.104V$$

$$U_{iZ}(1_+) = -3.161V$$

$$U_{iZ}(1_+) = -1.296V$$

$$U_c(2_-) = U_c(1_+) + (U_{gN} - U_c(1_+)) \left[ 1 - \exp\left(-\frac{2ms-1ms}{T}\right) \right] \Rightarrow U_c(2_-) = 1.163V$$

$$U_g(2_-) = 0V$$

$$U_{iZ}(2_-) = -1.168V$$