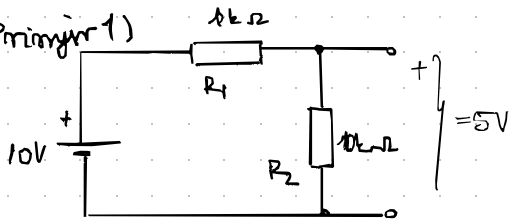


6.2. Normalizacija

① Normiranje frekvencija

Primer 1)



normalizirana vrijednost



$$\frac{R_1}{R_0} = \frac{1k\Omega}{1000} = 1$$

$$\frac{R_2}{R_0} = \frac{1k\Omega}{1000} = 1$$

R_0 - normalizacijski otpor
(odabiremo koliko ćemo)

$$R_0 = 100\Omega$$

Primer 2)

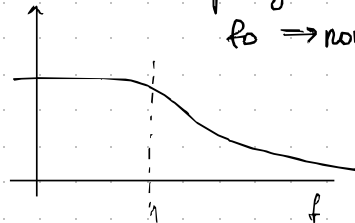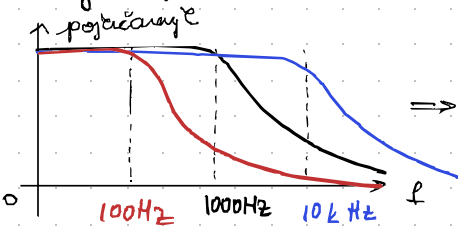

podijelimo f sa svim
 $f_0 \Rightarrow$ normalizacija

konstantna
realna frekv.

→ umjesto kompleksne frekv. uvodi se normalizirana frekv.: $S_n = \frac{s}{\omega_0}$

→ X_C i X_L ostaju nepromijenjeni, ali zato se C i L mijenjaju

② Normiranje impedancija

→ impedancije mijenjaju vrijednost, ali zadržavaju oblik $Z_n(s) = \frac{Z(s)}{R_0}$

③ Normiranje Z i ω → u praksi se najčešće provodi istovremeno normiranje frekvencija i impedancija

$$Z_n(s) = \frac{R}{R_0} = R_n \Rightarrow R_n = \frac{R}{R_0} \quad \text{otpor } R = \underline{R_n = \frac{R}{R_0}}$$

$$Z_{Ln}(s) = \frac{sL}{R_0} \frac{\omega_0}{\omega} = \frac{s}{\omega_0} \cdot \frac{\omega_0}{R} \cdot L = S_n \cdot \frac{\omega_0}{R} L$$

$$Z_{Ln}(s) = S_n L_n \rightarrow L_n S_n = \frac{\omega_0}{R} S_n \cdot L_0$$

induktivitet
 $L_n = \frac{\omega_0}{R} L_0$

$$Z_{Cn}(s) = \frac{1}{R_0 \omega_0 \frac{s}{\omega_0} C} = \frac{1}{C \cdot S_n \cdot R_0 \omega_0}$$

$$Z_{Cn}(s) = \frac{1}{S_n C_n} \rightarrow \frac{1}{C_n \cdot S_n} = \frac{1}{C S_n R_0 \omega_0}$$


kapacitet
 $C_n = C R_0 \omega_0$

Denormalizacija - inverzni postupak


NORMALIZACIJA: zaključak

- za ω_0 se često uzima granična frekv.

- za R_0 se često uzima 600Ω

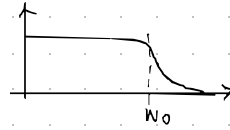

Primer:

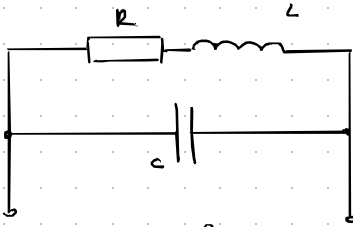

$$R = 200\Omega$$

$$\omega_0 = 10^8 \text{ rad/s}$$

$$L = 2\mu\text{H}$$

$$R_0 = 200\Omega$$

$$C = 50\text{pF}$$

$$Z_{ul} = \left(\frac{1}{Cs} \right) \parallel (R + LS)$$

$$\left(Cs + \frac{1}{R + LS} \right)^{-1} = \frac{R + LS}{1 + RCS + s^2 LC} \quad / : CL$$

$$Z_{ul} = \frac{\frac{R}{CL} + s \frac{1}{C}}{s^2 + s \frac{R}{L} + \frac{1}{CL}} = \frac{200 + 2 \times 10^8 s}{10^{-16} s^2 + 10^{-8} s + 1} = Z_{ul}$$

$$\text{norm}(W) \rightarrow R_n = 200\Omega$$

$$L_n = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 10^8 = 200$$

$$C_n = 50 \cdot 10^{-12} \cdot 10^8 = \frac{1}{200}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^8$$
$$R_0 = 200\Omega$$


$$\text{norm}(Z) \rightarrow R_n = 1 \quad L_n = 10^8 \quad C_n = 10^{-8}$$

$$\text{norm}(Z \text{ or } W) \rightarrow R_n = 1 \quad L_n = 1 \quad C_n = 1$$

$$\rightarrow Z_{ul} = \frac{s+1}{s^2+s+1} \rightarrow \text{normalizirana ulazna impedancija}$$

Zaplaceova transformacija - zadaci

1.

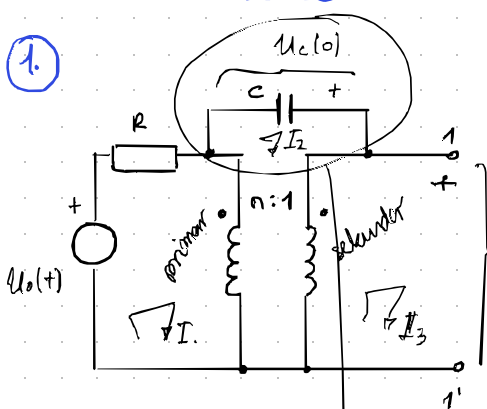

Odrediti parametre nadomjesne mreže po
Thienvenu $U_T(s)$ i $Z_T(s)$, s obzirom
na priključenice 1-1'.

$$R=1 \quad U_c(0)=1 \quad U_0(t)=S(t)$$


$$C=1 \quad n=2$$

$$U_c(0) \rightarrow \frac{1}{s} U_c(0)$$

$$U_1(t) \rightarrow U_T(s)$$

Korak 2

KZ 1.

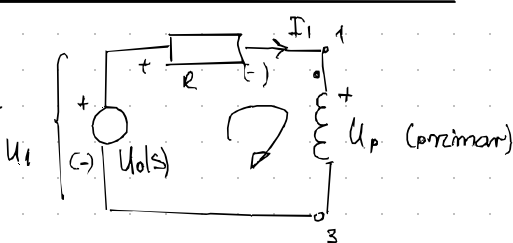


$$[N] \quad -U_0(s) + U_R(s) + U_p(s) = 0$$

$$[S] \quad -I_1 + I_2 + I_p = 0$$


$$U_2(s) = I_2(s) \cdot \frac{1}{Cs} - \frac{U_c(0)}{s}$$

KZ 2.

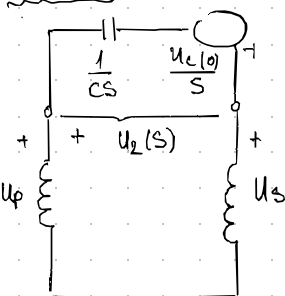

$$[N] \quad -U_p(s) + U_2(s) + U_s(s) = 0$$

$$[S] \quad -I_2 - I_s = 0$$

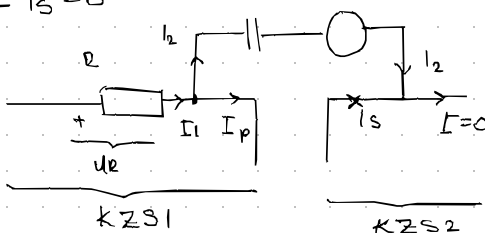

KZ 1

KZ 2

Korak 3 Strujno naponske
relacije grana

$$U_R(s) = I_1 \cdot R$$

$$U_p(s) = n \cdot U_s(s)$$

$$U_2(s) = I_2(s) \cdot \frac{1}{Cs} - \frac{U_c(0)}{s}$$

$$I_p(s) = \frac{1}{n} I_s(s)$$

Uvrstimo u Kirchhoffa:

$$\left. \begin{aligned} -U_0(s) + I_1(s) \cdot R + n \cdot U_s(s) &= 0 \\ -n \cdot U_s(s) + I_2(s) \cdot \frac{1}{Cs} - \frac{U_c(0)}{s} + U_s(s) &= 0 \end{aligned} \right\} \text{KZ 1}$$

$$\left. \begin{aligned} -I_1(s) + I_2(s) + \frac{1}{n} I_s(s) &= 0 \\ -I_2(s) - I_s(s) &= 0 \end{aligned} \right\} \text{KZ 2}$$

$$I_1 = \frac{1-n}{n} I_s$$

$$\Rightarrow -U_0(s) + R \cdot \frac{1-n}{n} I_s + n \cdot U_s(s) = 0$$

$$-n \cdot U_s(s) - I_s(s) \cdot \frac{1}{Cs} - \frac{U_c(0)}{s} + U_s(s) = 0 \rightarrow I_s = \left[n U_s(s) - \frac{U_c(0)}{s} + U_s(s) \right] \cdot Cs$$

$$-U_0(s) + R \cdot \frac{1-n}{n} \cdot (Cs(1-n) U_s(s) - C U_c(0)) + n U_s(s) = 0$$

$$-U_0(s) + R \cdot \frac{(1-n)^2}{n} \cdot Cs U_s(s) - R \cdot \frac{1-n}{n} \cdot C U_c(0) + n U_s(s) = 0$$


$$U_s(s) \left[R(1-n)^2 \cdot \frac{1}{n} \cdot Cs + n \right] = U_0(s) + R C \cdot \frac{1-n}{n} U_c(0)$$

$$U_s(s) = n \cdot \frac{U_0 + R C \frac{1-n}{n} U_c(0)}{R C s (1-n)^2 + n^2} = 2 \cdot \frac{\frac{1}{s} + \frac{1-2}{2} \cdot 1}{s(1-2)^2 + 4} = 2 \cdot \frac{\frac{1}{s} - \frac{1}{2}}{s+4} = \frac{2-s}{s(s+4)}$$

$$U_T(s) = U_s(s) = \frac{2-s}{s(s+4)}$$

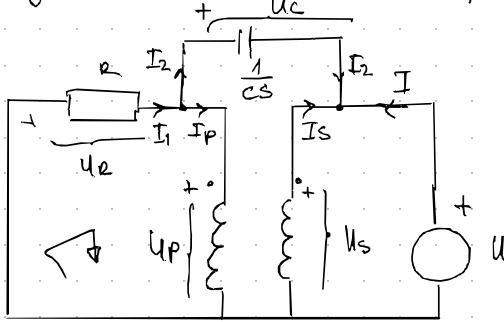b) Impedancija $Z_T(s)$

→ ugradimo sve neovisne izvore, početne uvjete ali dodamo jedan pomoćni izvor



$$\text{KZN: } U_R(s) + U_P(s) = 0$$

$$U_C(s) + U_S(s) - U_P = 0$$

$$\text{KZS: } -I_1(s) + I_2(s) + I_P(s) = 0$$

$$-I_2(s) - I_S(s) - I(s) = 0$$

* naponski i strujni karakteristike odaju istek *

$$U_R = R \cdot I_1$$

$$U_P = n \cdot U_S(s)$$

$$U_C(s) = I_2(s) \cdot \frac{1}{Cs}$$

$$I_P(s) = I_S(s) \cdot \frac{1}{n}$$

$$R \cdot I_1(s) + n \cdot U_S(s) = 0$$

(KZN)

$$\frac{1}{Cs} \cdot I_2(s) + U_S(s) - n \cdot U_S(s) = 0 \rightarrow I_2(s) = U_S(s)(n-1) \cdot Cs$$

$$-I_1(s) + I_2(s) + \frac{1}{n} I_S(s) = 0$$

(KZS)

$$-I_2(s) - I_S(s) - I(s) = 0 \rightarrow I_2(s) = -[I_S(s) - I(s)]$$

$$-I_1(s) - I_S(s) - I(s) + \frac{1}{n} I_S(s) = 0$$

$$I_1(s) = \frac{1-n}{n} I_S(s) - I$$

$$\Rightarrow R \cdot \left(\frac{1-n}{n} I_S - I \right) + n U_S = 0 \quad \text{KZN}$$

$$\frac{1}{Cs} (I_S + I) + U_S(1-n) = 0 \rightarrow I_S = \frac{U_S(1-n) \cdot Cs - I}{1-n}$$

$$R \left[\frac{1-n}{n} \left(U_S(1-n) \cdot Cs - I \right) - I \right] + n U_S = 0$$

$$R \left[\frac{(1-n)^2}{n} U_S \cdot Cs - \frac{1-n}{n} \cdot I - I \right] + n U_S = 0$$


$$R \left[\frac{(1-n)^2}{n} U_S \cdot Cs - I \left(\frac{1-n}{n} + 1 \right) \right] + n U_S \Rightarrow \left[R \cdot \frac{(1-n)^2}{n} Cs + n \right] U_S - \frac{1}{n} I \cdot R = 0$$

$$\hookrightarrow U_S = \frac{1}{n} I \cdot R \cdot \frac{1}{R \frac{(1-n)^2}{n} Cs + n}$$

$$\rightarrow Z_S(s) = \frac{U_S(s)}{I} = \frac{R}{R(1-n)^2 Cs + n^2}$$

$$\boxed{Z_S(s) = \frac{1}{s+4}}$$

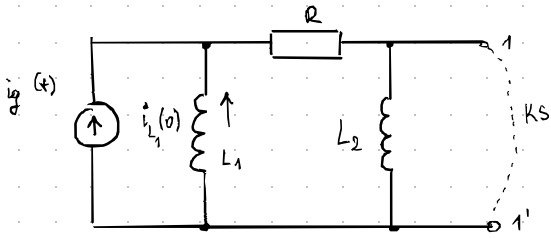2. Nortonovi parametri $Y_N(s)$ i $I_N(s)$



$$R = 1 \Omega$$

$$L_1 = 1H$$

$$L_2 = 2H$$

$$i_g(t) = 2\delta(t)$$

$$i_{L1}(0) = 1A$$

KZN:


$$-U_1 + U_R + U_2 = 0$$

$$U_2 = 0 \text{ (KS)}$$

KZS

$$I_1 + I_R = 0$$


$$-I_R + I_N + I_{L2} = 0 \text{ (KS)}$$

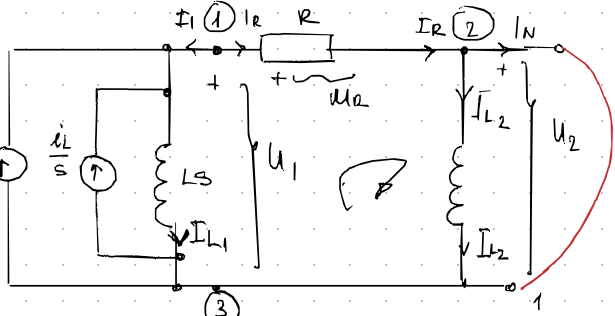

$$\rightarrow U_1 = L_1 s I_g + L_1 \cdot i_{L1}(0) + I_1 \cdot L_s$$

$$U_R = I_R \cdot R$$

$$U_2 = I_{L2} \cdot L_2 s$$

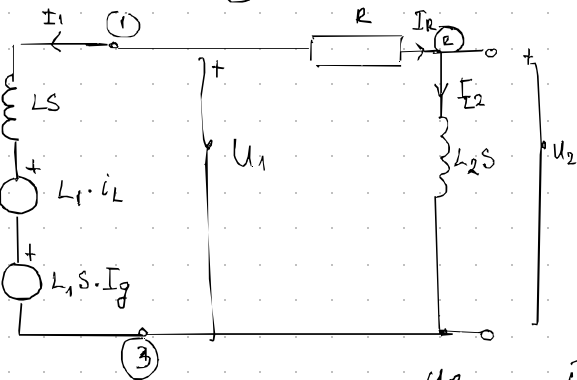

$$U_1 = U_R + U_2$$

$$-L_1 s I_g - L_1 \cdot i_{L1}(0) - I_1 \cdot L_1 s + I_R \cdot R + I_{L2} \cdot L_2 s = 0 \quad / : L_1 s$$

$$-I_g - \frac{i_{L1}(0)}{s} - I_1 +$$

$$\dots \rightarrow -I_g + \frac{i_{L1}}{s} + \frac{U_1}{L_1 s} + \frac{U_1 - U_2}{R} = 0$$

$$\frac{-U_1 - U_2}{R} + \frac{U_2}{L_2 s} + I_N = 0$$


uvrstimo $U_2 = 0$

$$\Rightarrow -I_g + \frac{i_{L1}}{s} - \frac{U_1}{L_1 s} + \frac{U_1}{R} = 0 \rightarrow U_1 = \left[I_g + \frac{i_{L1}(0)}{s} \right] \frac{s L_1 R}{R + s L_1}$$

$$-\frac{U_1}{R} + I_N = 0 \rightarrow I_N = \frac{U_1}{R} = \left[I_g + \frac{i_{L1}(0)}{s} \right] \frac{s L_1}{R + s L_1}$$

$$I_N(s) = \frac{U_1}{R} = \left(2 + \frac{1}{s} \right) \frac{s}{1+s} = \frac{2s+1}{s+1} = 2 - \frac{1}{s+1} \Rightarrow \boxed{i_N(t) = 2\delta(t) - e^{-t} \delta(t)}$$

b) $Y(s) = ?$ (isključimo izvore)

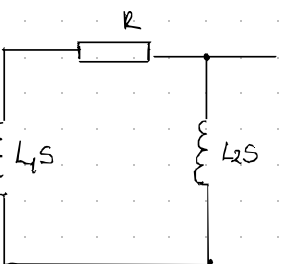

$$Y(s) = \frac{1}{Z(s)}$$

$$Z(s) = \left(\frac{1}{L_1 s + R} + \frac{1}{L_2 s} \right)^{-1} \rightarrow Y(s) = \frac{1}{L_1 s + R} + \frac{1}{L_2 s}$$


$$Y(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{2s} = \frac{2s+s+1}{2s(s+1)} \Rightarrow \boxed{\frac{3s+1}{2s(s+1)} = Y(s)}$$

Zadatok 3.) $U_2(t) = ?$ $t=0$ $1 \rightarrow 2$

$$E=1 \quad r=\sqrt{2}$$

$$L_1=L_2=1 \quad i_{L_1}=\frac{1}{2}$$

$$R=1 \quad i_{L_2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

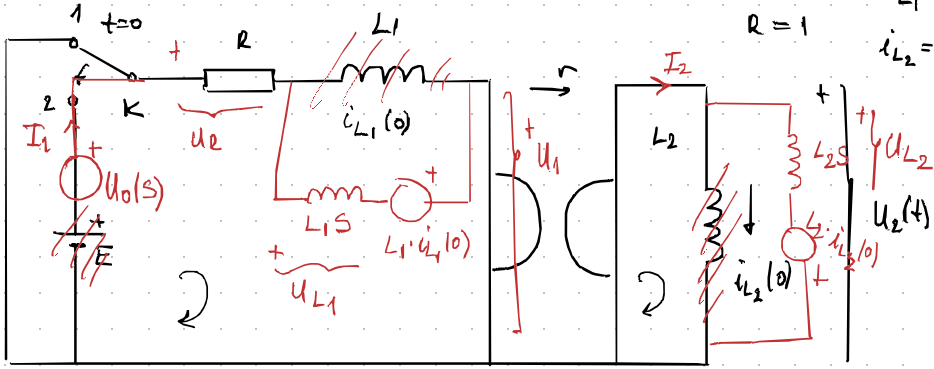

KZN:

$$-U_0(s) + U_R + U_{L_1} - L_1 \cdot i_{L_1}(0) + U_1 = 0$$

$$U_{L_2} - L_2 \cdot i_{L_2}(0) - U_2(s) = 0$$

zauvažovat mínus??

$$U_R = I_1 \cdot R$$

$$U_1 = -r \cdot I_2$$

$$U_{L_1} = I_1 \cdot L_1 \cdot s$$

$$U_2 = -r \cdot I_1$$

$$U_{L_2} = I_2 \cdot L_2 \cdot s$$

$$-U_0 + I_1 \cdot R + I_1 \cdot L_1 \cdot s - L_1 \cdot i_{L_1}(0) - r \cdot I_2 = 0$$

$$L_2 \cdot L_2 \cdot s - L_2 \cdot i_{L_2}(0) + r \cdot I_1 = 0$$

$$I_1 (R + L_1 s) - r I_2 - U_0 + L_1 \cdot i_{L_1}(0) = 0$$

$$I_1 (R + L_1 s) - r I_2 = U_0 + L_1 \cdot i_{L_1}(0)$$

$$I_2 = \frac{L_2 \cdot i_{L_2}(0) - r I_1}{L_2 s}$$

$$\rightarrow I_1 (R + L_1 s) - r \cdot \frac{L_2 \cdot i_{L_2}(0) - r I_1}{L_2 s} = U_0 + L_1 \cdot i_{L_1}(0)$$

$$I_1 \left(R + L_1 s + \frac{r^2}{L_2 s} \right) = U_0 + L_1 \cdot i_{L_1}(0) + r L_2 \cdot i_{L_2}(0)$$

$$I_1 = \frac{U_0 \cdot L_2 s + L_2 s \cdot L_1 i_{L_1}(0) + r L_2 \cdot i_{L_2}(0)}{R L_2 s + L_1 L_2 s^2 + r^2}$$

$$\rightarrow U_1 = -r I_2$$

$$U_2 = -r \cdot I_1$$

$$U_2 = -r \cdot \frac{U_0 L_2 s + L_2 s \cdot L_1 i_{L_1}(0) + r L_2 i_{L_2}(0)}{s L_2 R + L_1 L_2 s^2 + r^2}$$

$$U_2 = -\sqrt{2} \cdot \frac{s + s \cdot \frac{1}{2} + \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{s + s^2 + 2} = -\sqrt{2} \cdot \frac{\frac{3}{2}s + 1}{s + s^2 + 2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{s+4}{s^2+s+2}$$

$$= -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \left(\frac{s + \frac{1}{2}}{(s + \frac{1}{2})^2 + \frac{7}{4}} + \frac{\frac{7}{2}}{(s + \frac{1}{2})^2 + \frac{7}{4}} \right)$$

$$2 \cdot \frac{1}{2} s \quad \frac{1}{4} \quad \frac{8}{4} - \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$$

$$= \left[-\frac{\sqrt{2}}{2} \left(e^{-\frac{1}{2}t} \cdot \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + e^{-\frac{1}{2}t} \cdot \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right) \cdot s(t) \right] = U_2(t)$$