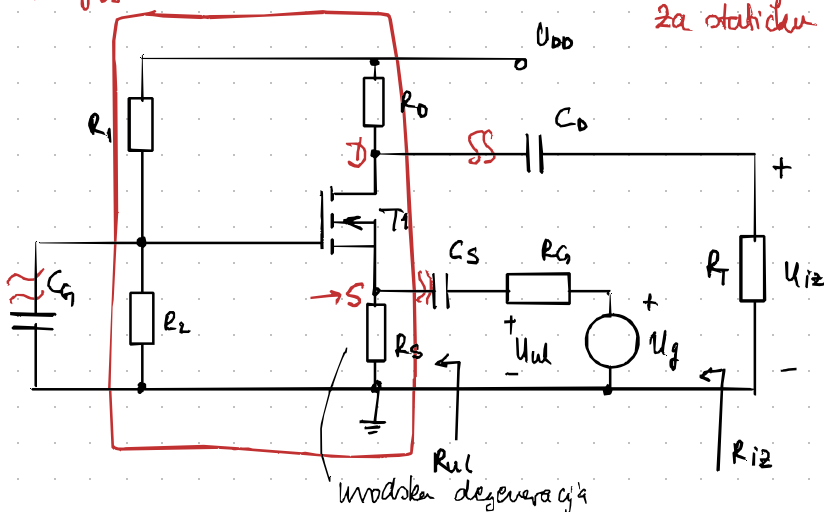


6.3 Pogibalo u spoju zajedničke upravljačke elektrode i zajedničkog odvoda


pretpostavljamo da smo u režimu malog signala

za statičku analizu $\rightarrow C = \text{prosečni hod}$



mreža i dodatna kao prije


Crtanje nadomjerne sheme za DINAMIKU

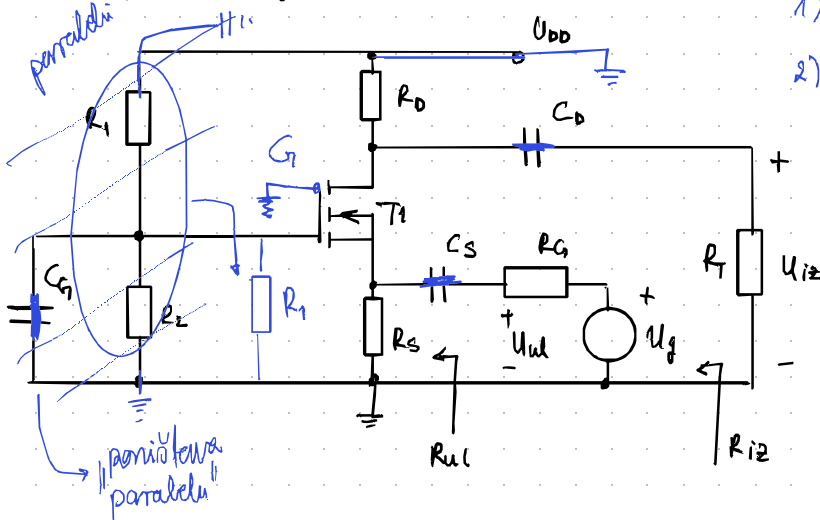

1) gasimo DC izvore

2) C kratko spojimo


$$Z_C = \frac{1}{\omega C}$$

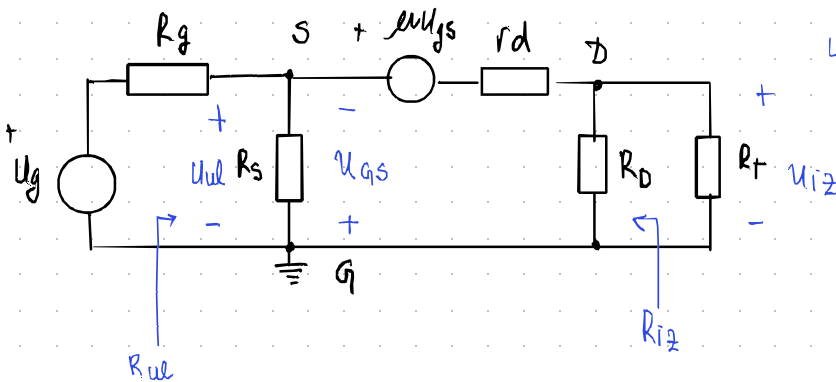

uvijek krećemo od ulaz

$$\rightarrow A_V = \frac{U_{iz}}{U_{ul}}$$

► Izvod napenskej pojačavajući

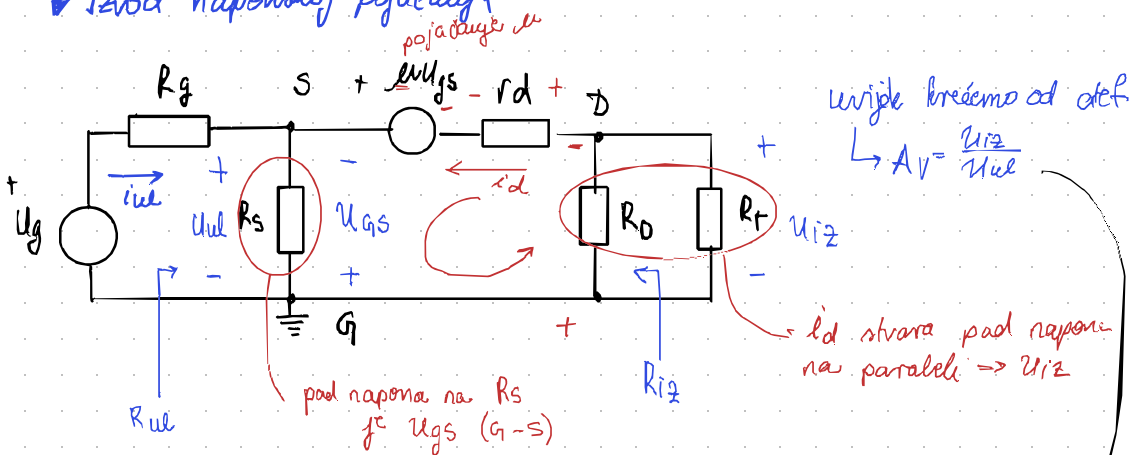

$$u_{iz} = -i_d (R_0 \parallel R_t)$$

$$u_{gs} + \mu u_{gs} = i_d (r_d + R_0 \parallel R_t)$$

$$u_{ul} = -u_{gs}$$

$$\Rightarrow \frac{u_{iz}}{R_0 \parallel R_t} = \frac{(1+\mu) u_{ul}}{r_d + R_0 \parallel R_t} \rightarrow \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{(1+\mu) (R_0 \parallel R_t)}{r_d + R_0 \parallel R_t} = A_v = g_m \cdot \frac{r_d (R_0 \parallel R_t)}{r_d + R_0 \parallel R_t}$$

u spoju napenske upravljačke elektrode pojačavajući je > 0 ! paralela

$$\Rightarrow A_v = g_m \cdot (r_d \parallel R_0 \parallel R_t) \text{ identičan izrazu za spoj zajedničkog ulaza samo } > 0 !$$

► Ulasni otpor po definiciji $R_{ul} = \frac{u_{ul}}{i_{ul}}$

$$i_{ul} + i_d = \frac{u_{ul}}{R_s} \quad * i_d = - \frac{(1+\mu) u_{ul}}{r_d + R_0 \parallel R_t} \Rightarrow i_{ul} = \frac{u_{ul}}{R_s} + \frac{(1+\mu) u_{ul}}{r_d + R_0 \parallel R_t}$$

$$* \text{ rješi se sa osnovne } \rightarrow i = \frac{u}{R_1} + \frac{u}{R_2}$$

$$\rightarrow R = R_1 \parallel R_2 \rightarrow R_{ul} = R_s \parallel \frac{r_d + R_0 \parallel R_t}{1+\mu} \Rightarrow R_{ul} = R_s \parallel \frac{r_d}{\mu} \quad * \mu = r_d \cdot g_m$$


$$\Rightarrow R_{ul} = R_s \parallel \frac{1}{g_m}$$

$$R_{ul} \ll !$$

ulasni otpor čitavoj pojačala osimeno je s ulaznim otporom R_s , ali i sa strujnom MOSFET-a u R.T.

• Ulasni otpor u spoju zajedničke elektrode je NIZAK
→ na ulazne strazanke se predikavaju otpori iz izlaznog dijela sklopa ali SMANJENI $(1+\mu)$ puta

► izlazni otpor

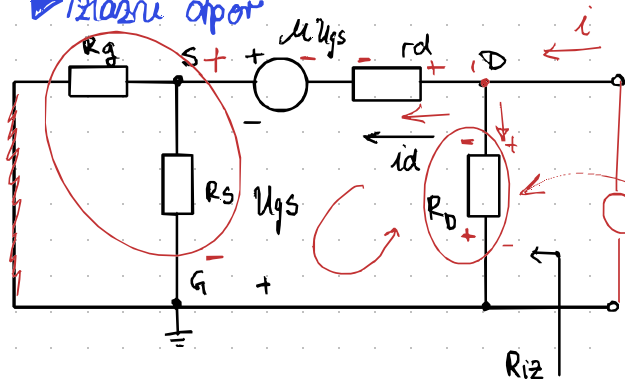

$$R_{iZ} = \frac{U}{i}$$

$$i = i_d + \frac{U}{R_D}$$

$$\mu \cdot U_{gs} + U = i_d (r_d + R_g \parallel R_s)$$

$$U_{gs} = -i_d (R_s \parallel R_g)$$


$$\Rightarrow i_d = \frac{U}{r_d + R_g \parallel R_s} - \frac{\mu (R_s \parallel R_g)}{r_d + R_g \parallel R_s}$$

$$\mu \cdot i_d (R_s \parallel R_g) + U = i_d (r_d + R_g \parallel R_s)$$

$$i_d = \frac{U}{r_d + (1 + \mu)(R_s \parallel R_g)} \rightarrow i = U \left(\frac{1}{r_d + (1 + \mu)(R_s \parallel R_g)} + \frac{1}{R_D} \right)$$

$$\Rightarrow R_{iZ} = R_D \parallel [r_d + (1 + \mu)(R_s \parallel R_g)]$$

Primer 6.9)

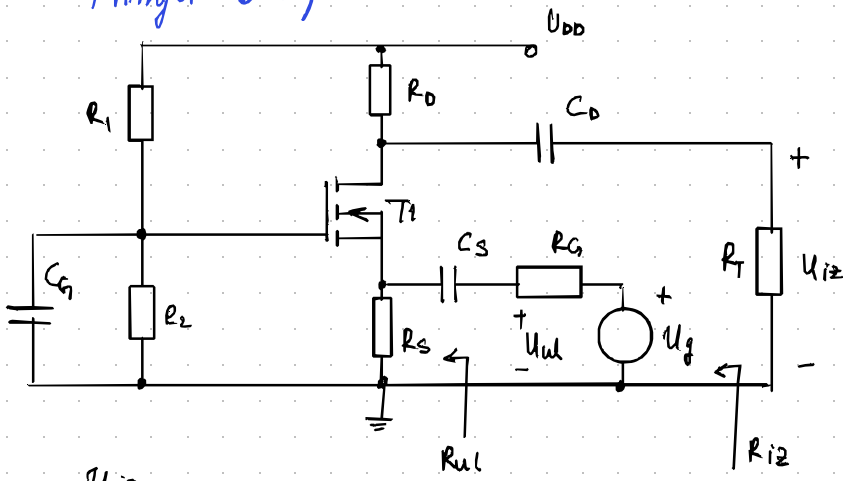

- $U_{DD} = 15V$
- $R_g = 500 \Omega$
- $R_1 = 518 k \Omega$
- $R_2 = 1.7 M \Omega$
- $R_D = 4 k \Omega$
- $R_T = 6 k \Omega$
- $R_S = 400 \Omega$
- * n-kanalni
- $K = 2 mA/V^2$
- $U_{GSO} = 1V$
- $\lambda = 0,005/V$

$$A_V = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = ? \quad A_{Vg} = \frac{U_{iz}}{U_g} = ?$$

* statika ostaje ista jer su isti zadani parametri

(i shema je ista → SRT je ista)

- 1) Statika
- 2) Dinamički parametri (primer 6.5 i 6.7)

$$g_m = 3,08 mA/V \quad r_{ds} = 88 k \Omega \quad \mu = 273 \gg 1$$

- 3) Dinamika: shema + izvodi (proba stacionarna pa među sad) $A_V = \frac{U_{iz}}{U_{ul}}$

$$A_V = \frac{(1+\mu)(R_D \parallel R_T)}{r_{ds} + R_D \parallel R_T} \quad \text{ili} \quad (\text{za } \mu \gg 1) \rightarrow A_V = g_m \cdot (r_{ds} \parallel R_D \parallel R_T)$$


$$A_V = g_m \left(\frac{1}{r_{ds}} + \frac{1}{R_D} + \frac{1}{R_T} \right)^{-1} \quad \boxed{A_V = 7.2} > 0!$$

$$A_{Vg} = \frac{U_{iz}}{U_g} = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} \cdot \frac{U_{ul}}{U_g} = A_V \cdot \frac{R_{ul}}{R_g + R_{ul}}$$

$$A_{Vg} = 7,2 \cdot \frac{179,21}{500 + 179,21}$$

$$\boxed{A_{Vg} = 1.9}$$

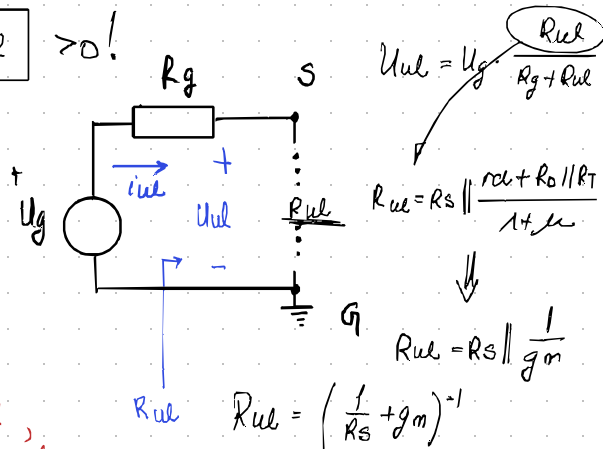bradici da je $R_{ul} \ll$,
onda će se ulazni signal
slobodno prenositi ⇒ $A_{Vg} < A_V$



$$R_{ul} = \left(\frac{1}{R_S} + g_m \right)^{-1}$$

$$\boxed{R_{ul} = 179.21 \Omega}$$

$$R_{i2} = R_D \parallel [r_{ds} + (1+\mu)(R_S \parallel R_g)]$$


$$R_{i2} = \left(\frac{1}{R_D} + \frac{1}{r_{ds} + (1+\mu) \left(\frac{R_S \cdot R_g}{R_S + R_g} \right)} \right)^{-1} = 4 k \Omega \parallel 149 k \Omega \rightarrow \boxed{R_{i2} = 3.9 k \Omega}$$

Zaključak: $A_V > 0!$


▽ iznimno bitno!

$$R_{ul} \ll \rightarrow A_{Vg} < A_V$$

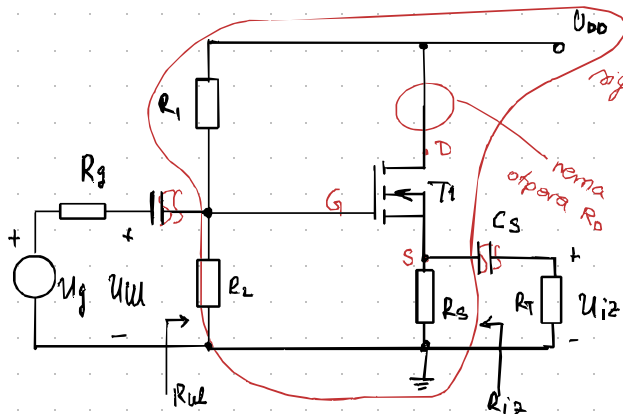
Pojčalo u mreži zajedničkog izvoda (D) - uvodsko sljedilo



Statička analiza:

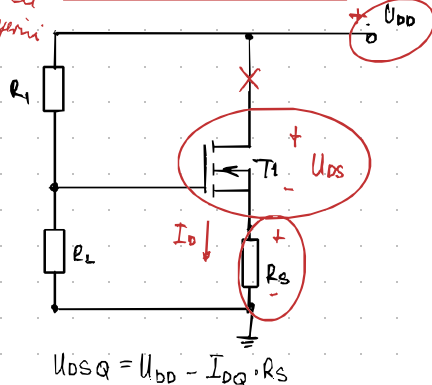


Dinamička analiza:

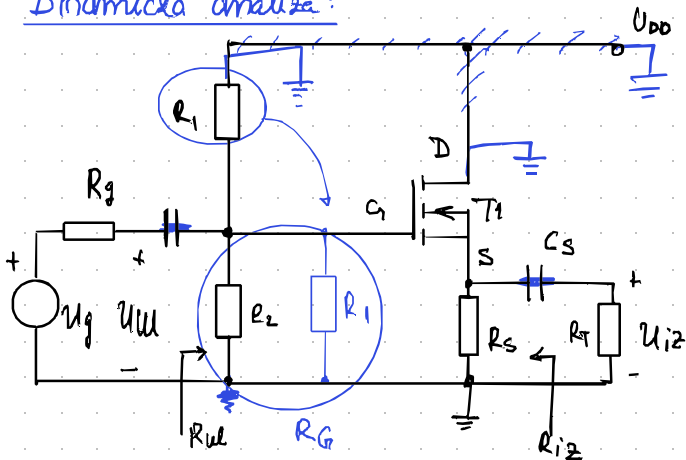

- 1) gasimo DC izvore
- 2) C spojimo kratko

$$1) A_v = \frac{U_{iz}}{U_{ul}}$$

▶ pojačanje Av

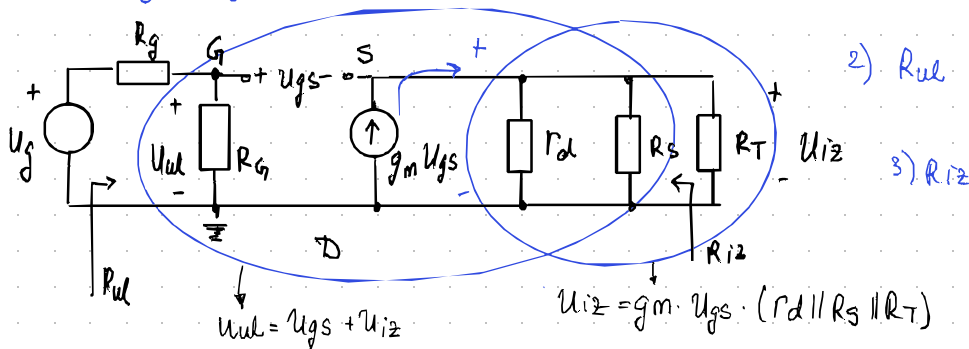

$$\Rightarrow A_v = \frac{g_m U_{gs} (r_d || R_s || R_T)}{U_{gs} + U_{iz}} = \frac{g_m U_{gs} (r_d || R_s || R_T)}{U_{gs} (1 + g_m (r_d || R_s || R_T))}$$

$$A_v = \frac{g_m (r_d || R_s || R_T)}{1 + g_m (r_d || R_s || R_T)} \approx 1 \quad (< 1)$$

pojačalo koje u principu ne pojačava
 \Rightarrow UVODSKO SLJEDILO


* ovo 'pojačalo' je korisno za R_{ul} i R_{iz}

▶ ulazni otpor R_{ul}

$$R_{ul} = \frac{U_{ul}}{i_{ul}} = R_G = R_1 || R_2$$

$$\sim M\Omega \gg \gg A_{vg} = A_v$$

▶ izlazni otpor

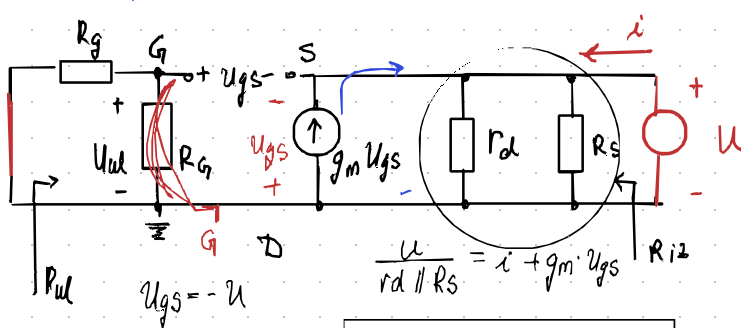

$$R_{iz} = \frac{U}{i}$$

$$i = \frac{U}{r_d || R_s} + g_m U \Rightarrow$$

$$R_{iz} = (r_d || R_s) || \frac{1}{g_m}$$

$$\rightarrow R_{iz} = R_s || \frac{1}{g_m} \ll$$

\Rightarrow ovo pojačalo služi kao TRANSFORMATOR IMPEDANCIJE

\hookrightarrow čuva amplitudu signala, ali smanjuje impedanciju

Пример 6.11.)

$$U_{DD} = 15V$$

$$R_g = 500 \Omega$$

$$R_1 = 2M\Omega$$


$$R_2 = 5M\Omega$$

$$R_s = 4k\Omega$$

$$R_T = 5k\Omega \quad \text{n-Kanalni MOSFET}$$

$$K = 2mA/V^2$$


$$U_{GS0} = 1V \quad \lambda = 0,005/V$$

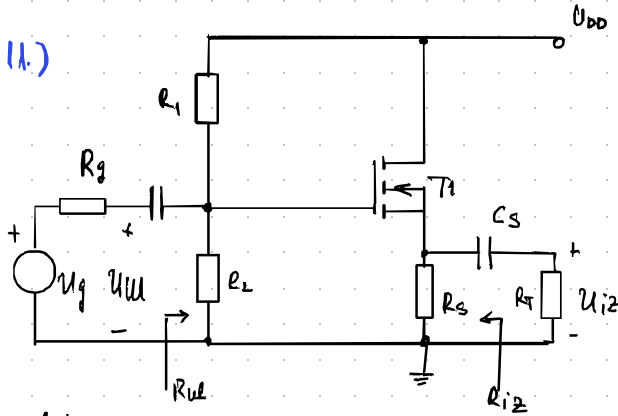

$$A_v = \frac{U_{i2}}{U_{ue}} \quad ? \quad R_{ul} = ?$$

$$A_{vg} = \frac{U_{i2}}{U_g} \quad ? \quad R_{i2} = ?$$

1) Статика

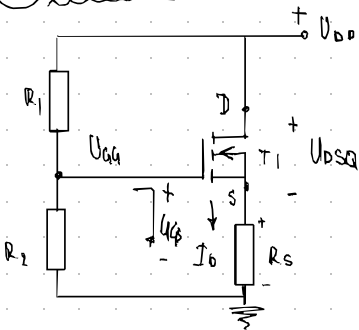

$$U_{G4} = U_{DD} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 15 \cdot \frac{5}{2+5} \rightarrow \underline{U_{G4} = 10,7V}$$

$$U_{G4} = U_{GSQ} + I_{DQ} \cdot R_s = U_{GSQ} + R_s \cdot \frac{K}{2} (U_{GSQ} - U_{GS0})^2$$

$$\Rightarrow U_{GSQ}^2 + \left(\frac{2}{R_s K} - 2 U_{GS0} \right) \cdot U_{GSQ} + \left(U_{GS0}^2 - \frac{2 U_{G4}}{R_s K} \right) = 0$$

$$U_{GSQ}^2 - 1,75 U_{GSQ} - 1,675 = 0$$

$$\Rightarrow \underline{U_{GSQ} = 2,44V} > U_{GS0}$$

$$I_{DQ} = \frac{K}{2} (U_{GSQ} - U_{GS0})^2 = \underline{2,07mA}$$

$$U_{DSQ} = U_{DD} - I_{DQ} \cdot R_s = 15 - 4 \times 10^3 \cdot 2,07 \times 10^{-3} \rightarrow \underline{U_{DSQ} = 6,72V}$$

$$U_{DSQ} > U_{GSQ} - U_{GS0} = 1,44V$$

2) Динамички параметри

$$i_D = \frac{K}{2} (U_{GS} - U_{GS0})^2 (1 + \lambda U_{DS}) \quad \rightarrow \quad g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial U_{GS}} \right|_Q = K (U_{GSQ} - U_{GS0}) (1 + \lambda U_{DSQ})$$

$$\boxed{g_m = 2,98mA/V}$$

$$\rightarrow \frac{1}{r_d} = \left. \frac{\partial i_D}{\partial U_{DS}} \right|_Q = \lambda \frac{K}{2} (U_{GSQ} - U_{GS0})^2 \rightarrow \boxed{r_d = 96,5k\Omega}$$

3) Динамика (shema + izvod $A_v, A_{vg}, R_{ul}, R_{i2}$) (prezla str. sad neku).


$$A_v = \frac{U_{i2}}{U_{ue}} = \frac{g_m (r_d \parallel R_s \parallel R_T)}{1 + g_m (r_d \parallel R_s \parallel R_T)} = \boxed{0,866 = A_v}$$

$$R_{ul} = R_d = R_1 \parallel R_2 \rightarrow \boxed{R_{ul} = 1,42M\Omega}$$

$$R_{i2} = R_s \parallel \frac{1}{g_m} \rightarrow \boxed{R_{i2} = 309,6\Omega}$$

$$A_{vg} = \frac{U_{i2}}{U_g} = \frac{U_{i2}}{U_{ue}} \cdot \frac{U_{ue}}{U_g} = A_v \cdot \frac{R_g}{R_g + R_{ul}} \Rightarrow \boxed{A_{vg} = A_v}$$

$R_g \ll R_{ul} = R_{ul}$

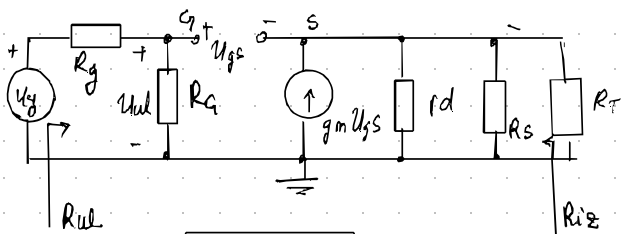

Usporedba osnovnih spojeva pojačala s FET-ovima

Spoj pojačala	A_v	R_{ul}	R_{iz}
Zujednički ulaz	$\ominus g_m (r_d \parallel R_D \parallel R_T)$	$R_G \gg \gg$	$\underline{R_D \parallel r_d}$
Zujednički upravl. elektrode	$\oplus g_m (r_d \parallel R_D \parallel R_T)$	$R_S \parallel \frac{1}{g_m} \ll$	$R_D \parallel [r_d \oplus (1+\mu)(R_S \parallel R_G)]$ $\approx R_D$
Zujednički odvod	$\oplus \frac{g_m (r_d \parallel R_S \parallel R_T)}{1 + g_m (r_d \parallel R_S \parallel R_T)} < 1$ ≈ 1 (slijedi to)	$R_G \gg \gg$	$R_S \parallel \frac{1}{g_m} \ll \ll$

→ analiza ovih pojačala temelji se na metodi superpozicije

$$\rightarrow R_{ul} = R_{jdc} + R_{jac}$$

• nakon preanalize SRT → tražimo din. parametre → izmjenični signal mora biti MALI da bi linearnost ostala sačuvana!

Dinamika

- gubimo V_{op}
- kratko spojimo C