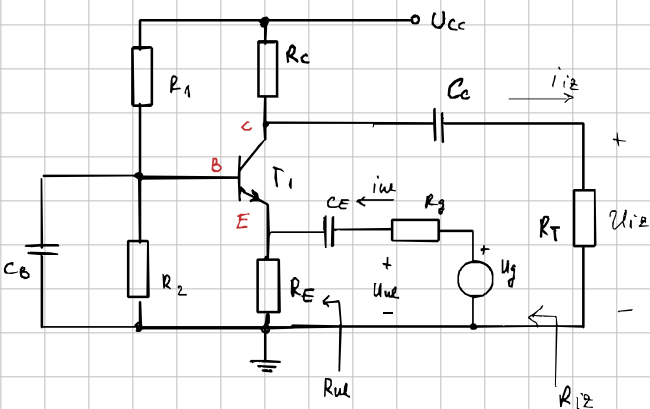



8.3. Pojačalo u SZB i SZC

Pojačalo u SZB

► jedan izvor napajanja




► dva napona napajanja

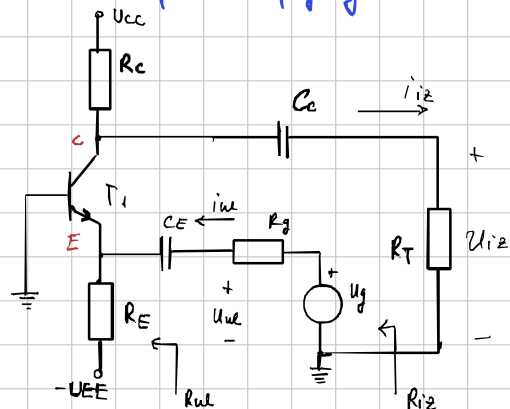

→ statiku znamo izračunati u dva slučaja

Dinamika

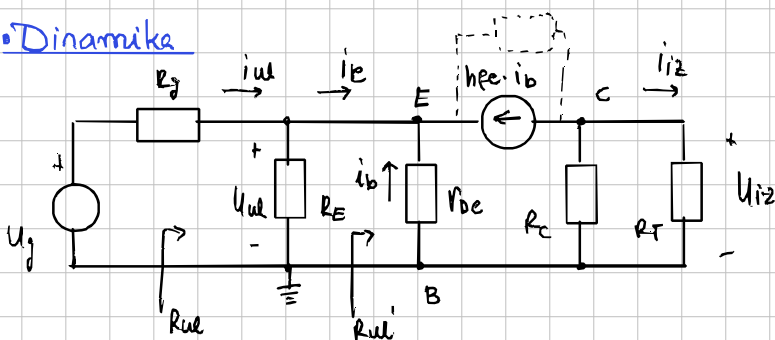

Naponsko pojačanje

$$U_{ul} = -i_b \cdot r_{be} \quad U_{iz} = -h_{fe} \cdot i_b (R_C \parallel R_T)$$

$$A_v = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = h_{fe} \frac{R_C \parallel R_T}{r_{be}} = g_m (R_C \parallel R_T)$$

Strujno pojačanje

$$R_{ul}' = \frac{U_{ul}}{i_c} = \frac{-i_b \cdot r_{be}}{-i_b - h_{fe} \cdot i_b} = \frac{r_{be}}{1 + h_{fe}} \approx \frac{r_{be}}{h_{fe}} = \frac{1}{g_m} = R_{ul}'$$

$$i_{iz} = -h_{fe} \cdot i_b \cdot \frac{R_C}{R_C + R_T}$$

$$i_c = -(1 + h_{fe}) i_b = \underline{i_{ul}} \cdot \frac{R_E}{R_E + R_{ul}'}$$


$$A_i = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{h_{fe}}{1 + h_{fe}} \frac{R_C}{R_C + R_T} = \frac{R_E}{R_E + R_{ul}'}$$

$$\hookrightarrow i_{ul} = -(1 + h_{fe}) \cdot \frac{R_E + R_{ul}'}{R_E} \cdot i_b$$

Ulazni i izlazni otpor

$$R_{ul} = \frac{U_{ul}}{i_{ul}} = R_E \parallel R_{ul}'$$

$$\approx R_E \parallel \frac{1}{g_m}$$

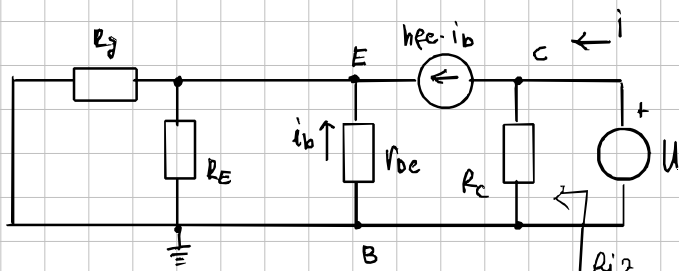

$$U_{be} = -i_b \cdot r_{be} = i_b \cdot (R_g \parallel R_E) + h_{fe} \cdot i_b (R_g \parallel R_E) \rightarrow i_b = 0$$

$$R_{iz} = R_C$$

Primer 8.8.) npn

$$U_{CC} = U_{EE} = 15V$$

$$U_T = 25mV$$

$$R_g = 500\Omega$$

$$R_E = ?$$

$$\rightarrow I_{CQ} = 3mA$$

$$R_C = 2k\Omega$$

$$R_T = 1.2k\Omega$$


$$A_v = ?$$

$$\beta \approx h_{FE} = 100$$

$$A_I = ?$$

$$U_{BE} = 0.7V$$

$$A_{vz} = ?$$

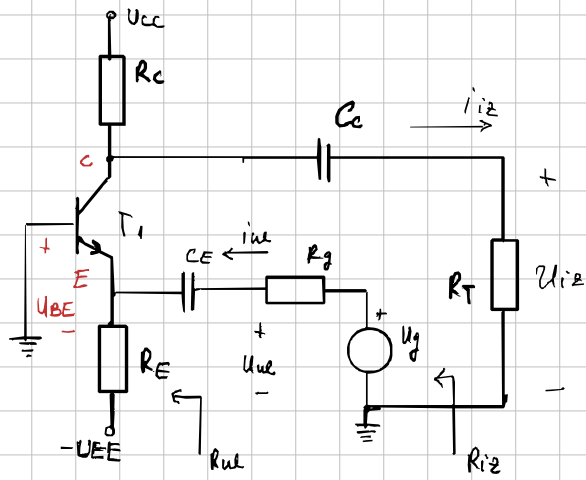

Statika

$$-U_{CC} + R_C \cdot I_C + U_{CE} + I_C \cdot R_E - U_{EE} = 0$$

$$U_{CC} + U_{EE} - (R_C + R_E) I_{CQ} = U_{CEQ} \rightarrow \text{izlazni}$$

$$U_{BEQ} + R_E (I_{BQ} + I_{CQ}) - U_{EE} = 0 \quad I_C = \beta I_{BQ}$$

$$U_{EE} = U_{BEQ} + R_E \cdot I_{CQ} \left(\frac{1}{\beta} + 1 \right) \rightarrow \text{ulazni}$$

$$R_E = \frac{U_{EE} - U_{BEQ}}{I_{CQ} \left(\frac{1}{\beta} + 1 \right)} = \frac{15 - 0.7}{3 \cdot 10^{-3} (0.01 + 1)}$$

$$R_E = 4.719k\Omega$$

Dinamički parametri

$$g_m \approx \frac{I_C}{U_T} \quad r_{be} = \frac{U_T}{I_B} \quad r_c = \frac{U_A}{I_C}$$


$$g_m = \frac{3 \cdot 10^{-3}}{25 \cdot 10^{-3}} \rightarrow g_m = 120 mA/V$$

$$r_{be} = \frac{U_T}{I_C} \cdot \beta = \frac{25}{3} \cdot 100$$

$$r_{be} = 833.3\Omega$$

$$\rightarrow r_{be} = \frac{h_{FE}}{g_m}$$

Dinamika

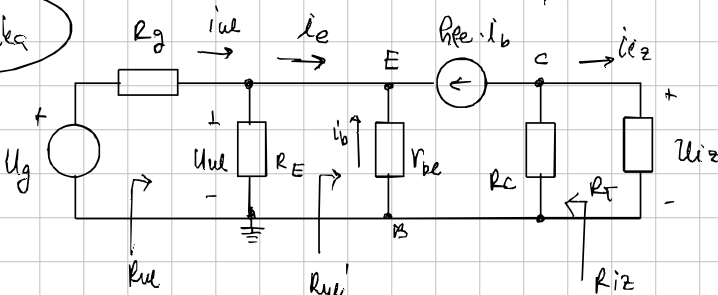

$$A_{vz} = ?$$

$$A_I = ?$$

$$A_{vz} = ?$$

$$A_v = \frac{U_{iz}}{U_{ue}}$$

$$I_{CQ} = I_{BQ} \cdot \frac{R_E}{R_E + R_{u1}'}$$

$$U_{iz} = -h_{FE} \cdot i_b (R_C \parallel R_T)$$

$$U_{ue} = -i_b \cdot r_{be}$$

$$\rightarrow A_v = h_{FE} \cdot \frac{R_C \parallel R_T}{r_{be}} \rightarrow g_m (R_C \parallel R_T)$$

$$A_v = 90$$

$$A_I = \frac{I_{iz}}{I_{ue}}$$

$$I_{iz} = -h_{FE} \cdot i_b \frac{R_C}{R_C + R_T}$$

$$I_{CQ} = I_{BQ} \cdot \frac{R_E}{R_E + R_{u1}'} = -(1 + h_{FE}) i_b$$

$$I_{ue} = -(1 + h_{FE}) \cdot \left(\frac{R_E}{R_E + R_{u1}'} \right)^{-1} \cdot i_b$$

$$\Rightarrow A_I = \frac{h_{FE}}{1 + h_{FE}} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_T} \cdot \frac{R_E}{R_E + R_{u1}'} = 0.62$$

$$A_{vz} = \frac{U_{iz}}{U_g} = \frac{U_{iz}}{U_{ue}} \cdot \frac{U_{ue}}{U_g} = A_v \cdot \frac{1}{U_g} \cdot U_g \cdot \frac{R_{u2}}{R_g + R_{u2}}$$

$$A_{vz} = 1.46$$


$$R_{u2} = R_E \parallel R_{u1}'$$

$$R_{u2} = 8.24\Omega$$

$$R_{i2} = R_C = 2k\Omega$$


Pojačalo u spoju SZC

→ emiterško sjedište

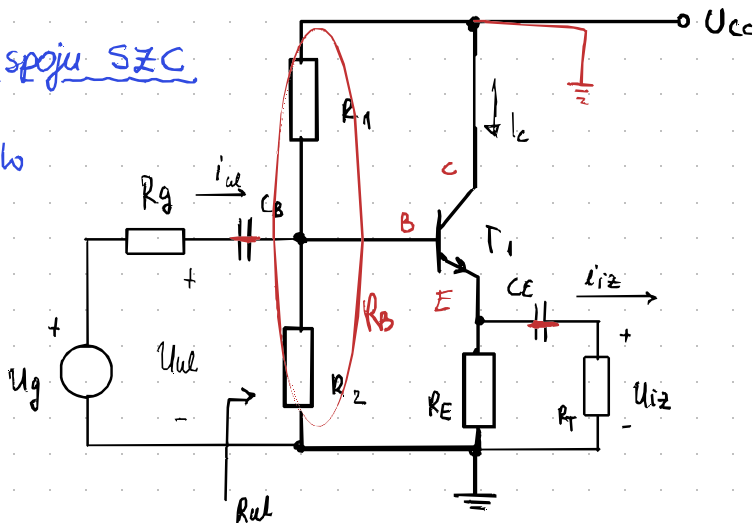

Statika: ostaje ista

► Dinamika

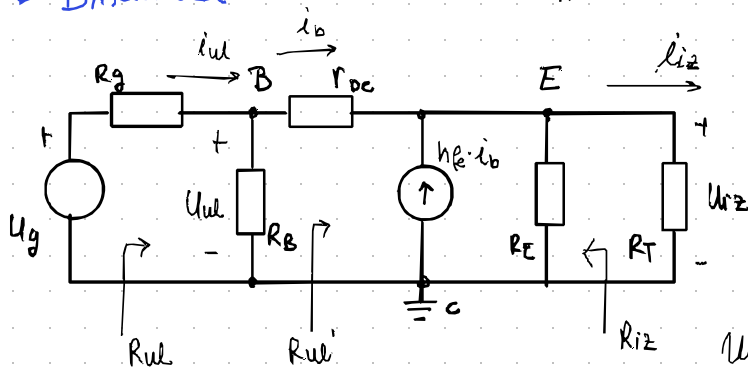

$$U_{ul} = i_b \cdot r_{bc} + i_b (R_E \parallel R_T) + h_{fe} i_b (R_E \parallel R_T)$$

$$U_{ul} = i_b \cdot r_{bc} + (1 + h_{fe})(R_E \parallel R_T) i_b$$

$$U_{iz} = (1 + h_{fe}) i_b (R_E \parallel R_T)$$

Naponsko pojačanje $A_V = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{(1 + h_{fe})(R_E \parallel R_T)}{r_{bc} + (1 + h_{fe})(R_E \parallel R_T)}$

$$A_V \approx \frac{h_{fe} (R_E \parallel R_T)}{r_{be} + h_{fe} (R_E \parallel R_T)} = \frac{g_m (R_E \parallel R_T)}{1 + g_m (R_E \parallel R_T)}$$


$R_{ul}' = \frac{U_{ul}}{i_b} = r_{be} + (1 + h_{fe})(R_E \parallel R_T) \approx r_{be} + h_{fe} (R_E \parallel R_T)$

$R_{ul} = R_B \parallel R_{ul}' \rightarrow$ Ulažni otpor

Strujno pojačanje $i_b = i_{ul} \cdot \frac{R_B}{R_B + R_{ul}'} \rightarrow i_{ul} = i_b \cdot \left(\frac{R_B}{R_B + R_{ul}'} \right)^{-1}$

$i_{iz} = (1 + h_{fe}) i_b \cdot \frac{R_E}{R_E + R_T} \rightarrow A_I = \frac{(1 + h_{fe}) \frac{R_E}{R_E + R_T}}{\left(\frac{R_B}{R_B + R_{ul}'} \right)^{-1}} = (1 + h_{fe}) \frac{R_E}{R_E + R_T} \cdot \frac{R_B}{R_B + R_{ul}'}$

Izlazni otpor

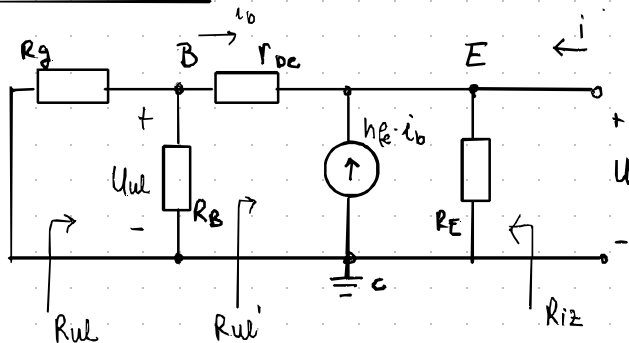

$$U = U_E - U_C = U_E$$

$$U = -i_b (r_{bc} + R_g \parallel R_B)$$

$i =$ nametn

$$\frac{i}{U} = \frac{1}{R_E} - \frac{(1 + h_{fe}) i_b}{U} = \frac{1}{R_E} + \frac{1 + h_{fe}}{R_g \parallel R_B + r_{be}}$$

$\Rightarrow R_{iz} = R_E + \frac{R_g \parallel R_B + r_{be}}{1 + h_{fe}}$

Vsporedba osnovnih spojev pojačala s bipT

Spoj pojačala	SZE	SZB	SZC
A_v	$-g_m(R_C \parallel R_T)$	$g_m(R_C \parallel R_T)$	$\frac{g_m(R_E \parallel R_T)}{1 + g_m(R_E \parallel R_T)}$
A_i	$-h_{fe} \frac{R_C}{R_C + R_T} \frac{R_B}{R_B + r_{be}}$	$\frac{h_{fe}}{1 + h_{fe}} \frac{R_C}{R_C + R_T} \frac{R_E}{R_E + \frac{r_{be}}{1 + h_{fe}}}$	$(1 + h_{fe}) \frac{R_E}{R_E + R_T} \frac{R_B}{R_B + r_{be} + (1 + h_{fe})(R_E \parallel R_T)}$
R_{ul}	$R_B \parallel R_T$	$R_E \parallel \frac{r_{be}}{1 + h_{fe}}$	$R_B \parallel [r_{be} + (1 + h_{fe})(R_E \parallel R_T)]$
R_{iz}	R_C	R_C	$R_E \parallel \frac{R_g \parallel R_B + r_{be}}{1 + h_{fe}}$