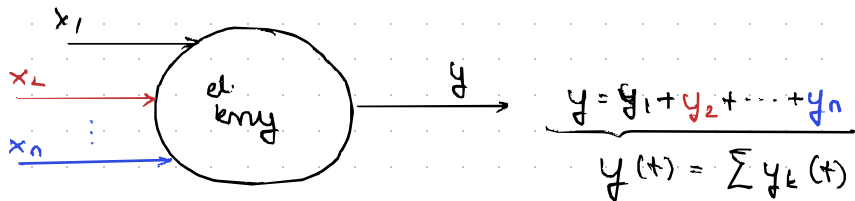


4.2. TEOREMI MREŽA

① TEOREM SUPERPOZICIJE

- ako imamo više izvora \rightarrow ukupni odziv je suma svih odziva




\rightarrow promatramo pojedini izvor isključujući sa svih ostalih izvora





Primer: $i(t)$ primjenom TM superpozicije

$R_2 = 3\Omega \quad R_4 = 2\Omega$


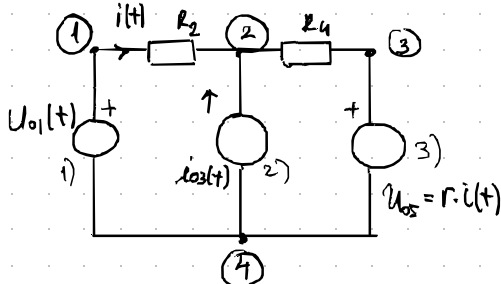
$r = 3\Omega \quad U_{01} = 24V \quad i_{03} = 7A$



1) isključimo 1 izvor, npr. lijevi

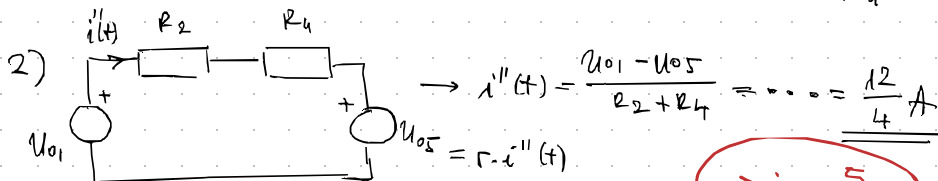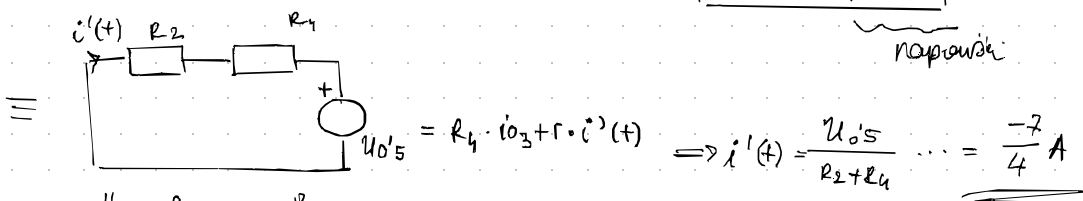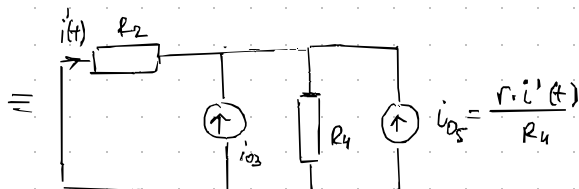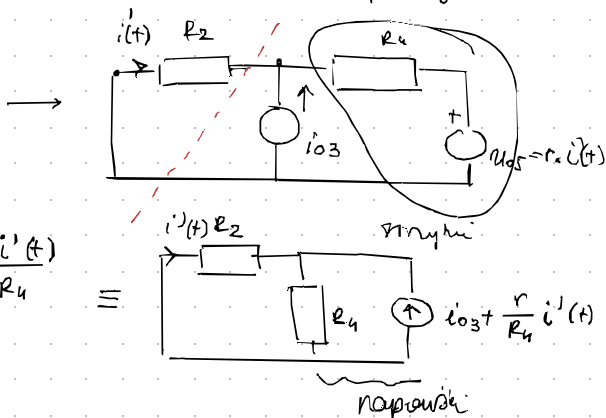


$\Rightarrow i = \frac{5}{4} A$

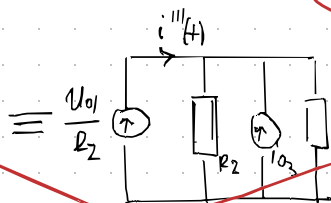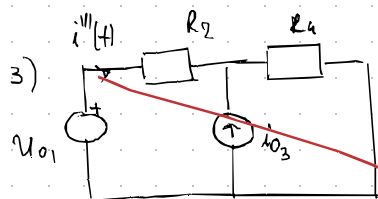

NE JER JE TO

ODVOD IZVOR

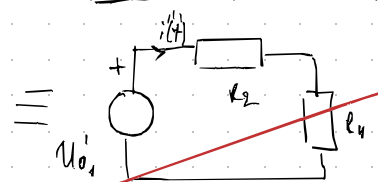


$i'''(t) = \frac{U_{01}' + i_{03} \cdot R_2}{R_2 + R_4} = \dots =$

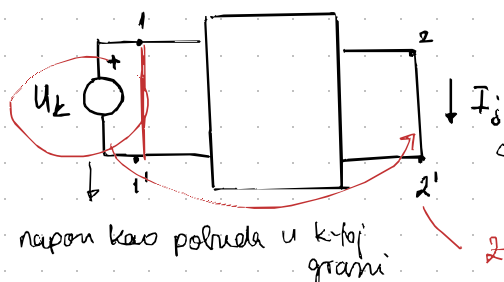(2) TEOREM RECIPROČNOSTI

→ odnosi na pasivne krugove sastavljene od R, L, C, M

idealni transformatori
jednog izvora naponskog /
strujnog izvora





→ struja kao odziv u j -toj grani

zamjena mjesta pobude i odziva

$U_j = U_k$, ako je $I_k = I_j$ → krug je recipročan

Primjer: Pokazati da je krug recipročan

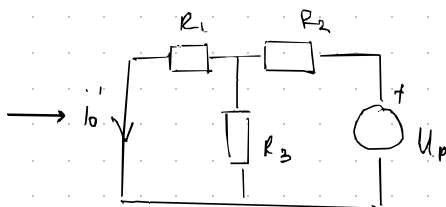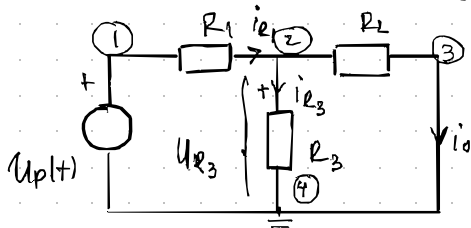

ako je $I_0 = I_0'$ → recipročan je

→ bez obzira na R_1 i R_2 , ovaj

spoj je uvijek recipročan

1. korak


(2) $-i_{R_1} + i_{R_3} + i_0 = 0$

$$i_{R_1} = \frac{U_p(t) - U_2}{R_1} \quad i_{R_3} = \frac{U_2}{R_3} \quad i_0 = \frac{U_2}{R_2} \Rightarrow \frac{U_2 - U_p}{R_1} + \frac{U_2}{R_3} + \frac{U_2}{R_2} = 0$$

$$U_2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{U_p}{R_1} \rightarrow I_0 \left(\frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_3} + 1 \right) = \frac{U_p}{R_1}$$

$$I_0 = U_p \cdot \frac{1}{R_1} \left(\frac{R_1}{R_2} + \frac{R_3}{R_2} + 1 \right) \Rightarrow I_0 = U_p \left(\frac{1}{R_2} + \frac{R_3}{R_1 R_2} + \frac{1}{R_1} \right)$$

2. korak

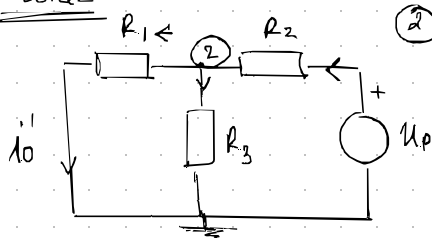

(2) $\frac{U_2}{R_1} - \frac{U_2 - U_p}{R_2} + \frac{U_2}{R_3} = 0$

$$U_2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = \frac{U_p}{R_2}$$

$$I_0' \left(1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_1}{R_3} \right) = \frac{U_p}{R_2}$$


$$I_0' = \frac{U_p}{R_2} \left(\frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_3} + 1 \right) = U_p \left(\frac{R_2}{R_1 R_2} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

isto

$I_0 = I_0'$ ✓

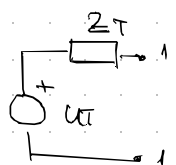3. THEVENINOV TEOREM


- odnosi na aktivne mreže s 1 priklonom
- moguće odrediti derivativan dvapol \rightarrow




odgovarajuću međusobnu transformaciju izvora

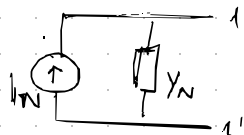4. NORTONOV TEOREM

\rightarrow strujni izvor i serijski spojna admitancija \rightarrow



Primer:

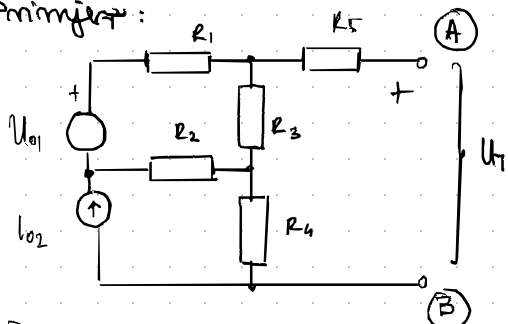


Thevenina i Nortona?

$$U_{01} = 18V \quad R_1 = 4k\Omega \quad R_3 = 3k\Omega$$

$$I_{02} = 12mA \quad R_2 = 2k\Omega \quad R_4 = 1k\Omega$$

$$R_5 = 4k\Omega$$

1) $Z_T = ?$






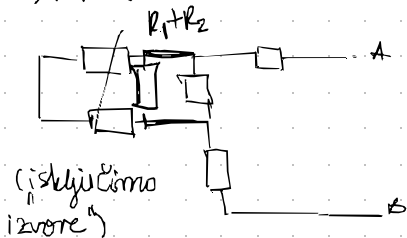


$$Z_T = R_5 + R_4 + \left(\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1}$$

$$Z_T = 7k\Omega$$

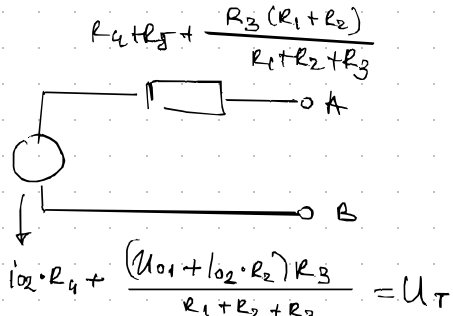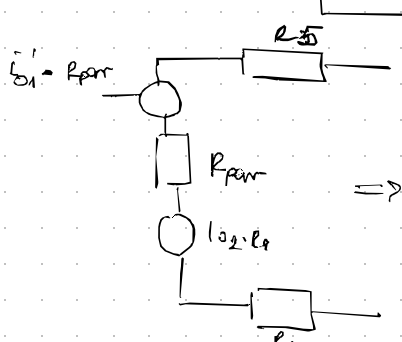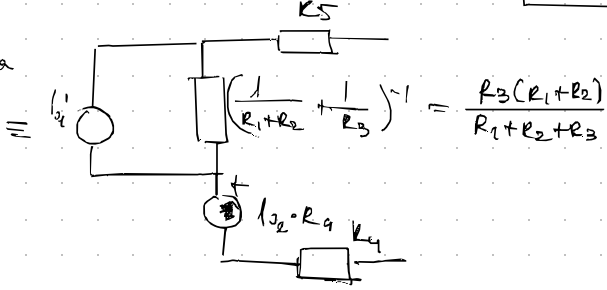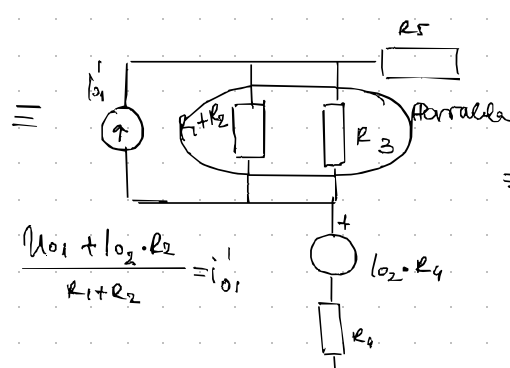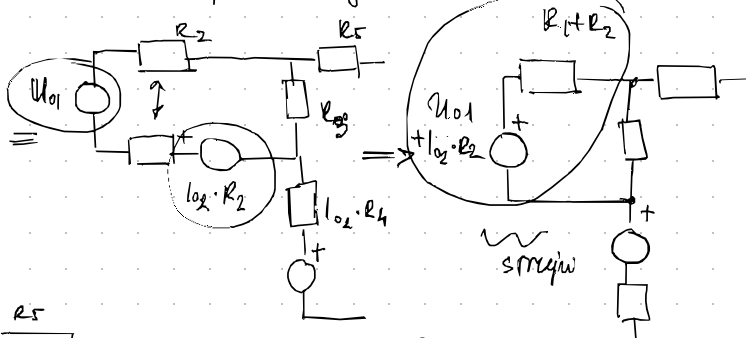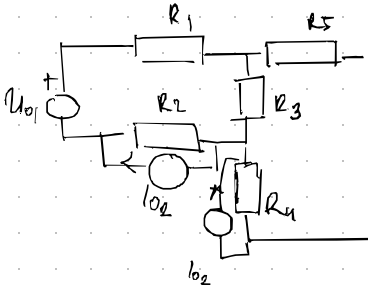
2) $U_T = ?$ *superpozicija ili *promicanjem $U \rightarrow$ strujni prtok R_1

*malo za promicanje, promicanje $I_{02} \rightarrow$ u napetosti ne možemo transf. (direktno) \rightarrow promicanje




$$U_T = 26V$$

\Rightarrow nadomestni spoj:

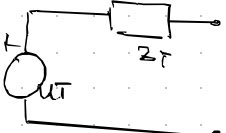


$$I_N = \frac{U_T}{Z_T} = 3.71mA$$

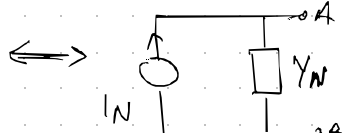


$$Y_N = \frac{1}{Z_T} = 1.43S$$

Primer 6.) * ovisni izvor

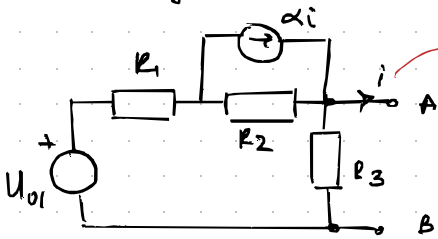


struja ide točno u tu tačku A $\rightarrow i(t) = \alpha i = 0$
samo ga računamo

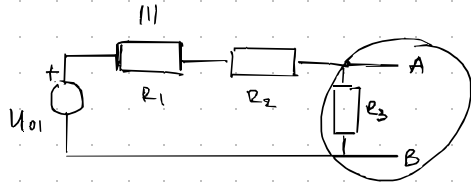"zakuci" su
jer su stezaljke otvorene,
te struja izlazi i nikad
se ne vraća




napon na R_3 $U_B = U_T \cdot \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = U_T$

$Z_T = ?$

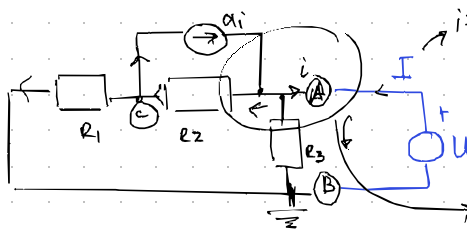

Ulaзи = minus

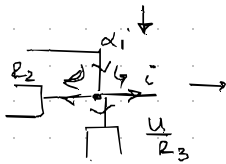

$\textcircled{A} \quad -I + \alpha I + \frac{U_A - U_c}{R_2} + \frac{U_A}{R_3} = 0$

$\textcircled{C} \quad \frac{U_c}{R_1} + \alpha i - \frac{U_A - U_c}{R_2} = 0$

$\frac{U_c}{R_1} - \alpha I - \frac{U - U_c}{R_2} = 0$

$\alpha I = \frac{U_c}{R_1} - \frac{U - U_c}{R_2}$
 $I(-1 + \alpha) = -\frac{U}{R_3} - \frac{U - U_c}{R_2}$

$\alpha I = \frac{U_c}{R_1} - \frac{U}{R_2} + \frac{U_c}{R_2} = U_c \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{U}{R_2} \quad / \cdot \frac{1}{\alpha}$

$I(\alpha - 1) = \frac{U}{R_3} + \frac{U}{R_2} - \frac{U_c}{R_2} = U \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) - U_c \quad / \cdot \frac{1}{\alpha - 1}$

$I \left[\alpha \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - \alpha \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right] + U \left[\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) - \frac{1}{R_2} \right] = 0$

$I \left[\alpha \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right] + U \left[\frac{1}{R_1 R_3} + \frac{1}{R_1 R_2} + \frac{1}{R_2 R_3} \right] = 0$

$I = \frac{\frac{1}{R_1 R_2} + \frac{1}{R_1 R_3} + \frac{1}{R_2 R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \alpha \frac{1}{R_1}} U \rightarrow Z = \frac{U}{I} = \frac{R_1 + R_2 (1 - \alpha)}{R_1 + R_2 + R_3} R_3$

$G_N = Z^{-1}$





Nortonova struja $= i_N = \frac{U_T}{Z_T} = \frac{U_{01}}{R_1 + R_2 (1 - \alpha)}$

Primer 7.)

$$R_1 = 5 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 10 \text{ k}\Omega$$

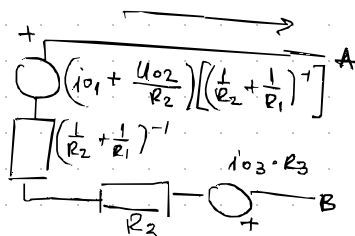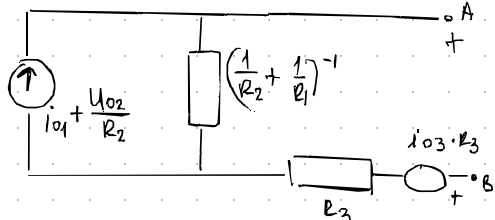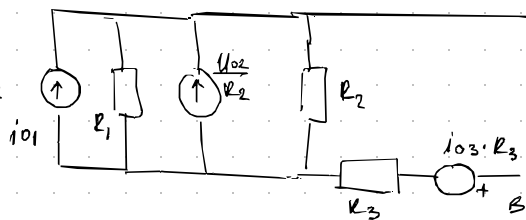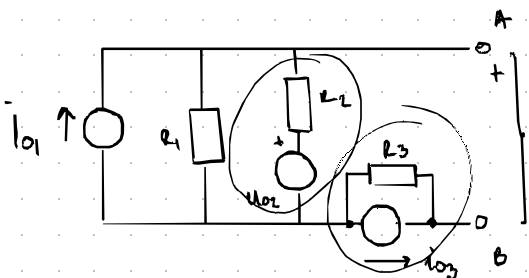

$$R_T = R_3 + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} = 13,33 \text{ k}\Omega$$

$$U_T = \left(i_{01} + \frac{U_{02}}{R_2} \right) \cdot \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} - i_{03} \cdot R_3$$

$$= \frac{i_{01} \cdot R_2 + U_{02}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 - i_{03} \cdot R_3$$

$$= i_{01} \cdot 3,333 \times 10^3 + U_{02} \cdot 0,333 - i_{03} \cdot 10^4$$

$$R_T = R_3 + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} = 13,33 \text{ k}\Omega$$

$$G_N = \frac{1}{R_T}$$

$$I_N = \frac{U_T}{R_T}$$

5 TELLEGENOV TEOREM

$$\sum_{k=1}^{N_b} U_k(t) i_k(t) = 0$$

→ Za mrežu sa N_b grana sa strujama grana $i_1, i_2, i_3, \dots, i_{N_b}$

+ odg. naponom u_1, u_2, \dots, u_{N_b}

⇒ ukupna suma snaga na svim granama u svakom trenutku je 0!

• indirektno kažić: koliko P trošiila trošiće, toliko P izvor daje

• dobar je bitom