

5.4. DINAMIČKI PARAMETRI

Dinamički parametri FET-ova

opisuje odnose malih izmjeničnih veličina u režimu malog signala

$$i_D = \underbrace{I_{DQ}}_{\text{statička}} + \underbrace{i_d}_{\text{dinamička}}$$

$$u_{gs} = U_{GSQ} + u_{gs}$$

$$\rightarrow i_D = (u_{gs}, u_{ds})$$

$$u_{ds} = U_{DSQ} + u_{ds}$$

$$di = \underbrace{\frac{di_D}{du_{gs}}}_{g_m \text{ strukturna}} du_{gs} + \underbrace{\frac{di_D}{du_{ds}}}_{g_d \text{ izl. din. vodljivost}} du_{ds}$$


dinamički otpor:

$$r_d = \frac{1}{g_d}$$

$$\Rightarrow i_d = g_m u_{gs} + g_d u_{ds}$$

$$\rightarrow g_m = \frac{di_D}{du_{gs}} = \left. \frac{di_D}{du_{gs}} \right|_{u_{ds} = \text{konst.}} = \frac{di_D}{du_{gs}}$$

$$\rightarrow g_d = \frac{di_D}{du_{ds}} = \left. \frac{di_D}{du_{ds}} \right|_{u_{gs} = \text{konst.}} = \frac{di_D}{du_{ds}}$$

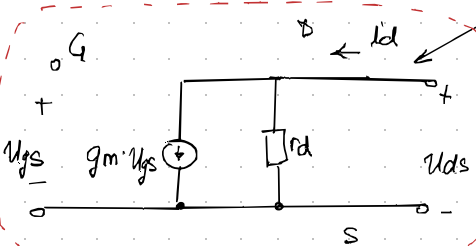


radomljena shema za mali signal

$$i_d = g_m u_{gs} + \frac{u_{ds}}{r_d} \quad / \cdot r_d$$

$$\Rightarrow i_d \cdot r_d = g_m r_d u_{gs} + u_{ds}$$

$$u_{ds} = i_d r_d - g_m r_d u_{gs} \rightarrow \text{ka ko } u_{ds} \text{ onisi } u_{gs}$$
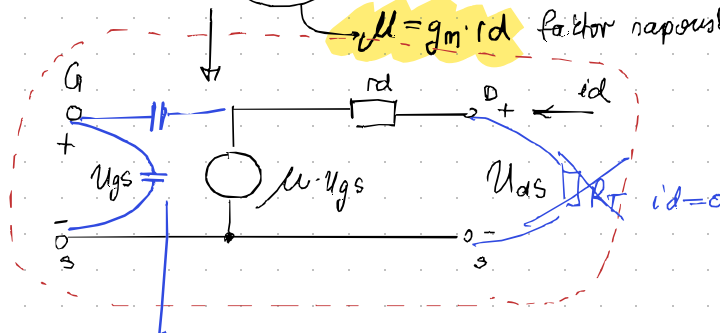
$$\mu = g_m r_d \text{ faktor naponske pojačavajuća}$$




parazitni kapaciteti
(odlazi tek na višim f)

$$\mu = - \left. \frac{du_{ds}}{du_{gs}} \right|_{i_D = \text{konst.}} = - \left. \frac{u_{ds}}{u_{gs}} \right|_{i_D = \text{konst.}}$$

$$R_T = \infty$$

► Model za visoke frekvencije

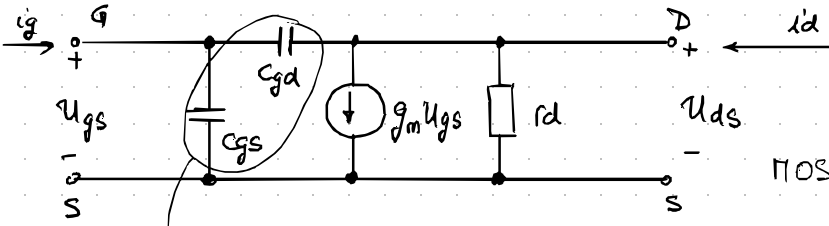

MOSFET → kapacitet MOS strukture

JFET → kapacitet zapornog pol. pri spojevima



MESFET → kapacitet zapornog pol. metal-poluprovodiča

ako $m \ll 1$, $\rightarrow z \ll$

(toku zadržavamo struju, kao da ih nema)

→ na visokim f ih moramo uzeti u obzir

► Grafičko određivanje parametara

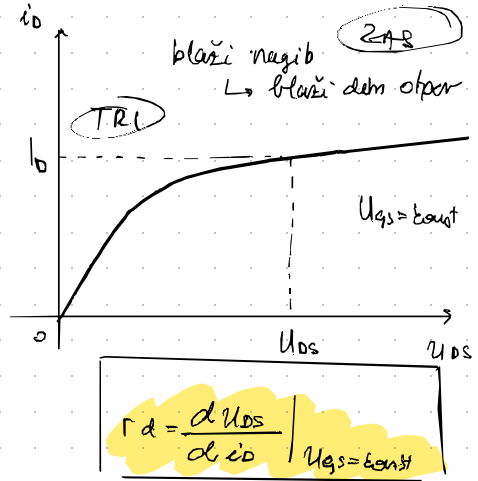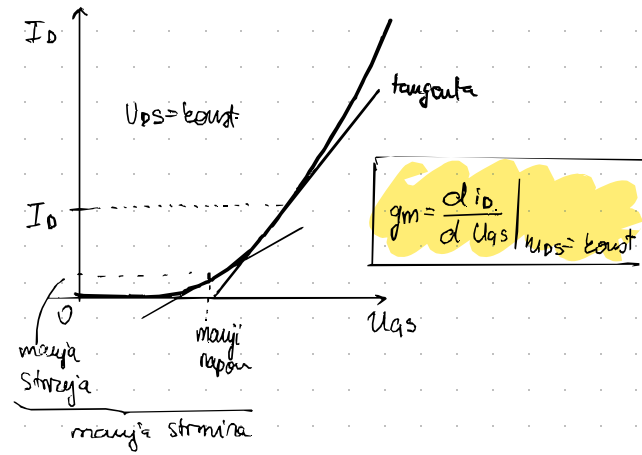

► Analitičko određivanje

MOSFET $I_D = \frac{K}{2} (U_{GS} - U_{GS0})^2$


$g_m = \frac{dI_D}{dU_{GS}} = K(U_{GS} - U_{GS0}) = \sqrt{2KI_D}$

JFET $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)^2$

$g_m = \frac{dI_D}{dU_{GS}} = \frac{2I_{DSS}}{-U_P} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)$

$g_m = \frac{2}{-U_P} \sqrt{I_{DSS} I_D}$

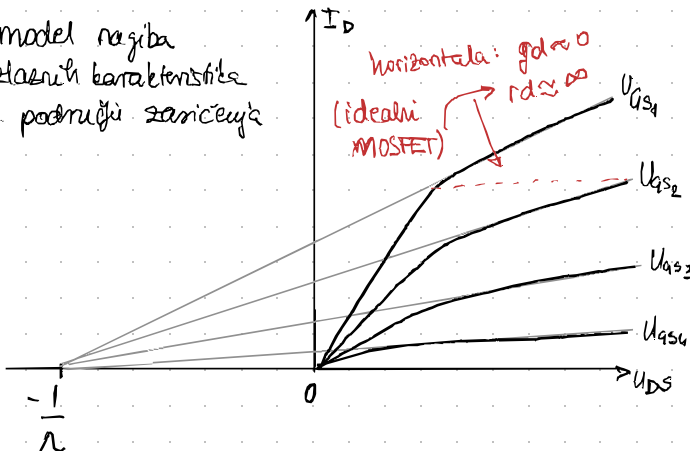→ model nagiba izlazi iz karakteristika u području zaničevja



MOSFET $I_D = \frac{K}{2} (U_{GS} - U_{GS0})^2 (1 + \lambda U_{DS})$

$g_d = \frac{dI_D}{dU_{DS}} = \lambda \frac{K}{2} (U_{GS} - U_{GS0})^2$

JFET $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)^2 (1 + \lambda U_{DS})$

$g_d = \frac{dI_D}{dU_{DS}} = \lambda I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_P}\right)^2$

za oba FET-a:

$r_d = \frac{1}{g_d} = \frac{1 + \lambda U_{DS}}{\lambda I_D} \approx \frac{1}{\lambda I_D}$

Príklad 5.3

$$K = 80 \mu A/V^2$$

$$U_{GS0} = 2V$$


$$\lambda = 0,005/V$$

$$U_{GS} = 5V$$

$$a) U_{DS1} = \frac{(U_{GS} - U_{GS0})}{2}$$

$$b) U_{DS2} = 2(U_{GS} - U_{GS0})$$

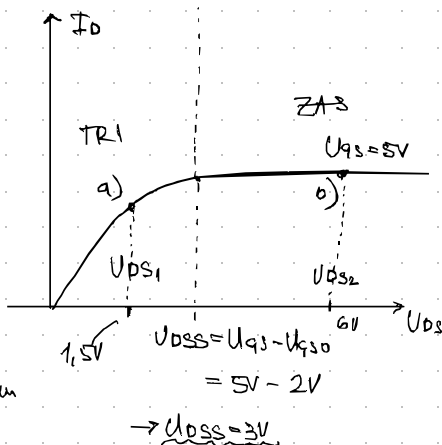Prvo moramo
odrediti di sen
radne tocke da
znamo kofu formulu



$$I_D = ? \quad g_m = ? \quad r_d = ? \quad \mu = ?$$

$$a) U_{DS1} = \frac{5-2}{2} = 1,5V \rightarrow \text{triadno podruje}$$

$$I_D = K \left[(U_{GS} - U_{GS0}) U_{DS} - \frac{U_{DS}^2}{2} \right]$$

$$\rightarrow I_{D1} = 80 \times 10^{-6} \left[3 \cdot 1,5 - \frac{1,5^2}{2} \right]$$

$$I_{D1} = 0,27 \text{ mA}$$

$$g_m = \frac{d I_D}{d U_{GS}} \Big|_{U_{DS1}}$$

$$r_d = \frac{1}{g_d} = \left(\frac{d I_D}{d U_{DS}} \Big|_{U_{GS}} \right)^{-1}$$

$$\mu = g_m \cdot r_d = \frac{g_m}{g_d}$$

$$\rightarrow g_m = K U_{DS1}$$

$$g_m = 80 \times 10^{-6} \cdot 1,5V$$

$$g_m = 0,12 \text{ mA/V}$$

$$\rightarrow r_d = \frac{1}{g_d} = \left(K [(U_{GS} - U_{GS0}) - U_{DS}] \right)^{-1}$$

$$r_d = \frac{1}{K (U_{GS} - U_{GS0} - U_{DS})} = \frac{1}{80 \times 10^{-6} (3V - 1,5V)}$$

$$r_d = 8333,33 \Omega = 8,333 \text{ k}\Omega$$

$$\rightarrow \mu = \frac{g_m}{g_d} = g_m \cdot r_d = 0,12 \times 10^{-3} \cdot 8,33 \cdot 10^3$$

$$\mu = 0,9996 \sim 1$$

$$b) U_{DS2} = 6V \rightarrow \text{zaniceho podruje}$$

$$I_D = \frac{K}{2} (U_{GS} - U_{GS0})^2 (1 + \lambda U_{DS})$$

$$I_D = \frac{80 \times 10^{-6}}{2} \cdot 3^2 \cdot (1 + 5 \times 10^{-3} \cdot 6)$$

$$I_D = 0,39 \text{ mA}$$

$$g_m = \frac{d I_D}{d U_{GS}} = \frac{K}{2} \cdot 2 (U_{GS} - U_{GS0}) (1 + \lambda U_{DS}) =$$

$$g_m = 80 \times 10^{-6} \cdot 3 (1 + 5 \times 10^{-3} \cdot 6)$$

$$g_m = 0,24 \text{ mA/V}$$

$$g_d = \frac{d I_D}{d U_{DS}} = \frac{K}{2} (U_{GS} - U_{GS0})^2 \cdot \lambda$$

$$g_d = \frac{80 \times 10^{-6}}{2} \cdot 3^2 \cdot 5 \times 10^{-3}$$

$$g_d = 1,8 \mu S \rightarrow r_d = 55,56 \text{ k}\Omega$$


$$\mu = g_m \cdot r_d = 133,33$$

Primer S.4.) p-kan MOSFET

$$U_{GS0} = -1.5V$$

$$U_{GS} = -4V \rightarrow i_D = 1mA$$
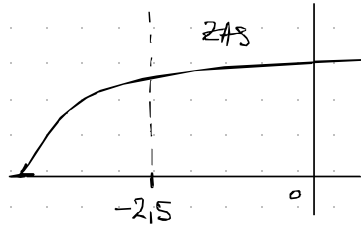
$$U_{GS} = ? \quad g_m = ? \quad i_D = 4mA$$



ZAS:

$$i_D = \frac{K}{2} (U_{GS} - U_{GS0})^2 - \text{ljudi da je p kanalni mosfet}$$

$$\rightarrow i_D = -1mA \quad i_D = -4mA$$

1. slučaj \rightarrow dobijemo k

$$K = \frac{2 i_D}{(U_{GS} - U_{GS0})^2} = \frac{2 \cdot (-1 \times 10^{-3})}{(-4 + 1.5)^2}$$

$$\underline{K = -320 \mu A/V^2}$$

2. slučaj \rightarrow dobijemo ostalo

$$\rightarrow K (U_{GS2} - U_{GS0})^2 = \sqrt{2 K I_{D2}}$$


$$g_m = \sqrt{2 K I_{D2}} = \boxed{1.6 mA/V}$$

$$U_{GS2} = \sqrt{\frac{2 K I_{D2}}{K}} + U_{GS0} = \sqrt{\frac{2 I_{D2}}{K}} + U_{GS0}$$

$$i.e. \quad U_{GS2} = \frac{g_m}{K} + U_{GS0}$$

$$\boxed{U_{GS2} = -6.5V}$$

Primer 5.5)

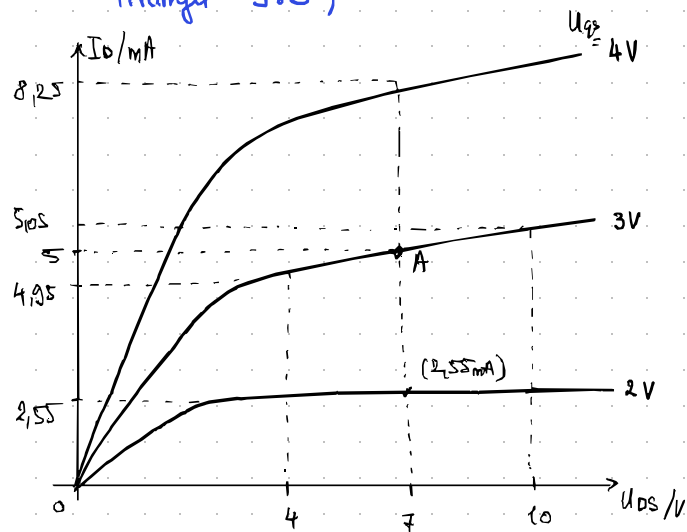

a) $g_m = ?$
 $r_d = ?$
 $\mu = ?$

b) $\lambda = ?$ Zasićenje

c) $U_{DS} = 7V \rightarrow r_d = ?$
 preko 3 napona

a) $U_{GS} = 3V$

$U_{DS} = 7V \rightarrow I_{D1} = 2.55mA$
 $I_{D2} = 8.25mA$

$U_{GS1} = 2V$
 $U_{GS2} = 4V$

$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}} = \frac{I_{D2} - I_{D1}}{U_{GS2} - U_{GS1}}$

$g_m = 2.85mA/V$

$r_d = \frac{\Delta U_{DS}}{\Delta I_D} = \frac{U_{DS2} - U_{DS1}}{I_{D2} - I_{D1}} = \frac{10 - 4}{8.25 - 2.55} \cdot 10^3$
 mora pravi brojnik

$r_d = 60k\Omega$

$\mu = r_d \cdot g_m = 171$

b) $I_D = \frac{k}{2} (U_{GS} - U_{GS0})^2 (1 + \lambda U_{DS})$, $U_{GS} = 3V$

$4.95 \cdot 10^{-3} = \frac{k}{2} (3 - U_{GS0})^2 (1 + \lambda \cdot 4)$

$5 \cdot 10^{-3} = \frac{k}{2} (3 - U_{GS0})^2 (1 + \lambda \cdot 7)$

$\frac{4.95 \cdot 10^{-3}}{1 + \lambda \cdot 4} = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{1 + \lambda \cdot 7}$

$\frac{1 + 7\lambda}{1 + 4\lambda} = \frac{5}{4.95}$

$1 + 7\lambda = 1.01 + 4.04\lambda$

$2.96\lambda = 0.01 \rightarrow \lambda = 3.378 \cdot 10^{-3}$

$\frac{1}{\lambda} = 296$

c) $U_{DS} = 7V$ $r_d = \frac{1}{\lambda I_D}$

$U_{GS} = 4V \rightarrow r_d(4V) = 296 \cdot \frac{1}{8.25} \cdot 10^3 \rightarrow r_d = 35.88k\Omega$

$U_{GS} = 3V \rightarrow r_d(3V) = 296 \cdot \frac{1}{5} \cdot 10^3 \rightarrow r_d = 59.2k\Omega$

$U_{GS} = 2V \rightarrow r_d(2V) = 296 \cdot \frac{1}{2.55} \cdot 10^3 \rightarrow r_d = 116.08k\Omega$