


3. Kirchhoffovi zakoni

KZS (za struje)

- od čvornika = +
- prema čvorniku = -

$$\left\{ \begin{array}{l} i_1 = i_2 + i_3 \end{array} \right.$$

Primer:

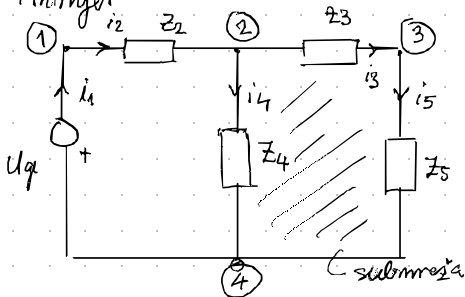

1) $i_1 = i_2$

2) $i_2 = i_3 + i_4$

3) $i_3 = i_5$

4) $i_1 = i_4 + i_5$

+ ali to već znamo

→ najmanje jednu jed. moguće je izraziti kao linearnu kombinaciju ostalih

→ ako nije moguće

→ linearno nezavisan je


$$i_1 = i_3 + i_4$$

→ za submrežu neke mreže → algebra suma svih struja koje ulaze u submrežu

► broj lin. nez. jed. KZS: $N_v - 1$

N_v - vrhovi (čvornike)

KZN (za napone)

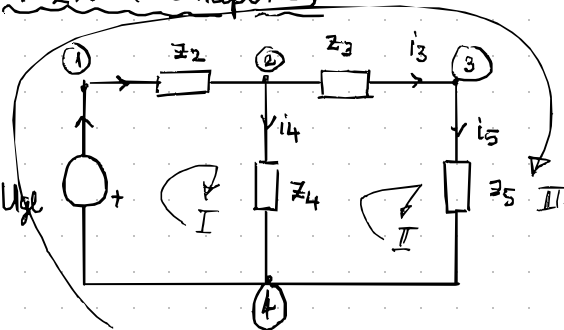

I) $-U_1 + U_2 + U_4 = 0$

II) $-U_4 + U_3 + U_5 = 0$

III) $-U_1 + U_2 + U_3 + U_5 = 0$

- ako su poznate dveje jednadžbe, poznata je također i treća → jedna je suvišna


Opcenito broj linearno nezavisnih jednadžbi KZN je: $N_b - (N_v - 1) = N_b - N_v + 1$

b -branch (grana)

N_b (KZN + KZS), N_b - ukupni elemenata

PRIMJENA KIRCHOFFOVH ZAKONA

Primer 1:

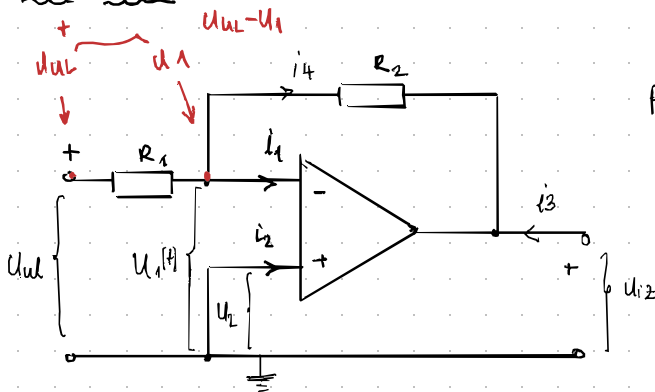

po def: $U_{iz} = A(U_2 - U_1)$ ($A \rightarrow \infty$)
 $i_1 = i_2 = 0$

$U_2 = 0$ (uzemljeno)

KZS: $-i_3 + i_1 + i_4 = 0 \rightarrow i_3 = i_4 = i$

$U_{iz} = -U_1 \cdot A \rightarrow U_1 = \frac{-U_{iz}}{A}$

$i = \frac{U_{ul} - U_1}{R_1} = \frac{U_1 - U_{iz}}{R_2}$

$\frac{U_{ul} + \frac{U_{iz}}{A}}{R_1} = \frac{-\frac{U_{iz}}{A} - \frac{U_{iz}}{R_2}}{R_2}$

$\frac{U_{ul}}{R_1} + \frac{U_{iz}}{AR_1} = \frac{-U_{iz}}{AR_2} - \frac{U_{iz}}{R_2}$

$U_{iz} \left(\frac{1}{AR_1} + \frac{1}{AR_2} + \frac{1}{R_2} \right) = -\frac{U_{ul}}{R_1} \rightarrow U_{iz} = \frac{-\frac{1}{R_1} U_{ul}}{\frac{1}{AR_1} + \frac{1}{AR_2} + \frac{1}{R_2}} \quad A \rightarrow \infty$

$U_{iz} = \frac{-\frac{1}{R_1} U_{ul}}{\frac{1}{R_2}} \rightarrow \boxed{U_{iz} = -\frac{R_2}{R_1} U_{ul}}$

II. način



Def: $i_1 = i_2 = 0$

U_2 je spojen na 0 $\rightarrow U_1 = U_2 = 0$

PVKs: $U_1 = U_2$

$i = \frac{U_{ul} - 0}{R_1} = \frac{0 - U_{iz}}{R_2} \rightarrow \frac{U_{ul}}{R_1} = -\frac{U_{iz}}{R_2} \Rightarrow \boxed{U_{iz} = -\frac{R_2}{R_1} U_{ul}}$

Príklad 2)

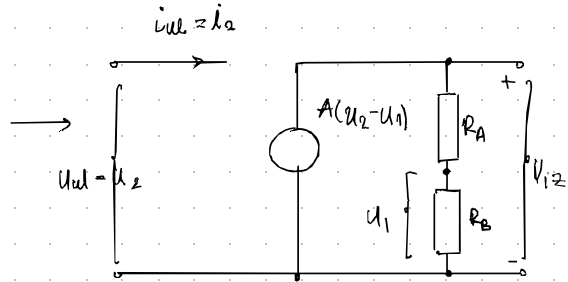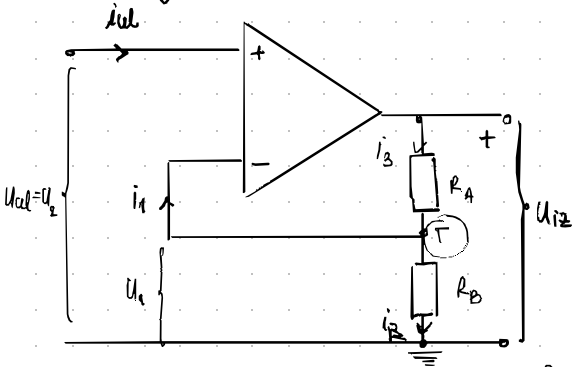

$u_{\text{izlazi}} = ?$

$$i_1 = i_2 = 0$$

$$u_+ = u_- \rightarrow \underline{u_{\text{ab}} = u_1}$$

$$\textcircled{T} \quad -i_1 + i_3 - i_2 = 0 \rightarrow \underline{i_3 = i_2}$$

$$i = \frac{u_2 - u_1}{R_A} = \frac{u_{\text{ul}} - 0}{R_B} \Rightarrow \frac{u_2 - u_{\text{ul}}}{R_A} = \frac{u_{\text{ul}}}{R_B}$$

$$\underline{u_{12} = u_{\text{ul}} \left(1 + \frac{R_A}{R_B} \right)}$$

uväzka poročana ili poročna
technika

$$\text{vs } u_{12} = -\frac{R_2}{R_1} u_{\text{ul}}$$


ovaj je invertirajući
 $R_1 > R_2 \rightarrow \text{invertir}$

Operacijska pojačala (3. ppt)

Primjena Kirchhoffovih zakona:

Primjer 1) NONI $U_{iz}=?$ (U_{ul} - poznato)

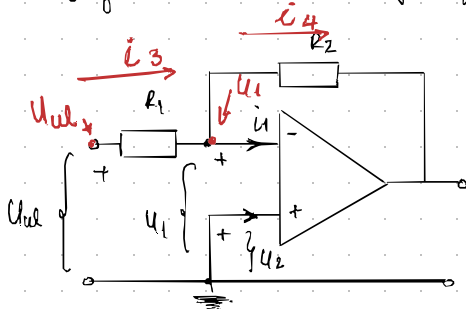* uvijek kretati od definicijski polarizirani



$$U_{iz} = A \cdot (U_2 - U_1) \quad [A \rightarrow \infty]$$

$$i_2 = i_1 = 0$$

$$U_2 = 0$$

* moramo povezati U_{ul} i U_{iz}

KZS: $i_3 = i_1 + i_4$
 $i_1 = 0$
 $\left\{ \begin{array}{l} i_3 = i_4 = i \end{array} \right.$

$$i = \frac{U_{ul} - U_1}{R_1} = \frac{U_1 - U_{iz}}{R_2}$$

$$* U_{iz} = -U_1 \cdot A \rightarrow U_1 = -\frac{U_{iz}}{A}$$

$$\Rightarrow \frac{U_{ul}}{R_1} + \frac{U_{iz}}{AR_1} = -\frac{U_{iz}}{AR_2} - \frac{U_{iz}}{R_2}$$

$$U_{iz} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{AR_1} + \frac{1}{AR_2} \right) = -\frac{1}{R_1} U_{ul}$$

$$\rightarrow U_{iz} = -\frac{1}{R_1} \left(\frac{1}{R_2} + \underbrace{\frac{1}{AR_1}}_0 + \underbrace{\frac{1}{AR_2}}_0 \right)^{-1} U_{ul} \quad / \text{lim } A \rightarrow \infty$$

$$\boxed{U_{iz} = -\frac{R_2}{R_1} U_{ul}}$$

\rightarrow naponom upravlja naponski izvor \Rightarrow NONI

II. način \rightarrow Princip virtualnog kratkog spoja (PVKS)

$$i_1 = i_2 = 0$$

$$U_1 = U_2 \quad (U_+ = U_-)$$

$$U_2 = 0 \rightarrow U_1 = U_2 = 0$$



$$\rightarrow i = \frac{U_{ul} - 0}{R_1} = \frac{0 - U_{iz}}{R_2}$$

$$\Rightarrow U_{iz} = -\frac{R_2}{R_1} U_{ul} \quad \text{puno isti}$$

Primer 3) NOSI

dobro poznati: $i_{i2} = \frac{1}{R_2} U_{ul}$

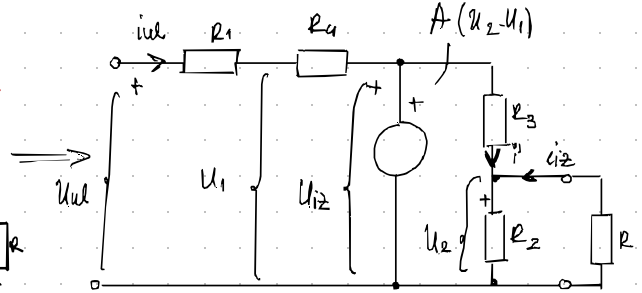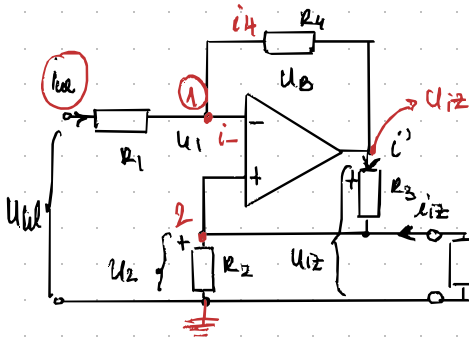Uz uvjet: $\frac{R_1}{R_4} = \frac{R_2}{R_3}$



PVKŠ

$$i_- = i_+ = 0$$

$$U_1 = U_2 \quad (U_+ = U_-)$$

$$1) \quad i_{ul} = i_- + i_4 \quad \left(\begin{aligned} i_{ul} &= \frac{U_{ul} - U_1}{R_1} \\ i_4 &= \frac{U_1 - U_{i2}}{R_4} \end{aligned} \right)$$

$$\rightarrow i_{ul} = i_4$$

$$\frac{U_{ul} - U_1}{R_1} = \frac{U_1 - U_{i2}}{R_4} \rightarrow -\frac{R_4}{R_1} (U_{ul} - U_1)$$

$$2) \quad \frac{U_1}{R_2} = i_{i2} + i' \quad \left(i' = \frac{U_{i2} - U_2}{R_3} = \frac{U_{i2} - U_1}{R_3} \right)$$

$$i_{i2} = \frac{U_1}{R_2} - \frac{U_{i2} - U_1}{R_3} = \frac{U_1}{R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_3} (U_{ul} - U_1)$$

$$i_{i2} = \frac{U_1}{R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_3} U_{ul} - \frac{R_4}{R_1 R_3} U_1 = \frac{R_4}{R_1 R_3} U_{ul} + \left(\frac{1}{R_2} - \frac{R_4}{R_1 R_3} \right) U_1$$


uvjet $\left(\frac{R_4}{R_1 R_3} = \frac{1}{R_2} \right)$

ako je ispunjen uvjet: $\frac{1}{R_2} = \frac{R_4}{R_1 R_3} \rightarrow i_{i2} = \frac{1}{R_2} U_{ul}$ NE OVISI O R

ako nije, U_1 možemo U_1 izraziti: $U_1 = -i_{i2} \cdot R$ OVISI O R

$$i_{i2} = \frac{R_4}{R_1 R_3} U_{ul} - \left(\frac{1}{R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_3} \right) i_{i2} \cdot R$$


Primer 4.) Negativni konverter

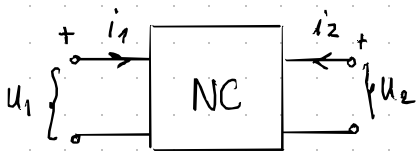

$$u_1(t) = k_1 u_2(t)$$

$$i_2(t) = k_2 i_1(t)$$

$$k = k_1 \cdot k_2$$

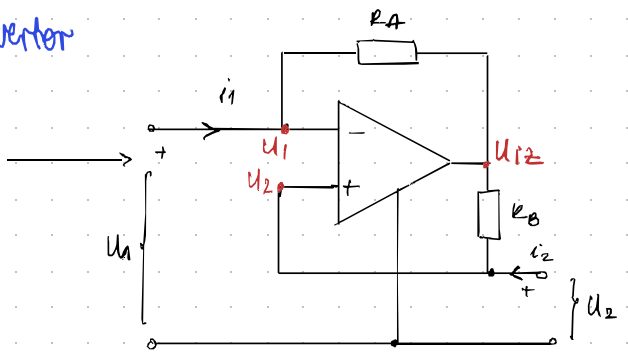

a) PVKS


$$u_1 = u_2 \rightarrow k_1 = 1$$

$$b) i_1 = \frac{u_1 - u_{12}}{R_A} \quad i_2 = \frac{u_2 - u_{12}}{R_B} = \frac{u_1 - u_{12}}{R_B}$$

$$\Rightarrow R_A \cdot i_1 = R_B \cdot i_2$$

$$i_2 = \frac{R_A}{R_B} i_1 \rightarrow k_2 = \frac{R_A}{R_B}$$


Primer 5.) Girator

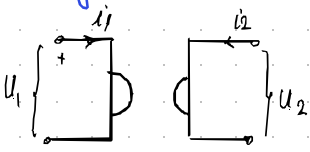

$$u_1 = r i_2$$

$$u_2 = -r i_1$$
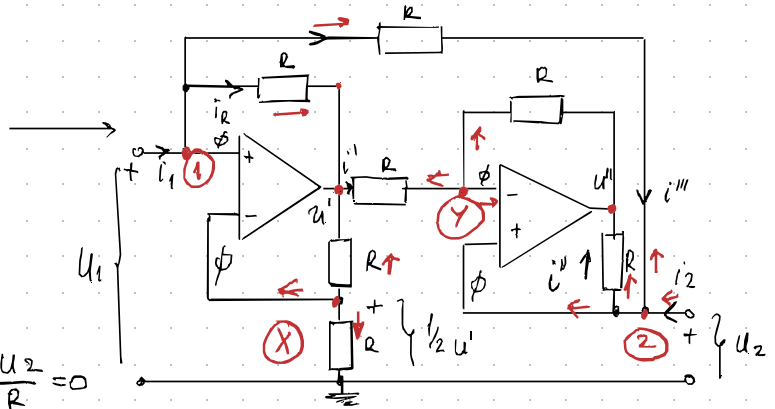
$$1) -i_1 + \frac{u_1 - u'}{R} + \frac{u_1 - u_2}{R} = 0$$



x) $u_x = u_1$ (PVKS)

$$\frac{u_1 - u'}{R} + \frac{u_1}{R} = 0 \Rightarrow 2u_1 = u'$$

* Struja prema OP je 0

$$y) u_y = u_2 \quad \frac{u_2 - u''}{R} + \frac{u_2 - u'}{R} = 0 \Rightarrow u'' = 2u_2 - 2u_1 \quad \left(\begin{array}{l} \text{def. jed} \\ \text{O.P.} \end{array} \rightarrow u_3 = A(u_2 - u_1) \right)$$

$$2) -i_2 + \frac{u_2 - u_1}{R} + \frac{u_2 - u''}{R} = 0$$

Girator. def. jed

$$① i_1 = \frac{u_1 - 2u_1}{R} + \frac{u_1 - u_2}{R} = -\frac{u_1}{R} + \frac{u_1 - u_2}{R} = \frac{-u_2}{R} \rightarrow \boxed{u_2 = -R \cdot i_1}$$

$$② i_2 = \frac{u_2 - u_1}{R} + \frac{u_2 - 2u_2 + 2u_1}{R} = \frac{u_1}{R} \rightarrow \boxed{u_1 = R \cdot i_2}$$

Dokazali smo da je ovo Girator

$$\boxed{r = R}$$

2. način

$$① -i_1 + \frac{u_1 - u'}{R} + \frac{u_1}{R} = 0$$

$$② -i_2 - i_1 + \frac{u_2 - u''}{R} = 0 \rightarrow -i_2 - \left(\frac{u_1 - u_2}{R} \right) + \dots = 0$$

$$i_1 - i_2 + \frac{u_2 - u_1}{R} + \dots = 0 \quad \leftarrow \text{isto}$$


$$2a) -i_2 - i''' + \dots$$

$$2b) -i_2 + i_2' + \dots \rightarrow i_2 - i'''$$

On je tu nešto svoje zadržao

Primer 6.) SONI
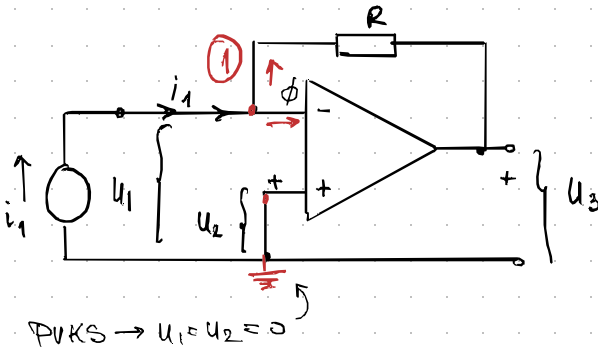
$$1) -i_1 + \frac{0 - u_3}{R} = 0 \rightarrow \underline{u_3 = -R i_1}$$



P7 nista sprejamo

Primer 8.)

$$U_{ul} = 2V$$


$$R_1 = 2k\Omega$$

$$u_{iz} = ?$$

$$R_2 = 2k\Omega$$

$$R_3 = 2k\Omega$$

$$R_4 = 2k\Omega$$

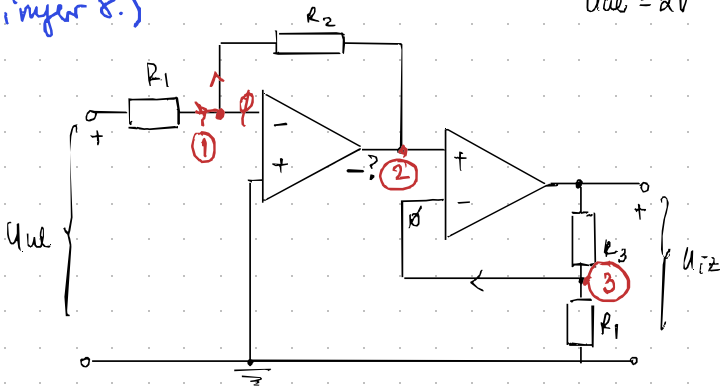

2) ne znamo što uiasi

$$1) u_1 = 0$$

$$-\frac{U_{ul}}{R} + \frac{0 - u_2}{R} = 0 \rightarrow \underline{u_2 = -U_{ul}} \rightarrow u_2 = -2V$$


$$3) u_3 = u_2 \text{ zbog PVKS ??}$$

$$\frac{u_3 - u_{izL}}{R} + \frac{u_2 - 0}{R} = 0$$

$$\frac{u_2 - u_{izL}}{R} + \frac{u_2}{R} = 0 \rightarrow \underline{u_{iz} = 2u_2} = -4V$$



Primeni mreže sa OTA i CCI

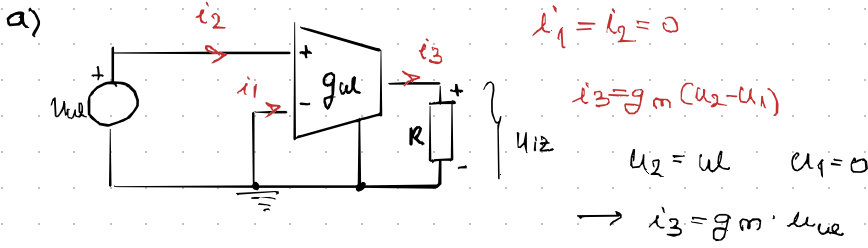Primer 1: Strujinsko pojačalo (OTA) → $i_3 = g_m \cdot (u_2 - u_1)$
 Odrediti pojačanje ($K = \frac{u_{iz}}{u_{ul}}$) $i_2 = i_1 = 0$



$$u_{iz} = i_3 \cdot R = g_m \cdot u_{ul} \cdot R \rightarrow K = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{g_m \cdot u_{ul} \cdot R}{u_{ul}}$$

$$K = g_m \cdot R$$

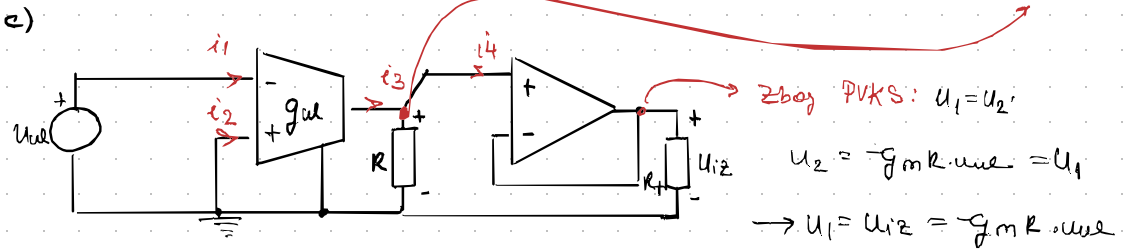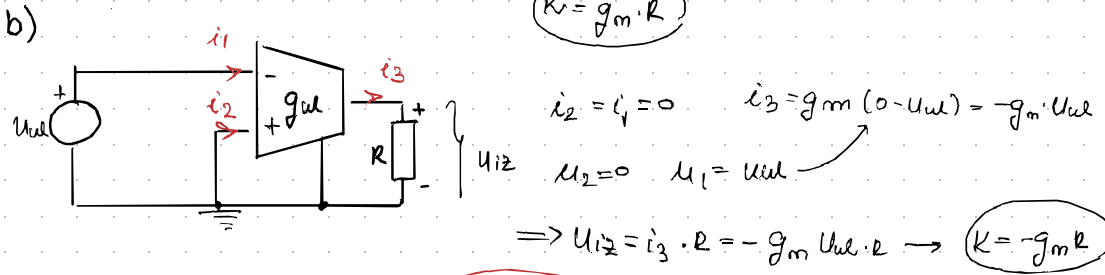

Primer 2: Strujni prijemnik (CCI)

