

5.4. PRIKAZ SINUSNIH VELIČINA U KOMPLEKSNOM DOMENI

Eulerova formula: $e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha$

Dva parametra kompleks broja i dva načina prikazivanja

a) REALNI I IMAGINARNI DIO $\underline{z} = x + jy$

$$Re_z = x \quad Im_z = y$$

b) MODUL I ARGUMENT $\underline{z} = x + jy = A \angle \alpha$

$$A - \text{modul} \rightarrow A = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \alpha = \arctg\left(\frac{y}{x}\right)$$

sinusna veličina $\underbrace{A_m}_{\text{amplituda}} \sin(\underbrace{\omega t}_{\text{vrijeme}} + \underbrace{\alpha_0}_{\text{fazni kut}})$ ima 4 parametra


amplituda, frekv. fazni kut

da bismo prešli u ϕ , trebamo 4 parametra \Rightarrow svesti na 2

\Rightarrow a) $A \Rightarrow$ amplituda ili ef (Jef, Uef...)

b) $\alpha_0 \Rightarrow$ argument α

Sustav rotirajućih vektora

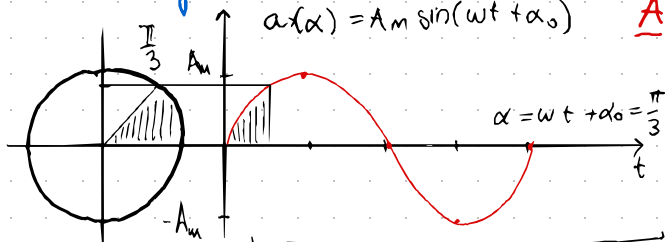

$$\underline{A} = A_m e^{j\alpha_0} \cdot e^{j\omega t}$$

$$= A_m \cos(\omega t + \alpha_0) + j A_m \sin(\omega t + \alpha_0)$$



$\underbrace{\hspace{10em}}_{at}$

projekcija vektora
(priklonjen u t br.)

sinusna vel. koja prikazuje $a(t)$ u vrem. razmaku

Efektivne vrijednosti \rightarrow pokazuje mjerni instrument

— u AC krugu su prijednosti AC struje

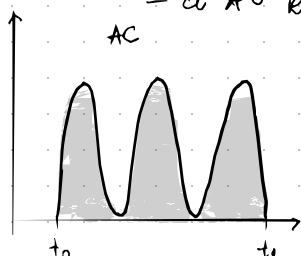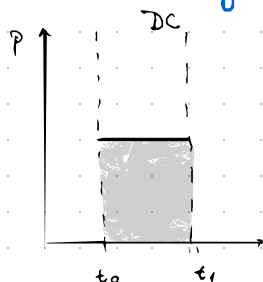

$$\Delta W = P \Delta t$$

$$= R I^2 \cdot \Delta t$$

$$\Delta W = \int_{t_0}^{t_1} P \cdot t \cdot dt = \int_{t_0}^{t_1} R \cdot i(t) \cdot dt$$

FAZORI, TRANSFORMACIJA SINUSNIH FUNKCIJA U KOMPLEKSNU DOMENU (i obratno)

Podrazumijevaju se
3 parametra
ili d

- am i a
- fazni kut
- freq

\Rightarrow treba svesti na 2

$$A_m e^{j(\omega t + \alpha_0)} = \overbrace{A_m \cos(\omega t + \alpha_0)}^{\text{Re}} + j \overbrace{A_m \sin(\omega t + \alpha_0)}^{\text{Im}}$$

$$f = \frac{1}{T} \quad \cos(t) = \sin(t + \frac{\pi}{2})$$

$$\omega = 2\pi f \quad i = j = \sqrt{-1}$$

$$\dot{I} = I_m e^{j\phi}, \quad \dot{U} = U_m e^{j\phi}$$

* umjesto amplituda treba efektivnu vrijednost staviti

$$A_{ef} = \frac{A_m}{\sqrt{2}} = |A| \Rightarrow A = A_m e^{j(\omega t + \alpha_0)}$$

$$\text{FAZOR: } \dot{A} = A e^{j\alpha_0} = |\dot{A}| \angle \alpha_0 = A \angle \alpha_0$$

Lkompleksni vektor u d

$$j = 1 \angle 90^\circ$$

$$i(t) = \underbrace{\frac{I_m}{\sqrt{2}}}_{I_{ef} \cdot \sqrt{2}} \sin(\omega t + \alpha_i) \rightarrow \tan \phi = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

ako su poznati A_m , α_0 i ω tada je fazor \dot{A} :

$$\underline{a(t) = A_m \sin(\omega t + \alpha_0) = \frac{A_m}{\sqrt{2}} \rightarrow \dot{A} = A \angle \alpha_0}$$

u transform. ne ulazi frekvencija

\rightarrow frekvencija je ista i poznata za cijelu mrežu

ako nije zadana $\rightarrow f = 50\text{Hz}$ (grida mreža)

$$\text{obratni smjer: } A = A \angle \alpha_0 \xrightarrow{A_m = \sqrt{2} \cdot A} A_m \sin(\omega t + \alpha_0)$$

Mjerenje struje i napona kod sinusnih izvora


\rightarrow Idealni mjerni instrumenti prikazuju efektivnu vrijednost

VOLTMETAR: ako je fazor napona $\dot{U}_{12} = 3 - j4\text{V}$, voltmetar:

$$U_V = |\dot{U}_{12}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \underline{\underline{5\text{V}}}$$


AMPERMETAR: fazor struje $\dot{I} = 12 \angle 60^\circ \text{A}$, ampermetar:

$$I_A = |\dot{I}| = \sqrt{12^2} = \underline{\underline{12\text{A}}}$$

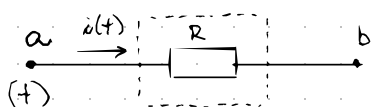

$$u_R(t) = u_{ab}(t) = R \cdot i(t)$$

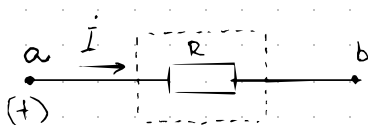\rightarrow shema otpora u vremenskoj domeni



$$\dot{U}_R = \dot{U}_{ab} = R \cdot \dot{I}$$

\rightarrow shema otpora u kompleksnoj domeni

Otpor (R)

- otpor R priključen na napon $u_R(t) = u(t) = U_m \sin(\omega t + \alpha_u)$

• $\alpha_u = 0 \rightarrow$ trebamo odrediti fazni pomak $\varphi = \alpha_u - \alpha_i \rightarrow \varphi$ mora biti


$$0 \rightarrow \alpha_u = \alpha_i = 0$$

$$\dot{u}_e = \dot{u} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle \alpha_u = |\dot{u}| \angle \alpha_u = u \angle \alpha_u = \boxed{u \angle 0^\circ}$$

\Rightarrow a struja kroz otpor R: $i(t) = \frac{u_R(t)}{R} = \frac{1}{R} \frac{U_m \sin(\omega t)}{\text{vremenski protutijel član}}$

$$\Rightarrow \dot{I} = \frac{1}{R} \cdot \frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ = \boxed{\frac{\dot{u}}{R}} \quad \text{konstantan član}$$
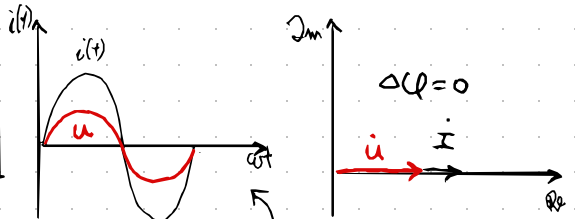
$$\Rightarrow \boxed{\begin{aligned} \dot{u}_R &= \dot{u}_e \angle 0^\circ \\ \dot{I}_R &= \dot{I}_e \angle 0^\circ \end{aligned}} \quad R = \frac{\dot{u}}{\dot{I}}$$



napon na otporu u_R je u fazi sa strujom \dot{I}

$$\Rightarrow \dot{I}_R = \frac{\dot{u}}{R}$$

\Rightarrow napon i struja su u fazi $\rightarrow \varphi = 0^\circ$ (fazni pomak $\varphi = \alpha_u - \alpha_i = 0^\circ$)

Induktivitet (L) $u_L(t) = U_m \sin(\omega t + \alpha_u)$

$$\varphi = 0^\circ \quad \alpha_u = 0^\circ$$

kapacitivna reaktancija


$$\begin{aligned} \dot{u}_L &= \dot{u}_e \angle 0^\circ \\ \dot{I} &= \frac{\dot{u}}{R} = \frac{\dot{u}_e \angle 0^\circ}{j X_L} \\ \dot{I} &= \dot{I}_e \angle -90^\circ \end{aligned}$$

$$\dot{u}_L = \dot{u} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle \alpha_u = |\dot{u}| \angle \alpha_u = u \angle \alpha_u = u \angle 0^\circ$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \int u_L(t) dt = \frac{1}{L} \int U_m \sin(\omega t) dt = \frac{-1}{\omega L} U_m \cos(\omega t) = \frac{-1}{\omega L} U_m \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

pretvoranje u
 \rightarrow fazor:


$$\begin{aligned} \dot{I} &= \frac{1}{\omega L} \cdot \frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle -90^\circ = \frac{1}{\omega L} |\dot{u}| \angle -90^\circ \\ &= \frac{1}{\omega L} \cdot |\dot{u}| \angle 0^\circ \cdot 1 \angle -90^\circ = \end{aligned}$$

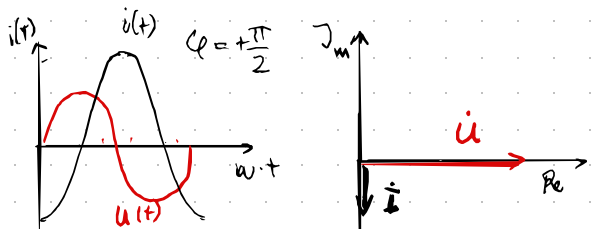


$$\dot{I} \Rightarrow \frac{1}{j\omega L} \cdot \dot{u} = \frac{\dot{u} \angle 0^\circ}{X_L} \quad \text{IND otpor} \rightarrow X_L = \omega L$$

napon \gg struja
(prethodi)
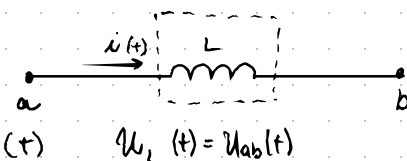
$$\varphi = \alpha_u - \alpha_i = +90^\circ$$





vremenska domena

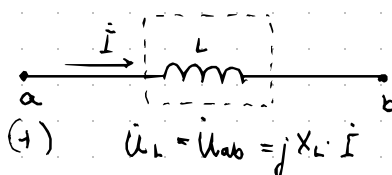

kompleksna domena

Kapacitet [C]
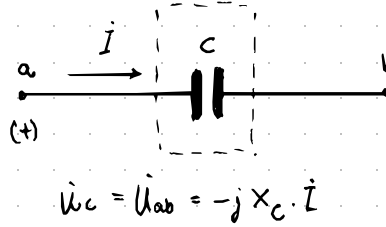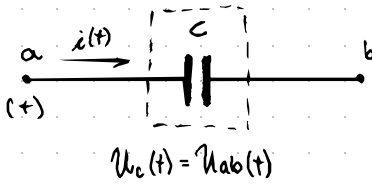
$$u_c(t) = U_m \sin(\omega t + \alpha_0)$$



$$\alpha = 0$$

$$i(t) = C \frac{d u(t)}{dt} = C \frac{d}{dt} \cdot U_m \sin(\omega t) = C \cdot U_m \cdot \omega \cos(\omega t)$$

$$i(t) = \omega C \cdot U_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

→ pretvaranje u fazor:

$$i(t) = \omega C \cdot U_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$\downarrow$$

$$\dot{I} = \omega C \cdot \frac{U_{ef}}{\sqrt{2}} \cdot \angle 90^\circ$$


$$= \omega C \cdot |U| \angle 0^\circ \cdot 1 \angle 90^\circ$$

$$= j \omega C \dot{U} = \frac{\dot{U}}{-j X_C}$$

$$\begin{aligned} U_c &= U_{ef} \angle 0^\circ \\ \dot{I} &= \frac{U_{ef} \angle 0^\circ}{-j X_C} \\ \dot{I} &= |I| \angle -90^\circ \end{aligned}$$

kapacitivna
reaktanca

kapacitivni
otpor $\frac{1}{\omega C}$

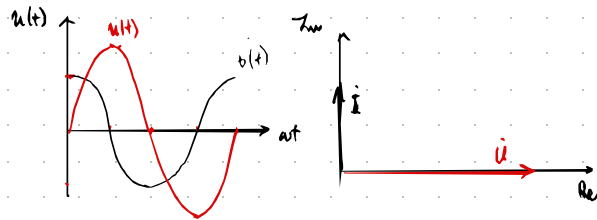

\dot{U}_c - pomak napona $90^\circ + \frac{\pi}{2}$

napon \ll struja

harmi

$$\varphi = \alpha_u - \alpha_i = -90^\circ$$