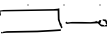

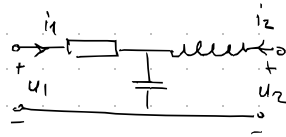


## 2. ELEMENTI EL KRUGOVA

-dropoli  $\rightarrow R$    $\rightarrow$  možemo napraviti 4-pole


-četveropoli  $\rightarrow$  transformator 



$\hookrightarrow$  mogu se proširiti na  $n$ -teropole

Dvopolni elementi  $R, L, C$

► otpor ( $R$ )

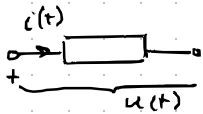


odnosi  $i(t)$  i  $u(t)$

$\hookrightarrow$  zadržavaju sef usmjerenja

$$U = I \cdot R$$

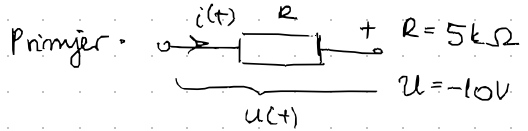
$\rightarrow$  formule mora pratiti sliku!!



ako  $i(t)$  i  $u(t)$  imaju istoj usmjerenja

$$\rightarrow \underline{i(t) = 2mA}$$

► kapacitet ( $C$ )

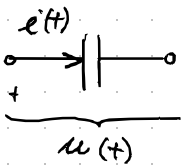

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$$

prati brojku tren.

doprinos struji na kapacitetu od 0 do +

$$u(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = u_c(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau$$


skladišti ("pamti") što je bilo prije

- ako u nekom x trenu želimo spojiti neki novi element

$$\hookrightarrow u_c(x) + \frac{1}{C} \int_x^t i(\tau) d\tau$$

pasivni element :  $E(t) = C \frac{u^2}{2} \geq 0$

► induktivitet ( $L$ )

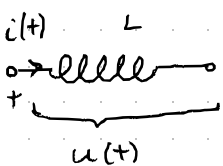

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau = i_L(0) + \frac{1}{L} \int_0^t u(\tau) d\tau$$

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$


pasivni element :  $E(t) = \frac{1}{2} L i(t)^2 \geq 0$

$\rightarrow$  aktivni dvopoli: Naponski i Strujni izvor


Primjer:

$i(t) \rightarrow I = \frac{U}{R}$

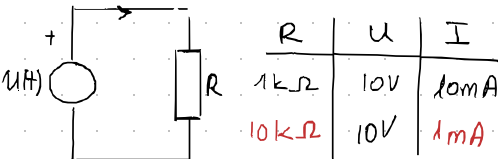$\Rightarrow$  Struja kroz naponski izvor ovisi o elementu ili mreži priključenoj na njega



Primjer: Strujni izvor:

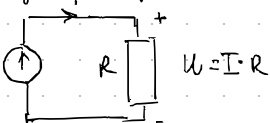

$\rightarrow$  Napon na strujnom izvoru ovisi o elementu ili mreži priključenoj na njega


# Četverpolni elementi

→ Transformator

među induktivitet

primor

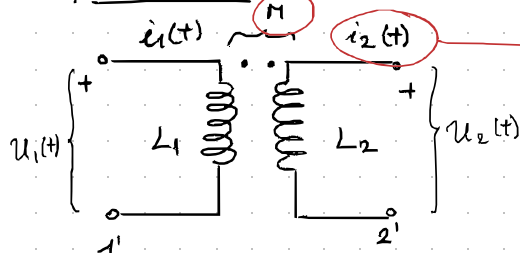
$$U_1(t) = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$



zavrtaj struja i2 prolazi kroz L2 pa se indukuje dodatni napon

\* dvopol → 1 jednačina → jedan napon

četverpol → 2 jednačine → 2 napona

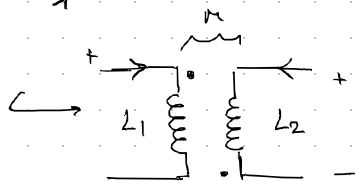


- ako se smenjuju tačke → minus(-) ispred M

$$U_1(t) = L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt}$$

$$\rightarrow k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \quad 0 < k < 1, \quad k=1 \text{ perfektni transformator}$$

→ idealni transformator

$$M = \sqrt{L_1 L_2}$$

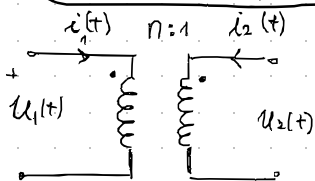

$$U_1(t) = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \quad / \cdot \frac{1}{\sqrt{L_1}} \Rightarrow \frac{U_1}{\sqrt{L_1}} = \sqrt{L_1} \frac{di_1}{dt} + \frac{M}{\sqrt{L_1}} \frac{di_2}{dt}$$

$$U_2(t) = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \quad / \cdot \frac{1}{\sqrt{L_2}} \Rightarrow \frac{U_2}{\sqrt{L_2}} = \frac{M}{\sqrt{L_2}} \frac{di_1}{dt} + \sqrt{L_2} \frac{di_2}{dt}$$

$$\frac{U_1}{\sqrt{L_1}} = \sqrt{L_1} \frac{di_1}{dt} + \sqrt{L_2} \frac{di_2}{dt}$$

$$= \rightarrow \frac{U_1}{\sqrt{L_1}} = \frac{U_2}{\sqrt{L_2}} \rightarrow \boxed{\frac{U_1}{U_2} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}}$$

$$\frac{U_2}{\sqrt{L_2}} = \sqrt{L_1} \frac{di_1}{dt} + \sqrt{L_2} \frac{di_2}{dt}$$

• n-omjer transformacije  $\Rightarrow U_1(t) = n \cdot U_2(t), \quad i_1(t) = \frac{1}{n} i_2(t)$

- idealni transformator - pasivni četverpol bez gubitaka


$E(t) = 0 \rightarrow$  ne pohranjuje energiju

→ Gijator

pozitivna i realna konstanta [Ω]

$$U_1(t) = r \cdot i_2(t)$$

$$U_2(t) = -r \cdot i_1(t)$$

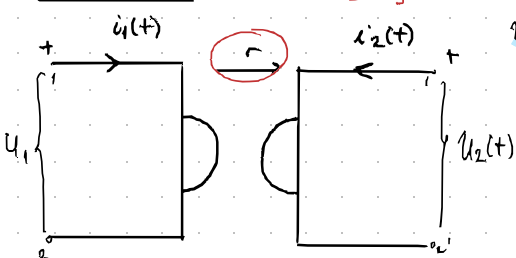

\* pasivni četverpol bez gubitaka


$E(t) = 0$

## → Negativni konvertor

$$u_1(t) = k_1 \cdot u_2(t)$$


$$i_2(t) = k_2 \cdot i_1(t)$$

$$k_1 = k_1 \cdot k_2$$

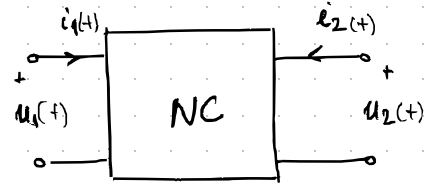

► Važno svojstvo idealnog transformatora, giratora i neg. konvertora je transformacija otpora (impedancije)

## IDEALNI TRANSFORMATOR

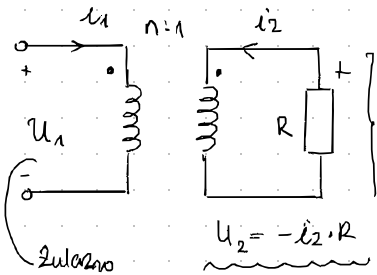

$$u_1 = n u_2$$


$$i_1 = -\frac{1}{n} i_2$$

$$Z_{ul} = \frac{u_1}{i_1} = \frac{n u_2}{-\frac{1}{n} i_2} = -\frac{n^2 u_2}{i_2}$$

$$\boxed{Z_{ul} = -n^2 \cdot R} !$$

Idealnim transf. moguće je promijeniti vrijednost otpora

## GIRATOR

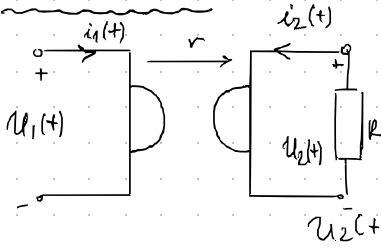

$$u_1 = r \cdot i_2(t)$$

$$u_2 = -r i_1(t)$$

$$Z_{ul} = \frac{u_1}{i_1}$$

$$Z_{ul} = \frac{u_1}{i_1} = \frac{r i_2(t)}{i_1(t)} = \frac{r \cdot \frac{u_2(t)}{-R}}{i_1(t)}$$

$$Z_{ul} = \frac{r \cdot (-R) i_1(t)}{r i_1(t)} = -R$$


$$\boxed{Z_{ul} = \frac{r^2}{R}} !$$

Girator invertira impedanciju  
 $\downarrow Z \uparrow \sim R \downarrow$

- ako bi izlaz ostavili otvoren  $\rightarrow Z_{ul} = 0 \sim R \rightarrow \infty$

- izlaz spojimo kratko  $\rightarrow Z_{ul} = \infty \sim R \rightarrow 0$

## NEGATIVNI KONVERTOR

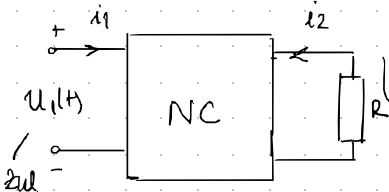

$$u_1 = k_1 u_2(t)$$

$$i_2(t) = k_2 i_1(t)$$

$$k_1 = k_1 \cdot k_2$$

$$Z_{ul} = \frac{u_1}{i_1}$$

$$u_2 = -i_2 \cdot R$$

$$Z_{ul} = \frac{k_1 u_2(t)}{i_1(t)} = k_1 \cdot \frac{u_2(t)}{i_2(t) \cdot \frac{1}{k_2}}$$

$$Z_{ul} = k_1 \cdot k_2 \cdot (-R)$$


$$\Rightarrow \boxed{Z_{ul} = -k_1 k_2 R} !$$

→ NC mijenja predznak otpora  $R$


## Ovisni izvori - aktivni četverpoli

- daju unjethni napon  $\rightarrow$  naponski izvor je ovisan o nekoj struji ili naponu u mreži


- Naponski ovisni naponski izvor (NONI)

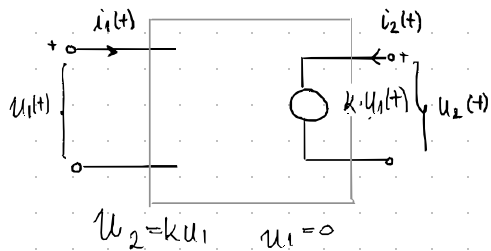


- Strujno ovisni naponski izvor (SONI)

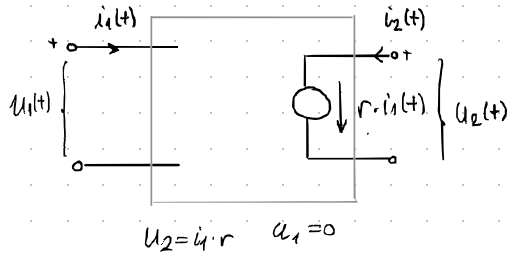


+ Naponski ovisni strujni izvor (NOSI)

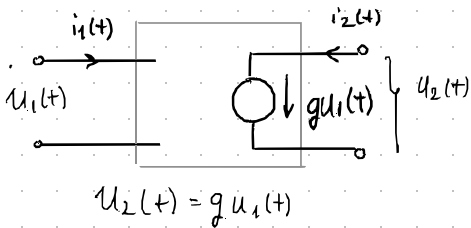

+ Strujno ovisni strujni izvor (SOSI)

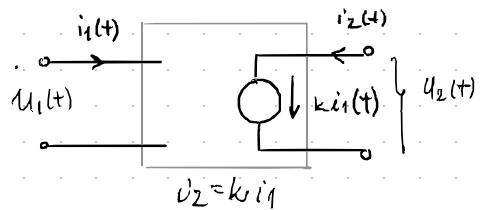
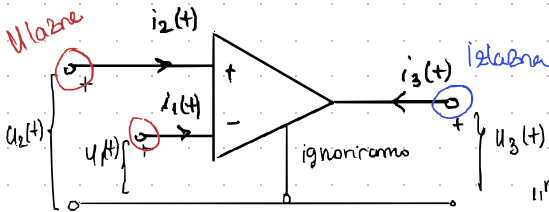
## Operacijsko pojačalo $\rightarrow$ 3 priklapa



## Definicijske jednačine

- 1)  $u_3 = A(u_2 - u_1)$   $A \rightarrow \infty$  (pojačavajuće)
- 2)  $i_2 = i_1 = 0$

"naponsko pojačalo" jer je uvijek  $u_3 = A(u_2 - u_1)$

$\rightarrow$  u realnim usjetima:

- pojačavajuće  $A$  je cca  $10^4$ ; nije konstantno nego frekvencijski ovisno
- $i_1 \neq i_2 \neq 0$
- tipičan ulazni otpor je  $5 \times 10^5 \Omega$ , a izlazni  $30 \Omega$

► princip principnog kratkog spoja - pojednostavljuje analizu krugova s op. pojačalom


$$\left\{ \begin{array}{l} u_2 - u_1 = \frac{u_3}{A} \quad u_3 = \text{konstanta} \\ A = \infty \end{array} \right\} \rightarrow u_2 = u_1$$

jer su struje  $i_1$  i  $i_2$  jednake 0

# Strmisko pojačalo

element s 3 priklaza

$$g_m \neq \infty$$

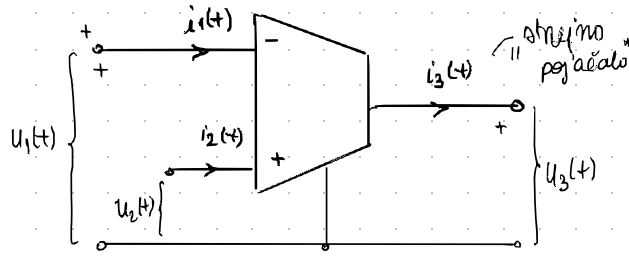


$$i_3 = g_m(u_2 - u_1)$$

$$i_2 = i_1 = 0$$

- ulazni i izlazni otpori su beskonatni

## Strujni prijemnik

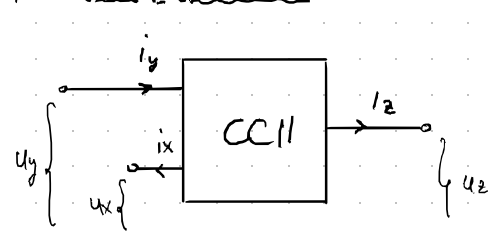

$$u_x = u_y$$

$$i_y = 0$$

$$i_z = i_x$$