

1.1-2. IMPEDANCIJA I ADMITANCIJA

IMPEDANCIJA - omjer fazora napona \dot{U} i fazora struje \dot{I}

→ kompleksni broj = \underline{Z} impedancije

$$\underline{Z} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} \quad \begin{array}{l} \text{fazor napona} \\ \text{fazor struje} \end{array} \quad * u_{ef} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = |\dot{U}|$$

$$U = |\dot{U}| \angle \alpha$$

$$\underline{Z} = \frac{|\dot{U}| \angle \alpha_u}{|\dot{I}| \angle \alpha_i} = |\underline{Z}| \angle \varphi = |\underline{Z}| \cos \varphi + j |\underline{Z}| \sin \varphi = R + jX$$

→ modul impedancije $|\underline{Z}| = \sqrt{R^2 + X^2}$

Realni dio: OTPOR $R = |\underline{Z}| \cos \varphi$ → možemo izmjeriti

Imaginaran dio: REAKTANCIJA $X = |\underline{Z}| \sin \varphi$ → ! računamo!

[OHM]

$-Z, R, X$

→ može biti: induktivna : $X_L = \omega L$ (predznak +)

kapacitivna : $X_C = \frac{1}{\omega C}$ (-||- -)

► Karakteri impedancije (5)

I. čisti induktivni otpor ($\varphi = +90^\circ$)

$$\underline{Z} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{|\dot{U}| \angle \alpha_u}{|\dot{I}| \angle \alpha_i} = X_L \angle +\frac{\pi}{2} = j \cdot X_L$$

II. impedancija s induktivnim karakterom

$$\underline{Z} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{|\dot{U}| \angle \alpha_u}{|\dot{I}| \angle \alpha_i} = |\underline{Z}| \angle \varphi \quad \text{uz uvjet: } 0 < \varphi < +90^\circ$$

induktivni otpor

→ impedanciju unutar dvapola možemo nvest na $\underline{Z} = R + jX_L$

III. čisti omski otpor ($\varphi = 0^\circ$)

$$\underline{Z} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{|\dot{U}| \angle \alpha_u}{|\dot{I}| \angle \alpha_i} = R \angle 0^\circ = \boxed{R}$$

IV. impedancija s kapacitivnim karakt.

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{|\underline{U}| \angle \alpha_u}{|\underline{I}| \angle \alpha_i} = |\underline{Z}| \angle \varphi$$

uA usjet $-90^\circ < \varphi < 0^\circ$

↳ kapacitivni otpor $\underline{Z} = R - jX_C$

V. čisti kapacitivni otpor

($\varphi = -90^\circ$)


$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{|\underline{U}| \angle \alpha_u}{|\underline{I}| \angle \alpha_i} = X_C \angle -90^\circ$$

$$\underline{Z} = -jX_C$$

Trokut impedancije

impedancija \searrow FAZOR

kompleksan broj

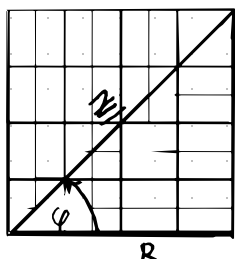

→ φ (kut impedancije ili fazni pomak)


između napona i struje na impedanciji

↳ $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$\underline{Z} = R + jX$ vrijedi:

$$\operatorname{Re}\{\underline{Z}\} = R, \quad R \geq 0$$
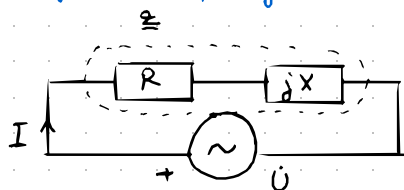
$$\operatorname{Im}\{\underline{Z}\} = X, \quad X \geq 0 \text{ ili } X \leq 0$$



ADMITANCIJA: kvocijent fazora struje i napona

$$\underline{Y} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \frac{|\underline{I}| \angle \alpha_i}{|\underline{U}| \angle \alpha_u} = |\underline{Y}| \angle \varphi = |\underline{Y}| \cos \varphi + j |\underline{Y}| \sin \varphi = G + jB$$

$$|\underline{Y}| = Y = \sqrt{G^2 + B^2}$$

$$\text{kut admitancije} = \varphi = \alpha_i - \alpha_u = \arctg\left(\frac{B}{G}\right) = -\varphi$$

Realni dio: vodljivost G

Imaginarni dio: SUSCEPTIBILNOST B

[SIMENS]

- Y, G, B

↳ može biti -induktivna $B_L = \frac{1}{\omega L}$ (-)

- kapacitivna $B_C = \omega C$ (+)

Ako su otpor i vodljivost: $Z = \frac{1}{G}$

→ skemo su impedancija i admittancija

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}}$$

$$G = \frac{1}{R}$$

$$\cancel{|Y| \angle \varphi} = \frac{1}{\cancel{|Z| \angle \varphi}}$$

$$B_L = \frac{1}{X_L} = \frac{1}{\omega L}$$

$$\underline{\angle \varphi} = -\angle \varphi$$

$$B_C = \frac{1}{X_C} = \omega C$$

► Karakteri admittancije (5)

I. čista induktivna susceptibilnost ($\varphi = -90^\circ$)

$$\underline{Y} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \frac{|\underline{I}| \angle \alpha_i}{|\underline{U}| \angle \alpha_u} = B_L \angle -90^\circ = -j B_L = -j \frac{1}{\omega L}$$

II. admittancija s induktivnim karakterom

$$\underline{Y} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \frac{|\underline{I}| \angle \alpha_i}{|\underline{U}| \angle \alpha_u} = |\underline{Y}| \angle \varphi \quad \text{uz uvjet } -90^\circ < \varphi < 0$$

• prevladava induktivna susceptibilnost → $\boxed{\underline{Y} = G - j B_L}$

III. čista omska vodljivost G ($\varphi = 0^\circ$)

$$\underline{Y} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \frac{|\underline{I}| \angle \alpha_i}{|\underline{U}| \angle \alpha_u} = G \angle 0^\circ = G$$

IV. admittancija s kapacitivnim karakterom:

$$\underline{Y} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = |\underline{Y}| \angle \varphi \quad \text{uz uvjet: } 0 < \varphi < +90^\circ$$

• kapacitivna susceptibilnost → $\boxed{\underline{Y} = G + j B_C}$




V. čista kapacitivna susceptibilnost ($\varphi = 90^\circ$)

$$\underline{Y} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \frac{|\underline{I}| \angle \alpha_i}{|\underline{U}| \angle \alpha_u} = B_C \angle +90^\circ = j B_C = j \omega C$$


Trokut admittancije

$$\operatorname{Re}\{Y\} = G, \quad G \geq 0$$
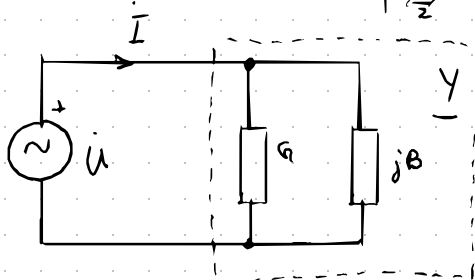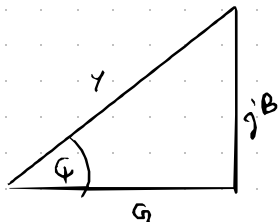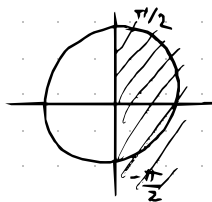
$$\operatorname{Im}\{Y\} = B, \quad B \geq 0 \text{ ili } B \leq 0$$



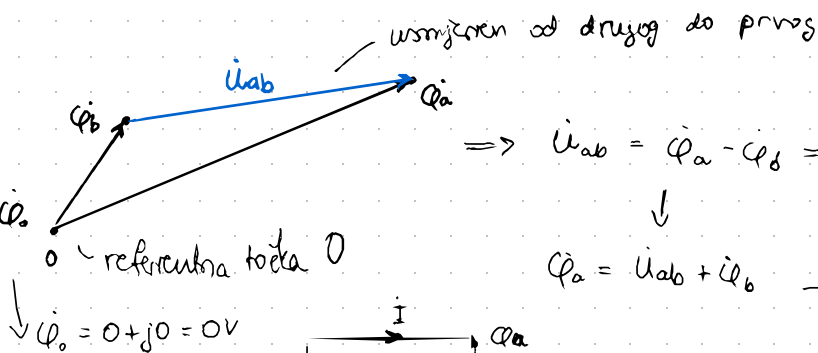NAPONI I POTENCIJALI U KOMPLEKSNOJ RAUNINI



$$\Rightarrow \dot{U}_{ab} = \dot{\varphi}_a - \dot{\varphi}_b = \dot{\varphi}_a + (-\dot{\varphi}_b)$$

↓


$$\dot{\varphi}_a = \dot{U}_{ab} + \dot{\varphi}_b$$

↓ sledi


$$\dot{U}_{ab} = \dot{\varphi}_a - \dot{\varphi}_b$$

$$\dot{U}_{ba} = \dot{\varphi}_b - \dot{\varphi}_a$$

$$\dot{U}_{ab} = -\dot{U}_{ba}$$

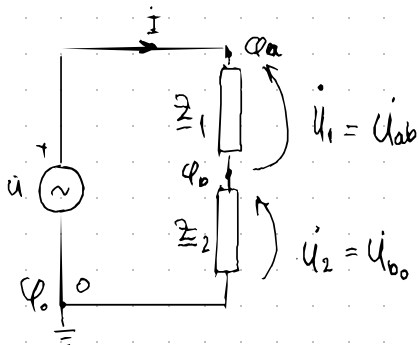

SERIJSKI SPOJ IMPEDANCIJA

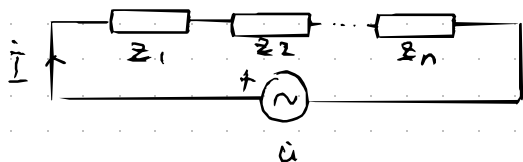

$$\rightarrow Z_{\text{uk}} = z_1 + z_2 + \dots + z_n$$

(kao otpor)

SERIJSKI SPOJ ADMITACIJA

$$\underline{Y} = \left(\frac{1}{Y_1} + \frac{1}{Y_2} + \dots + \frac{1}{Y_n} \right)^{-1}$$

(kao kondenzatore)

PARALELNI SPOJ IMPEDANCIJA:

$$Z_{\text{uk}} = \left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \dots + \frac{1}{z_n} \right)^{-1}$$

PAR. SPOJ. ADMITACIJA:

$$\underline{Y} = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$$