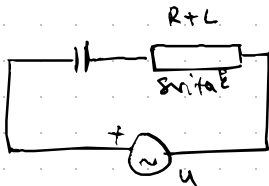


7. FREKVENCIJSKE KARAKTERISTIKE EL. KRUGOVA I REZONANCIJA

①



U_C

I u fazi s naponom izvora
 $U_S = ?$

$U = 120V$

$U_C = 160V$


ELI on the (1)E

↓ 11. kvadrant

*svitak: zavojnica


- ima neki R

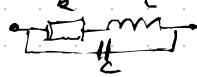zbog blizine zavojice postoji kapacitet između zavojice i skele:



nadomjesna shema


→ koristimo shemu

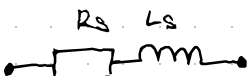



za opis svitke

na nižim frekvencijama

zanemarujemo kapacitet

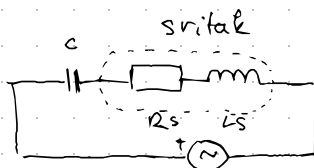

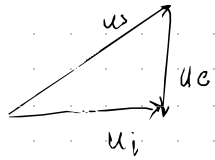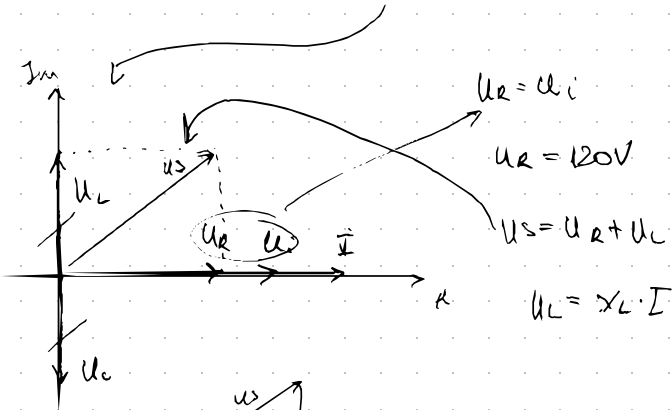
- kada na svitak spojimo (C), serijski RLC krug ima rezonantnu freq.



$$U_S = \sqrt{U_C^2 + U_R^2}$$

$$U_S = 200V$$

2.

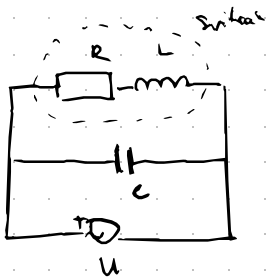

$$L = 1 \text{ mH} = \omega L$$

$$R = 7 \Omega$$

$$C = 20 \mu\text{F} = \frac{1}{\omega C}$$

$$Z_{RL} = ?$$

$$\omega C = \frac{1}{\omega L}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}$$

Parallel RLC

$$|Y(\omega)|^2 = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2} \rightarrow |Z(\omega)| = \sqrt{\underbrace{R^2}_{R_c} + \underbrace{\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}_{X_m}}$$

$$Z =$$

$$Z =$$