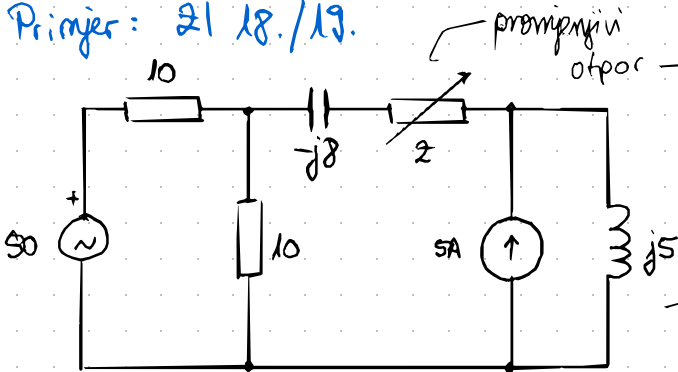


# 12. THEVENIN

Primer: 21. 18./19.



$P_{max} = ?$


na njemu se razvija max snaga

načinimo novu, Theveninovu shemu

- jedan naponski izvor

- Theveninov otpor

- i taj promjenjivi Z

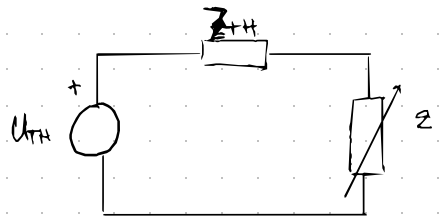

Maksimalna snaga se razvija:

$$R = R_i \text{ (unutarnji)}$$


$$Z = Z_i^* \text{ (Z izvora kompleksno konjugat)}$$

$$R = |Z_i| \text{ (bez imaginarnog dijela)}$$

1) izbaciti Z i doći do  $U_{TH}$  i  $Z_{TH}$

2) uzeti  $U_{TH}$  i  $Z_{TH}$

3) nacrtati shemu

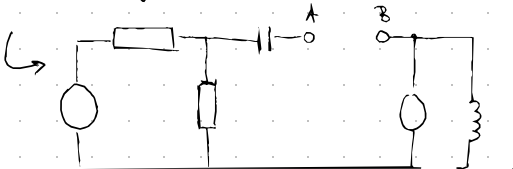

$$U_{TH} = U_{AB}, \text{ tražimo } Z_{TH}$$

lakše za naći nego  $U_{TH}$


**$Z_{TH}$**  - isključimo izvore

naponski izvor i tajni

$$Z_{TH} = Z_{AB}$$

crtaemo novu shemu bez izvora

1) IZBACITI IZVORE

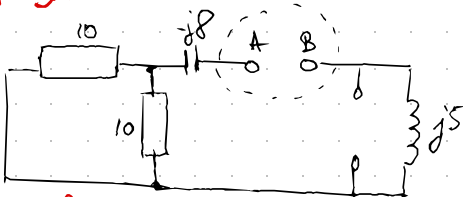


dobijemo  $Z_{TH}$

$$Z_{AB} = 5 - j8 + j5 = 5 - j3$$



U<sub>TH</sub> → preko metode - Millman  
 |  
 superpoz.  
 MPC

## 2) DOBIJENO U<sub>TH</sub>

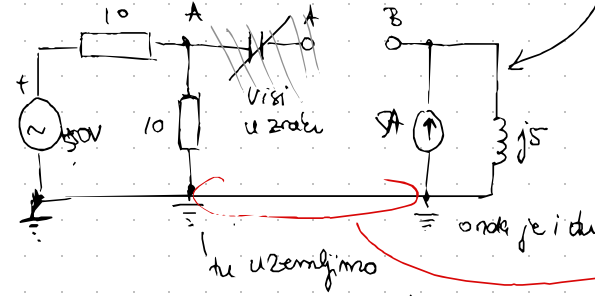


$$U_{TH} = \phi_A - \phi_B$$

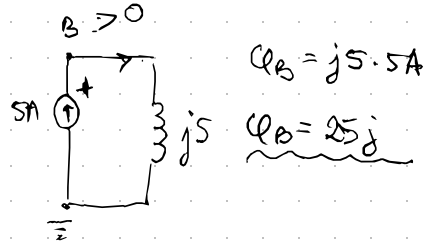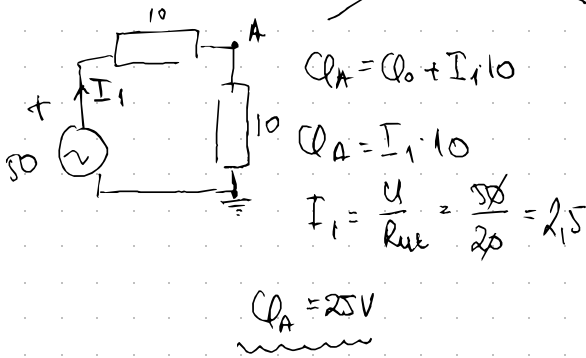ovakva "nema utjecaja među  
 krugovima jer ne može  
 struja ići istim putem nazad



$$U_{AB} = 25 - 25j$$

## 3) NADOMJESNA SCHEMA

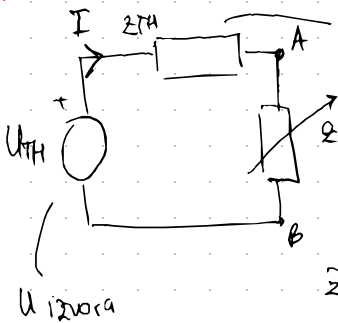

možemo smatrati  
 unutarnjim otporom  
 izvora

$Z = Z_i^*$  (konjugiran) → samo promijenimo  
 predznak imaginarnog  
 dijela

$$Z = \underline{\underline{Z_i^* = 5 + 3j}}$$

$$I = \frac{U_{TH}}{2R_{TH} + Z} = \frac{25 - 25j}{5 + 3j + 5 - 3j} = \frac{25(1 - j)}{10} = \underline{\underline{\frac{5}{2} - \frac{5}{2}j}} \text{ A}$$

$$P = I^2 \cdot \text{Re}\{Z\} = 1^2 \cdot 5 = \underline{\underline{62.5 W}}$$