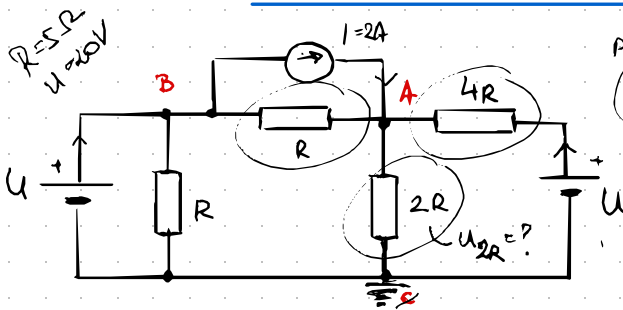


11.2 METODA POTENCIALA ČVOROVA



potencijal te točke
 $\Phi_1(y_{11}) - \Phi_2(y_{12}) - \Phi_3(y_{13}) = \sum I$
 svi $\frac{1}{Z}$ s kojima je ta točka direktno povezana
 odzimanemo potencijal koji nam daje suma struja

1) odabiremo proizvoljni čvor koji ćemo uzemljiti

Uzemljiti smo čvor na kome stremimo na izornu pa je lakše

$$\Phi_c = 0 \rightarrow \Phi_B = \Phi_c + U = U$$


$$\Phi_A \cdot \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{4R} \right) - \Phi_B \cdot \frac{1}{R} - \Phi_c \cdot \left(\frac{1}{2R} + \frac{1}{4R} \right) = 1 + \frac{U}{4R}$$

Y koji je povezan na tu točku

Y koji povezuje razene potencijal i ovaj koji odabiremo

računamo privlačne struje

prevedemo u strujni izvor

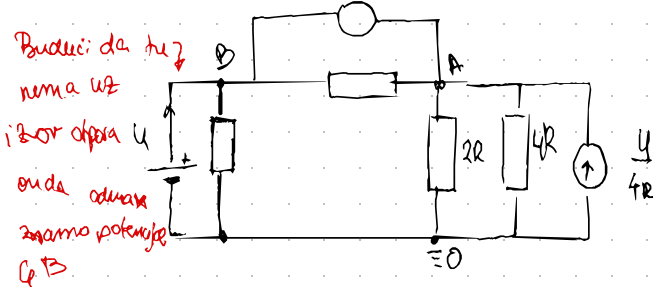

Budući da tu nema uz izvor otpora U onda odmah znamo potencijal Φ_B

$$\Phi_A \left(\frac{4+2+1}{4R} \right) - 20V \cdot \frac{1}{R} = 2A + \frac{20}{4R}$$

$$\Phi_A = \frac{3R}{9} + \frac{100}{7} = \frac{140}{7}$$


$$\Phi_A \cdot \frac{7}{4R} - \frac{20}{R} = 2 + \frac{5}{R} \rightarrow \Phi_A \left(2 + \frac{25}{R} \right) \cdot \frac{4R}{7}$$

$$\Phi_A = 20V$$

$$\Phi_A - \Phi_c = 20V$$

Z1 18./19.) ③

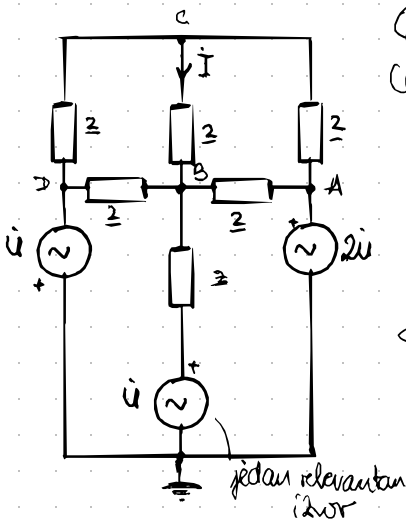$\dot{U} = 110V \quad \underline{Z} = j5\Omega \quad \dot{I} = ?$



$\varphi_A = 2u$

$\varphi_D = -u$

b) $\varphi_B \cdot \left(\frac{1}{\underline{Z}} + \frac{1}{\underline{Z}} + \frac{1}{\underline{Z}} + \frac{1}{\underline{Z}} \right) - \varphi_D \cdot \left(\frac{1}{\underline{Z}} \right) - \varphi_A \cdot \left(\frac{1}{\underline{Z}} \right) - \varphi_c \cdot \left(\frac{1}{\underline{Z}} \right) - \varphi_B \cdot \left(\frac{1}{\underline{Z}} \right) = u \cdot \underline{Z}$

c) $\varphi_c \cdot \left(\frac{3}{\underline{Z}} \right) - \varphi_D \cdot \frac{1}{\underline{Z}} - \varphi_B \cdot \frac{1}{\underline{Z}} - \varphi_A \cdot \frac{1}{\underline{Z}} = 0$
 (nije potreban na izvoru da neke druge bode)

$\varphi_B \cdot \frac{4}{\underline{Z}} - [-u] \cdot \frac{1}{\underline{Z}} - [2u] \cdot \frac{1}{\underline{Z}} - \varphi_c \cdot \left(\frac{1}{\underline{Z}} \right) = \frac{u}{\underline{Z}} \quad / \cdot \underline{Z}$

$4\varphi_B + u - 2u - \varphi_c = u$

$4\varphi_B - \varphi_c = 2u$

$\varphi_c \cdot \frac{3}{\underline{Z}} - [-u] \cdot \frac{1}{\underline{Z}} - \varphi_B \cdot \frac{1}{\underline{Z}} - [2u] \cdot \frac{1}{\underline{Z}} = 0 \quad / \cdot \underline{Z}$

$3\varphi_c + u - \varphi_B - 2u = 0$

$3\varphi_c - \varphi_B = u \rightarrow \varphi_B = 3\varphi_c - u$

$4(3\varphi_c - u) - \varphi_c = 2u$

$12\varphi_c - 4u - \varphi_c = 2u$

$11\varphi_c = 6u$

$\varphi_c = \frac{110 \cdot 6}{11} \rightarrow \underline{\varphi_c = 60V} \quad \underline{\varphi_B = 70V}$

$\dot{I} = \frac{u}{R} \rightarrow u = \Delta\varphi$

$\varphi_c - \varphi_B = u$

$R = j5\Omega$



$\dot{I} = \frac{-10V}{j5\Omega} = \underline{\underline{+2i}}$