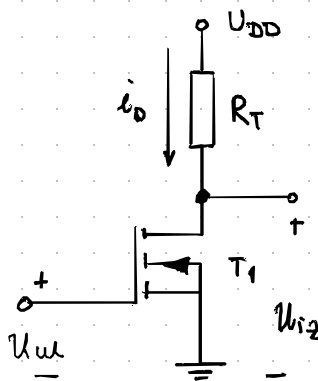


## 6.2. SKLOPOVI S UNIPOLARNIM TRANZISTORIMA

Uvjeti rada pojačala s FET-om u režimu malog signala



→ katar odziv ima pojačalo za male signale

$$U_{UL} = \underbrace{U_{UL}}_{DC} + \underbrace{U_{UL}}_{AC} = U_{GS} = \underbrace{U_{GSQ}}_{DC} + \underbrace{U_{gs}}_{AC}$$

$$i_D = \frac{K}{2} (U_{GS} - U_{GS0})^2 \rightarrow \text{ukupni napon!}$$

linearizacija u radnoj točki → Taylorov red

$$i_D = i_{DQ} + \left. \frac{di_D}{dU_{GS}} \right|_Q (U_{GS} - U_{GSQ}) + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2 i_D}{dU_{GS}^2} \right|_Q \frac{(U_{GS} - U_{GSQ})^2}{2!} + \dots$$

u radnoj točki Q!

$$\left. \frac{di_D}{dU_{GS}} \right|_Q = K (U_{GSQ} - U_{GS0}) = K (U_{GSQ} - U_{GS0})$$

$$\left. \frac{d^2 i_D}{dU_{GS}^2} \right|_Q = K$$

$$* U_{GS} - U_{GS0} = U_{gs}$$

$$\Rightarrow i_D = I_{DQ} + \underbrace{K (U_{GSQ} - U_{GS0})}_{\text{strmika } g_m} \cdot U_{gs} + \frac{K}{2} U_{gs}^2 \rightarrow i_D = I_{DQ} + g_m U_{gs} + \frac{K}{2} U_{gs}^2$$

$i_D$  mora biti linearno → eliminiramo  $\frac{K}{2} U_{gs}^2$

• uvjet za režim malog signala:  $U_{gs} \ll 2 (U_{GSQ} - U_{GS0}) \rightarrow$  LINEARNI REŽIM

$$\hookrightarrow U_{GS} = \underbrace{U_{GSQ}}_{DC} + \underbrace{U_{GS}}_{AC} = U_{DD} - \frac{R_T i_D}{1} = U_{DD} - R_T (I_{DQ} + i_d)$$

$$= \underbrace{U_{DD} - R_T I_{DQ}}_{U_{GSQ}} - \underbrace{R_T i_d}_{U_{ds}}$$


statičko (DC)      dinamičko (AC)

Da bismo mogli proučiti dinamičku analizu moramo biti u režimu malog signala da bi se originala linearnost

$$* A_V = \frac{U_{U2}}{U_{U1}} = \frac{U_{ds}}{U_{gs}} = \frac{-R_T i_d}{U_{gs}}$$

$$\rightarrow A_V = -g_m R_T$$

Primer 1)

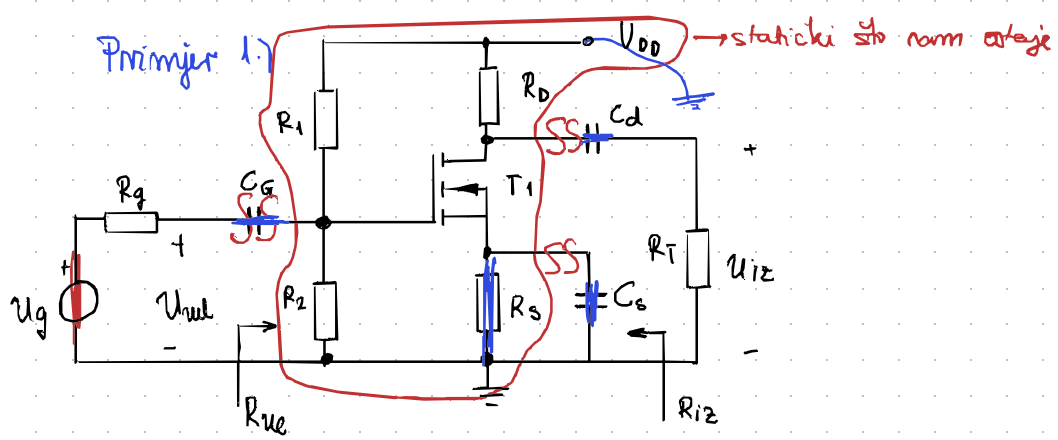

① Statika – gasimo izmjenične izvore


- odspajamo  $C \rightarrow Z_C = \frac{1}{j\omega C} \xrightarrow{\omega \rightarrow 0} \infty$

→ trebamo dobiti statičku

radnu točku SRT ( $U_{GSQ}, U_{DSQ}, I_{DQ}$ )

↑ u zanicuju

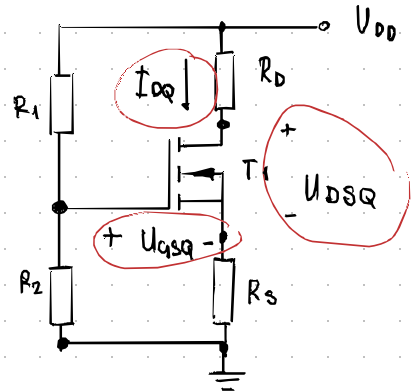- izračunati dinamičke parametre ( $g_m, I_D, u_i$ )




② Dinamika – gasimo istosmjerne izvore


- kratko spojimo  $C \rightarrow Z_C \rightarrow 0$

→ izmjenični signal ne vidi  $R_S$  jer je u paraleli s  $C_S$ ?


→  $A_V, R_{ue}, R_{iz} \dots$

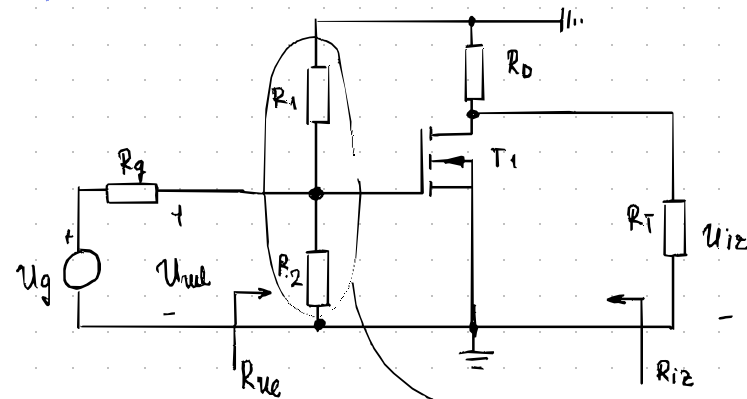

$$R_G = R_1 \parallel R_2$$

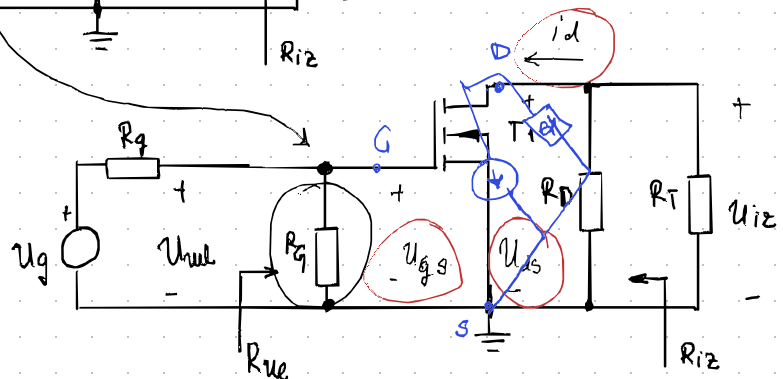

## T1 - nadomyčna shema

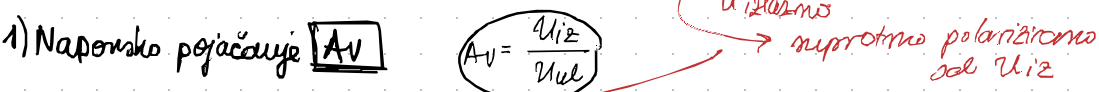

$$U_{ue} = U_{gs}$$


obitno jako velik

$$A_{vg} = -g_m (r_d \parallel R_D \parallel R_T) \cdot \frac{R_G}{R_G + R_G} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1}$$

2) Masumi otper Rue


$$R_{ul} = \frac{U_{ul}}{i_{ul}} = R_G$$

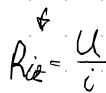3) izlaski otpor Riz. (certaino neu shemur)



$$i = \cancel{g_m v_{gs}} + \frac{u}{r_d \parallel R_D} \rightarrow R_{iz} = \frac{u}{i} \rightarrow R_{iz} = r_d \parallel R_D$$

# Primer 6.5)

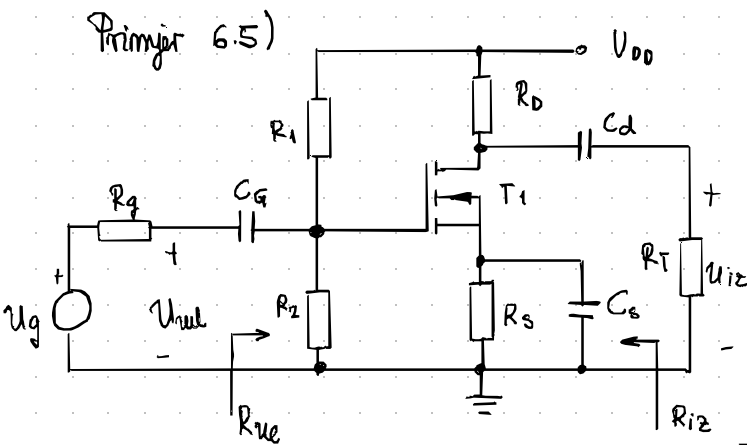

$$V_{DD} = 15V$$

$$K = 2mA/V^2$$

$$R_g = 500\Omega$$

$$U_{GS0} = 1V$$

$$R_1 = 5,8M\Omega$$

$$\lambda = 5 \times 10^{-3}V^{-1}$$

$$R_2 = 1,7M\Omega$$

$$R_D = 4k\Omega$$

$$A_V = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = ?$$

$$R_T = 6k\Omega$$

$$A_{Vg} = \frac{U_{iz}}{U_g} = ?$$

$$R_S = 400\Omega$$

$$n\text{-kanalni}$$

$$R_{ul}, R_{iz} = ?$$

## 1) Statika

→ 20 ovaj zadatak već riješen u 6.2.

$$U_{GSQ} = 2,5V \quad I_{DQ} = 2,25mA \quad U_{DSQ} = 5,1V$$

## 2) Dinamika u SRT

$$i_D = \frac{K}{2} (U_{GS} - U_{GS0})^2 (1 + \lambda U_{DS}) \quad \rightarrow \quad g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial U_{GS}} \right|_Q = K (U_{GSQ} - U_{GS0}) (1 + \lambda U_{DSQ})$$

$$g_m = 2 \times 10^{-3} (2,5 - 1)V (1 + 5 \times 10^{-3} \cdot 5,1V)$$

$$g_m = 3,08mA/V$$

$$\frac{1}{r_d} = \left. \frac{\partial i_D}{\partial U_{DS}} \right|_Q$$

$$= \lambda \frac{K}{2} (U_{GSQ} - U_{GS0})^2 = \lambda I_{DQ} = 5 \times 10^{-3} \cdot 2,25 \times 10^{-3} = 11,3\mu S$$

$$\rightarrow r_d = 88,5k\Omega$$

## 3) Dinamika SHEMA + izvod $A_V, A_{Vg}, R_{ue}, R_{iz}$

$$A_V = -g_m (r_d \parallel R_D \parallel R_T) = -3,08mA (88,5 \parallel 4 \parallel 6) \approx -3,08 \left( \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \right)^{-1}$$

$$\boxed{A_V = -7,4}$$



$$R_{ul} = R_g = R_1 \parallel R_2 = 5,8 \parallel 1,7 = \boxed{1,32M\Omega}$$

$$\rightarrow A_{Vg} = A_V \cdot \frac{R_g}{R_g + R_g} \approx A_V$$

$$\boxed{A_{Vg} = -7,4}$$

$$R_{iz} = r_d \parallel R_D = 88,5 \parallel 4 = \boxed{3,83k\Omega}$$

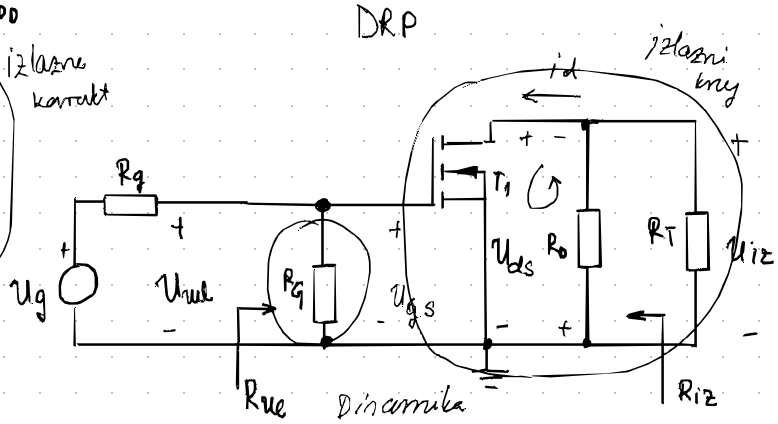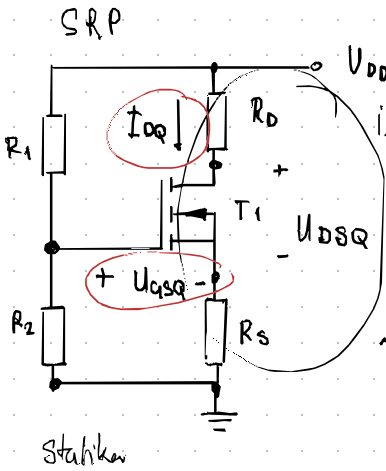Primer 6.6) Za pr. 6.5 uvertali u pojač izlazni karakter MOSFET-a  
statički i dinamički radni pravac



$$U_{DS} = U_{DD} - I_D (R_S + R_D)$$

$$I_D = 0 \rightarrow U_{DS} = U_{DD}$$

$$U_{DD} = 0 \rightarrow I_D = \frac{U_{DD}}{R_S + R_D}$$

statički radni pravac

$$U_{DS} = -i_d (R_D \parallel R_L)$$


$$U_{DS} - U_{DSQ} = -(i_d - I_{DQ}) (R_D \parallel R_L)$$

$$i_d = 0 \rightarrow U_{DS} = I_{DQ} (R_D \parallel R_L) + U_{DSQ}$$


$$U_{DS} = 0 \rightarrow i_d = I_{DQ} + \frac{U_{DSQ}}{R_D \parallel R_L}$$

dinamički radni pravac

nijeke u  
u statičnoj  
radnoj točki

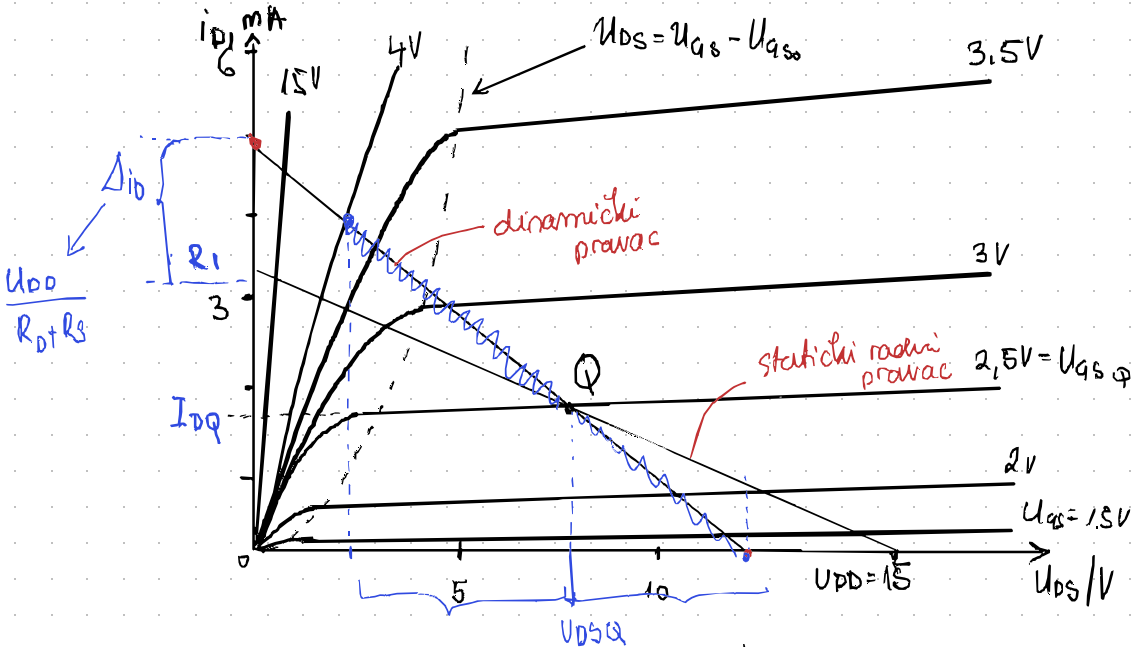

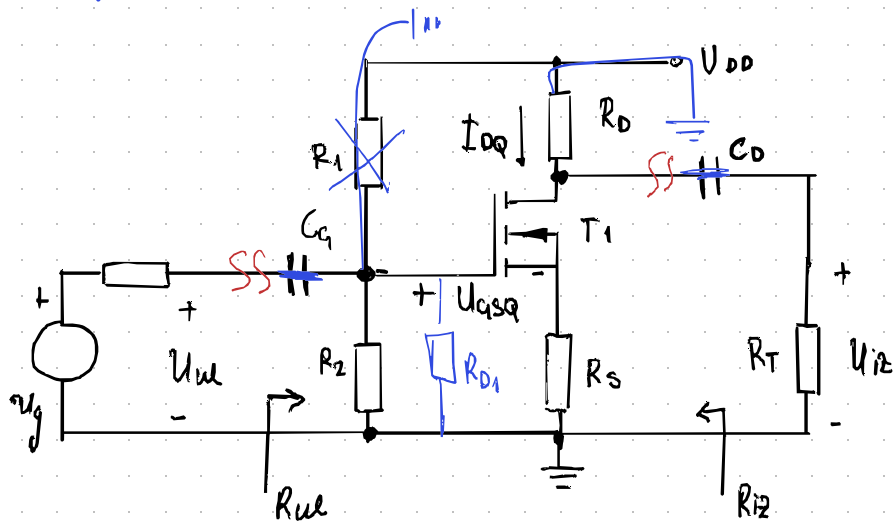
# Pojačalo u spoju zajedničkog izvoda s uvodnom degeneracijom



1) Statika  
- gasimo kondenzatore

↳ nema paralelnog spajnog \$C\_s\$

2) Dinamika

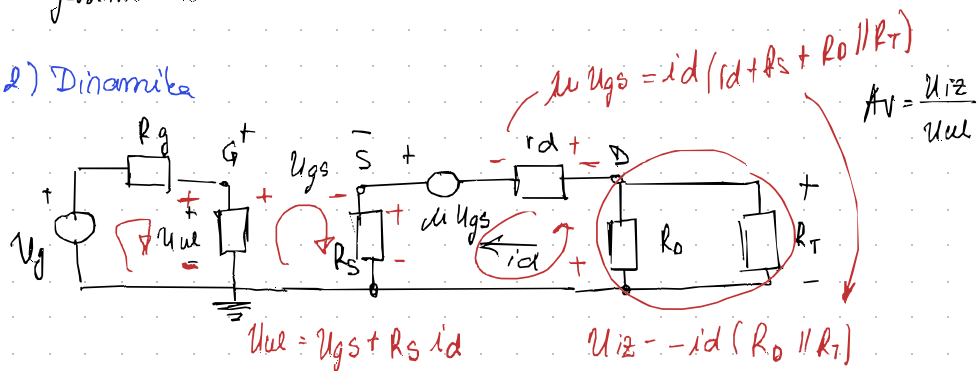

$$\mu u_{gs} = (R_s + r_d + R_D || R_T) i_d$$

$$u_{gs} = u_{ue} - R_s i_d$$

$$\mu u_{ue} = [(1 + \mu) R_s + r_d + R_D || R_T] i_d$$

$$u_{iz} = -(R_D || R_T) i_d$$

$$A_v = \frac{u_{iz}}{u_{ue}} = \frac{-\mu (R_D || R_T)}{(1 + \mu) R_s + r_d + R_D || R_T}$$

veći broj -  
(otud degeneracija)

$$r_d \gg R_D || R_T \text{ i } \mu = g_m R_s$$

$$A_v \approx \frac{-g_m (R_D || R_T)}{1 + g_m R_s}$$

$$g_m R_s \gg 1$$

$$A_v = - \frac{R_D || R_T}{R_s}$$

→ uvodna degeneracija smanjuje iznos pojačanja  
ALI ga stabilizira!

↳ puno stabilnije ponašanje na temperaturne promjene


→ otpori imaju manju toleranciju od tranzistora

↳ na \$R\$ manje utječe temperatura nego na \$T\$

Vlazi otpor:  $R_{ue} = R_g$

Izlazni otpor:

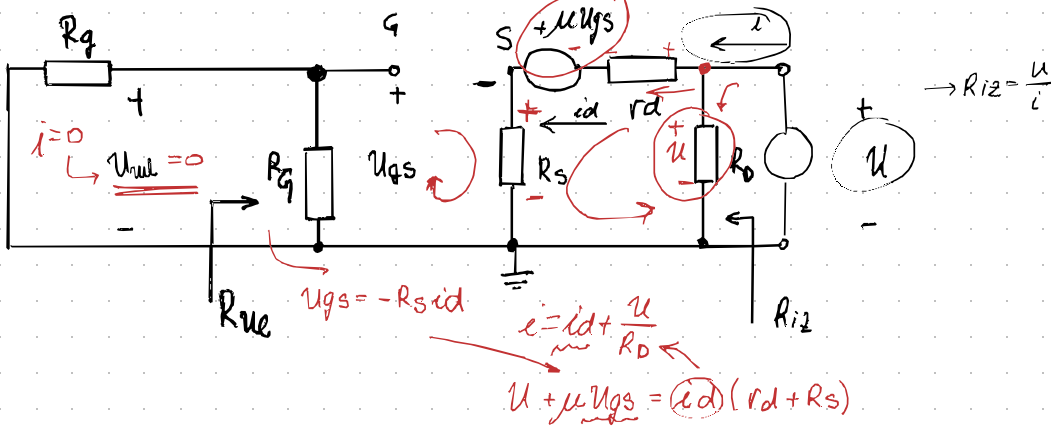- 1) ganimi nezavisne izvore
- 2) odspajamo  $R_T$ , spojimo  $U$



$$\Rightarrow U = \mu R_s i_d + i_d (r_d + R_s)$$


$$U = i_d (\mu R_s + r_d + R_s) = i_d [R_s (1 + \mu) + r_d]$$

$$U \cdot \left( i - \frac{U}{R_o} \right) [R_s (1 + \mu) + r_d]$$

$$\Rightarrow i = \frac{U}{R_d} + \frac{U}{(1 + \mu) R_s + r_d} \Rightarrow R_{iz} = \frac{U}{i} = R_o \parallel [(1 + \mu) R_s + r_d] \approx R_o$$

# Primjer 6.7.)

\* n-kanalni

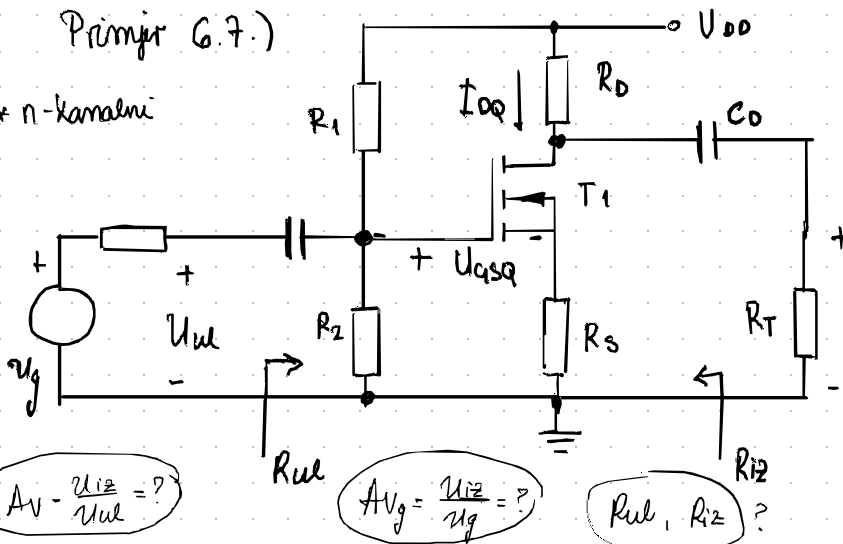

$$U_{DD} = 15V$$

$$R_g = 500 \Omega$$

$$R_1 = 5,8 M\Omega$$

$$R_2 = 1,7 M\Omega$$

$$R_D = 4 k\Omega$$

$$R_T = 6 k\Omega$$

$$R_S = 400 \Omega$$

$$K = 2 mA/V^2$$

$$U_{GSQ} = 1V$$

$$\lambda = 0,005/V$$

$$A_V = \frac{U_{i2}}{U_{ul}} = ?$$

$$A_{Vg} = \frac{U_{i2}}{U_g} = ?$$

$$R_{ul}, R_{i2} = ?$$

1) Statiku imamo otprije (istaja) 6.2/6.5

2) Dinamički parametri u SRT (takoder ista)

$$g_m = 3,08 mA/V \quad r_d = 88,5 k\Omega$$

trebamo  $\mu \rightarrow$  dakle nam je koristiti model MOSFET-a s naponskim koef. imamo unodsku generaciju

$$\mu = g_m \cdot r_d = 3,08 \times 10^{-3} \cdot 88,5 \times 10^3 = \underline{273}$$

3) Shema i izvod jednacelzi (ali nećemo sad)

$$A_V = \frac{U_{i2}}{U_{ul}} = \frac{-\mu (R_D \parallel R_T)}{(1+\mu)R_S + r_d + (R_D \parallel R_T)} = \frac{-273 (4 \parallel 6)}{274 \cdot 0,4 + 88,5 + 4 \parallel 6} = \underline{\underline{-3,27}}$$

Bez degeneracije  $A_V$  nam je bio -7,4!

smaljeno \* (stabilniji iznos)

$$A_{Vg} = \frac{U_{i2}}{U_g} = \frac{U_{i2}}{U_{ul}} \cdot \frac{U_{ul}}{U_g} = A_V \cdot \frac{R_g}{R_g + R_i} \rightarrow \underline{\underline{A_{Vg} \approx A_V = -3,27}}$$

$$R_{ul} = R_1 \parallel R_2 = R_g = 5,8 \parallel 1,7 = \underline{\underline{1,32 M\Omega}}$$

$$R_{i2} = R_D \parallel [(1+\mu)R_S + r_d] = 4 \parallel [274 \cdot 0,4 + 88,5] = \underline{\underline{R_{i2} = 3,92 k\Omega}}$$

\* Aproks izraz za  $A_V = \frac{-g_m (R_D \parallel R_T)}{1 + g_m \cdot R_S} = \dots = -3,31$  (mala razlika od -3,27)

\* sa degeneracijom je stabilniji