


### 3. Kirchhoffovi zakoni

#### KZS (za struje)

- od čvornika = +
- prema čvorniku = -

$$\left\{ \begin{array}{l} i_1 = i_2 + i_3 \end{array} \right.$$

Primer:

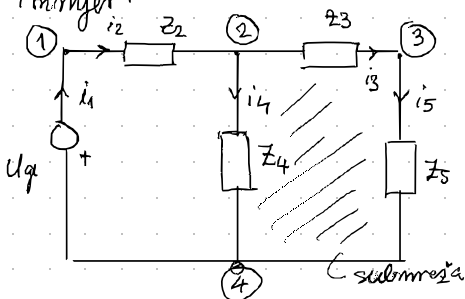

$$1) i_1 = i_2$$

$$2) i_2 = i_3 + i_4$$

$$3) i_3 = i_5$$

$$4) i_1 = i_4 + i_5$$

\* ali to već znamo

→ najmanje jednu jed. moguće je izraziti kao linearnu kombinaciju ostalih

↳ ako nije moguće

↳ linearno nezavisan je


$$i_1 = i_3 + i_4$$

→ za submrežu neke mreže → algebra suma svih struja koje ulaze u submrežu

► broj lin. nez. jed. KZS:  $N_v - 1$

$N_v$  - vrhovi čvornika

#### KZN (za napone)

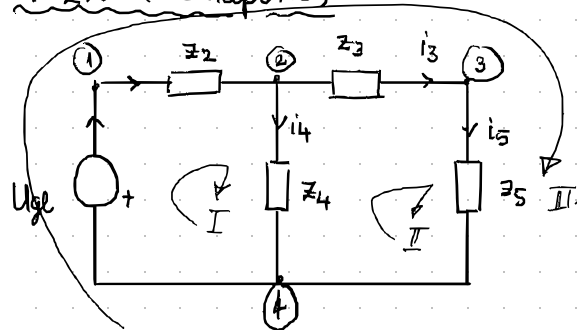

$$I) -U_1 + U_2 + U_4 = 0$$

$$II) -U_4 + U_3 + U_5 = 0$$

$$III) -U_1 + U_2 + U_3 + U_5 = 0$$

- ako su poznate dve jednadžbe, poznata je također i treća → jedna je suvišna


Opcenito broj linearno nezavisnih jednadžbi KZN je:  $N_b - (N_v - 1) = N_b - N_v + 1$

$b$  - branch (grana)

$N_b$  (KZN + KZS),  $N_b$  - ukupni elementi

# PRIMJENA KIRCHOFFOVH ZAKONA

Primer 1:

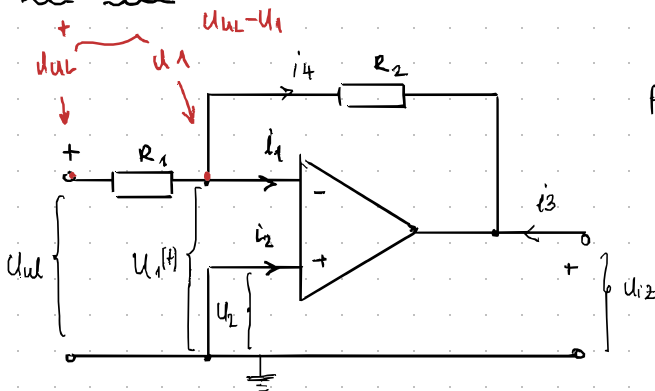

po def:  $U_{iz} = A(U_2 - U_1)$  ( $A \rightarrow \infty$ )  
 $i_1 = i_2 = 0$

$U_2 = 0$  (uzemljeno)

KZS:  $-i_3 + i_1 + i_4 = 0 \rightarrow i_3 = i_4 = i$

$U_{iz} = -U_1 \cdot A \rightarrow U_1 = \frac{-U_{iz}}{A}$

$i = \frac{U_{ul} - U_1}{R_1} = \frac{U_1 - U_{iz}}{R_2}$

$\frac{U_{ul} + \frac{U_{iz}}{A}}{R_1} = \frac{-\frac{U_{iz}}{A} - U_{iz}}{R_2}$

$\frac{U_{ul}}{R_1} + \frac{U_{iz}}{AR_1} = \frac{-U_{iz}}{AR_2} - \frac{U_{iz}}{R_2}$

$U_{iz} \left( \frac{1}{AR_1} + \frac{1}{AR_2} + \frac{1}{R_2} \right) = -\frac{U_{ul}}{R_1} \rightarrow U_{iz} = \frac{-\frac{1}{R_1} U_{ul}}{\frac{1}{AR_1} + \frac{1}{AR_2} + \frac{1}{R_2}} \quad A \rightarrow \infty$

$U_{iz} = \frac{-\frac{1}{R_1} U_{ul}}{\frac{1}{R_2}} \rightarrow \boxed{U_{iz} = -\frac{R_2}{R_1} U_{ul}}$

II. naćin



Def:  $i_1 = i_2 = 0$

$U_2$  je spojen na 0  $\rightarrow U_1 = U_2 = 0$

PVKs:  $U_1 = U_2$

$i = \frac{U_{ul} - 0}{R_1} = \frac{0 - U_{iz}}{R_2} \rightarrow \frac{U_{ul}}{R_1} = -\frac{U_{iz}}{R_2} \Rightarrow \boxed{U_{iz} = -\frac{R_2}{R_1} U_{ul}}$

## Primer 2)

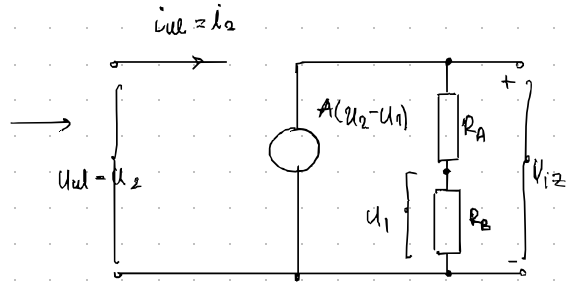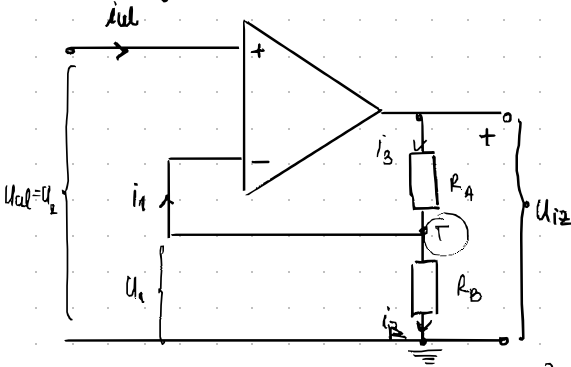

$u_{\text{izlazni}} = ?$

$$i_1 = i_2 = 0$$

$$u_+ = u_- \rightarrow \underline{u_{\text{ul}} = u_1}$$

$$\textcircled{T} \quad -i_1 + i_3 - i_2 = 0 \rightarrow \underline{i_3 = i_2}$$

$$i = \frac{u_2 - u_1}{R_A} = \frac{u_{\text{ul}} - 0}{R_B} \Rightarrow \frac{u_2 - u_{\text{ul}}}{R_A} = \frac{u_{\text{ul}}}{R_B}$$

$$\boxed{u_{12} = u_{\text{ul}} \left( 1 + \frac{R_A}{R_B} \right)}$$

uvijek povećava ili smanjuje  
faktora

$$\text{vs } u_{12} = -\frac{R_2}{R_1} u_{\text{ul}}$$

ovaj je invertirajući  
 $R_1 > R_2 \rightarrow$  invertira