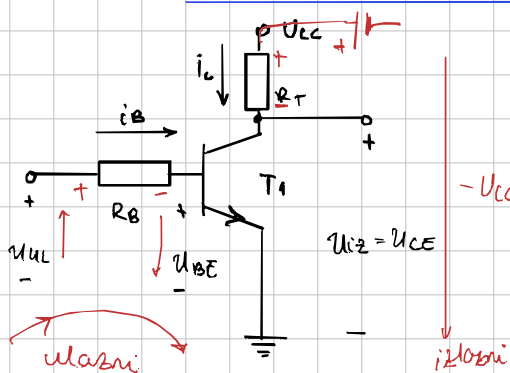


## 8.1. Osnovni sklop bipolarnog tranzistora




Ulazni krug:

$$U_{UL} = R_B \cdot I_B + U_{BE}$$

Izlazni krug:

$$U_{IZ} = U_{CE} = U_{CC} - R_T \cdot I_C$$

### Pojas izlaznih kar.

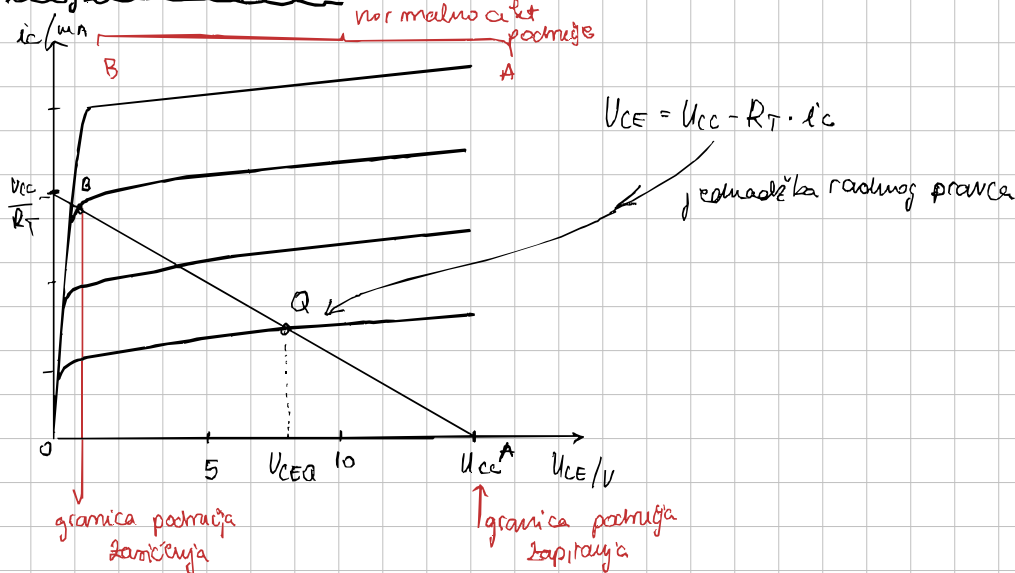

### Napomena prijenosna kar.


$$U_{IZ} = f(I_{UL})$$

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{U_{BE}}{U_T}\right) \approx I_S \exp\left(\frac{U_{UL}}{U_T}\right)$$

$$U_{IZ} = U_{CC} - R_T \cdot I_S \cdot \exp\left(\frac{U_{UL}}{U_T}\right)$$

$$\text{za } U_{UL} < 0,5 \text{ V} \rightarrow I_C \approx 0$$

$$U_{UL} = U_{BE} = U_{CC}$$

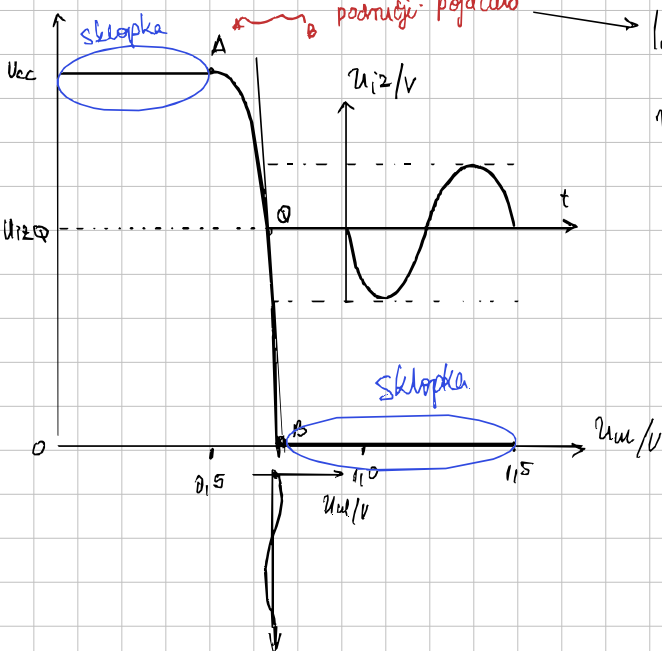

## Pojacanje

graficko citanje:  $A_v = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{-U_{izm} \cdot \sin \omega t}{U_{ulm} \cdot \sin \omega t} = \frac{-U_{izm}}{U_{ulm}} \dots = \frac{-1,88}{8 \cdot 10^{-3}} = -235$

↪ nagib krivulje

↑ napajanje

Q (u SRT)


analitički izvod:  $A_v = \left. \frac{dU_{iz}}{dU_{ul}} \right|_Q \approx - \frac{R_T}{U_T} \cdot \left. \frac{1}{I_S \cdot \exp\left(\frac{U_{ul}}{U_T}\right)} \right|_Q \approx - \frac{R_T \cdot I_{CQ}}{U_T} = -g_m R_T$

↪ nagib krivulje

strujno pojačanje:

$A_I = \left. \frac{dI_z}{dI_b} \right|_Q = - \left. \frac{dI_c}{dI_b} \right|_Q = -h_{fe} \rightarrow h_{fe} \approx 100 \rightarrow A_I \approx -100$

## Podšavayje radne točke

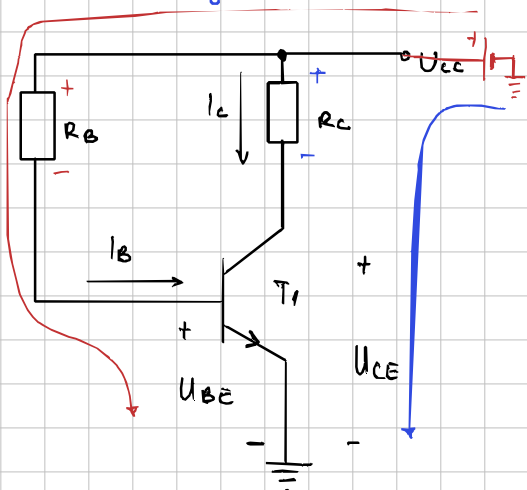

Ulazni strujni krug:

$$-U_{CC} + R_B \cdot I_{BQ} + U_{BEQ} = 0$$

$$\rightarrow U_{CC} - U_{BEQ} = R_B \cdot I_{BQ}$$

$$\Rightarrow I_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ}}{R_B}$$

$$U_{BEQ} \approx U_{\gamma} \text{ (napon kolekcije)}$$

Izlazni strujni krug

$$-U_{CC} + R_C \cdot I_{CQ} + U_{CEQ} = 0$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - R_C \cdot I_{CQ}$$

$$I_{CQ} \approx \beta \cdot I_{BQ}$$

Normalno aktivno područje

$$U_{CEQ} > U_{BEQ}$$

Primer 8.1.)

$$U_{CC} = 15V$$

$$R_C = 2k\Omega$$

$$U_{\gamma} = 0,7V$$

$$\beta = 100$$

Shema ora iznad

$$R_B = ?$$

$$U_{CEQ} = \frac{U_{CC}}{2}$$

$$\rightarrow U_{CEQ} = 7,5V$$

$$U_{BEQ} \approx U_{\gamma}$$

$$\rightarrow U_{BEQ} = 0,7V$$

$$I_{CQ} = \frac{U_{CC} - U_{CEQ}}{R_C} = \frac{15 - 7,5}{2000} \rightarrow I_{CQ} = 3,75mA$$

normalno aktivno područje?

$$\rightarrow U_{CEQ} > U_{BEQ}$$

$$7,5V > 0,7V \quad \text{NAP}$$

$R_B \rightarrow$  ulazni strujni krug

$$I_{CQ} \approx \beta \cdot I_{BQ} \rightarrow I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{U_{CC} - U_{BEQ}}{R_B} \rightarrow R_B = \beta \cdot \frac{U_{CC} - U_{BEQ}}{I_{CQ}}$$

$$I_{BQ} = 3,75 \times 10^{-5}A$$

$$R_B = 381k\Omega$$

Primer 8.2) → u prošlom primeru naraste temp s 25° na 75°

$$\beta_1(25^\circ) = 100 \longrightarrow \beta_2(75^\circ) = 150$$

$$I_{BQ}, I_{CQ} = ?$$

\* Zamenani  $I_{CEO}$ ,  $U_{BE}$  se ne mijenja s promjenom temperature

$$U_{BEQ}, U_{CEQ} = ?$$



→  $U_{BEQ} = \text{konst.}$  → jer navedena ulazna strujna točka ostaje ista

$$\hookrightarrow I_{BQ1} = I_{BQ2} = 37.5 \mu A$$


$$I_{CQ2} = \beta_2 \cdot I_{BQ2} = \beta_2 \cdot I_{BQ1} \longrightarrow I_{CQ2} = 5.63 \text{ mA} \quad \uparrow +50\%$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - I_{CQ2} \cdot R_C \longrightarrow U_{CEQ} = 3.84 \text{ V} \quad \downarrow -50\%$$

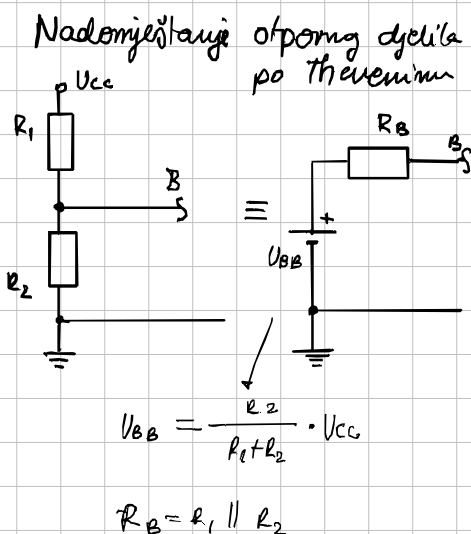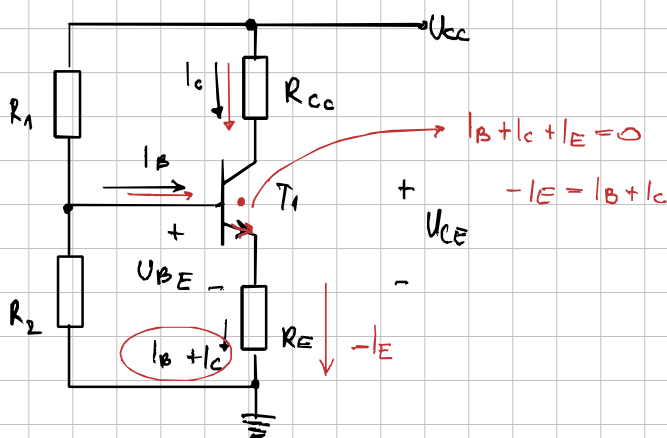Stabilizacija radne točke E miterskim otpornikom



Shema sklopa za statičku analizu

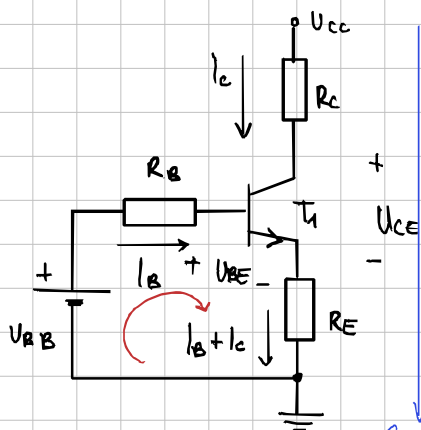

$$-U_{BB} + R_B \cdot I_B + U_{BE} + R_E \cdot (I_B + I_C) = 0$$

u statičkoj radnoj točki

$$I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ}$$

$$U_{BB} = R_B \cdot I_B + U_{BEQ} + R_E \cdot I_{BQ} (1 + \beta)$$

$$\Rightarrow I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta) \cdot R_E} = \frac{U_{BB} - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta) R_E}$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - R_C \cdot I_{CQ} - R_E (I_{BQ} + I_{CQ})$$

//  
zamenom

$$U_{CEQ} \approx U_{CC} - (R_C + R_E) I_{CQ}$$

# Primer 8.3.)


$$U_{CC} = 15V$$

$$R_1 = 11k\Omega$$

$$R_2 = 2k\Omega$$

$$R_C = 2k\Omega$$

$$R_E = 500\Omega$$

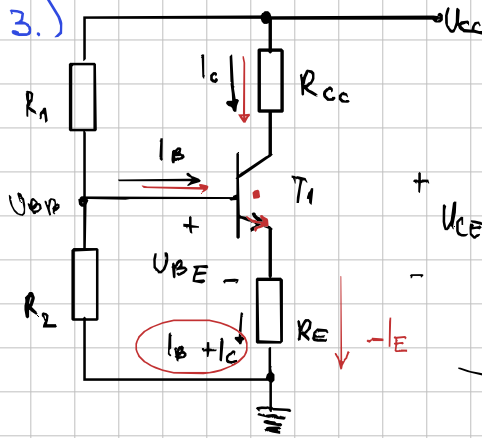

$$a) I_E, I_C = ?$$

$$U_{BEQ}, U_{CEQ} = ?$$


$$T = 25^\circ$$

$$U_F = 0.7V, \beta = 100$$

$$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{CC} \quad \text{* kao kod unipolarnih trans.}$$

$$U_{BB} = 2.31V$$

$$R_B = R_1 || R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 1.69k\Omega$$

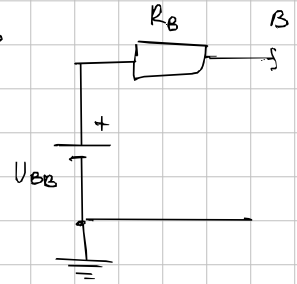

$$U_{BEQ} = U_F = 0.7V$$

$$I_{BQ1} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta) \cdot R_E} = \frac{U_{BB} - U_F}{R_B + (1 + \beta) \cdot R_E} = \frac{2.31 - 0.7}{1.69 \cdot 10^3 + (1 + 100) \cdot 500}$$

$$I_{BQ1} = 30.8 \mu A \rightarrow I_{CQ1} = \beta \cdot I_{BQ1}$$

$$I_{CQ1} = 3.08mA$$

$$I_{EQ} = -(I_{BQ1} + I_{CQ1})$$

$$\Rightarrow U_{CEQ} = U_{CC} - (R_C + R_E) \cdot I_{CQ}$$

$$I_{EQ} = -3.11mA$$

$$U_{CEQ} = 7.3V$$

$$b) 75^\circ C \rightarrow \beta_2 = 150$$

$$U_{BEQ2} = U_{BEQ1} = 0.7$$

$$I_{BQ1} = \frac{U_{BB} - U_F}{R_B + (1 + \beta) \cdot R_E} \rightarrow I_{BQ} = 21.32 \mu A$$

$$U_{BB} = 2.31V$$

$$I_{CQ2} = \beta \cdot I_{BQ} \rightarrow I_{CQ2} = 3.2mA$$

$$I_{EQ2} = -(I_{BQ2} + I_{CQ2})$$

$$\Rightarrow U_{CEQ} = U_{CC} - (R_C + R_E) \cdot I_{CQ}$$

$$U_{CEQ} = 7.0V$$

$$I_{EQ2} = -3.22mA$$

## Uvjet za dobru stabilizaciju statičke radne točke

$$I_{CQ} = I_{BQ} \cdot \beta = \beta \cdot \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta) \cdot R_E}$$

$\Rightarrow$  onda kada je  $I_{CQ}$  neovisna o  $\beta$  uz  $R_B \ll (1 + \beta) R_E$

$$\hookrightarrow I_{CQ} \approx \frac{\beta (U_{BB} - U_{BEQ})}{\beta \cdot R_E}$$

*pjednostavljuje*


$\hookrightarrow R_B$  zanemariti  
1 također zanemariti

$$\Rightarrow I_{CQ} \approx \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_E}$$

$$U_{BB} \rightarrow U_{BB} \approx U_{BE} + R_E \cdot I_C$$
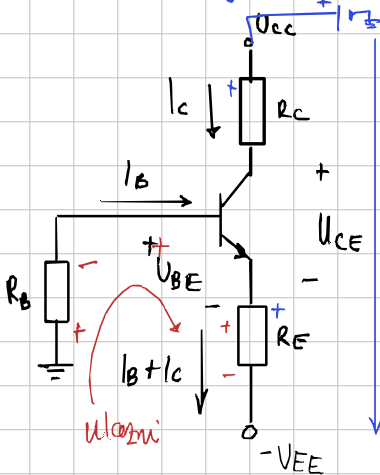
## # 2. način podešavanja radne točke

→ Podešavanje radne točke s dva napona napajanja



jednadžba ulaznog strujnog kruga

$$R_B \cdot I_B + U_{BE} + R_E (I_B + I_C) - U_{EE} = 0$$

$$U_{EE} = R_B \cdot I_B + U_{BE} + R_E (I_B + I_C)$$

$$\rightarrow \text{uz } I_C = \beta \cdot I_B$$

$$I_B = \frac{U_{EE} - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta) \cdot R_E}$$

jednadžba izlaznog strujnog kruga

$$-U_{CC} + R_C I_C + U_{CE} + R_E I_C - U_{EE} = 0$$

$$U_{CE} = U_{CC} + U_{EE} - (R_C + R_E) I_C$$