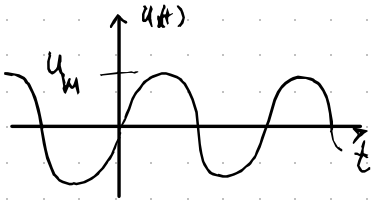


## 5. Izmjenične veličine




$$u(t) = u_m \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\underline{u} = u_{eff} \angle \varphi$$

FAZOR

$$u_{eff} = \frac{u_m}{\sqrt{2}}$$

FAZOR = kompleksni broj

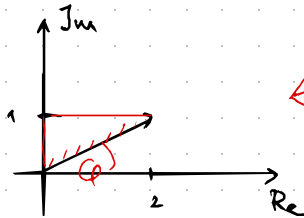

$$\underline{z} = 2 + j \rightarrow \text{ne koristimo}$$

(a + bi) ova formu jer je moguće i

$$u_1 = 2 \angle 90^\circ$$

$$u_2 = 3 \angle 30^\circ$$

$$u_1 + u_2 = 2 \angle 90^\circ + 3 \angle 30^\circ = 6 \angle 120^\circ$$

$$R = \frac{u}{i} = \frac{2}{3} \angle 60^\circ$$

inače:

$$\rightarrow |\underline{z}| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\varphi = \pm \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$a = |\underline{z}| \cos \varphi$$

$$b = |\underline{z}| \sin \varphi$$

ali to za nas odrađuje

„CASIO“

elektrotehnički zapis

# ZADAC 1

① DEK 18.19. -1

$$|u| = ? \quad u(t) = u_m \sin(\omega t + \alpha) \quad u(t) = u_1(t) + u_2(t)$$

$$u_1(t) = 3 \sin(\omega t) \quad u_2(t) = 4 \sin(\omega t - \pi/2)$$

$$u = 3 \sin(\omega t) + 4 \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) \rightarrow \text{complicirano}$$

Napišite formule:

$$U_1 = \frac{3}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ$$

$$U_2 = \frac{4}{\sqrt{2}} \angle -90^\circ$$

$$U = 2,5\sqrt{2} \angle -0,9273 \text{ rad}$$

$$\underline{\underline{U = 2,5\sqrt{2} \angle -53,13^\circ}} \xrightarrow{U_{ef}} U_m = U_{ef} \cdot \sqrt{2} = 5 \text{ V}$$

$$\boxed{i(t) = 5 \cdot \sin(\omega t - 53,13^\circ)} \quad \checkmark$$

② MI 18.19. -2

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\underline{\underline{I = 2\sqrt{2} \angle 30^\circ}}$$

$$t_f = 15 \text{ ms}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$i(t_f) = ?$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$\omega = 2\pi \cdot 50 \text{ Hz}$$

$$I_{ef} \cdot \sqrt{2} = I_m \rightarrow 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = \underline{\underline{4}} \quad \varphi = 30^\circ$$

$$i(15 \times 10^{-3}) = 4 \sin(314,16 \cdot 15 \times 10^{-3} + 30^\circ)$$

$$\boxed{i(t_f) = -2\sqrt{3} = -3,46 \text{ A}} \quad \checkmark$$

$$\underline{\underline{\omega = 314,16 \text{ Hz}}}$$

④  $\underline{\underline{I = (2+j2) / (2-j2)}}$   $i(t) = ?$

$$t = 0,5$$

$$I = \frac{2+j2}{2-j2} = \frac{(2+j2)^2}{4-4 \cdot (-1)} = \frac{4+8j-4}{8} = \underline{\underline{1j}}$$

$$\underline{\underline{I = 1 \angle \frac{1}{2}\pi = 1 \angle 90^\circ}}$$

$$\sqrt{2} = I_{max} \rightarrow i(t) = \sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) = \underline{\underline{\sqrt{2} \text{ A}}} \quad \checkmark$$

5) WIR-20/21. -

$$\vec{I} = I_{ef} \angle 45^\circ \quad | \vec{I} | \Rightarrow i(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi)$$

$$t = 30 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$i(30 \text{ ms}) = -7,5 \text{ A}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi \cdot 50$$

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi)$$

$$-7,5 \text{ A} = I_m \cdot \sin(400\pi \cdot 30 \times 10^{-3} + \frac{\pi}{4})$$

$$I_m = 7,5\sqrt{2} \rightarrow I_{ef} = 7,5 \text{ A}$$


$$\vec{I} = 7,5 \angle 45^\circ$$

6.  $i(t) = I_m \sin \omega t$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$t_0 = 0$$

$$i(t) = I_{ef} \rightarrow t = ?$$

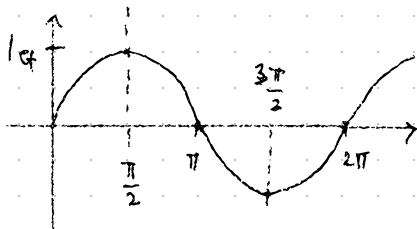

$$\varphi = \frac{\pi}{2} - 90^\circ$$

$$\omega = 100\pi$$

nama pertama

$$I_m = I_{ef} \cdot \sqrt{2}$$

$$\rightarrow i(t) = I_{ef} \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(100\pi t + \frac{\pi}{2})$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \sin(100\pi t + \frac{\pi}{2}) \quad \bigg/ \arcsin$$

$$\frac{1}{4}\pi = 100\pi t + \frac{\pi}{2}$$

$$+\frac{1}{4}\pi = 100\pi + \frac{1}{100\pi} \rightarrow t = \frac{1}{400} = 2,5 \times 10^{-3} \text{ s}$$

13.  $I_m = 5\sqrt{2} \text{ A}$

$$t = \frac{5\pi}{8} \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$T = \pi \text{ ms} \rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} \rightarrow \omega = \frac{2\pi}{\pi \times 10^{-3}}$$

$$i(t) = ?$$

$$\omega = 2000$$

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\rightarrow = 5\sqrt{2} (\omega t + \varphi)$$

$$\Rightarrow 5\sqrt{2} = 5\sqrt{2} \sin(2000 \cdot \frac{5\pi}{8} \times 10^{-3} + \varphi)$$


$$\frac{I}{2} = 2000 \cdot \frac{5\pi}{8} \cdot 10^{-3} + \varphi$$

$$\frac{I}{2} = \frac{5\pi}{4} + \varphi \rightarrow \varphi = \frac{-3\pi}{4}$$

$$\Rightarrow i(t) = 5\sqrt{2} \sin(2000t - \frac{3\pi}{4})$$

# ZADACI - zavojnice i kondenzatori

⑥ MI 18/19

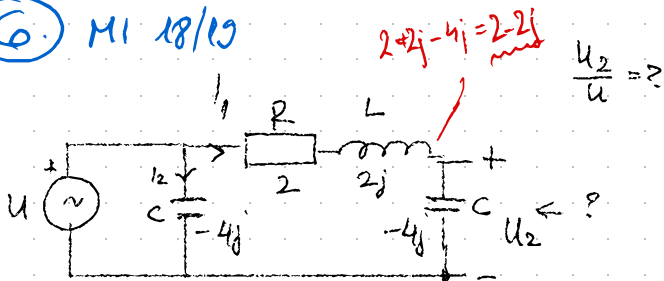

$$R = 2 \Omega$$

$$L = 0,02 \text{ H} \rightarrow j \Rightarrow X_L = j\omega L = j \cdot 100 \cdot 0,02 = \underline{2j}$$

$$C = 2,5 \text{ mF} \rightarrow -j \Rightarrow X_C = -j \frac{1}{\omega C} = -j \cdot \frac{1}{100 \cdot 2,5 \times 10^{-3}} = \underline{-4j}$$

$$\omega = 100 \text{ rad/s}$$

$$\frac{U_2}{U} \Rightarrow U_2 = I_2 \cdot C$$

$$I = \frac{U}{R_{uk}} \rightarrow U = I \cdot R_{uk}$$

$$U_2 = I_2 \cdot (-4j)$$

$$R_{uk} = \left( \frac{1}{-4j} + \frac{1}{2+2j-4j} \right)^{-1} = \left( \frac{1}{-4j} + \frac{1}{2-2j} \right)^{-1}$$

$$\underline{R_{uk} = \frac{4\sqrt{5}}{5} \angle -63,43^\circ}$$

Strujino djelilo: \* ima u formuli

- struja koja nas zanima ( $I_2$ ) je

kriti ukupna struja x grane koja nas ne zanima - sama ta druga grana

$$\rightarrow I_2 = I \cdot \frac{-4j}{(-4j) + (2-2j)}$$


$$\frac{U_2}{U} = \frac{\frac{-8}{1-3j}}{\frac{4\sqrt{5}}{5} \angle -63,43^\circ} = \frac{\sqrt{2} \angle -45^\circ}{1+j}$$

$\rightarrow 1+j$

$$I_2 = I \cdot \frac{-4j}{2-6j} = I \cdot \frac{-2j}{1-3j}$$

8. DEK 18.119.

$$R = X_L = X_C = 60 \Omega$$

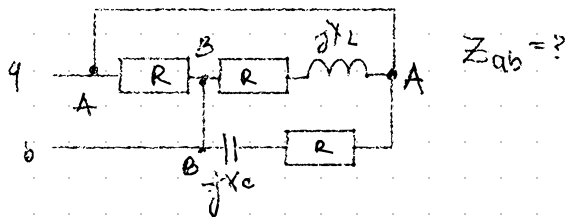


→ vidimo da su to tri paralele (mi smo dali A i B)  
 ↳ između istih potencijale su:  $R$ ,  $R + jX_L$ ,  $-jX_C$  i  $R$

$$Z_{ab} = \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{R + jX_L} + \frac{1}{R - jX_C} \right)^{-1}$$

$$Z_{ab} = \left( \frac{1}{60} + \frac{1}{60 + 60j} + \frac{1}{60 - 60j} \right)^{-1} = 30 \Omega$$

9. JESEN 20/21.

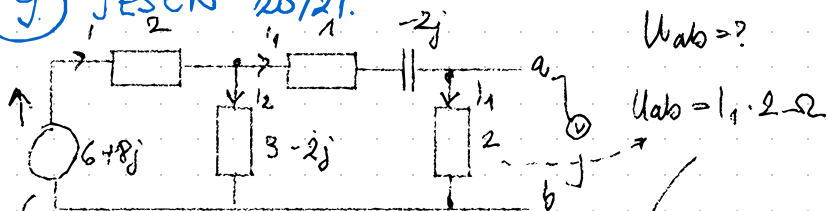

$$U_{ab} = ?$$

$$U_{ab} = I_1 \cdot 2 \Omega$$

strujni izvor

$$I_1 = 1 \cdot \frac{3 - 2j}{3 - 2j + 1 + 2 - 2j}$$

$$U_{ab} = (6 + 8j) \frac{3 - 2j}{6 - 4j} \cdot 2 \Omega = 10 \angle 53.13^\circ$$


modul

3) MI 18./19.

$$U_2 = 1000 \angle 0^\circ$$

$$I_2 = 10 \angle 30^\circ$$

$$U_1 = ?$$

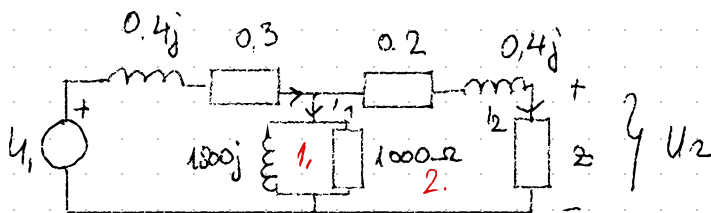


Želimo doći do **I**  
L strujno djelilo!

$$I = I_1 + I_2$$

$$U_1 = I \cdot Z_{uk}$$

$$Z = \frac{U_2}{I_2} = \frac{1000 \angle 0^\circ}{10 \angle 30^\circ} = 100 \angle 30^\circ$$
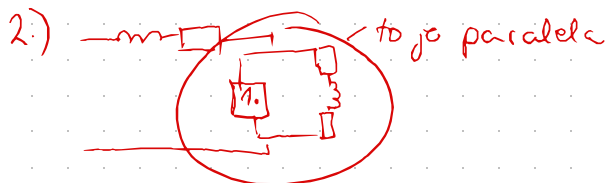
$$1.) Z_p = \left( \frac{1}{1500j} + \frac{1}{1000} \right)^{-1} = 832,05 \angle 33,69^\circ$$



$$Z_2 = \left( \frac{1}{Z_p} + \frac{1}{0,2 + 0,4j + Z} \right)^{-1}$$

$\downarrow$   $832,05 \angle 33,69^\circ$                        $\downarrow$   $100 \angle 30^\circ$

$$Z_2 = 89,58 \angle 30,52^\circ$$

$$Z_{uk} = 0,4j + 0,3 + Z_2$$

$$\underline{Z_{uk} = 90 \angle 30,64^\circ}$$

$$I_2 = \left| \frac{832,05 \angle 33,69^\circ}{832,05 \angle 33,69^\circ + 0,2 + 0,4j + 100 \angle 30^\circ} \right|$$

ukupni Z


$$I_2 = \left| \frac{\text{O.l. koji nas zanima}}{\text{suma grana}} \right|$$

ukupna

$$I = \frac{I_2}{Z_{ukupni}} = 11,2 \angle -30,38^\circ$$

$$U_1 = I \cdot Z_{uk} = 1008,38 \angle 0,258^\circ = \boxed{1008,37 + 4,54j}$$

15.

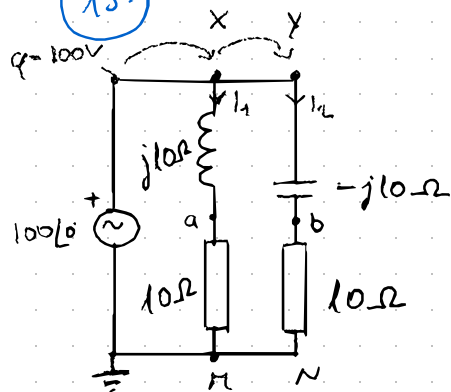 $U_{ab} = ?$ 

$$I_1 = \frac{U}{j10 + 10} = \frac{100 \angle 0^\circ}{10 + j10}$$

$$I_1 = 5\sqrt{2} \angle -45^\circ$$

$$I_2 = \frac{U}{-j10 + 10} = \frac{100 \angle 0^\circ}{10 - j10} = 5\sqrt{2} \angle 45^\circ$$

 $\varphi_A = ?$ 

1° u točci X je  $\varphi = 100$ , to znači da je

$U \varphi_A \Rightarrow 100 - \text{struja} \times \text{taj element}$

2° u točci M je 0, onda je  $10 \times \text{struja} = \varphi_A$

$$\Rightarrow \varphi_A = I_1 \cdot 10 = 100 - I_1 \cdot 10j$$

$$\Rightarrow \varphi_B = I_2 \cdot 10 = 100 - I_2 \cdot (-10j)$$

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = 100 \angle 30^\circ$$