
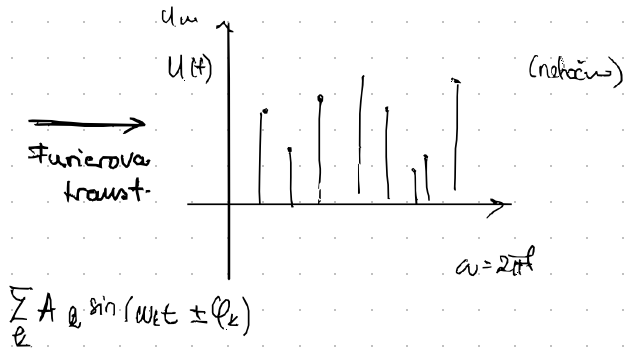


# Uvod u elektroniku


## Prikaz el. signala:

Vremenska domena:

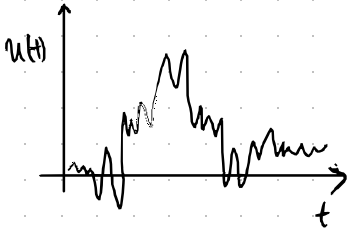




$$\sum_k A_k \sin(\omega_k t \pm \phi_k)$$

## Sinusi signal

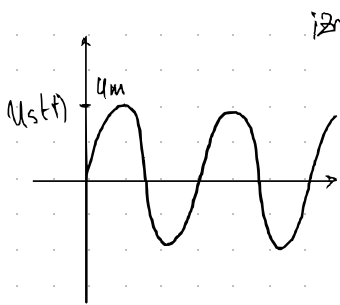


izmjenični  
AC

istomjerni  
DC

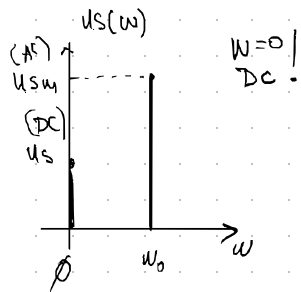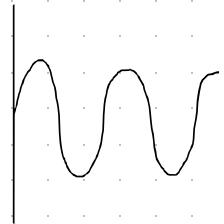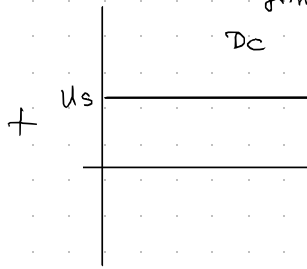

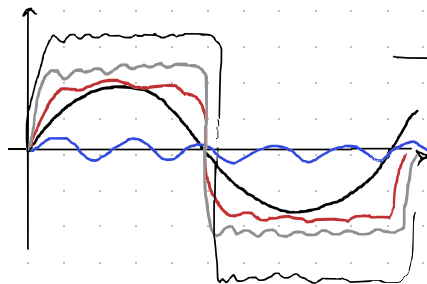Kako dobiti pravokutni signal? → beskonačna  
suma signala:



→ zbrajanjem sve viših  
harmonika dobivamo  
sve približniji pravokutni  
signal

Alternativni zapis analognog signala

→ niska razina = 0  
visoka razina = 1





Čime se bavi el.?

Što je signal?

→ digitalni sistemi su otporniji na šum ⇒ 0 ili 1, nema između

Primer:

Signal male amplitude

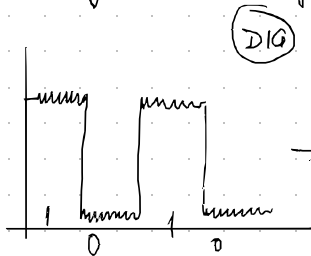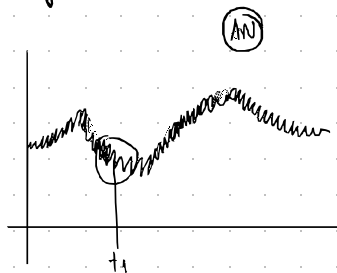


→ lakše ignoriramo šum

trans-pojčalo

trans-sklopka

Frekvencijska karakteristika pojačalo pojačava ulazni signal

razmno (V) pojačanje

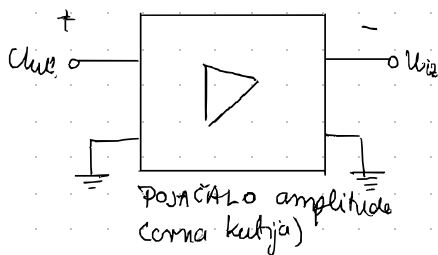

$$u_{1z} = A_v \cdot u_{1e}$$

$u_{1e}, u_{1z}$  = sinusni signali



-VALNI OBLIK FREKV. } LINEARNI REŽIM  
→ ISTI!

sačuvam je valni oblik

$$A_v = \frac{u_{1z} \cdot \sin(\omega t)}{u_{1e} \cdot \sin(\omega t)}$$


DC pojačala pojačavaju OBA signale (i AC i DC)

ide od nula visoko

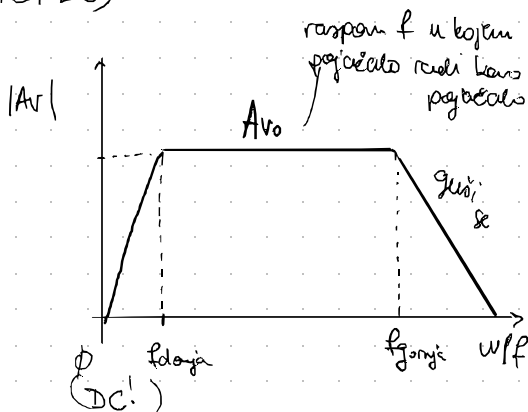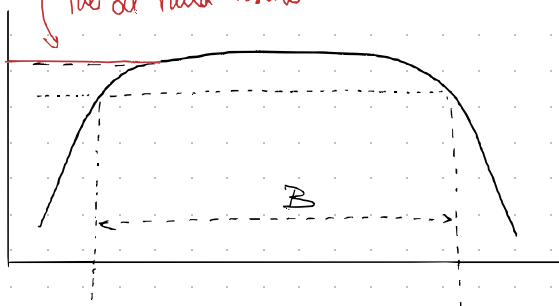

# Frekvencijska karakteristika RC mreže

## RC mreže

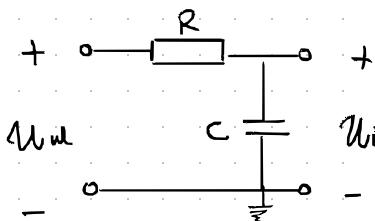


$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} \quad C \rightarrow 0 \Rightarrow \text{uzemljenje}$$

- nisko propusni filter - guši signal

$$T = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

želim da bude što manje (nula)  
da bi granicom f bila što veća

$$T = \frac{1}{1 + \omega/\omega_1}$$

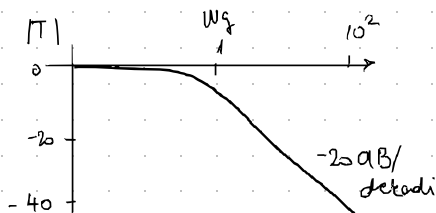


## Amplituda

$$|T| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2}}$$

$$|T| = -20 \log \sqrt{1 + (\omega/\omega_1)^2}$$



## Odgov RC mreže na stepovitu pobudu

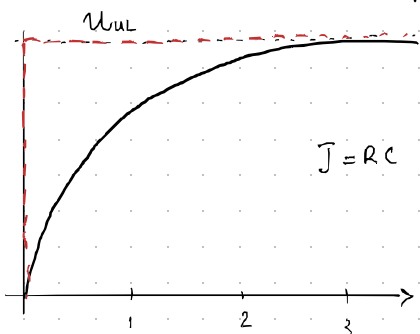

veliki otpor R veliki C → sporo kapa straga  
u kondenzator koji ima  
veliki kapacitet


Kondenzatoru treba vremena da se napuni

## -II- na pravokutni impuls

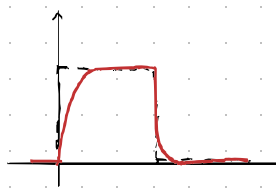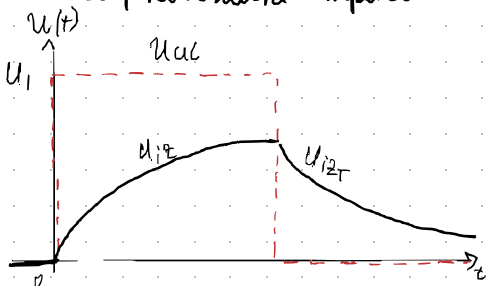


$$\tau \ll T_p$$

jako brzo

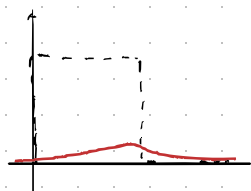


$$\tau \gg T_p$$

jako sporo

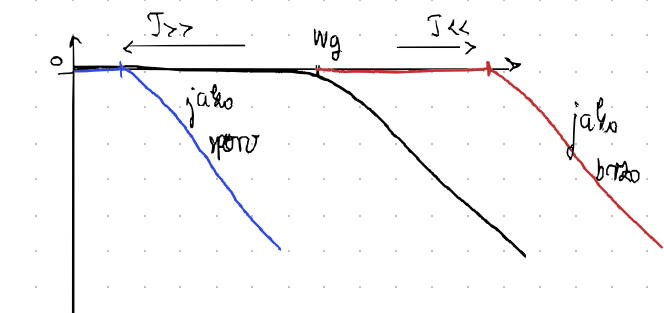

istovremena (DC) komponenta je  
uvijek tu

# Primer 1.4) ppt

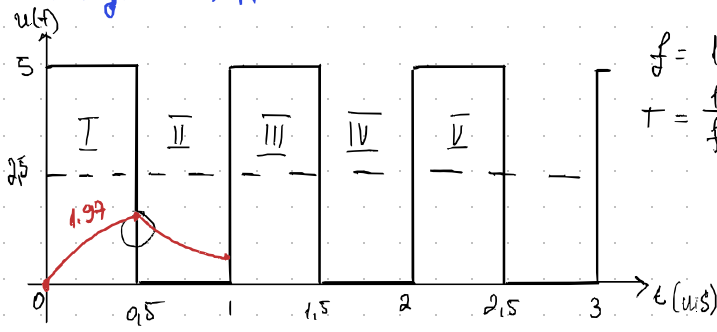

$$f = 1\text{kHz} \quad R = 1\text{k}\Omega$$

$$T = \frac{1}{f} = 1\text{ms} \quad C = 1\mu\text{F}$$

$$T = 1\text{ms}$$

$$u_{C2}(t) = u_C(t) = u_{CP} + (u_{CK} - u_{CP}) \left[ 1 - \exp\left(-\frac{t-t_p}{T}\right) \right] S(t)$$

$u_{CP}$  = početni napon na C

$u_{CK}$  = napon na koji se C pokušava nabiti ili izbiti



$t_p$  = početno vrijeme

(I)  $t_p = 0 \quad u_C(t=0.5) = 0 + (5-0) \left[ 1 - \exp\left(-\frac{0.5-0}{1}\right) \right] = \underline{\underline{1.97}}$

$u_{CP} = 0$   
 $u_{CK} = 5\text{V}$

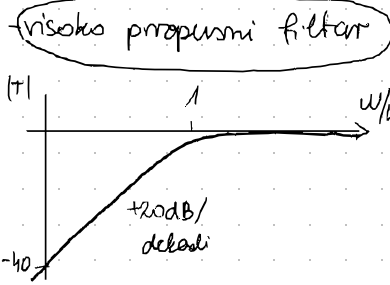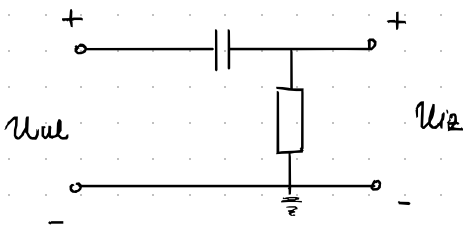(II)  $u_C(t=1) = 1.97 + (0-1.97) \left( 1 - \exp\left(-\frac{1-0.5}{1}\right) \right) = \underline{\underline{1.19\text{V}}}$

CR mreža najgori propusti, najviše guši DC komponentu



$$|T| = 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right) - 20 \log \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2} \text{ dB}$$

$$u_{ul}(t) = u_C(t) + u_R(t)$$

