

# Jednadžbe bruja

• Za analizu je potrebno

\* broj nepoznanica je  $2N_B$

→ br čvorova  $N_V$

(nepoznate  $I$  i nepoznate  $U$  za svaku grana)

→ br grana  $N_B$

→ kako se one povezuje

\*  $N_V - 1$  lin. nez jed. KZS


$N_B - N_V + 1$  lin. nez jed KZN

→ želimo reducirati broj nepoznanica → uvodimo nove var.

- jednadžbe petlji i čvorova

→ nove nepoznate: struje petlji i naponi čvorova

Jednadžbe petlji ili (konturnih struja)

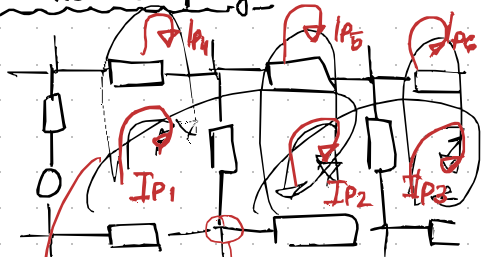

→ odredimo potencijale ostalih čvorova pomoću log def  $v$


→ def KZN za petlje broj  $N_B - N_V + 1$  (normirano unutar obla)

→ uvodimo struje petlje = struje grana izrazimo preko  $I_p$

→ sve to u KZN ulaciti

\* napon svake grane izrazimo kao  $f(I_p)$

Primer:

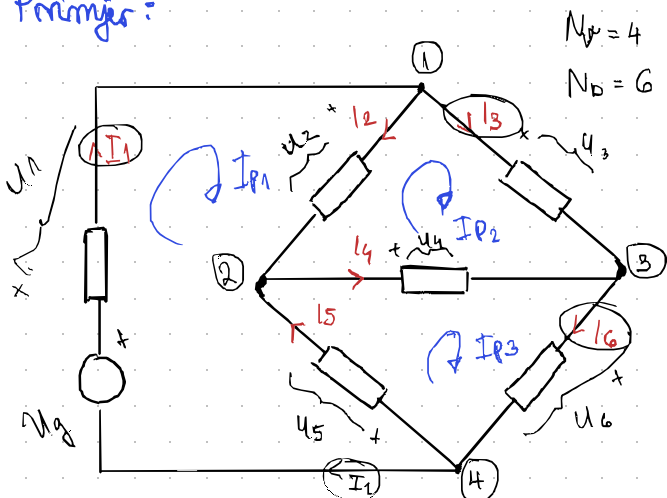

$N_V = 4$

$N_B = 6$

→ KZS = 3 ( $N_V - 1$ )

KZN = 3 ( $N_B - N_V + 1$ )

KZS:  $-I_1 + I_2 + I_3 = 0$

$-I_2 + I_4 - I_5 = 0$

$-I_3 - I_4 + I_6 = 0$

KZN:  $-U_1 + U_2 - U_5 = 0$

$-U_2 + U_3 - U_4 = 0$

$U_5 - U_4 + U_6 = 0$

Uvodimo nove varijable:  $I_{p1}, I_{p2}, I_{p3}$

$I_{p1} = I_1$      $I_{p2} = I_3$      $I_{p3} = I_6$


→  $I_2 = I_{p1} - I_{p2}$

→  $I_5 = I_{p3} - I_{p1}$

→  $I_4 = I_{p3} - I_{p2}$

• jednačine petlji je moguće odmah pisati u domeni kompleksne frekvencije  $s$ .

\* Laplacioma vezja

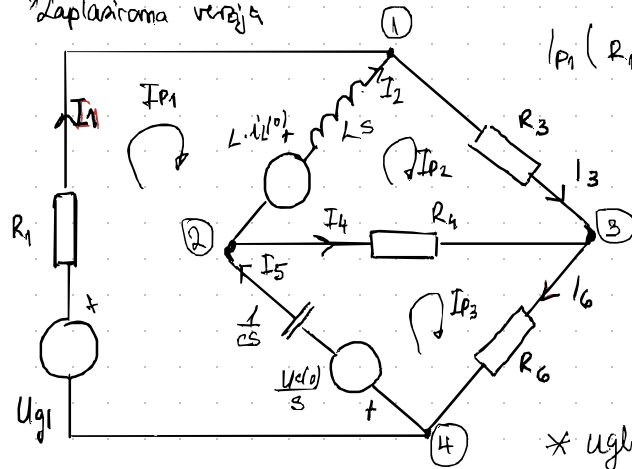

$$I_{p1} \left( R_1 + Ls + \frac{1}{Cs} \right) - I_{p2} (Ls) - I_{p3} \frac{1}{Cs} = U_{g1} - Li_L(0) + \frac{U_c(0)}{s}$$

$$I_{p2} (Ls + R_3 + R_4) - I_{p1} (Ls) - I_{p3} (R_4) = Li_L(0)$$

$$I_{p3} (R_4 + R_6 + \frac{1}{Cs}) - I_{p1} (\frac{1}{Cs}) - I_{p2} (R_4) = -\frac{U_c(0)}{s}$$

\*  $U_{g1}$  svc ono iz OE samo Laplace

⇒ jednačine kontornih struja →

• u matricnoj formi:  $\vec{U}_g = \vec{Z}_p \cdot \vec{I}_p$

$\vec{I}_p$  - vektor struja petlji

$$\vec{I}_p = \begin{bmatrix} I_{p1} \\ I_{p2} \\ I_{p3} \end{bmatrix}$$

$\vec{U}_g$  → vektor napona izvora

$$\vec{U}_g = \begin{bmatrix} U_{g1} - Li_L(0) + \frac{U_c(0)}{s} \\ Li_L(0) \\ -\frac{U_c(0)}{s} \end{bmatrix}$$

$$\vec{Z}_p = \begin{bmatrix} R_1 + Ls + \frac{1}{Cs} & -Ls & -\frac{1}{Cs} \\ -Ls & Ls + R_3 + R_4 & -R_4 \\ -\frac{1}{Cs} & -R_4 & R_4 + R_6 + \frac{1}{Cs} \end{bmatrix}$$

- matrica impedancija petlji

(Z-grade)

# Jednoduchá čvoristka


\*(MPC)

$$U_{V1} \rightarrow 1-4$$

$$U_{V2} \rightarrow 2-4$$

$$U_{V3} \rightarrow 3-4$$

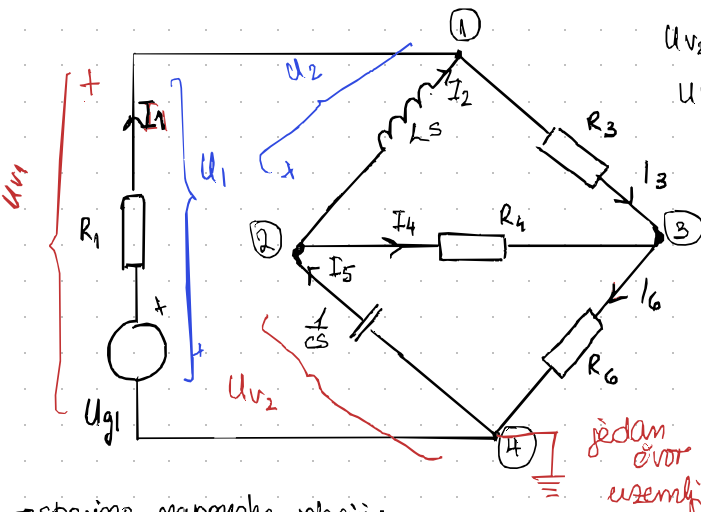aleo znamo njih,  
možemo dobiti napone  
i struje grane



$$U_1 = -U_{V1}$$

$$U_2 = U_{V2} - U_{V1}$$

$$U_3 = U_{V1} - U_{V3}$$

$$U_4 = U_{V2} - U_{V3}$$

$$U_5 = -U_{V2}$$

$$U_6 = U_{V3}$$

→ strujno napenske relacie:

$$I_1 = \frac{U_{G1} + U_1}{R_1} = \frac{U_{G1} - U_{V1}}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{1}{L} \int_0^t U_2(\tau) d\tau + i_L(0) = \frac{1}{L} \int_0^t (U_{V2} - U_{V1}) d\tau + i_L(0)$$

$$I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{U_{V1} - U_{V3}}{R_3}$$

$$I_4 = \frac{U_4}{R_4} = \frac{U_{V2} - U_{V3}}{R_4}$$

$$I_5 = C \frac{dU_5}{dt} = -C \frac{dU_{V2}}{dt}$$

$$I_6 = \frac{U_6}{R_6} = \frac{U_{V3}}{R_6}$$

$$-I_1 - I_2 + I_3 = 0$$




$$-I_5 + I_2 + I_4 = 0$$

$$-I_3 - I_4 + I_6 = 0$$

substituovano i Laplaceovo

→ možné direktno zapísat: ležimo da imamo sve strujne izvore!!

prvo pretvaramo u frekvencijšku domenu

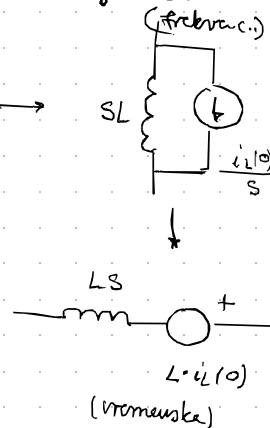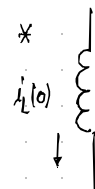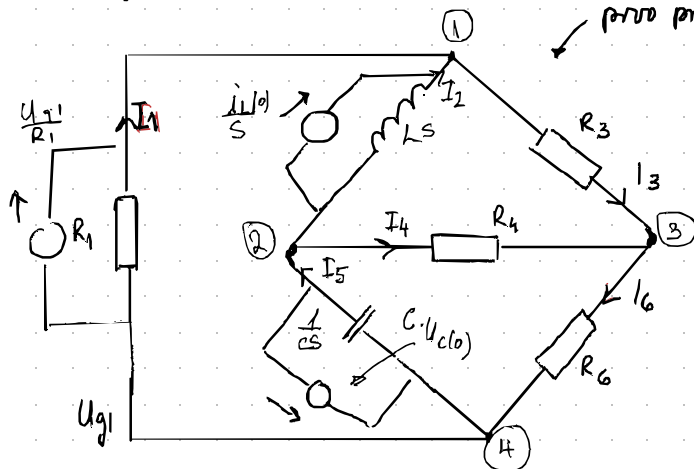

po čvoristima (što je spojeno na njih)

$$Q_1 \left( \frac{1}{L_5} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_1} \right) - Q_2 \left( \frac{1}{L_5} \right) - Q_3 \left( \frac{1}{R_3} \right) = \frac{U_{G1}}{R_1} + \frac{i_L(0)}{s}$$

$$-Q_1 \left( \frac{1}{L_5} \right) + Q_2 \left( \frac{1}{L_5} + \frac{1}{R_4} + cS \right) - Q_3 \left( \frac{1}{R_4} \right) = -\frac{i_L(0)}{s} - C \cdot U_C(0)$$

$$-Q_1 \left( \frac{1}{R_3} \right) - Q_2 \left( \frac{1}{R_4} \right) + Q_3 \left( \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6} \right) = 0$$

Matricni zapis:  $\vec{I}_g = \vec{Y}_V \cdot \vec{U}_V$

$\vec{U}_V \rightarrow$  vektor napona izvorista  $\vec{U}_V = \begin{bmatrix} U_{V1} \\ U_{V2} \\ U_{V3} \end{bmatrix} = * \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_L \\ Q_3 \end{bmatrix}$

$\vec{I}_g \rightarrow$  vektor strujnih izvora  $= \begin{bmatrix} \frac{U_{g1}(s)}{R} + \frac{i_L(0)}{s} \\ -\frac{i_L(0)}{s} - C U_C(0) \\ 0 \end{bmatrix}$

$\vec{Y}_V = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{2s} + \frac{1}{R_3} & -\frac{1}{1s} & -\frac{1}{R_3} \\ -\frac{1}{1s} & \frac{1}{1s} + \frac{1}{R_4} + Cs & -\frac{1}{R_4} \\ -\frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_4} & \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6} \end{bmatrix}$